

RADIO PLANS

ELECTRONIQUE

Loisirs

ISSN 0033 7668

N° 498 Mai 1989

20 F

**Un récepteur
VHF à double
changement
de fréquence**

**Gradateur
interrupteur
à effleurement**


**Les principes
du filtrage
numérique**

**Carte 32 sorties
pour CPC :
les applications**

T 2438 - 498 - 20,00 F



3792438020008 04980

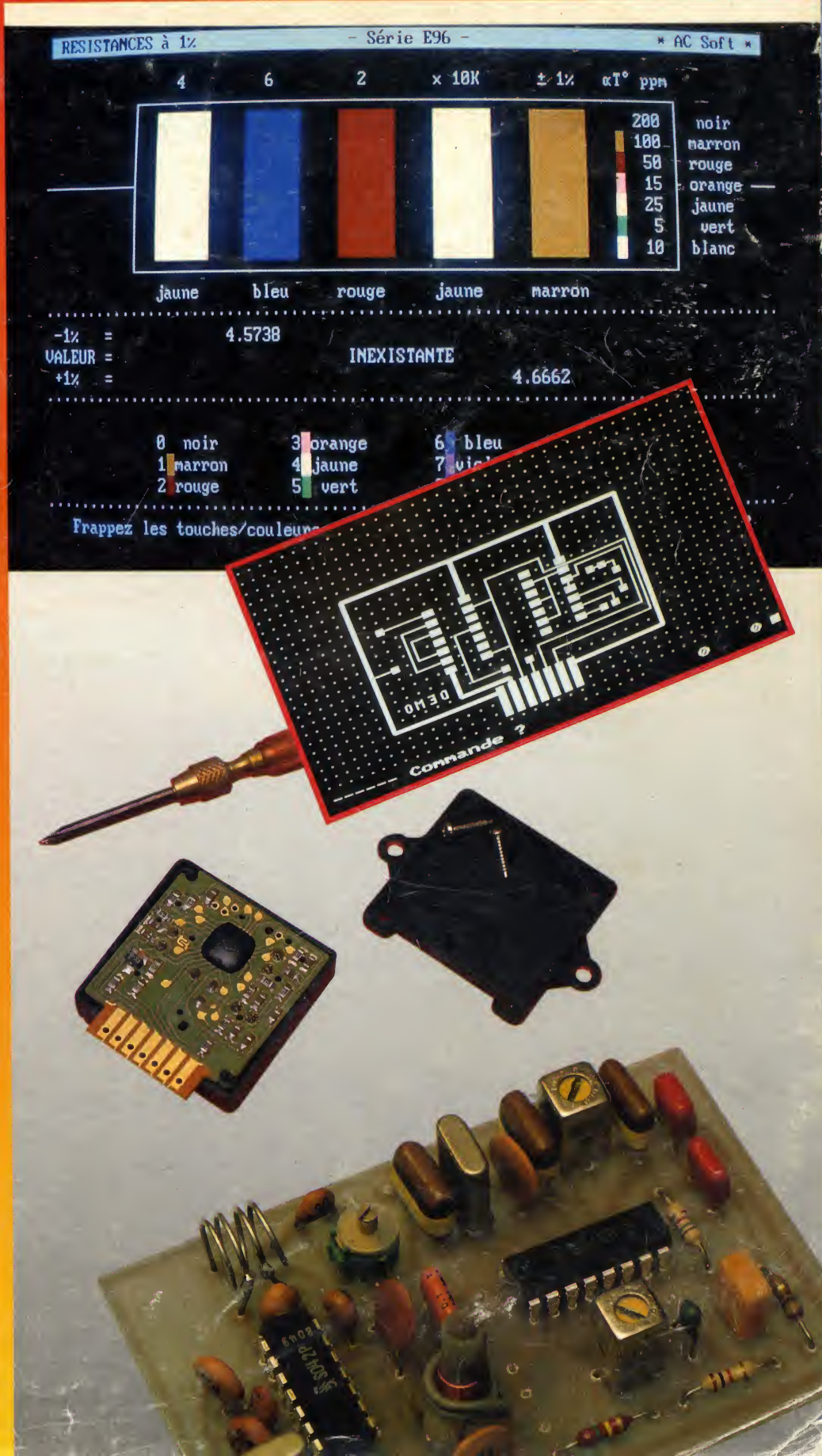

* A partir de **250 F d'achats**
on vous offre un **cutter à lame** retractable.



* A partir de **350 F d'achats**
une lampe secours sur support
avec bande phosphorescente.
Elle s'allume dès qu'on la décroche
Fontionne avec pile !



**Les
supers affaires
Continuent
!....**

**... et
les cadeaux
aussi !**



LE COIN DES AFFAIRES

Cordon RS 232 M-F 2 m.	78 F
Cordon Centronics M-F 2 m.	78 F
Cordon imprimante PC	98,00
Cordon PC/Minitel	178,00
Cordon DB 25 M/DB 9 F 20 cm	58,00
PATCH Box RS 232	166,00
Bretelle Floppy/contrôleur	52,00
Adaptateur F-F	99 F
Adaptateur M-M	99 F
Mini testeur RS 232	149 F

Alimentation pour compactable
PC — XT — AT 192W - 220 V

499,00

Programmation secteur

499 F

sur 7 Jours, de quelques
secondes à plusieurs heures de
2 sorties "driver" 300 W en 220 V
• 20 mémoires sauvegarde par pile 9 V



**TOUJOURS
EN AFFAIRE**

Fiche "CENTRONICS" mâle
à souder 36 broches
avec capot métal

Pour 12,00 F
La prise PERITEL
mâle 7,20 F

ALIMENTATION DE LABORATOIRE ELC.

AL 745 AX.	variable 0-15V 3A	PV 650,00
AL 786	Alim. Triple Protec. 5V 3A	375,00
AL 792	Alim. Multiple pour Micro processeur + - 12V à 15V 1A + 5V (5A) - 5V (1A)	900,00
A2 812	Variable 0-30V 2A	725,00
AL 823	Variable 0X 0-30V 5A	3 200,00
AL 841	Alim. univ. 3V 4,5V 6V 7,5V 9V, 12V 1A	200,00



CONDENSATEURS ELECTROCHIMIQUES DE FILTRAGE CO 38

	40 V	63 V	100 V
2 200 pF	58,00	89,00	—
3 300 pF	79,00	—	—
1 700 pF	71,00	108,00	134,00
10 000 pF	Voir Promo ci-dessous	153,00	295,00
22 000 pF	Voir Promo ci-dessous	209,00	Voir Promo ci-dessous
33 000 pF	233,00	312,00	—
47 000 pF	Voir Promotion ci-dessous	—	—
100 000 pF	568,00	—	—



TAILLE BASSE CEF

	40 V	63 V
4 700 pF	67,00	75,00
10 000 pF	120,00	160,00
33 000 pF	308,00	—

EN PROMOTION pendant 1 mois

10 000 pF 40V	134,00	75,00
22 000 pF 40V	162,00	81,00
22 000 pF 100V	478,00	240,00
47 000 pF 40V	308,00	160,00

HAUT-PARLEURS AUTO-RADIOS GELHARD

Référence	Nombre de voies	Diamètre	Puiss. Max	Prix la Paire
GXL 5220	avec grilles 2	100 mm	40 Watts	365,00 F
GXL 4220	sans grille 2	100 x 100mm	40 Watts	263,00 F
GXL 4350	sans grille 3	130 x 130mm	40 Watts	325,00 F
GXL 4360	sans grille 3	95 x 155mm	40 Watts	344,00 F
GXL 5380	avec grilles 3	165 mm	50 Watts	421,00 F
GXL 4280	Sans grille 2	165 mm	60 Watts	358,00 F

AUTO-RADIOS GELHARD

GXR 859	Auto-Radio K7 Affichage digital 18 Mémoires Auto reverse 2 x 10 Watts	1 691,00 F
GXR 215	Auto-Radio K7 PO-GO-FM 4 sorties 4 x 11 Watts	1 050,00 F




ANTENNES AUTO-RADIOS

Antenne d'aile	56,00 F
Antenne gouttière	67,00 F
Antenne de toit	85,00 F



BALADEUR


• Walkman Radio FM, livré avec casque, stéréo Sony SRF-16W	352 F	288 F
• Baladeur Radio, livré avec casque, FM PO POINTER Résistant à l'eau	211 F	180 F
• Baladeur K7 avance rapide avec casque		99,00 F
• Walkman Radio K7 SONY WM-F68 avance et retour rapide Dolby	880 F	684 F

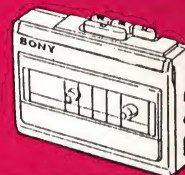

POUR VOTRE TELEVISION


Antennes TV extérieures UHF TONNA

canaux 21 à 69 REF	
E10 4 éléments gain 10 dB	267,00 F
E30 9 éléments gain 10 à 15 dB	439,00 F
E60 20 éléments gain 13 à 17,5 dB	685,00 F

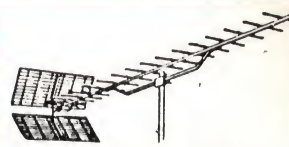

Antennes TV extérieures VHF DIELA

Canaux 5 à 10 VHF 6 éléments gain 9 dB	175 F
---	-------

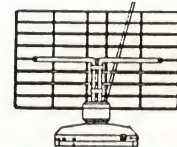

Antennes TV intérieurs amplifiées

AVU 20	gain VHF 22 dB UHF 34 dB
--------	-----------------------------



**Radio
MJ**



Service expédition rapide
(minimum d'envoi 100 F)
Port et emballage jusqu'à 1 kg 26 F
1 à 3 kg 38 F

En contre remboursement + 17,90
prenons les commandes téléphoniques
acceptons les Bons « Administratifs »

19, rue Claude-Bernard 75005 Paris

Tél. (1) 43.36.01.40 TELECOPIEUR (1) 45 87 29 68

Heures d'ouvertures du Lundi au Samedi
de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 19 h
JEUDI ET VENDREDI FERMETURE 18 H 30



ÉDITORIAL

Chers amis lecteurs,

Vous remarquerez dans ce numéro un changement de présentation qui, souhaitons-le, vous donnera satisfaction.

Nous avons tenu compte, dans sa réalisation, de vos remarques et suggestions émises par courrier, par téléphone, lors de rencontres et bien sûr à l'occasion de notre dernière enquête.

Le classement adopté pour les articles, par rubrique et sous-rubrique, devrait faciliter la recherche d'un sujet mais également renseigner le lecteur tout comme l'annonceur des options prises au niveau rédactionnel.

Mais direz-vous, changer la forme c'est bien, et le fond ? Eh bien il change aussi en laissant un peu plus de place à la pratique simple, avec une nouvelle répartition des thèmes abordés. Nous explorerons d'avantage les domaines de l'électronique domestique (et de la « domotique ») et reviendrons aussi sur la mesure.

Ces aménagements internes sont aussi l'occasion de faire le point sur les problèmes de la distribution grand public. Un programme - en cours- de « consultation » des détaillants et des distributeurs professionnels devrait conduire à un choix et une diffusion meilleurs des produits.

Nous notons d'ailleurs avec une certaine satisfaction que nombre de détaillants approvisionnent de plus en plus fréquemment les industries de transformation ce qui garantit aux consommateurs isolés le même service.

Bonne lecture
C. Duchemin

RADIOPLANS

ELECTRONIQUE Loisirs

est éditée par la SPE
Société anonyme au capital de 1 950 000 F
Siège social
Direction-Rédaction-Administration-Ventes :
2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19
Tél. : 42.00.33.05
Téléx : TGV 230472F - Télécopie : 42.41.89.40

Président-Directeur Général,
Directeur de la Publication :
J.-P. VENTILLARD

Rédacteur en chef :
Christian DUCHEMIN

Rédacteur en chef adjoint :
Claude DUCROS

Courrier des lecteurs :
Jocelyne BENNEQUIN

Publicité : Société Auxiliaire de Publicité
70, rue de Compans, 75019 Paris
Tél. : 42.00.33.05 - C.C.P. 37-93-60 Paris

Directeur commercial : J.-P. REITER

Chef de publicité : Melle A. DEVAUTOUR

Assistée de : Christiane FLANC

Promotion : Société Auxiliaire de Publicité
Mme EHLINGER

Directeur des ventes : Joël PETAUTON

Abonnements : Odette LESAUVAGE
Service des abonnements :
2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris.

Voir notre tarif
« spécial abonnement » page 86.

Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engageant que leurs auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés.

« La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause, est illicite » (alinéa premier de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal ».

Pour tout changement d'adresse,
envoyer la dernière bande
accompagnée de 2,20 F en timbres.
IMPORTANT : ne pas mentionner notre
numéro de compte pour les paiements
par chèque postal.

Ce numéro a été tiré
à 67 000 exemplaires

Dépot légal mai 89 - Éditeur 1573 -
Mensuel paraissant en fin de mois.
Distribué par S.A.E.M. Transport-Presse.
Photocomposition COMPOGRAPHIA
75019 PARIS -
Imprimerie SNIL Aulnay-sous-bois et
REG Torcy.



LE MINAR SOS



Réalisation couverture : STRATUS

Ont participé à ce numéro :

J. Alary, L. Barbé, D. Bognier,
A. Capo, M. Cibot, M. Gérard,
P. Gueulle, C. Lefebvre,
X. Montagutelli, S. Nueffer,
J.-P. Signarbieux



COMPOSANTS



DOMOTIQUE



TV PAR SATELLITES




DOMESTIQUE



**ÉMISSION
RÉCEPTION**



TÉLÉMATIQUE

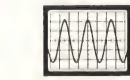

MESURE



LOGICIELS



PÉRIPHÉRIQUES



THÉORIE

8



Multimètres SOAR : une gamme complète de multimètres numériques, du pocket à l'instrument de table.

11



Réalisation de la Centrale I²C : maintenant, la domotique n'est plus seulement un mot nouveau qui "sonne" bien dans les médias, mais une réalité avec laquelle vous pouvez agir !

23



Les circuits imprimés sur PC : un amateur peut-il faire un investissement raisonnable dans un système de DAO ?

27



Les résistances à 1 % : par rapport aux séries E 12 ou E 24, lire les résistances de la série E 96 nécessite une parfaite connaissance du mode de marquage. Ce petit logiciel va vous aider à vous y retrouver.

33


Répertoire des satellites TV : une mise à jour qui s'imposait. Mais nous ne connaissons pas encore les opérateurs sur TDF1.

35



Interface 32 sorties pour CPC : voici les outils nécessaires pour gérer facilement vos applications.

53

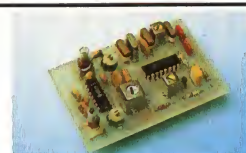

Un récepteur VHF à double changement de fréquence : plus délicate à mettre au point que la technique de l'hétérodyne simple, celle du double changement permet la réalisation de récepteurs plus sensibles.

59

Le filtrage numérique : des programmes et des exemples pour s'initier à la technique du filtrage numérique.

67




Une alarme infrarouge "intégrale" : développé à partir d'un kit à capteur passif, ce détecteur faible consommation transmet ses informations à une centrale déportée, par infrarouges bien-sûr !

75




Gradateur-interrupteur : un petit appareil pour améliorer le confort de l'éclairage (commande par touch-control).

91

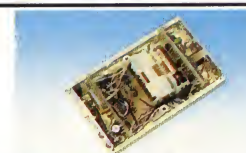

APSEL : un système d'appel sélectif à la norme CCIR. Un micro-ordinateur familial et quelques circuits spécialisés offrent à l'amateur les services d'un système professionnel.

81, 64, 74, 96

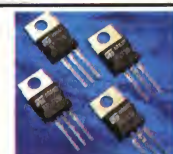

INFOS : chez Thomson, des circuits de gestion pour alimentations à découpage et des transistors MOS de puissance à commande logique.

Chaque mois
Radio Plans mobilise
122.500* lecteurs!
Étonnant non?

ses
réalisations
électroniques
originales
ses articles
techniques
sa rubrique
infos-nouveautés



contactez

Andrée

Devautour

Tél. : 42.00.33.05



* : 49 000 vendus, taux de circulation 2,5 = 122 500 lecteurs

LOGIQUE

741300	741301	741302	741499	741500
--------	--------	--------	--------	--------

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS

741593	120,00	7415 393	QUARTZ	32,78	M.H.Z.	60,00	67,00	185,00	14,27	19,00	M.H.Z.	35,00	1,96	M.H.Z.	35,00	1,96	M.H.Z.	39,00	1,952	M.H.Z.	59,00	6,536	M.H.Z.	8,00	5,00	12,00	M.H.Z.	45,00	16,00	25,00	SELF 1001 H.	6,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
68705 PPS	5,00	8749 HC	3,50	8749 HD	3,50	6502	8802	8802	EPROM 2764	5,00	EPROM 3906	5,00	4704	5,00	4704	5,00	4704	5,00	4704	5,00	470

KIT ANTIOPE

Platine principale avec supports tulipe
tous composants actifs et passifs
1200 F + 35 Fpout = 1235 F

CIRCUITS IMPRIMÉS


Réalisation de C.I. perdus élimés 66F le dm²
simple face, 100F le dm² double face d'après
films fournis (réalisation de films 100F pièce)

LIBRAIRIE TECHNIQUE

EDITIONS RADIO - ETSE
EDITIONS PAUL MONTREL
MICRO APPLICATIONS - PUBLITRONIC
TEXAS - SGS THOMSON

LIGNES À RETARD ANALOGUES

PHILIPS
Par 20 paires F.U.
470 nF, 150 pF U.
330 nF, 1000 pF U.
200 nF, 1000 pF U.
100 nF, 1000 pF U.
50 nF, 1000 pF U.
25 nF, 1000 pF U.
12.5 nF, 1000 pF U.
6.2 nF, 1000 pF U.
3.1 nF, 1000 pF U.
1.5 nF, 1000 pF U.
0.75 nF, 1000 pF U.
0.37 nF, 1000 pF U.
0.18 nF, 1000 pF U.
0.09 nF, 1000 pF U.
0.045 nF, 1000 pF U.
0.022 nF, 1000 pF U.
0.011 nF, 1000 pF U.
0.005 nF, 1000 pF U.
0.0025 nF, 1000 pF U.
0.001 nF, 1000 pF U.
0.0005 nF, 1000 pF U.
0.00025 nF, 1000 pF U.
0.0001 nF, 1000 pF U.
0.00005 nF, 1000 pF U.
0.000025 nF, 1000 pF U.
0.00001 nF, 1000 pF U.
0.000005 nF, 1000 pF U.
0.0000025 nF, 1000 pF U.
0.000001 nF, 1000 pF U.
0.0000005 nF, 1000 pF U.
0.00000025 nF, 1000 pF U.
0.0000001 nF, 1000 pF U.
0.00000005 nF, 1000 pF U.
0.000000025 nF, 1000 pF U.
0.00000001 nF, 1000 pF U.
0.000000005 nF, 1000 pF U.
0.0000000025 nF, 1000 pF U.
0.000000001 nF, 1000 pF U.
0.0000000005 nF, 1000 pF U.
0.00000000025 nF, 1000 pF U.
0.0000000001 nF, 1000 pF U.
0.00000000005 nF, 1000 pF U.
0.000000000025 nF, 1000 pF U.
0.00000000001 nF, 1000 pF U.
0.000000000005 nF, 1000 pF U.
0.0000000000025 nF, 1000 pF U.
0.000000000001 nF, 1000 pF U.
0.0000000000005 nF, 1000 pF U.
0.00000000000025 nF, 1000 pF U.
0.0000000000001 nF, 1000 pF U.
0.00000000000005 nF, 1000 pF U.
0.000000000000025 nF, 1000 pF U.
0.00000000000001 nF, 1000 pF U.
0.000000000000005 nF, 1000 pF U.
0.0000000000000025 nF, 1000 pF U.
0.000000000000001 nF, 1000 pF U.
0.0000000000000005 nF, 1000 pF U.
0.00000000000000025 nF, 1000 pF U.
0.0000000000000001 nF, 1000 pF U.
0.00000000000000005 nF, 1000 pF U.
0.000000000000000025 nF, 1000 pF U.
0.00000000000000001 nF, 1000 pF U.
0.000000000000000005 nF, 1000 pF U.
0.0000000000000000025 nF, 1000 pF U.
0.000000000000000001 nF, 1000 pF U.
0.0000000000000000005 nF, 1000 pF U.
0.00000000000000000025 nF, 1000 pF U.
0.0000000000000000001 nF, 1000 pF U.
0.00000000000000000005 nF, 1000 pF U.
0.000000000000000000025 nF, 1000 pF U.
0.00000000000000000001 nF, 1000 pF U.
0.000000000000000000005 nF, 1000 pF U.
0.0000000000000000000025 nF, 1000 pF U.
0.000000000000000000001 nF, 1000 pF U.
0.0000000000000000000005 nF, 1000 pF U.
0.00000000000000000000025 nF, 1000 pF U.
0.0000000000000000000001 nF, 1000 pF U.
0.00000000000000000000005 nF, 1000 pF U.
0.000000000000000000000025 nF, 1000 pF U.
0.00000000000000000000001 nF, 1000 pF U.
0.000000000000000000000005 nF, 1000 pF U.
0.0000000000000000000000025 nF, 1000 pF U.
0.000000000000000000000001 nF, 1000 pF U.
0.0000000000000000000000005 nF, 1000 pF U.
0.00000000000000000000000025 nF, 1000 pF U.
0.0000000000000000000000001 nF, 1000 pF U.
0.00000000000000000000000005 nF, 1000 pF U.
0.000000000000000000000000025 nF, 1000 pF U.
0.00000000000000000000000001 nF, 1000 pF U.
0.000000000000000000000000005 nF, 1000 pF U.
0.0000000000000000000000000025 nF, 1000 pF U.
0.000000000000000000000000001 nF, 1000 pF U.
0.0000000000000000000000000005 nF, 1000 pF U.
0.00000000000000000000000000025 nF, 1000 pF U.
0.0000000000000000000000000001 nF, 1000 pF U.
0.00000000000000000000000000005 nF, 1000 pF U.
0.000000000000000000000000000025 nF, 1000 pF U.
0.00000000000000000000000000001 nF, 1000 pF U.
0.000000000000000000000000000005 nF, 1000 pF U.
0.0000000000000000000000000000025 nF, 1000 pF U.
0.000000000000000000000000000001 nF, 1000 pF U.
0.0000000000000000000000000000005 nF, 1000 pF U.
0.00000000000000000000000000000025 nF, 1000 pF U.
0.0000000000000000000000000000001 nF, 1000 pF U.
0.00000000000000000000000000000005 nF, 1000 pF U.
0.000000000000000000000000000000025 nF, 1000 pF U.
0.00000000000000000000000000000001 nF, 1000 pF U.
0.000000000000000000000000000000005 nF, 1000 pF U.
0.0000000000000000000000000000000025 nF, 1000 pF U.
0.000000000000000000000000000000001 nF, 1000 pF U.
0.0000000000000000000000000000000005 nF, 1000 pF U.
0.00000000000000000000000000000000025 nF, 1000 pF U.
0.0000000000000000000000000000000001 nF, 1000 pF U.
0.00000000000000000000000000000000005 nF, 1000 pF U.
0.000000000000000000000000000000000025 nF, 1000 pF U.
0.00000000000000000000000000000000001 nF, 1000 pF U.
0.000000000000000000000000000000000005 nF, 1000 pF U.
0.0000000000000000000000000000000000025 nF, 1000 pF U.
0.000000000000000000000000000000000001 nF, 1000 pF U

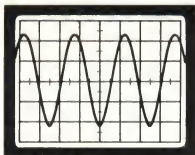

SOAR : un fab de multimètres qui

SOAR fabricant japonais d'appareils de mesure, distribué en France par MB Electronique, propose une nouvelle gamme de multimètres 3200 points réalisés autour d'un circuit intégré spécifique.

La série comprend cinq modèles baptisés respectivement : 3210, 3220, 3230, 3250 et 3255.

Ces multimètres mesurent les tensions continues de 100 μ V à 1 000 volts avec des précisions de 0,7 % à 0,3 % ; les tensions alternatives de 1 mV à 750 volts ; les courants continus et alternatifs de 100 mA (3230/3250/3255) à 10 ampères ; les résistances de 0,1 Ω à 30 M Ω .

Ils possèdent tous un « beeper » pour les mesures de continuité et un test pour les jonctions de semi-conducteurs.

Un mode « ADP » leur permet à l'aide d'adaptateurs spécialisés, de mesurer des températures, des condensateurs, des courants forts (200 A) continus et alternatifs et des transistors.

L'affichage à cristaux liquides se compose de 4 afficheurs numériques permettant une définition de 3 200 points et d'une échelle linéaire (bargraphe) de 32 segments.

Les deux modèles haut de gamme ont des boîtiers beaucoup plus résistants ; le 3250 est étanche aux poussières et 3255 est étanche à l'eau.

Ces deux derniers peuvent effectuer, directement sans adaptateur, des mesures de température à l'aide d'un capteur à thermocouple K dans la gamme -20°C à $+700^{\circ}\text{C}$.

L'alimentation ne nécessite que deux piles 1,5 V (très bon marché) format AA leur conférant une autonomie de 2 500 heures.

Leurs prix s'échelonnent entre 650 F H.T. et 1 500 F H.T.

Mais deux autres appareils ont retenu notre attention parmi les nouveaux produits présentés par SOAR en multimétrie, ce sont les modèles 3060 et le 3430.



Le premier est un véritable petit bijou de poche, guère plus grand qu'un paquet de gitanes en moins épais avec ses cordons et la notice d'utilisation, qui offre 3 200 points de mesure tout en étant doté d'un bargraphe de 32 points pour apprécier plus rapidement les tendances. Le 3060 dispose, outre les fonctions voltmètre (alternatif et continu) et ohmmètre avec changement automatique de gamme, du test de semi-conducteurs et d'un beeper pour le test de continuité. Il s'éteint sagement tout seul au bout de 10 mn si aucune mesure n'est effectuée, ce qui lui assure une autonomie de 250 heures avec ses 2 piles LR 44 (1,55 V). 100 g tout compris et un prix aussi léger de moins de 500 F T.T.C. !

C'est donc le multimètre qu'on promène partout, et, si l'on en juge par les réactions de collègues à sa vue, il est promis à une grande carrière.

Le second est un 25 000 points, efficace vrai en alternatif.

Là, il s'agit d'un petit laboratoire portable puisqu'il autorise les mesures de :

- tension (continue et alternative en eff. vraie) en cinq gammes avec une résolution de 10 μ V pour la plus petite.
- d'intensité (continue et alternative en eff. vraie) en deux gammes de 250 mA et 10 A (résolution de 10 μ A).

ricant japonais

prend des mesures

- de résistance en cinq gammes de 0,01 Ω à 25 M Ω .
- de fréquence entre le millième de Hz et 100 kHz.
- de jonctions semi-conductrices avec une résolution de 100 μ V, courant de test inférieur à 1 mA.
- de température, à l'aide d'un thermocouple de type K, entre -50° et 1 200 $^{\circ}$ C (compensation de jonction froide et circuit de linéarisation incorporés). Il permet aussi le test de continuité avec beeper et les mesures en décibels (dBm, référencé 1 mW/600 Ω soit 0 dBm = 0,7746 V).

Le changement de gamme peut-être automatique ou manuel.

En outre le 3430 offre quatre possibilités supplémentaires avec les touches notées REL, DATA.H, PEAKH. et 3 ^{1/2}. La première (REL) permet de fixer une référence et d'effectuer des mesures par rapport à cette référence, ceci en tension = et \sim , courant = et \sim , résistance et dB.

Ainsi cette référence devient un zéro de mesure mis en mémoire et les valeurs affichées ensuite sont les écarts en + ou - avec le zéro.

La seconde (DATAH) fige l'affichage sur la dernière mesure enregistrée.


La troisième (PEAKH) intercepte un maximum durant une séquence de mesures et maintient l'affichage dessus.

Enfin la touche 3 ^{1/2} élimine le chiffre le moins significatif, ce qui évite toute fluctuation de ce dernier lorsque la précision recherchée ne nécessite pas son affichage.

En plus certains adaptateurs conçus par SOAR étendent encore ses possibilités pour le transformer en capacimètre, en transistormètre et une sonde permet la télécommande de la fonction DATA HOLD.

Il est évident qu'avec un tel produit, certaines mesures imposant d'ordinaire plusieurs appareils peuvent être menées simplement avec l'aide d'un générateur de fonctions ou d'un petit oscillateur injecteur.

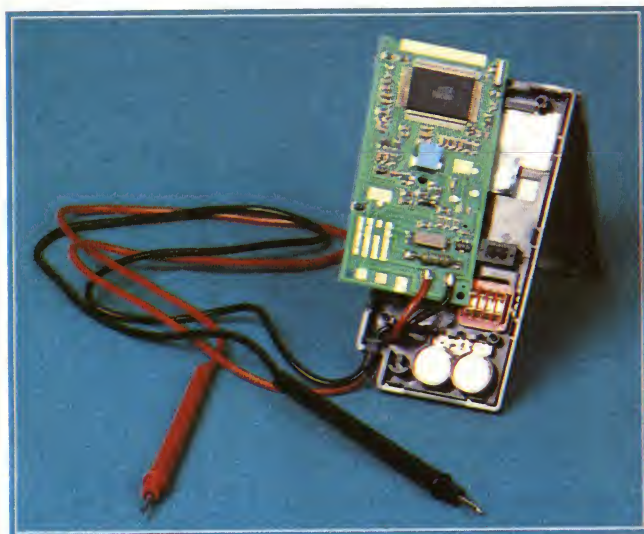Voyons quelques exemples courants où le 3430 simplifie grandement la vie de l'utilisateur.



■ REPONSE EN FREQUENCE D'UN AMPLIFICATEUR :

On fait un relevé à 1 kHz, où l'on est sûr en général d'être en milieu de bande et d'obtenir le gain maximum. Le multimètre est en position V \sim ; on passe en dBm, il affiche une certaine valeur qui va servir de zéro. En appuyant sur la touche REL, tous les relevés ensuite effectués seront donc les écarts en dB (en + ou en -). On monte en fréquence avec le générateur jusqu'à arriver au point où le multimètre affiche -3 dB. On passe en position FREQ et on lit cette fréquence. Il s'agit de la coupure haute. On redescend en-dessous de 1 kHz en étant repasser en décibel jusqu'à obtenir de nouveau le point à -3 dB représentatif de la coupure basse. En position fréquencemètre, on lit cette fréquence. Cela va beaucoup plus vite à faire qu'à écrire.

■ CHANGEMENT DE RÉFÉRENCE EN dB

Le 3430, comme d'ailleurs tous les multimètre, est référencé en dBm avec 0 dBm correspondant à 0,7746 V (1 mW sur 600 Ω). Parfois il peut être utile de changer de référence. Par exemple pour passer en dBV (0 dB correspondant à 1 V) rien de plus simple. On passe en fonction tension alternative calibre 2500 mV et avec une source de tension de 1 kHz (par exemple), on envoie une tension d'un volt efficace (affichage 1000,0). Alors on appuie sur la touche dBm, le multimètre indique + 2,218 dB (20 log (1/0,7746)). Il suffit dès lors d'enfoncer la touche REL, le nouveau 0dB pour les mesures qui suivent est référencé au volt.

■ LE FACTEUR DE CRÊTE EN EFFICACE VRAI ET SES CONSÉQUENCES.

Le facteur de crête du 3430 vaut 3. Cela veut dire que lors d'une mesure de tension alternative, le rapport V_{\max}/V_{eff} ne devra pas être supérieur à 3 sans quoi la mesure ne serait plus significative. De plus ce multimètre est "couplé" en alternatif par un condensateur, ce qui veut dire qu'on ne peut apprécier une tension continue superposée à la composante alternative. En régime impulsionnel cela permet par contre de prendre en compte des maxima plus importants, voire d'apprécier des rapports cycliques descendant jusqu'à 10 % sur des impulsions à recurrence fixe.

Expliquons-nous !

On connaît T puisqu'on peut mesurer f (inférieure à 100 kHz), on connaît aussi V_{\max} puisqu'en général en impulsions il s'agit de la tension d'alimentation du circuit considéré moins la tension de déchet de l'élément final commutant.

On mesure V_{RMS} avec le 3430. Si $(V_{\max}/V_{\text{RMS}}) < 3$, la mesure est valide, on peut donc en déduire le rapport cyclique. En effet sur des impulsions à recurrence fixe, $(V_{\max}/V_{\text{RMS}}) = \sqrt{(T - \Delta T)/\Delta T}$ où T est la période et ΔT , la largeur d'impulsion au niveau V_{\max} . (pour un niveau zéro correspondant à la valeur moyenne du signal : couplage capacitif).

Dès lors $\Delta T/T = (V_{\max}/V_{\text{RMS}})^2 - 1$.

Selectronic




20.52.98.52

Adresse Postale : **BP 513 - 59022 LILLE Cedex**
Au magasin : **86, rue de Cambrai - LILLE**
TARIF AU 1.5.89

2 NOUVEAUTES CHEZ SELECTRONIC

BPM


LE PISTOLET DESSOUEUR PORTABLE

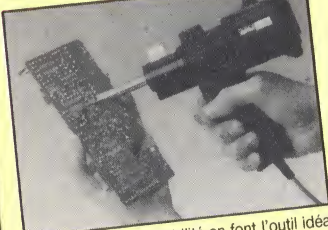

Sa technique et sa fiabilité en font l'outil idéal pour l'atelier et la maintenance sur site.
Documentation détaillée sur simple demande

113.9695 **1535,00 F**

PORTASOL MK II

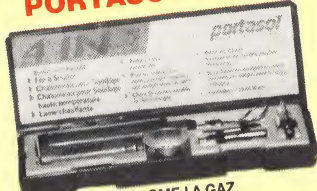

AUTONOME ! A GAZ

- Pour souder : 90 mn. d'autonomie.
 - Thermoretracteur : air chaud jusqu'à 400 °C.
 - Chauffer, braser : micro-chalumeau jusqu'à 1200 °C.
 - Couper : couteau chauffant. etc...
- Documentation détaillée sur simple demande

Le PORTASOL MK II 113.8559 **349,50 F**
La RECHARGE DE GAZ 113.8558 **25,00 F**

KIT DE TRANSMISSION AUDIO DE QUALITE PAR LE SECTEUR 220 V

INDUCTANCEMETRE DE PRECISION




Affichage digital LCD 2000 points.
Cet appareil de poche se révélera vite indispensable à tous ceux qui utilisent ou bobinent des selfs fréquemment. Idéal pour mesurer toutes les inductances utilisées en B.F.
- Gamme de mesure : 1 uH à 2 H en 4 gammes.
- Précision : 1 %
- Alimentation : 2 piles 9 V standard.
Le kit complet avec boîtier, fenêtre pour afficheur, face avant percée et sérigraphiée, visserie et accessoires.
113.8380 **495,00 F**

Decrit dans RADIO-PLANS n° 493 de décembre 88


- 2 kits vous permettront de construire un interphone bi-directionnel ou de sonoriser une pièce éloignée de la chaîne Hi-Fi, par exemple...
- Plusieurs récepteurs peuvent être connectés sur le réseau.
- Le kit complet émetteur/récepteur (sans boîtier).

113.8499 **230 F**

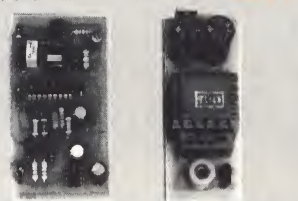

FREQUENCEMETRE MINIATURE DE TABLEAU 20 MHz A CHANGEMENT DE GAMME AUTOMATIQUE

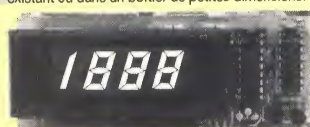Une exclusivité SELECTRONIC ! (Decrit dans EP n° 121)
Mini-fréquencemètre en kit, de hautes performances prévu pour s'intégrer facilement dans un appareil existant ou dans un boîtier de petites dimensions.



- Entrée : signaux logiques
- 5 gammes 2 kHz - 20 kHz - 200 kHz - 2 MHz - 20 MHz
- changement de gammes automatique
- base de temps pilotée par quartz
- 3 1/2 digits hauteur 13 mm
- indication : kHz et MHz
- encombrement : 97 x 38 x 40
- alimentation à prévoir : 5 V/170 mA.

Le kit complet avec enjoliveur pour face avant, circuits imprimés à trous métallisés, etc... (sans tolérances).

113.8230 **450,00 F**

TOUS LES KITS **ELV** SONT EN STOCK CHEZ SELECTRONIC !



CATALOGUE GENERAL

Nouveaux points de vente des kits Sélectronic chez **RAM** à Paris et Orléans !

NOUVEAU
SELECTRONIC distribue les kits **TSM!**

SELECTRONIC
TEL. : 20.52.98.52

86 rue de Cambrai BP 513 - 59022 Lille Cedex

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Règlement à la commande : Commande inférieure à 700 F : ajouter 28,00 F forfaitaire pour frais de port et emballage.

Commande supérieure à 700 F : port et emballage gratuits.


- Règlement en contre-remboursement : joindre environ 20 % d'acompte à la commande.
Frais en sus selon taxes en vigueur.

- Collis hors normes PTT : expédition en port dû par messageries.
Les prix indiqués sont TTC.

Pour faciliter le traitement de vos commandes, veuillez mentionner la REFERENCE COMPLETE des articles commandés

« SCALP » 8052 AH BASIC

LE MICROCONTRÔLEUR QUI DECOIFFE !

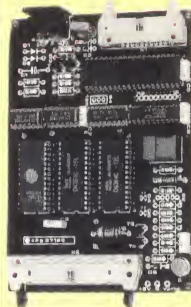

Le SCALP (Système de Conception Assisté par un Langage Populaire) est un remarquable outil de développement programmable en BASIC et conçu spécialement comme outil de saisie de données, de test d'instrumentation et de commande de processus. Avec, en plus, de très puissantes fonctions d'entrées-sorties.

Le kit complet avec alimentation, coffret pupitre, supports spéciaux, etc...

113.7875 **1150 F**

Pour connecter votre SCALP sur votre MINTEL, CONVERTISSEUR DE FORMAT SERIEL

Le kit avec circuit imprimé boîtier Heiland HE 222, accessoires, etc.

113.7960 **150 F**

LUXMETRE DE PRECISION A PHOTOPILE

Indispensable pour tous ceux qui veulent mesurer des éclaircissements

- 2 calibres de base : 0 à 2000 Lux - 0 à 20000 Lux (avec loupe x 10)

- Affichage LCD 2000 points

- Alimentation : pile 9 V (non fournie)

Le kit complet avec boîtier HEILAND, cellule SOLEMS, accessoires, etc.

113.7917 **330 F**

Version montée en ordre de marche (sans pile)

113.7919 **500 F**



THERMOMETRE A PHOTOPILE

(87188/E 114)

A partir d'un prototype original issu du laboratoire SELECTRONIC, nous vous proposons ce thermomètre de précision qui fera date, puisqu'il fonctionne sans pile ! La précision est de 0,1 °C.

Le kit complet avec boîtier HEILAND, cellule SOLEMS, accessoires, etc.

113.7900 **330 F**

Version montée en ordre de marche

113.7903 **530 F**

CARTE UNIVERSELLE E/S pour IBM-PC, XT,... et compatibles (880038 / E 119)

Cette carte très sophistiquée comporte :

- 1 convertisseur A/N 12 bits (plus un bit de polarité) précédé d'un multiplexeur 8 voies.
 - 1 convertisseur N/A 12 bits
 - 4 ports 8 MHz de 8 bits d'E/S
 - 3 timers programmables 8 MHz (6 modes + compteur BCD 4 digits ou compteur binaire 16 bits)
- Le kit complet avec supports TULIPE, PAL programmée, connecteurs, etc.

113.7985 **1235 F**



LA DOMOTIQUE :

Les composants pour **BUS I²C** sont chez SELECTRONIC

Cf. **RADIO-PLANS** n° 494 et suivants

Microcontrôleur 80 C 652 - 113.7408

Mémoire RAM PCF 8570 - 113.7409

Commande d'afficheurs PCF 8577 - 113.7410

Ultra low-offset OP.AMP LM 607 CN - 113.7413

(Kits de la CENTRALE DOMOTIQUE I²C en préparation) à suivre.



Exemples

Horloge/Calendrier PCF 8583 - 113.7411 **76 F**

Interface parallèle PCF 8574 - 113.7412 **44 F**

Convertisseur AD/DA PCF 8591 - 113.7414 **59 F**

Ultra low-offset OP.AMP LM 607 CN - 113.7413 **17 F**

INFOS et NOUVEAUTÉS

8052 AH BASIC V1.1 INTEL - 113.7136 **235 F**

MC 68 705 P3. La pièce : 113.4000 **95 F** Le lot de 10 : 113.7415 **860 F**

MM 53200. La pièce : 113.7269 **39 F** Le lot de 10 : 113.7416 **345 F**

LES BONNES AFFAIRES DU MOIS

MOTEUR PAS A PAS :

Bi-phasé 200 pas par tour

Alimentation : 9,2 V typ.,

0,24 A typ. (38 Ω par phase)

Couple de blocage : ≈ 100 m N/m

Dimensions hors-tout : 42 x 42 x 46 mm


Poids : 233 g

Circuit de commande : MC 3479 P

Notice technique et schéma d'application fournis

Le moteur pas à pas, 113.8534 **195 F**

Le MC 3479 P, 113.7267 **72 F**

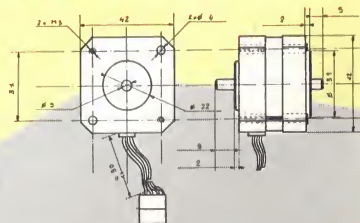

CORDON VIDEO 75 Ω :

Cordon RG 59 professionnel, BNC-BNC, Longueur 15 m, le cordon : 113.2326 **90 F**

FORET CARBURE 1,0 mm :

Foret professionnel pour perçage de l'EPOXY. (Vitesse de rotation minimum conseillée : 15000 t/mn)

Le lot de 3 : 113.8494 **65 F**

CAPACITÉS DE SAUVEGARDE :


Pour les cartes mémoires, etc. Très forte capacité sous volume très réduit. (Documentation technique sur demande)

SUPER-CAPA 47 000 µF, 5 V, Ø x h : 14,5 x 15 mm - 113.8568 **30 F**

SUPER-CAPA 100 000 µF, 10 V, Ø x h : 28,5 x 25,5 mm - 113.8569 **60 F**

(Prix par quantité : nous consulter)

Réalisation de la Centrale Domotique

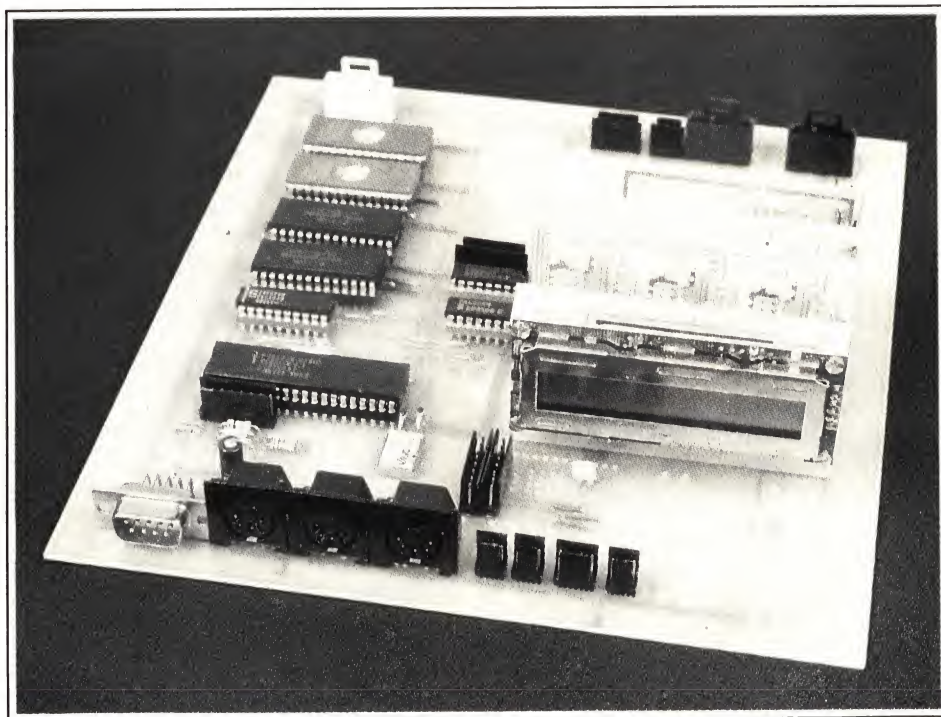

Bonjour tout le monde !

Nous espérons que le mois d'avril s'est bien passé et que vous attendiez ce nouvel article avec impatience. Vous allez enfin pouvoir commencer à réaliser votre propre centrale domotique.

Pour cela nous supposons que vous avez tous bien en mémoire la structure que nous avons choisi d'utiliser afin de bien comprendre comment cela va fonctionner.

DANS ce numéro nous allons vous décrire :

- le schéma électrique de la carte de base,
- le circuit imprimé et sa nomenclature,
- la procédure de première mise sous tension de la carte,

- comment créer et stocker un programme BASIC,
- comment sauvegarder un programme (en assembleur par exemple) dans une mémoire EPROM,
- comment relire et imprimer le contenu de cette mémoire pour vérification.

Après tout cela vous serez devenus aptes à faire « tourner » le système sans l'aide de personne et dans le prochain numéro nous commencerons à vous décrire les nombreux petits modules de fonctions qui vous permettront de personnaliser votre centrale.



■ LES SCHEMAS ELECTRIQUES

Les schémas électroniques se divisent en différentes grandes parties :

- 1) la CPU
 - les modules directement liés à la CPU
 - le module d'interface série
 - le module de programmation des EPROMs
- 2) les modules de fonctions I2C

■ SCHEMA DE LA CPU

Il est donné figure 1.

Ce schéma est très conventionnel et correspond comme nous vous l'avons précédemment indiqué à la seule configuration permettant d'utiliser correctement ce type de microcontrôleur.

Conformément à nos choix, vous trouvez le 8052 AH BASIC et son espace mémoire de deux fois 8Kx8 de RAMs et deux fois 8Kx8 d'EPROMs.

Le démultiplexage des adresses est effectué par le 74HC 138 bien connu et, de façon à utiliser des composants en harmonie avec ceux déjà présentés par votre revue, nous utiliserons le latch d'adresses 74HC 573 (qui est identique au 373 avec un brochage un peu plus adapté).

Comme vous pourrez le remarquer sur le schéma, nous avons sorti tous les fils qui permettent d'adresser la totalité du champ mémoire (on n'est jamais trop précautionneux..., ça peut toujours servir à certains plus tard, on ne sait jamais !!)

Bref nous avons réglé le sort de toutes les broches du micro contrôleur concernant les adresses de A0 à A15 !

Par la même occasion nous nous sommes occupés des multiples contraintes que nécessitent les différentes commandes du style READ, WRITE, CHIP ENABLE, CHIP SELECT, OUTPUT ENABLE, via les portes ET qu'il a fallu disposer aux bons endroits pour les raisons précises décrites dans le numéro précédent.

Arrivés à ce stade nous avons « achevé » déjà beaucoup de broches du microcontrôleur mais sur les 40, il en reste encore quelques unes que nous allons examiner maintenant.

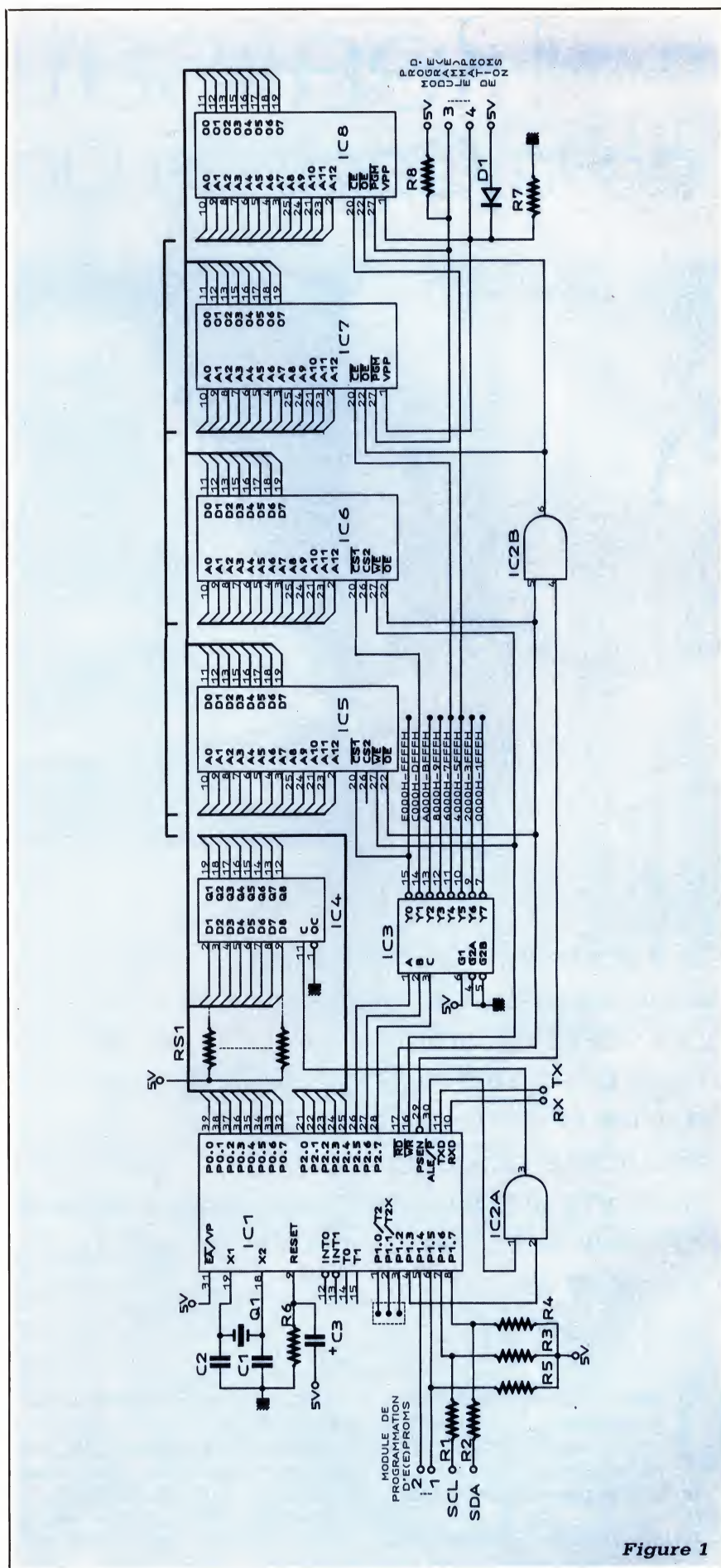


Figure 1

L'OSCILLATEUR

L'oscillateur comporte deux broches où doivent être disposés les éléments servant d'horloge au microcontrôleur. Pour le faire osciller, il est nécessaire d'utiliser un quartz et deux capacités.

Bien que cela puisse peut-être vous paraître puéril, nous vous demandons d'être très précautionneux quant au choix du quartz, standard mais de bonne qualité (résistance série de l'ordre de 50 ohms) et de disposer des capacités extérieures qui sont en accord avec la valeur de la « capacité de charge » recommandée par le constructeur (dans notre cas 22 pF) mais par pitié ne pas mettre n'importe quoi !

En ce qui concerne la valeur du quartz : 11,0592 MHz, bien sûr !

Vous avez apprécié le bien sûr à sa juste et étrange valeur.

Aussi étrange que soit cette valeur, elle est standard car telle qu'est conçue la famille 8051 and C^o au niveau de ses Timers internes, il est facile de configurer (et c'est justement ce que fait tout seul le 8052 AH BASIC) l'un d'entre eux pour obtenir un « baud rate » égal à 1200, 2400, 4800,... bauds lorsque la valeur du quartz est précisément égale à 11,0592 MHz... alors tout le monde l'utilise...

LA SORTIE DU BUS I2C

Comme nous vous l'avons expliqué dans le cas de l'emploi de ce microcontrôleur nous serons obligés d'écrire ce protocole en assembleur (ce sera le seul et une fois pour toute).

Par contre nous avons le libre choix de définir sur quel port il est le plus judicieux de faire sortir les lignes I2C.

Déjà, de par son architecture ceci ne pourra s'envisager qu'autour du port 1 mais, quand on a quelques idées derrière la tête, on s'aperçoit très vite que le microcontrôleur 80C652 de PHILIPS COMPOSANTS est broche à broche compatible et que son interface « hard » intégré sort l'horloge I2C SCL sur le port 1.6 (broche 7) et les données SDA sur le port 1.7 (broche 8). Alors pourquoi se priver d'une telle aubaine, ne serait-ce que dans le cas où nous aurions des idées d'économies un jour prochain.

Les deux résistances de « pull up » ramènent électriquement le bus à l'état haut au repos comme prévu et

nous avons disposé deux autres résistances (non pas en guise de strap comme certaines mauvaises langues auraient pu le penser) mais en protection série (surtensions...) des lignes SCL et SCA.

■ LES MODULES ASSOCIÉS A LA CPU

MODULE DE COMMUNICATION SÉRIE STANDARD

Les entrées/sorties de communication série standard Rx et Tx sont les broches 10 et 11 du microcontrôleur respectivement.

Nous avons décidé de les utiliser telles quelles et de les sortir en l'état, c'est-à-dire avec des niveaux TTL et avec un protocole d'UART standard envoyant des mots de 8 bits plus un bit de start et un de stop, le tout sans parité.

Ceci est un peu cavalier mais comme nous sommes bon prince nous avons pensé à tous les amateurs de RS232. Aussi, à leur attention toute particulière, nous avons choisi de leur proposer de réaliser un petit module enfichable et optionnel qui permettra à chacun de personnaliser selon le niveau de conformité désiré par rapport à la norme et/ou bien sûr par rapport à l'équipement dont il dispose.

Les schémas de ces différentes parties déjà expliquées maintes fois seront décrits la prochaine fois.

LIAISON IMPRIMANTE

Parallèlement, mais en relation directe avec ces lignes de transmission (Rx et Tx) le port 1.7 sera aussi utilisé (dans son utilisation dite « alternative » de sa fonction I2C précédemment énoncée) pour commander une imprimante de type série.

MODULE PERMETTANT LA PROGRAMMATION DES EPROMs

Ici aussi nous avons prévu de pouvoir momentanément disposer d'un petit module ayant pour fonction principale de graver les EPROMs afin d'y mettre vos merveilleux programmes spécifiques.

Sur le principe, une fois ces opérations complètement terminées, ce module devrait être retiré de la carte et être rangé en attendant une nouvelle programmation d'EPROMs.

De plus ce modèle devient complètement superflu si vous désirez

investir dans l'achat d'EPROMs 8 K x 8. Donc ici aussi, nous vous offrons cette souplesse dans la conception de votre réalisation. Par contre il sera alors de votre devoir, lors de la programmation de ces composants particuliers, d'utiliser les routines de gravure adéquates.

Si l'on examine maintenant d'un peu plus près les procédés de gravure de mémoires, nous nous rendons vite compte que selon les types, les constructeurs,... les tensions de gravure, les énergies, les modes... sont très différents les uns des autres.

Nous vous avons laissé la possibilité de pouvoir graver le maximum de composants différents en laissant « en blanc » sur le schéma la valeur d'une part de la Zéner (5 V, 6 V, 12 V, 21 V,...) et la valeur de la résistance qui fournit le courant qu'il est facile d'estimer.

A ce sujet il est à noter que vous n'aurez besoin de ces tensions spéciales que lors de la phase de programmation et c'est pour cette raison que nous avons décidé que la prise qui recevrait cette alimentation spéciale serait implantée physiquement sur ce module.

De plus dans la partie logicielle de l'article, vous trouverez la façon de lancer la routine de programmation des EPROMs dans laquelle vous découvrirez que le 8052 AH BASIC contient aussi un algorithme pour programmer les mémoires EPROMs dites « intelligentes ».

De par sa construction et via l'interpréteur BASIC interposé, le microcontrôleur fournit les signaux appropriés à la programmation sur le port 1 (1.4 et 1.5)...

LE CIRCUIT IMPRIMÉ DE LA CPU

Le circuit imprimé et son implantation sont donnés figures 2, 3 et 4.

Nous l'avons conçu en double face mais en pensant au grand nombre d'entre-vous à qui cela pose problème, c'est-à-dire en concevant la seconde face pour qu'elle soit très dépouillée de façon à pouvoir aussi réaliser l'ensemble en simple face avec un minimum de « straps ».

Comme vous pourrez le remarquer sur la figure, la topologie du circuit imprimé permet de le découper en deux parties — la CPU et les modules de fonctions I2C — de façon à ce que vous puissiez scinder physiquement ces entités soit pour des pro-



blèmes de répartition volumique et/ou d'encombrement soit pour des problèmes de « découpe système » en vue d'utilisations différentes.


Dans tous les cas de figures, pour les amateurs de systèmes « en-

RACKables », cette découpe permet son emploi en deux cartes 3U 19 ''.

Nous avons par ailleurs omis de décrire l(es) alimentation(s) de l'ensemble car elles sont conventionnelles (0-5 V) et de consommation

réduite. Au cours de la description du logiciel nous vous expliquerons que, comme tout microcontrôleur qui se respecte, celui-ci passe la quasi-totalité de son temps à dormir et donc à ne pas consommer ! (ce qui

Figure 2

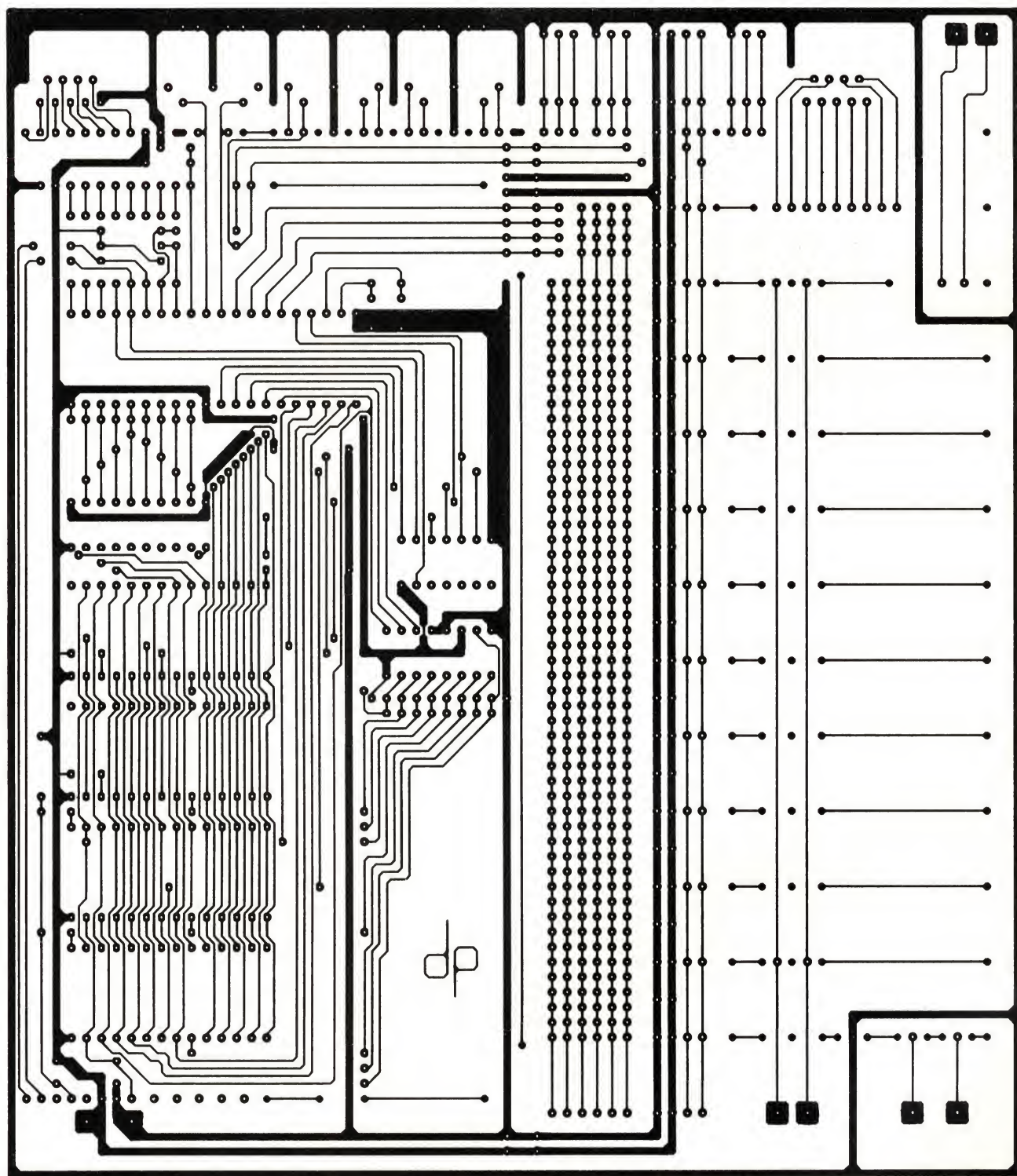


veut dire en version sous-titrée que vous pouvez dès à présent penser à son utilisation en version sauvegardée sur batterie auxiliaire).

LES CIRCUITS IMPRIMÉS DES MODULES

Par faute de place dans cet article nous vous les décrivons en détail dans le prochain numéro mais

sachez dès maintenant qu'ils ont tous un format standard, qu'ils sont modulaires et enfichables de façon à vous laisser toute liberté dans la finalité de votre réalisation.

Figure 3

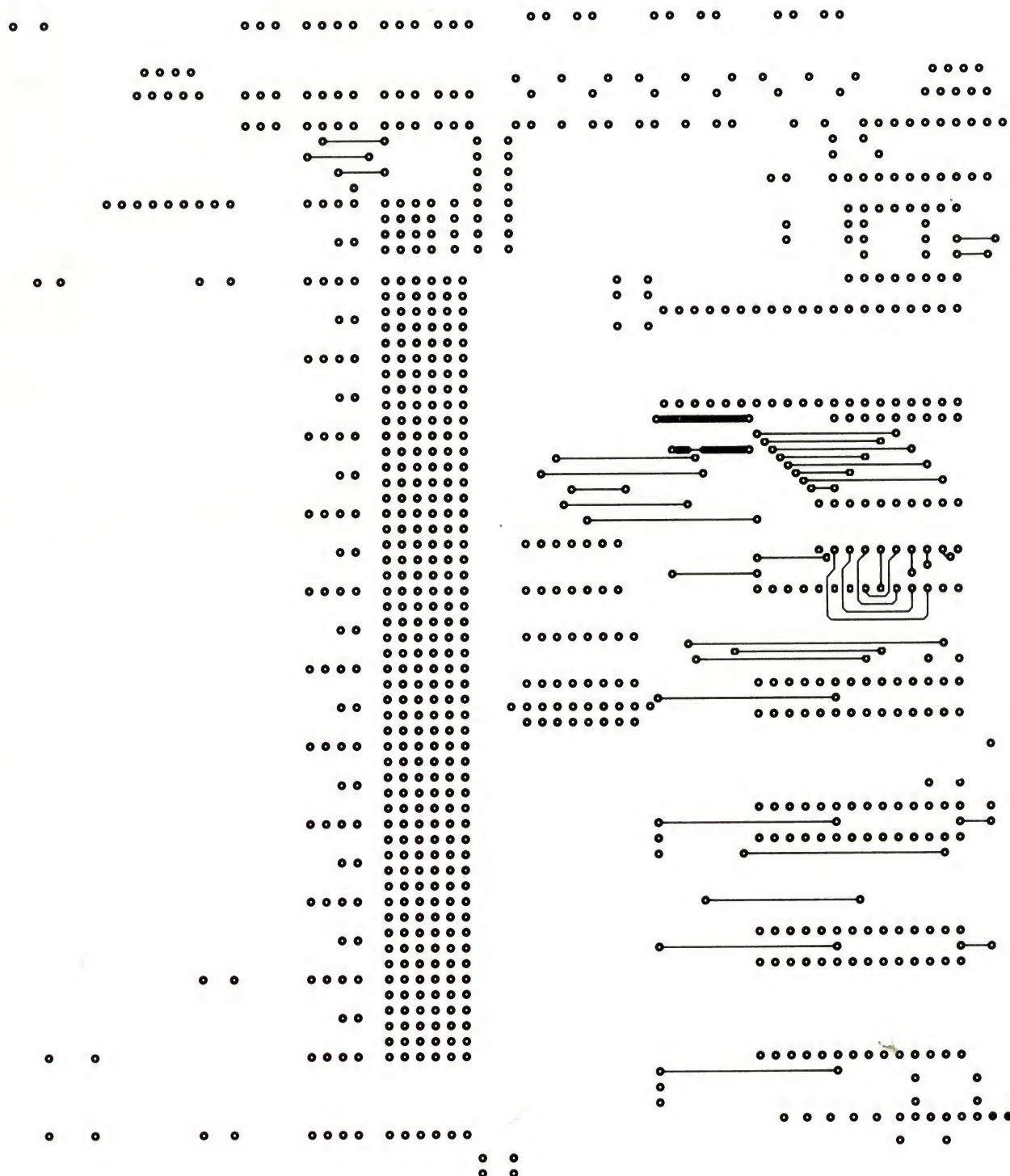

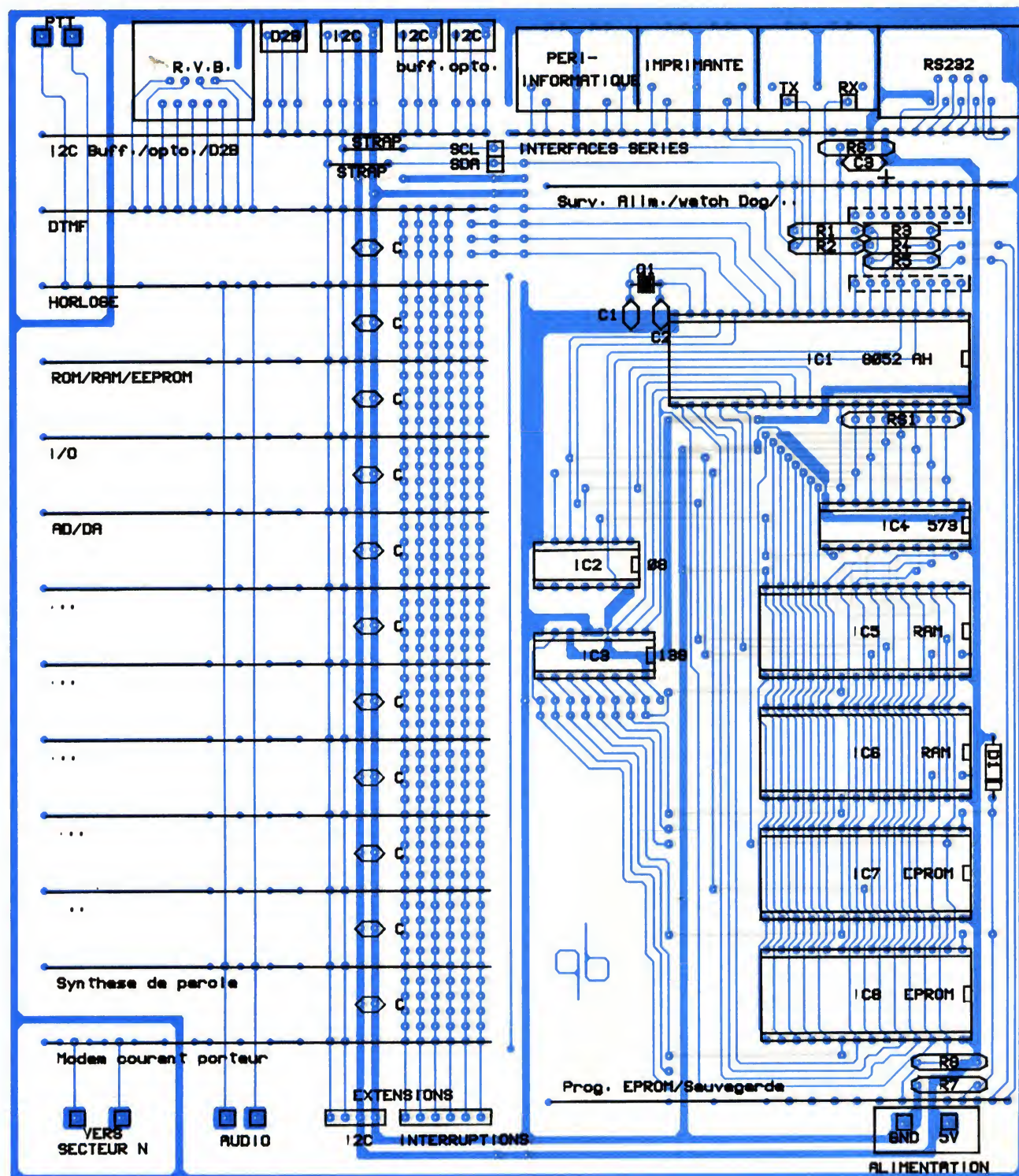


Figure 4

Nomenclature

Résistances

RS₁ : réseau SIL 8 × 10 kΩ
R₁ : 330 Ω
R₂ : 330 Ω
R₃ : 1,5 kΩ
R₄ : 1,5 kΩ
R₅ : 10 kΩ
R₆ : 8,2 kΩ
R₇ : 10 kΩ
R₈ : 1k Ω

Circuits intégrés

IC₁ : 8052 AH BASIC
IC₂ : 74 HC 08
IC₃ : 74 HC 138
IC₄ : 74 HC 573


Condensateurs

C : 100 nF
C₁ : 22 pF
C₂ : 22 pF
C₃ : 10 µF/10V

Semiconducteurs

Divers

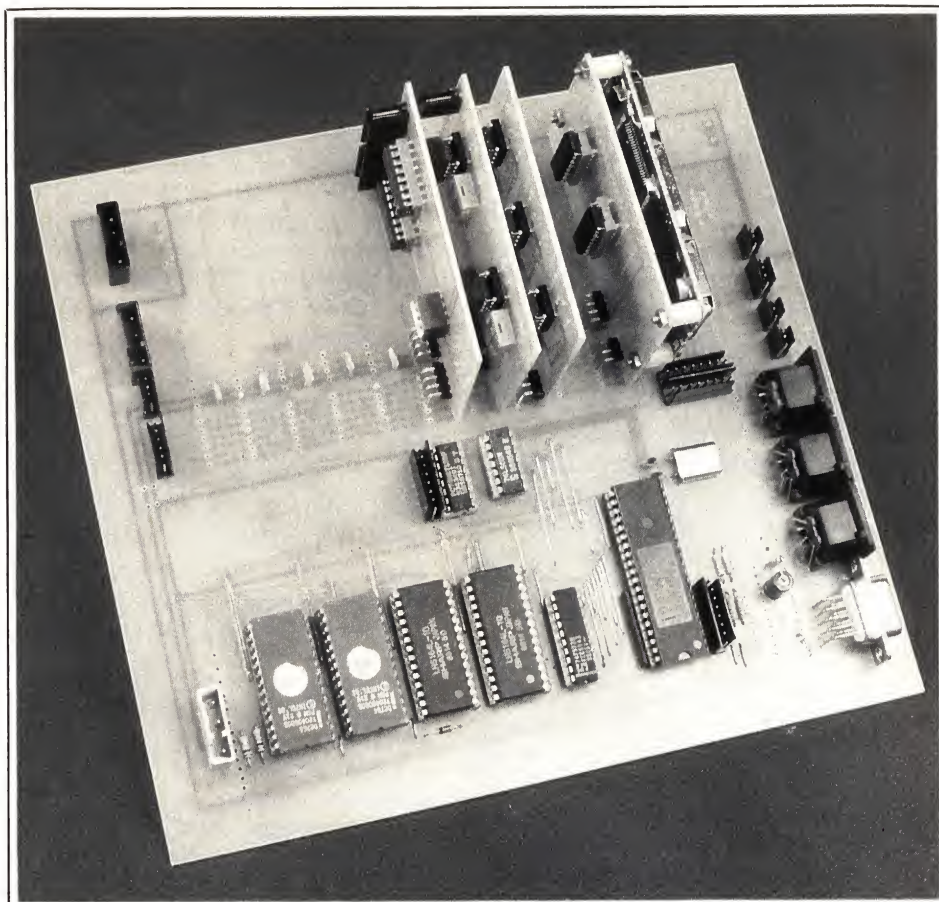Q : 11,0592 MHz
RAM : 8 K × 8 (5564...)
EPROM : 8 K × 8 (27C64...)
D : 1N4148



MISE SOUS TENSION DE LA CARTE

Bien, maintenant que nous vous avons permis de réaliser la carte CPU, à vous de la faire fonctionner !

Evidemment, vous avez sous la main un terminal respectant un minimum de contraintes (liaison RS 232 même réduite à sa plus simple expression, vitesse de transfert comprise entre 300 et 9600 bauds, respectant le protocole de transmission du 8052 AH BASIC donné précédemment), un câble permettant le discours entre la carte CPU et le terminal.

Connectez la carte CPU au terminal à l'aide du cordon et mettez-le sous tension. Puis ce sera au tour de la carte.

Et alors là, c'est le grand moment, le suspens : la carte va-t-elle réagir ?

Pour le savoir tapez sans plus attendre sur la barre d'espace. **Mais attention, vous devez réveiller le montage par cette action à l'exception de toute autre sur les autres touches du clavier.** Sinon, votre carte ne répondra pas et vous passe-

rez un temps fou et bien inutile à chercher ce qui ne va pas.

Et là, oh miracle, vous lisez sur votre écran :
MCS-51 (tm) BASIC V1.1
READY

Mais ce n'est pas tout. Maintenant que la carte a répondu, il faut vérifier que le 8052 AH BASIC s'est bien configuré. Pour cela, frappez :
PRINT XTAL, TMOD, TCON, T2CON, MTOP.

Si tout va bien, le montage doit vous répondre :

11059200 16 244 52 16383

En fait, lors de la procédure de RESET, le 8052 AH BASIC efface sa mémoire interne, initialise ses différents registres et pointeurs. Enfin, il regarde la taille de la mémoire externe allouée au montage, la teste et l'efface (puisque pour l'instant cela lui est permis).

Vous pouvez reconnaître la valeur du quartz (11059200) et celle de MTOP (16383) dont le 8052 AH BASIC vient d'allouer après scrutation la valeur maximale de la mémoire RAM externe existante (puisque pour le moment on ne lui a pas encore donné d'autre valeur).

16 représente la valeur contenue dans le « SFR » TMOD

(Timer/counter MODE)

244 représente la valeur contenue dans le « SFR » TCON

(Timer/counter CONTROL)

52 représente la valeur contenue dans le « SFR » T2CON

(Timer/counter 2 CONTROL)

Ces trois registres initialisent les différents timers du 8052 AH BASIC.

Voilà, maintenant que votre carte CPU fonctionne, nous allons nous attaquer à ce langage évolué que l'on appelle : « BASIC ».

LE BASIC DU 8052

Pour vous qui connaissez le BASIC (et vous êtes nombreux), ce début va paraître bien inutile et nous nous en excusons. Cependant, nous espérons que vous serez suffisamment indulgents pour comprendre que d'autres parmi tous nos lecteurs ont besoin de ces quelques rappels. Car bien sûr, nous n'avons ni la prétention, ni le temps de parler du BASIC en général et de ses commandes. Un bon manuel fera très bien l'affaire.

Nous parlerons plutôt des grandes lignes d'un programme BASIC et de tout ce qui est plus ou moins spécifique au BASIC contenu dans le 8052 AH BASIC INTEL.



Alors, merci à vous qui connaissez le BASIC, pour votre indulgence, et surtout à vos manuels si vous ne le connaissez pas encore !

Tout d'abord, nous allons vous apprendre à résoudre les problèmes suivants, spécifiques de notre application :

- création d'un programme.
- stockage d'un programme en EPROM et les modifications que cela entraîne au sein de la CPU.
- comment appeler un programme pour le modifier (transfert en RAM) ou pour l'exécuter.

CRÉATION D'UN PROGRAMME

Pour créer un programme sans le mémoriser, rien de plus simple :

Votre carte CPU est connectée, en service, et le 8052 AH BASIC vous a fait signe : il est prêt : « READY ».

Vous pouvez alors commencer à écrire un programme. Chaque ligne que vous écrivez, commence par un numéro de ligne et finit par un retour chariot, comme avec tout BASIC qui se respecte !

Mais il n'y a pas d'éditeur (à moins bien sûr de passer par l'intermédiaire d'un bon vieux PC... ou compatible, de créer le fichier, futur programme BASIC, et de le transférer dans le 8052 AH BASIC par liaison RS 232).

Si une ligne est mal tapée, il faut la retaper en entier, en redonnant son numéro. La précédente sera alors écrasée.

SAUVEGARDE DE PROGRAMMES EN UVPRM

Un des points forts du 8052 AH BASIC réside dans sa facilité à exécuter et sauver des programmes en UVPRM. Lorsque vous avez créé votre programme, il est tout naturel de vouloir le stocker pour « l'immortaliser » afin de vous en resservir. Pour cela, il existe une

commande « PROG » qui permet la gravure de l'UVPRM « courante », (c'est-à-dire à la suite des programmes précédemment stockés) avec les codes programme de l'œuvre BASIC que vous venez de réaliser. L'utilisation de cette commande demande juste que le « hardware » soit bien configuré afin de pouvoir programmer l'UVPRM. Aucun paramètre n'a besoin d'être fourni au système.

Après avoir tapé au clavier « PROG », suivi de retour chariot (que nous représenterons dorénavant par « CR » comme « carriage return » en version outre-Manche !), MCS BASIC 52 place automatiquement le programme à stocker à la suite de ceux déjà existants et lui attribue un entier compris entre 1 et 255 qui permettra de le différencier des autres, afin de le reconnaître. Ce numéro est en fait le nom du programme qui vous permettra sous certaines conditions de le rappeler pour le modifier ou le lancer. Si un message d'erreur est affiché en cours de programmation, il est alors impossible de recommencer la manœuvre sans effacer l'UVPRM au préalable.

Mais allez-vous nous dire, « qui gère ces numéros et où sont-ils stockés ? »

Qui ? Mais voyons ! Le grand chef d'orchestre, nous avons nommé : le 8052 AH BASIC.

Le formatage d'une partie d'une EPROM avec un programme BASIC, consiste à stocker les différents codes correspondant aux instructions BASIC précédés d'un code de début de programme (55H) et finissant par le code de fin de programme (01H soit END en BASIC). La valeur 55H est uniquement gérée et utilisée par le MCS BASIC 52 pour déterminer la présence d'un programme.

Ceci est appelé **figure 5** :

Chaque fois qu'un programme est stocké en EPROM, le premier code automatiquement écrit est 55H.

Lors de la procédure de programmation (utilisant PROG), le MCS BASIC 52 compte le nombre de 55H rencontrés dans l'EPROM, sachant qu'après chacun d'eux, en avançant adresse par adresse dans la mémoire, il pourra trouver le code 01H lui signifiant « End Of File ». Si un code 01H n'est pas suivi d'un code 55H, le système saura qu'il s'agit du dernier programme mémorisé. Il stockera le nouveau programme à la suite et lui attribuera le numéro correspondant au nombre de 55H rencontrés plus un.

Le premier programme stocké en EPROM (adressé à partir de 8000H comme nous l'avions signalé dans l'article précédent) commence à l'adresse 8010H (qui contient bien évidemment 55H). Les adresses précédentes (de 8000H à 800FH) sont réservées par MCS BASIC 52 pour la gestion du champ de l'EPROM. Elles contiennent les informations d'initialisation pour l'utilisation des différentes options PROG n de la commande générique PROG :

— 8000H contient 31H si PROG1 est utilisée 32H si PROG2 est utilisée

— 8001H et 8002H contiennent les poids fort et faible de la valeur de la vitesse de transmission (représentée par BAUD).

— 8003H et 8004H contiennent les poids fort et faible de la valeur de MTOP pour les options PROG3, PROG4, PROG5, PROG6.

Ces informations sont stockées par « PROG n » lors de son utilisation. Les 6 options s'utilisent seules et préalablement à une commande PROG par exemple. Elles sont utilisées pour configurer le 8052 AH BASIC lors de la procédure de RESET suivant l'option choisie. La syntaxe est toute simple :

PROG1 (CR) programme dans l'EPROM la vitesse de transmission utilisée. Elle permet à chaque RESET l'initialisation automatique du 8052 (en évitant de taper sur la barre d'espace pour le réveiller).

PROG2 (CR) réalise la même fonction que PROG1 et permet le lancement du premier programme stocké en EPROM à la procédure de RESET. Elle rend le 8052 tout à fait autonome afin de travailler sans la présence d'une console.

PROG3 (CR) réalise la même fonc-

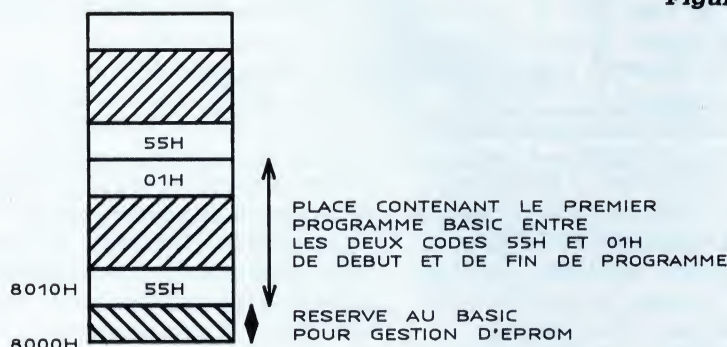


Figure 5

tion que PROG1 et sauvegarde la valeur de MTOP.

PROG4 (CR) est une combinaison de PROG2 et PROG3.

PROG5 (CR) réalise la même fonction que PROG3 et oblige le MCS BASIC 52 à examiner l'adresse 5FH de la mémoire RAM externe lors de la procédure de RESET. Si elle ne contient pas la valeur 0A5H, le système peut effacer la mémoire RAM externe sinon il ne doit pas l'effacer.

PROG6 (CR) réalise la même fonction que PROG5 et scrute la mémoire programme externe à partir de l'adresse 4039H (où il peut y avoir un programme assembleur par exemple).

Comme vous pouvez le remarquer, ces options sont très intéressantes et certainement utilisables pour notre réalisation ! A vous de les utiliser à bon escient !

■ RAPPEL, MODIFICATION, EXÉCUTION D'UN PROGRAMME

Maintenant que vous savez stocker un programme dans une EPROM, vous aimeriez bien le rappeler soit pour le modifier, soit pour l'exécuter. Pour cela, le MCS BASIC 52 possède 3 commandes «*ès EPROM*» pour ces actions : ROM x, XFER et RUN.

RAPPEL

La commande ROM s'emploie seule ou suivie d'un entier. Elle permet au 8052 AH BASIC de savoir qu'il va utiliser le programme contenu en ROM, dont le numéro de reconnaissance vient de lui être communiqué. Si la commande est utilisée seule, le numéro 1 sera pris par défaut.

Lorsque l'on veut sélectionner un programme, on tape «*ROM*» suivi du numéro précédemment attribué au programme par la commande PROG lors de son stockage. Le programme est simplement **sélectionné**, non **modifiable** ou **éditable** sans effectuer une autre commande BASIC.

TRANSFERT DE ROM EN RAM

La commande XFER, utilisée seule, transfère un programme précédemment sélectionné par la commande ROM vers la RAM (afin que vous puissiez lui faire subir toutes les modifications que vous désirez),

et sélectionne le mode RAM. Ce mode est considéré comme le mode «*normal*» des opérations, car c'est le mode qui permet le plus d'interactions avec l'interpréteur BASIC. Cela nous amène à vous parler de la commande RAM qui, utilisée seule, place le 8052 AH BASIC en mode RAM ou lui indique qu'il doit travailler avec le programme contenu en RAM.

MODIFICATION

Si nous utilisons ce que nous venons de dire pour modifier un programme contenu en UVPR0M, nous obtenons la procédure suivante :

— Avoir sous la main l'alimentation nécessaire au claquage de l'UVPR0M

— Tapez :

● ROM suivi du numéro du programme à modifier (CR)

● XFER (CR)

Le programme se trouve alors en RAM.

● Corriger le programme.

● Tapez :

● PROG (CR)

Le programme modifié se retrouve stocké bien sûr sous un numéro différent de celui de la première version qui n'a pas été écrasée (cf. principe d'effacement d'une UVPR0M).

Si l'on résume ce que nous venons de dire précédemment pour modifier un programme, on obtient la **figure 6** :

La **figure 7** vous donne un exemple complet d'utilisation de ces commandes : vous avez déjà deux programmes BASIC stockés. L'action de «*PROG*» (CR) rendra le numéro 3.

```
> RAM
READY
> LIST
10 FOR I = 1 TO 10
20 PRINT I
30 NEXT I
READY
> PROG
3
READY
> LIST
10 FOR I = 1
20 PRINT I
30 NEXT I
READY
>
```

Figure 7

EXÉCUTION

Pour lancer l'exécution d'un programme BASIC, vous utiliserez seule la commande RUN. Elle permet l'initialisation de toutes les variables à zéro, annihile toutes les interruptions précédemment utilisées avant le début de l'exécution.

Il est possible de lancer un programme BASIC, aussi bien depuis la RAM que de la ROM, grâce à cette commande. En partant d'une UVPR0M, vous aurez auparavant sélectionné le programme par ROM x, ou tapé la commande condensée RROM x (ROM x + RUN).

Pour sortir d'un programme en cours d'exécution, vous pouvez soit agir sur le bouton de RESET, soit agir sur les touches CTRL C du cla-


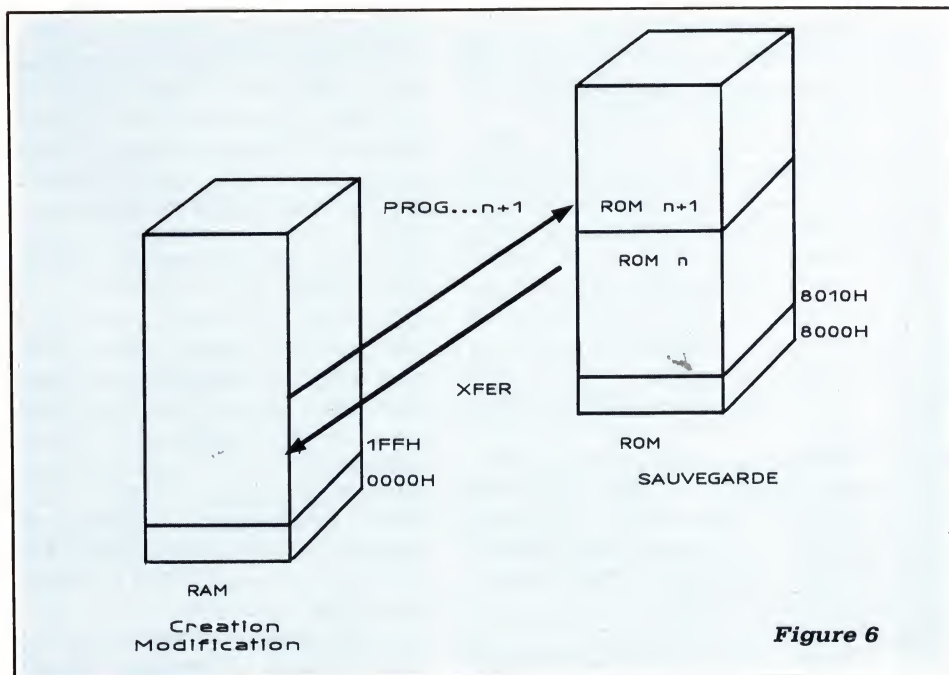


Figure 6

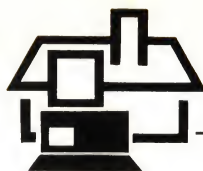

vier qui arrêteront le programme en vous donnant la ligne où vous vous serez arrêté. Mais il vaut bien mieux concevoir des programmes qui se terminent normalement par un END. Ça fait plus « pro » !

Comme nous vous l'avons déjà expliqué, le 8052 AH BASIC est incapable d'accepter des instructions en assembleur. Aussi pour pallier cette carence, vous serez tôt ou tard obligé de rentrer quelques codes d'instruction en code machine (hexadécimal préalablement assemblé).

Ce sera notamment le cas pour ce qui concerne le logiciel d'interface I2C compte tenu de son aspect « temps réel » qui n'est pas facilement gérable au travers du BASIC.

De ce fait, il devient nécessaire de vous indiquer clairement comment mettre en mémoire ces types de programmes.

C'est donc dans ce but (non restrictif) que certains logiciels utilitaires ont été conçus.

RÉALISATION DE LOGICIELS UTILITAIRES

Ils se composent de différents programmes qui ont pour finalité de :

- transférer des codes de RAM en EPROM UV

(programme baptisé

« TRANSRAMROM »),

- lire le contenu (vérification...) de la mémoire externe EPROM du 8052 (programme baptisé « DUMP »).

Notons au passage que la construction du programme de l'interface soft 8052 AH BASIC/I2C est principalement basée autour du programme de transfert de codes depuis la RAM jusque dans l'EPROM UV.

A) Programme de transfert de codes — TRANSRAMROM —

Ce programme permet de transférer un bloc de données précédemment rentrées en RAM externe pour les ranger définitivement en ROM (EPROM UV).

Celui-ci est articulé autour de la commande « PGM » que nous vous avons déjà présentée en détail lors du précédent article.

Le principe de ce transfert est le suivant.

Les données sont d'abord rentrées manuellement les unes après les autres à l'aide d'un clavier et stockées dans la mémoire externe de données (RAM) lors de l'exécution de la fonction :

XBY (adresse) = donnée

Le bloc de données ainsi constitué

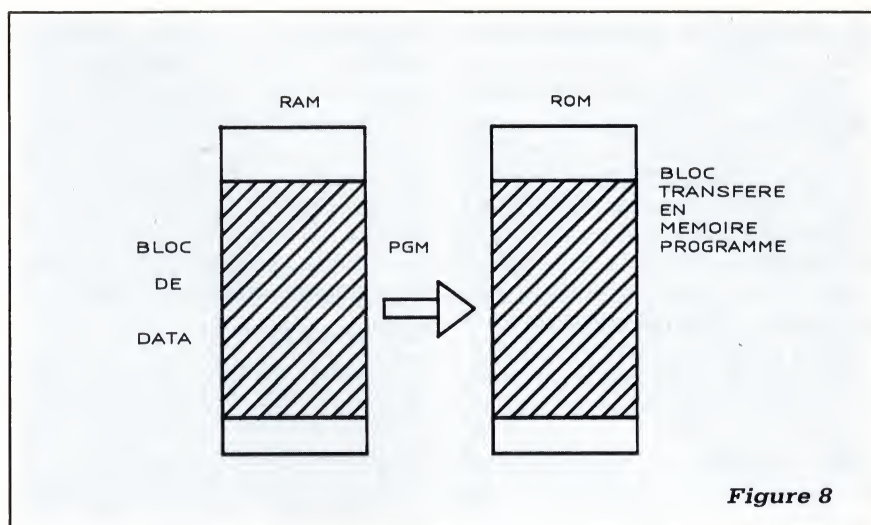


Figure 8

peut alors être transféré dans la mémoire « programme » (EPROM UV) en utilisant la commande BASIC du 8052 : « PGM », après avoir initialisé des mots réservés à cet effet dont les adresses sont dans la RAM interne du micro-contrôleur.

La figure 8 schématise le transfert de RAM en EPROM grâce à la commande PGM.

DESCRIPTIF DU PROGRAMME TRANSRAMROM

Ce programme se décompose en deux grandes parties bien distinctes.

- entrée des codes en hexadécimal en vue de leur stockage momentané en RAM après vérification préliminaire,
- gravure de l'EPROM UV par l'intermédiaire de la commande PGM.

L'organigramme et le listing de ce programme sont donnés figure 9.

1) Entrée des codes (lignes 5 à 70) :

Ces premières lignes ont pour but de faire rentrer les codes un par un au clavier par l'utilisateur et de les ranger automatiquement en RAM externe par l'instruction XBY (lig. 40) et, afin d'éviter toute erreur une vérification est immédiatement effectuée sur la valeur du code à stocker (lig. 45 à 55).

Cette procédure de stockage est effectuée tant que le code est inférieur à 255, ce qui signifie en d'autres termes que le dernier code entré sera 255 (non stocké bien sûr) et déclenchera le processus de préparation pour l'envoi par PGM.

Dans ce programme l'adresse de départ du contenu à transférer doit être compris entre MTOP+1 (c'est-à-dire 3000H) et 3FFFH.

Le programme, n'ayant pas de goût particulier, la demande à l'utili-

sateur en ligne 20 et en teste sa valeur afin de vérifier qu'elle fait bien partie de la zone mémoire autorisée (MTOP + 1 à 3FFFH).

2) Gravure de l'EPROM (ligne 75 à la fin) :

Cette seconde partie a pour but de permettre de programmer différents types de mémoires (EPROM UV...).

Afin de réaliser cela il est nécessaire que le programme tienne compte des spécificités de chacun des composants disponibles sur le marché (lig. 75 à 100).

Il faut donc indiquer au programme le type de mémoire que l'on souhaite graver par l'intermédiaire du paramètre « W », valeur qui est liée au temps d'écriture de la mémoire et qu'il faut lui fournir (lig. 315 à 325).

En effet, le 8052 AH BASIC envoyant des signaux de commande selon son propre logiciel de fonctionnement a besoin qu'on lui communique ce paramètre car il utilise un paramètre R dont la valeur est calculée en ligne 110 selon :

$$R = 65536 - (XTAL * W) / 12$$

Cette valeur est alors transmise au sous-programme (lig. 330 à 340) par l'intermédiaire de la pile afin d'être découpé en deux octets dont les valeurs initialiseront les contenus des adresses 40H et 41H de la RAM interne (premières valeurs nécessaires pour lancer PGM).

Il faut aussi fournir l'adresse à partir de laquelle on souhaite commencer la gravure de l'EPROM UV.

Bien sûr il faut que celle-ci soit supérieure à 8000H et ceci au moins pour deux raisons :

- d'une part dans l'architecture que nous avons choisie, nous avons disposé les mémoires EPROM à par-


```

5  MTOP=2FFFFH
10 REM PROGRAMME TRANSFERRER
15 ADR=0 : CODE=0
20 PRINT : INPUT "ADRESSE DE TRAVAIL ?-"/ADR
25 S=ADR : IF S<MTOP.OR.S>3FFFFH THEN 15
30 DO
35 PRINT : INPUT "VALEUR DU CODE EN HEXA ?-"/CODE
40 XBY(ADR)=CODE
45 PRINT XBY(ADR)
50 INPUT "VALEUR CORRECTE (1-QUI : 2-NON) ? "/REP
55 IF REP=2 GOTO 35
60 ADR=ADR+1
65 WHILE CODE<255
70 E=ADR-2 : IF E<S.OR.E>3FFFFH THEN 15
75 PRINT "TYPE DE MEMOIRE : "
80 PRINT " 1=EEPROM"
85 PRINT " 2=INT EPROM"
90 PRINT " 3=NORMAL EPROM"
95 PRINT : INPUT "TYPE (1,2,3) ?-"/T
100 ON (T-1) GOSUB 310,315,320
105 IF W=.001 THEN DBY(26)=DBY(26).OR.8 ELSE DBY(26)=DBY(26).AND.F7H
110 PUSH (65536-(W*XIAL/12))
115 GOSUB 330
120 POP G1
125 DBY(40H)=G1
130 POP G1
135 DBY(41H)=G1
140 PRINT : INPUT "ADRESSE DE DEBUT DE STOCKAGE EN ROM ?-"/P
145 IF P<8000H.OR.P>FFFFH THEN 140
150 PUSH (E-S)+1
155 GOSUB 330
160 POP G1
165 DBY(31)=G1
170 POP G1
175 DBY(30)=G1
180 PUSH (P-1)
185 GOSUB 330
190 POP G1
195 DBY(26)=G1
200 POP G1
205 DBY(24)=G1
210 PUSH S
215 GOSUB 330
220 POP G1
225 DBY(27)=G1
230 POP G1
235 DBY(25)=G1
240 PRINT : PRINT "TAPER 'CR' POUR CONTINUER"
245 X=GET : IF X<>ODH THEN 245
250 PGM
255 REM CONTROLE DU SON TRANSFERT
260 IF (DBY(30).OR.DBY(31))=0 THEN PRINT "FIN DE TRANSFERT" : END
265 PRINT "ERREUR" : PRINT
270 REM SOUS-PROGRAMME DE CALCUL DES ADRESSES INCORRECTES
275 S1=DBY(25)+256*DBY(27)
280 S1=S1-1
285 D1=DBY(24)+256*DBY(26)
290 PH0. "LA VALEUR ",XBY(S1), : PH1. " A ETE LUE A L'ADRESSE ",S1
295 PRINT
300 PH0."LA LECTURE DE L'EPROM DONNE ",XBY(D1),:PH1. " A L'ADRESSE ",D1 : END
305 REM SOUS-PROGRAMME DONNANT LA VALEUR DE W
310 W=.0005 : RETURN
315 W=.001 : RETURN
320 W=.05 : RETURN
325 REM SOUS-PROGRAMME STOCKANT LES POIDS FORT ET FAIBLE DE G1 EN PILE
330 POP G1 : PUSH (G1.AND.FFH)
335 PUSH (INT(G1/256))
340 RETURN

```

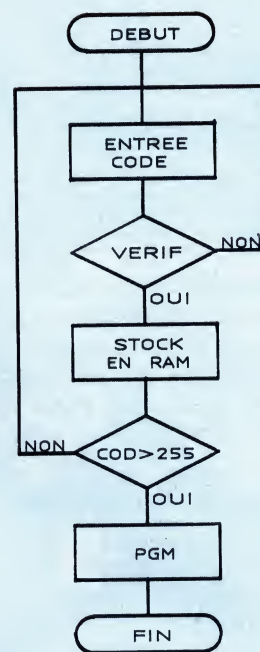


Figure 9

tir de cette adresse, — et d'autre part le microcontrôleur ne sait graver tout seul les mémoires que si elles sont comprises entre les adresses 8000H et FFFFH, (taille maximale de la mémoire que nous nous sommes fixée précédemment (ligne 145)).

Puis on continue la série des initialisations des adresses mémoire RAM qui sont nécessaires à l'utilisation de PGM.

— Le nombre d'octets à programmer est stocké en 31H et 30H, (lignes 150 à 160),

— l'adresse de la PROM-1 (P-1) est stockée en 26H et 24H, (lignes 170 à 180),

— l'adresse source en RAM S est stockée en 27H et 25H, (lig. 190 à 195).

Toutes ces valeurs sont parfaitement conformes à nos précédentes

explications concernant l'initialisation de la commande PGM qui est enfin lancée en ligne 240. Le programme donne alors le résultat de son travail.

Un test de bon fonctionnement est effectué en ligne 260 avec le cas échéant impression à l'écran du type d'erreur rencontrée (ligne 270...).

En effet, si les octets 30H et 31H contiennent la valeur 00, la programmation sera effectuée jusqu'au bout (il n'y a plus d'octets à transférer), sinon le programme calcule l'adresse source à laquelle il y a eu un problème (lig. 300) ainsi que l'adresse de l'EPROM correspondante et affiche les valeurs contenues dans ces adresses.

Ce problème arrive lorsque la valeur contenue dans l'adresse de la PROM est de FF (signe que la EPROM n'a pas été claquée).

UTILISATION DE CE PROGRAMME

Pour lancer ce programme, il suffit de taper RROM suivi du numéro sous lequel vous l'avez sauvegardé.

Ce type de logiciel nous permet de transférer en mémoire programme un bloc de codes, précédemment mémorisé en RAM. Il va donc nous permettre de réaliser notre interface « soft » entre le 8052 AH BASIC et les composants du bus I2C.

Pour l'utiliser, il faut, bien sûr, avoir une série de codes en hexadécimal, sur 8 bits, à stocker. Il faut connaître l'endroit (en ROM) où l'on va stocker les codes et donc connaître parfaitement la place restant libre, sinon le programme détectera une erreur lors de la gravure de l'EPROM et tout votre travail sera perdu.

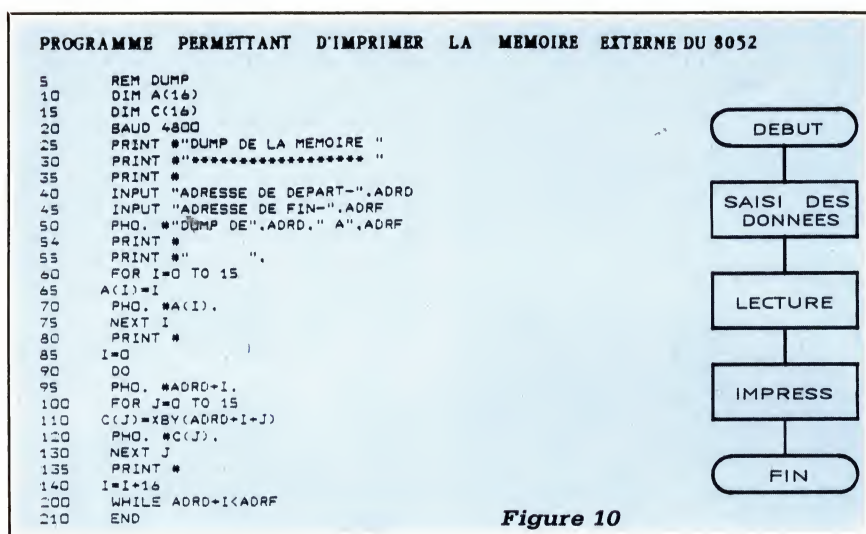
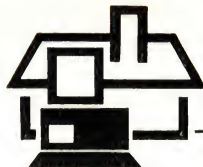


Figure 10

Il a donc besoin de tous ces renseignements pour l'initialisation avant la gravure. Il ne vous restera plus qu'à taper « CR » quand il vous le demandera pour lui dire que votre UV PROM est prête à être programmée.

DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE « DUMP »

Ce programme permet de lister sur imprimante le contenu d'un espace mémoire et en particulier de vérifier (par exemple pour notre application), les codes stockés entre deux adresses de l'UV PROM (code machine des programmes assembleur).

L'organigramme et le programme sont donnés en figure 10.

NOTE SUR L'IMPRIMANTE

Pour pouvoir utiliser ce programme tel qu'il a été écrit, il faut bien évidemment une imprimante série commandée par le port P1.7 du microcontrôleur (l'une des trois broches utilisées pour la sortie RS232).

Il faut configurer sur ce port la vitesse de transmission, ou plus exactement il faut configurer l'un des timers interne du 8052 AH BASIC (TIMER 2) en générateur de « BAUD RATE » (ou débit numérique), permettant ainsi de réaliser un UART. Cette valeur de « BAUD RATE » est fournie au système par l'instruction BAUD dont nous vous avons déjà parlé précédemment. Aussi, il semble juste d'en donner quelques détails.

Cette instruction BASIC s'utilise suivie d'une expression numérique et permet de fixer la vitesse de transmission pour sortie sur imprimante. Il faut exécuter cette instruction avant utilisation de l'imprimante, dès qu'une procédure de RESET a été faite. Pour calculer correctement la vitesse, le cristal (valeur contenue dans XTAL) doit être correctement assigné.

Cette instruction peut aussi bien être utilisée en mode commande qu'en mode RUN. Sa syntaxe est la

suivante :

BAUD A où A représente la valeur de la vitesse de transmission.

Exemple : BAUD 4800 (CR)

Ainsi, vous pourrez imprimer tous vos listings. N'est-ce pas un petit micro complet ? Il n'a besoin de rien d'autre pour vous rendre tout un tas de services. Et ce n'est qu'un début...

Maintenant revenons au programme lui-même.

Dans le listing on voit que les codes sont transférés en mémoire « données » par XBY (ligne 110) et présentés par blocs de 16 sur le listing de sortie dont un exemple est fourni en figure 11.

Pour notre utilisation nous avons choisi d'utiliser l'instruction BAUD en mode commande et en début de programme, afin de ne pas l'omettre. La valeur est mise à 4800 en ligne 20 et sera conservée jusqu'au prochain RESET.

Le programme, n'ayant aucune idée personnelle, a besoin de connaître les adresses de début et de fin de l'espace de mémoire en ROM externe (lignes 40 et 45). Ce sont ces deux valeurs qu'il vous demande de lui fournir (en hexadécimal bien sûr).

Il fera sa mise en page en vue d'une sortie sur imprimante des codes attendus. Les deux tableaux A(16) et C(16) permettent cette mise en place. En effet, C(16) est un tableau de transfert contenant les codes à écrire sur chaque ligne et A(16) se voit attribuer les nombres 0 à 15 écrits sur la première ligne du DUMP en guise de repère de chaque colonne de codes.

UTILISATION DE CE PROGRAMME

Pour lancer ce programme, il suffit de taper RROM suivi du numéro sous lequel vous l'avez sauvegardé. Il est évident que l'imprimante doit être connectée avant le lancement du programme.

Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.


D. PARET - M.L. CIBOT

DUMP DE 9E00H A 9F10H

9E00H	00H	01H	02H	03H	04H	05H	06H	07H	08H	09H	0AH	0BH	0CH	0DH	0EH	0FH
9E10H	00H	A3H	E0H	F9H	A3H	E0H	12H	9EH	87H	40H	02H	09H	F7H	12H	9EH	F0H
9E20H	22H	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH
9E30H	02H	90H	02H	91H	02H	92H	C2H	91H	90H	30H	00H	E0H	12H	9EH	80H	40H
9E40H	3AH	A3H	E0H	F9H	A3H	E0H	12H	9EH	87H	40H	30H	09H	F7H	02H	90H	02H
9E50H	92H	C2H	91H	00H	00H	00H	00H	90H	30H	00H	E0H	04H	12H	9EH	80H	40H
9E60H	1AH	90H	30H	03H	E0H	14H	A3H	60H	08H	F9H	12H	9EH	80H	12H	9EH	00H
9E70H	F0H	A3H	09H	F6H	12H	9EH	80H	12H	9EH	0CH	F0H	12H	9EH	F0H	22H	FFH
9E80H	C2H	90H	00H	00H	00H	C2H	92H	7AH	08H	00H	33H	92H	90H	02H	92H	00H
9E90H	00H	00H	C2H	92H	00H	0AH	F3H	02H	90H	00H	D2H	92H	00H	A2H	90H	00H
9EAOH	C2H	92H	22H	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH
9EB0H	7AH	08H	E4H	02H	90H	00H	02H	92H	00H	A2H	90H	00H	C2H	92H	33H	0AH
9EC0H	F2H	22H	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH
9ED0H	00H	C2H	90H	02H	92H	00H	00H	00H	C2H	92H	00H	22H	02H	90H	02H	92H
9EE0H	00H	00H	00H	C2H	92H	00H	22H	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH
9EF0H	90H	3FH	FEH	E4H	33H	F0H	C2H	90H	02H	92H	00H	00H	00H	00H	02H	90H
9F00H	02H	91H	22H	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH	FFH

Figure 11

Le dessin de circuits imprimés sur PC

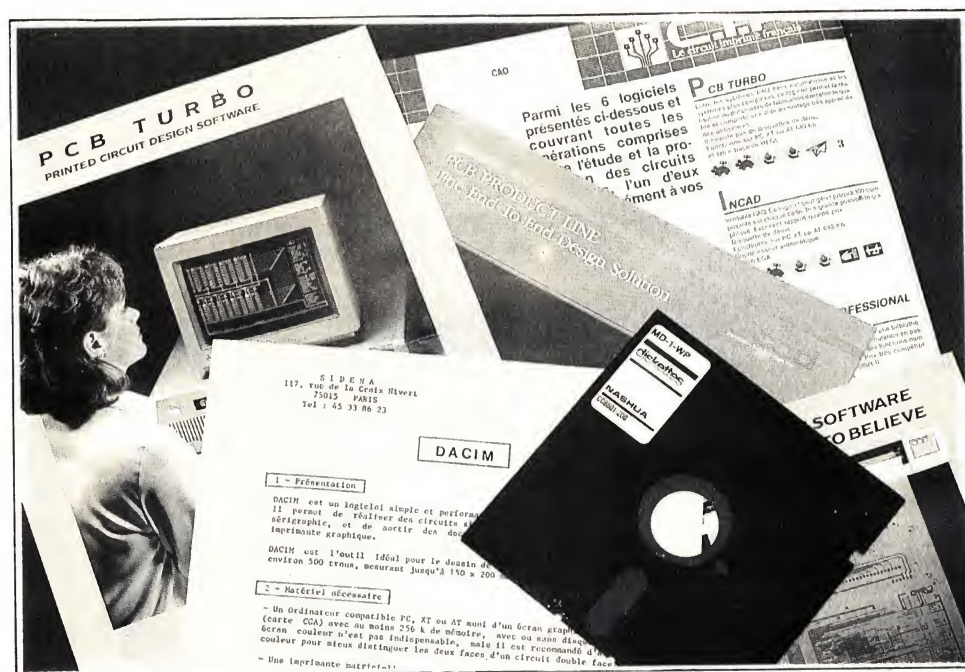

LI-INFORMATIQUE

Grâce à une constante baisse des prix, les compatibles PC sont devenus presque aussi abordables que les « familiaux », tout en offrant des avantages plus que significatifs.

De plus en plus nombreux sont donc ceux de nos lecteurs qui possèdent ce bel outil et qui souhaitent, quoi de plus normal, en tirer un maximum de satisfaction.

Ordinateur de classe professionnelle, le PC a accès à toute une bibliothèque de logiciels de très haut niveau, parmi lesquels les programmes de dessin de circuits imprimés arrivent en bonne place !

■ L'AMATEUR ET LA CAO

Nos lecteurs sont en grande partie des amateurs, dont les besoins et

les moyens financiers n'ont rien de commun avec ceux des industriels de l'électronique. Doivent-ils pour autant ignorer superbement les vastes possibilités offertes par la CAO ?

Si nous écrivons ces lignes, c'est évidemment qu'à notre avis la réponse est négative. Cet avis, nous le partageons avec un certain nombre de confrères : souvenez-vous de



ces superbes logiciels pour AMS-TRAD CPC développés par le tandem « AC ».

Bien entendu, il est parfaitement possible de vivre sans CAO, tout comme on peut aussi se passer de téléphone, de voiture, de télévision, et pourquoi pas, d'électricité et d'eau courante. Le pastillage manuel a fait ses preuves, et certains professionnels ne jurent encore que par le ruban crêpé adhésif !

Le problème est en fait que la complexité des circuits imprimés augmente rapidement à mesure que circuits numériques et microprocesseurs envahissent nos réalisations ; il faut faire serpenter des pistes toujours plus fines entre les pastilles des circuits intégrés, exploiter toutes les ressources du « double face », et employer force connecteurs.

A l'échelle 1, l'exercice devient vite un calvaire. Passons donc à l'échelle 2 ou même 4, mais il faudra évidemment recourir à une réduction photographique avant la gravure. L'électronicien moyen n'est généralement pas équipé en conséquence, tandis que la réduction à la photocopieuse ne convient qu'à des tracés relativement grossiers, ceux-là mêmes que l'on peut fort bien dessiner à l'échelle 1 !

Le principal avantage de la CAO est que l'utilisateur se trouve délivré de tout souci de précision graphique : les pistes les plus fines seront tracées impeccablement tant sur l'écran que sur le papier, selon les instructions données au clavier ou à la souris, tandis que les empreintes de composants de la « bibliothèque » peuvent être reproduites autant de fois que nécessaire avec la plus grande exactitude. De plus, sur l'écran, le « zoom » permet de travailler à une échelle commode, indépendante de celle qui sera adoptée en phase finale.

Tout le travail se faisant dans la mémoire de l'ordinateur, la suppression ou le déplacement de pastilles, de pistes, ou de pans entiers d'un dessin peuvent se faire par simple appui sur quelques touches : en général, quand on déplace un composant, les pistes qui y aboutissent suivent le mouvement !

Archivés sur disquettes, les tracés déjà dessinés peuvent être repris pour modification ou incorporation dans un nouveau dessin, sans manipulation de calques ou de films fragiles et ne vieillissant pas toujours très bien.

Bref, la vocation première d'un logiciel de CAO pour circuits imprimés est de remplacer la main de l'homme pour réaliser le tracé, en exécutant avec précision des commandes formulées selon un code simple.

Mais l'outil informatique peut faire encore beaucoup plus, par exemple décider à la place de l'opérateur du parcours d'une piste devant relier deux pastilles données : c'est ce que l'on appelle le « routage automatique ».

Les logiciels les plus performants permettent de créer des cartes extrêmement complexes en un temps record : c'est ainsi que de nouveaux produits (notamment péri-informatiques) peuvent être com-



mercialisés très peu de temps après la naissance de l'idée, ce qui est souvent vital.

Evidemment, de tels outils capables de remplacer un ou plusieurs dessinateurs de haut niveau, coûtent cher : facilement amortissables par une entreprise, ils restent hors de portée de l'amateur.

En bas de la gamme (ce qui n'a rien de péjoratif) existent néanmoins des solutions offrant un excellent rapport qualité-prix, tout à fait susceptibles d'intéresser nos lecteurs.

■ PETITE REVUE DU MARCHÉ

Il suffit de commencer à prospecter en vue de l'achat d'un logiciel de

CAO pour se rendre compte de l'extrême diversité des produits existants : depuis les programmes BASIC pour ordinateurs familiaux tenant sur deux pages d'une revue jusqu'aux systèmes professionnels de plusieurs dizaines de milliers de francs.

Le dernier catalogue du CIRCUIT IMPRIMÉ FRANÇAIS contient une sélection de logiciels capables de répondre à pratiquement n'importe quel besoin, et « notés » de façon très instructive tant sur le plan des performances que du prix :

— catégorie 1 : prix inférieur à 2 000 F

● DACIM de SIDENA

— catégorie 2 : de 2 000 à 7 000 F

● QUICK CIRCUIT de BISHOP GRAPHICS

(pour MAC-INTOSH)

— catégorie 3 : de 7 000 à 15 000 F

● PCB TURBO de

INSTAGRAPHIC

● INCAD

— catégorie 4 : de 15 000 à 65 000 F

● DOUGLAS PROFESSIONAL CAD-CAM

(pour MAC-INTOSH)

● CAE

Il apparaît immédiatement que si les prix de la catégorie 1 sont du même ordre que ceux des logiciels courants pour PC (traitements de textes, tableurs, bases de données, etc.), ceux des catégories 3 et 4 peuvent allègrement dépasser celui de l'ordinateur lui-même. Et encore, le véritable routage automatique n'est guère disponible qu'en catégorie 4.

C'est d'ailleurs dans cette dernière catégorie que se placent pratiquement tous les logiciels « haut de gamme » : ORCAD-PCB, P-CAD, etc.

Pour en tirer convenablement parti, des investissements relativement lourds doivent aussi être consentis au niveau matériel : unité centrale largement pourvue en mémoire RAM, disque dur, carte et moniteur couleur haute résolution, table traçante.

C'est donc plus de 10 000 francs qu'il faut compter pour un système complet matériel + logiciel !

L'amateur dispose pour sa part le plus souvent d'un ordinateur qu'il ne peut guère se permettre de compléter par des accessoires trop coûteux : typiquement une unité centrale genre AMSTRAD PC 1512 ou COMMODORE PC 1, un moniteur au standard graphique CGA (couleur ou plus souvent monochrome), et une

imprimante matricielle possédant des possibilités graphiques qu'il ne faut pas sous-estimer.

Les logiciels des catégories 1 et 2 acceptent généralement de « sortir » sur imprimante, à l'échelle 1 ou 2. Evidemment, la qualité graphique ainsi obtenue n'atteint pas celle des tracés que nous vous offrons dans la revue : nous les obtenons sur table traçante professionnelle à l'aide d'un logiciel de haut de gamme dont vous profitez ainsi indirectement !

Avec un ruban à peu près neuf et sur un papier de bonne qualité (80 grammes pour photocopie à toner liquide, par exemple), les résultats sont néanmoins tout à fait honorables.

■ ÉCRIRE OU ACHETER ?

Beaucoup de possesseurs de PC sont capables de programmer fort convenablement leur machine, et n'achètent que les « gros » logiciels qu'ils mettraient des mois ou des années à écrire seuls, à condition toutefois qu'ils existent à un prix acceptable.

C'est dans cet esprit qu'est né DACIM : nos lecteurs connaissent certainement la Société SIDENA (117, rue de la Croix-Nivert, 75015 PARIS), dont nous avons largement utilisé les cartes d'entrée-sortie pour ordinateurs SINCLAIR puis ORIC. Développant des cartes de plus en plus complexes, les responsables de cette petite entreprise ont souhaité

en 1986, s'équiper d'un système de CAO mais ont reculé devant les prix...

DACIM est donc un logiciel écrit par ses utilisateurs : il représente 2 500 lignes de TURBO-PASCAL et plusieurs mois de travail. L'amateur dispose donc d'une solution de rechange s'il ne souhaite pas s'atteler à une telle entreprise : DACIM est un produit jeune mais bien rodé, déjà utilisé par de nombreux professionnels aux moyens modestes. En l'essayant, nous avons particulièrement apprécié la rapidité avec laquelle se fait sa « prise en main » : en deux heures de temps, l'opérateur est complètement familiarisé avec les commandes très simples, en langue française, de DACIM. Il ne lui reste plus qu'à ranger son matériel de dessin, qu'il réutilisera néanmoins à l'occasion : la CAO n'est en effet vraiment rentable que pour des tracés de complexité moyenne ou importante, pas pour implanter un 555 et quatre composants discrets !

Par contre, des assemblages simples de pastilles et/ou de pistes pourront avantageusement être saisis et enregistrés en bibliothèque : ces « composants » pourront à l'avenir être rappelés et introduits dans un dessin plus complexe.

A la limite, des symboles de composants peuvent même être définis et utilisés pour tracer des schémas de principe simples : DACIM permet même d'y ajouter des textes alpha-numériques.


■ PRENONS LES COMMANDES

Quel que soit le logiciel utilisé, l'écran reproduit généralement la grille de 2,54 mm sous la forme de points qu'il est possible d'éclipser lorsque l'on souhaite ne voir que le tracé. Il est important que pastilles et composants puissent être positionnés avec un décalage par rapport à cette grille (composants « hors pas »).




Des « menus » montrant les commandes disponibles sont parfois incrustés dans cet écran (PCB TURBO) mais il est souvent plus confortable d'appeler une page d'aide lorsque l'on a oublié le libellé d'un ordre : toute la surface de l'écran reste alors disponible pour le tracé (DACIM).

Un curseur peut être déplacé sur tout l'écran grâce aux touches fléchées du clavier ou, plus rarement, à l'aide d'une « souris ». L'écran lui-même n'est qu'une « fenêtre »

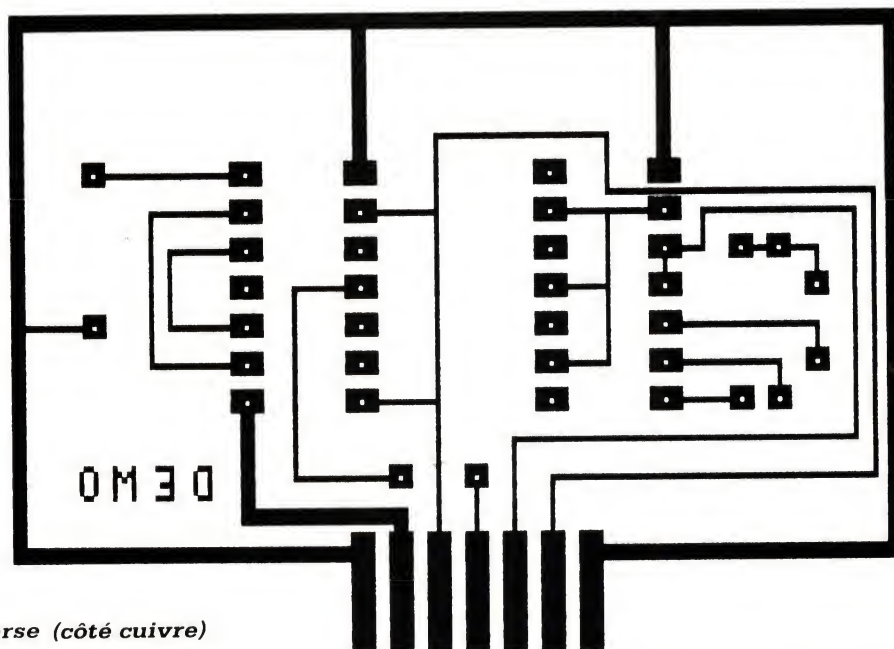

Face 1
échelle 2 inverse (côté cuivre)

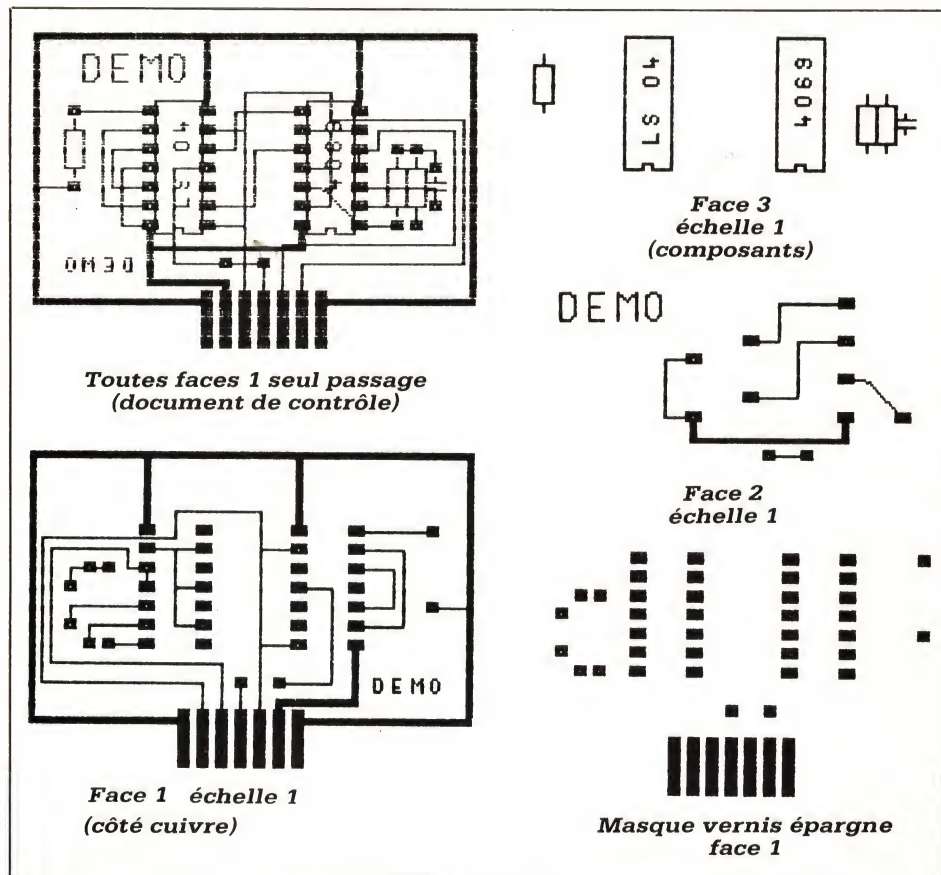

ouverte dans une « feuille » bien plus grande : cette fenêtre peut être déplacée à loisir, et l'échelle modifiée pour avoir soit une vue d'ensemble de la carte, soit un « zoom » sur la zone de travail.

Poser une pastille est une opération simple, qui se résume en fait à amener le curseur là où il faut la dessiner, et à en choisir le type. Des assemblages de pastilles sont normalement disponibles en bibliothèque, ce qui permet par exemple de

n'avoir à taper que L CI40 pour dessiner l'empreinte d'un boîtier DIL à 40 broches. Ledit boîtier pourra ensuite, tout comme une simple pastille, être supprimé ou déplacé à volonté par des commandes simples : il suffit de prendre l'habitude de bien « pointer » avec le curseur la pastille « origine » du composant (ne pas changer de convention en cours de travail !).

Bien entendu, l'utilisateur peut définir lui-même les motifs qu'il uti-

lise fréquemment, et les enregistrer en bibliothèque.

C'est toujours en déplaçant le curseur que l'on définit le tracé des pistes devant relier les pastilles : après avoir rendu le curseur « marquant », il suffit de l'amener à destination pour que la piste le « suive » fidèlement, soit tout droit, soit obliquement. Il est généralement préférable de passer par des points intermédiaires auxquels les « vecteurs » pourront être raccordés à angle droit : les obliques sont en effet quelque peu « dentelées » lorsque l'on « sort » sur imprimante.

A tout moment en cours de travail et évidemment en fin de dessin, le tracé peut être sauvé sur disquette. C'est là qu'on ira le chercher avec le programme d'impression, souvent séparé du logiciel principal mais évidemment fourni sur le même disque. DACIM est ainsi livré avec DACLPT (sortie sur imprimante) et DACPLOT (sortie sur table traçante). Les documents de contrôle peuvent être imprimés en une seule passe de la tête d'impression, mais pour le « bon à graver », on aura intérêt à demander un double passage (comme en impression de textes de « qualité courrier »).


Les meilleurs résultats sont obtenus en imprimant à l'échelle 2 puis en réduisant photographiquement, mais il est très suffisant d'imprimer à l'échelle 1 et de tirer un film « contact ». Avec certains rubans d'imprimante, il est même possible d'imprimer directement sur du papier calque !

CONCLUSION

La CAO est un outil puissant et confortable mis à la disposition tant des professionnels que des amateurs. Les besoins et les moyens de ces deux catégories d'utilisateurs étant fort différents, des logiciels extrêmement divers ont été développés, permettant de tirer le meilleur parti de toutes les configurations matérielles, des plus simples aux plus complètes.


Pour l'amateur, les systèmes les plus économiques offrent des performances déjà très satisfaisantes, comme il est facile de s'en convaincre en se procurant, pour une dépense très minime, quelques disquettes de démonstration. Mais attention : essayer la CAO, c'est bien souvent l'adopter...

Patrick GUEULLE

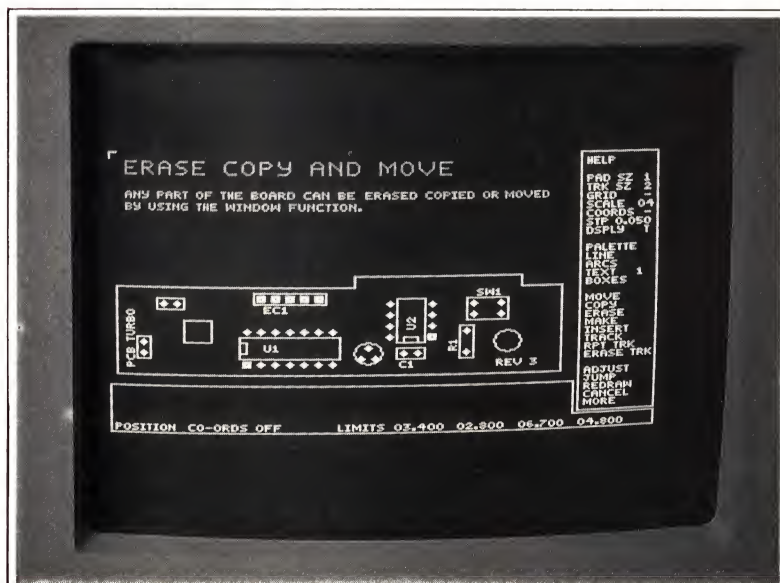

Les résistances à 1 %

(ou Pc fait de la résistance)

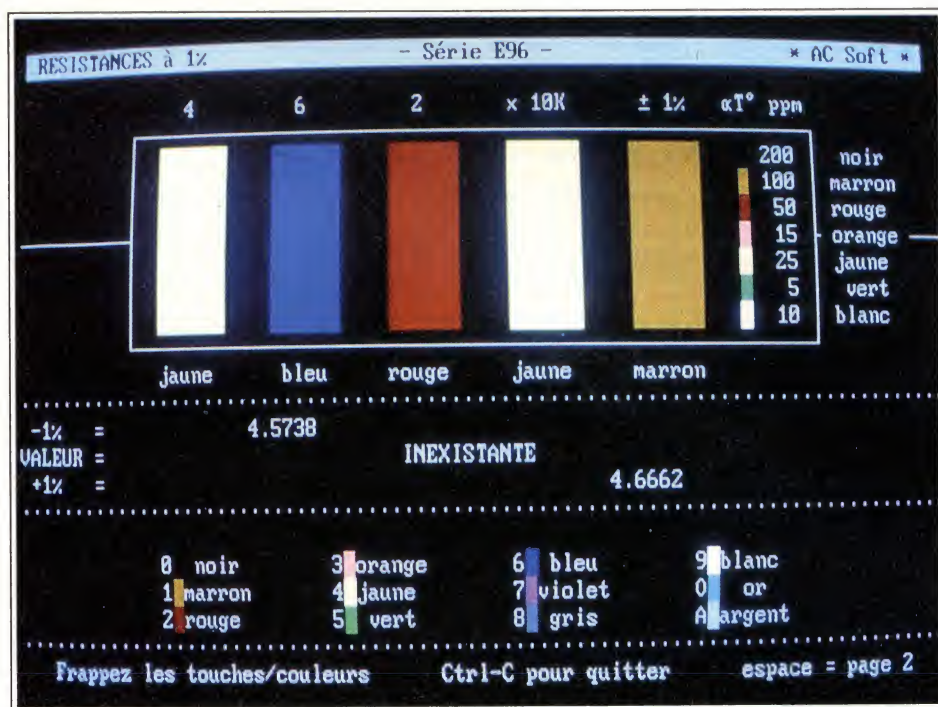

À l'heure où les « 1 % » sont devenues financièrement abordables, il n'est peut être pas inutile de préciser quelques éléments relatifs à leur identification.

Le passage de la série E12 à la E96 nécessite une gymnastique pas si évidente que cela, même si le code des couleurs reste le même. Nous allons tenter d'aider ceux d'entre vous qui ne sont pas familiarisés avec ces composants de précision, et ce de deux manières :

- En extrayant pour eux l'essentiel des normes (auxquelles nous ajouterons quelques remarques personnelles).
- En proposant un soft pour IBM-PC et compatible (GWBASIC), dont l'aspect éducatif n'échappera à personne.



■ POUR QUELQUES CERCLES DE PLUS...

Nous ne parlerons pas des résistances de précision marquées en clair qui ne justifient aucun commanditaire. Par contre, le rajout brutal de deux cercles de couleur aux quatres bien connus force à changer les habitudes. Il n'était pas possible de faire autrement pour coder des valeurs comportant au moins trois chiffres significatifs. Exemples :

— 27 k Ω : un cercle rouge, un cercle violet et un orange suffisent.

— 27,4 k Ω est impossible à coder avec trois cercles : cela impose l'ajout d'au moins un cercle. Ainsi, on verra rouge/violet/jaune/rouge.

De quoi dérouter ceux qui ne travaillent pas tous les jours avec ce genre de produit !

C'est cette tolérance qui impose la série E96 dont l'échelonnement se trouve en **figure 1**.

Notons tout de suite que ce qui va être dit concernant le codage est également applicable aux séries E48 et E192. En effet, c'est à partir de la E48 (2 %), qu'un troisième chiffre significatif est indispensable.

Sauf spécification particulière, on peut considérer la E96 comme « réductible » à une série E24, dont les éléments bénéficieraient à la fois de valeur précises et de la stabilité en température, souvent plus importante que la précision.

Ainsi, en théorie..., cela se résumerait aux deux premières colonnes du tableau de la **figure 2**.

La deuxième colonne comporte les deux valeurs les plus proches de la série E24, et les « * » attirent l'attention sur celles que l'on cherchera à retenir. MAIS...

Il s'avère que certains fabricants construisent des résistances à 1 % aux valeurs nominales de la E24. C'est parfait, mais il faut le savoir, car cette façon de faire n'est pas mentionnée dans les normes.

C'est pourtant une excellente initiative, car si vous cherchez une 430 k Ω par exemple, en E96 (1 %) la valeur la plus proche est 432 k Ω .

En E192 (0,5 %), elle sera toujours de 432 k Ω (on passe de 427 à 432).

C'est ainsi que les 18 valeurs qui ne font pas partie des manuels, s'ajoutent à la E192, et créent une « E210 » pour notre plus grand plaisir.

La troisième colonne de notre tableau, isole ces 18 valeurs. Une étoile « * » repère celles qui appar-

RESISTANCES à 1% : la série E96

100	133	178	237	316	422	562	750
102	137	182	243	324	432	576	768
105	140	187	249	332	442	590	787
107	143	191	255	340	453	604	806
110	147	196	261	348	464	619	825
113	150	200	267	357	475	634	845
115	154	205	274	365	487	649	866
118	158	210	280	374	499	665	887
121	162	215	287	383	511	681	909
124	165	221	294	392	523	698	931
127	169	226	301	402	536	715	953
130	174	232	309	412	549	732	976

Figure 1

E24	E96	E24 1%	NOMENCLATURE 1%
100	* 100		E12 100
110	* 110		E12 110
120	* 121 118	* 120	E12 120 121 (118)
130	* 130 127		E12 130
150	* 150		E12 150
160	* 162 * 158	* 160	E12 160 162 (158)
180	* 182 * 178	* 180	E12 180 182 (178)
200	* 200		E12 200
220	* 221 215	220	E12 220 221 (215)
240	* 243 * 237	* 240	E12 240 243 (237)
270	274 * 267	270	E12 270 (274) 267
300	* 301 294	300	E12 300 301 (294)
330	* 332 324	330	E12 330 332 (324)
360	365 * 357	360	E12 360 (365) 357
390	* 392 383	390	E12 390 392 (383)
430	* 432 422	430	E12 430 432 (422)
470	* 475 464	* 470	E12 470 475 (464)
510	* 511 499	510	E12 510 511 (499)
560	* 562 549	560	E12 560 562 (549)
620	634 * 619	620	E12 620 (634) 619
680	* 681 665	680	E12 680 681 (665)
750	* 750 732		E12 750
820	* 825 806	820	E12 820 825 (806)
910	931 * 909	910	E12 910 (931) 909

Figure 2

tiennent aussi à la série E192. La quatrième et dernière colonne récapitule les trois alternatives possibles : celle de la E24, et les deux de la E96 qui l'encadrent, avec entre parenthèses, celle que l'on cherchera à éviter.

Pas évident de passer à 1 %, dites-vous ? Si !, et vous allez vite vous y sentir en terrain connu.

Avant de donner les règles d'identification (qui respectent le code des couleurs classique), nous allons attirer votre attention sur une particularité visible dans le tableau précédent, et ce grâce à la mention E12 ajoutée entre les colonnes 3 et 4 :

En effet, il faut bien reconnaître que dans la plupart des cas, la série E12 convient parfaitement, et l'appel

à la E96 ne doit faire qu'en cas d'absolue nécessité.

Si seule la stabilité en température vous conduit à ce choix, nous vous suggérons de choisir de préférence les valeurs évitant de destabiliser par trop le code connu.

Conserver des vieilles habitudes le reflète des deux premiers cercles de couleur (de 560 à 562, « 56 » reste commun), est bien sympathique.

Exemple : en E96, la valeur 360 n'existe pas ; il faut choisir entre 357 et 365. 357 est la valeur la plus proche mais nous vous conseillons d'opter pour 365 car de 360 à 365, « 36 » reste inchangé alors qu'il n'en est pas de même de 357 à 360.

Voyons maintenant la signification

des six cercles de couleur illustrée par la **figure 3**.

* 1, 2 et 3 donnent les trois premiers chiffres significatifs (mantisse)

* 4 indique le multiplicateur (en puissance de 10)

* 5 donnent la tolérance

* 6 le coefficient de température.

Cette même figure présente également toutes les possibilités que vous pouvez rencontrer.

Si l'on part du principe que les résistances qui vous sont proposées sont de 1 %, 50 ppm, les cercles 5 et 6 seront respectivement Brun/Rouge.

Restent 4 cercles (trois pour la valeur + un multiplicateur) pour tout connaître de ce composant. Ainsi :

Brun	/	Noir	/	Noir	/	Rouge	/	Brun	/	Rouge	=	10 k Ω
1		0		0		$\times 10^2$		1 %		50 ppm		
Vert	/	Bleu	/	Rouge	/	Or	/	Brun	/	Rouge	=	56,2 Ω
5		6		2		$\times 0,1 (10^{-1})$		1 %		50 ppm		
Vert	/	Bleu	/	Rouge	/	Noir	/			=	562 Ω
5		6		2		$\times 1 (10^0)$						
Vert	/	Bleu	/	Rouge	/	Brun	/			=	5,62 k Ω
5		6		2		$\times 10 (10^1)$						
Vert	/	Bleu	/	Rouge	/	Argent	/			=	5,62 Ω
5		6		2		$\times 0,01 (10^{-2})$						

Ces quelques exemples devraient vous permettre de remarquer qu'il faudra vite changer le vieux réflexe qui consistait à « peser » la résistance en observant son multiplicateur.

C'est ainsi qu'un cercle Orange en E12/24 annonce la gamme des dizaine de k Ω , en E48/96/192 c'est la centaine de k Ω ... !! Ceci est dû à la présence du troisième cercle, qui multiplie déjà par 10.

Les avantages sont évidents : les atténuateurs seront précis, les gains dans les mélanges parfaits, etc. De plus ce choix aide à une bonne stabilité en température.

Le dernier conseil, que nous donnerons à ceux qui ne maîtrisent pas encore parfaitement cette nouvelle lecture, est de n'avoir pas honte de vérifier les valeurs au multimètre, avant d'implanter et souder sur un CI double-faces OU...

■ POUR QUELQUES LIGNES DE PLUS...

Si votre ohmmètre ne possède pas de changement de gamme automatique, la tâche est lourde, aussi, nous vous proposons la frappe du listing de la **figure 4**.

Il est destiné aux possesseurs de compatibles IBM-PC et la couleur est

vivement recommandée mais pas impérative : le nom de chaque couleur est rappelé partout où un problème pourrait se présenter. Nous reviendrons plus en détails sur la **figure 4** mais voyons d'abord à quoi sert ce programme, nommé E96.BAS.

1° — Vous entrez les trois chiffres significatifs et le multiplicateur — en respectant le code des couleurs : 0 = noir, 1 = brun, 2 = rouge... — et le soft affiche la valeur de votre résistance.

OU

2° — Vous choisissez une valeur dans la série E96 présentée à l'écran, et vous obtenez les couleurs correspondantes.

d'une résistance dont l'un des cercles est déjà défini : celui de la tolérance, peint en marron puisqu'il s'agit de « 1 % ». Le dernier cercle n'en n'est pas vraiment un ; il rappelle les différentes valeurs du coefficient de température.

Après un RUN, vous êtes dans la page 1 ; fonction : entrée des couleurs (la touche « ESPACE » permet de passer immédiatement en page 2). Le code des couleurs est affichée en bas de l'écran et la saisie est contrôlée :

— Le noir (0) est interdit pour le premier cercle.

— L'or (O) et l'argent (A) ne sont autorisés que pour le multiplicateur mais ce 4° cercle interdit le violet (7), le gris (8) et blanc (9).

Quand les quatre couleurs ont été entrées, la valeur de la résistance s'affiche au centre de l'écran, ainsi que ses limites à -1 % et +1 %.

Pour effectuer une nouvelle saisie, vous devez taper RETURN, qui efface couleurs et valeurs.

Il se peut que les cercles donnés ne correspondent à aucune valeur de la série E96, dans ce cas on affiche « INEXISTANTE », mais les limites s'inscrivent quand même.

A la fin d'une saisie (ou avant d'en débiter une nouvelle), la touche ESPACE commute sur la page 2.

E96 dispose de deux « pages » commutables par une simple touche. La page 1 attend les couleurs, la page 2, les valeurs. Leur point commun est le dessin

RESISTANCES à 1% - Série E96 - * AC Soft *											
4	6	4	$\times 10K$	$\pm 1\%$	αT° ppm						
4.5936					200	noir					
- 4.64 M Ω					100	marron					
4.6864					50	rouge					
					15	orange					
					25	jaune					
					5	vert					
					10	blanc					
jaune	bleu	jaune	jaune	marron							
100	121	147	178	215	261	316	383	464	562	681	825
102	124	150	182	221	267	324	392	475	576	698	845
105	127	154	187	226	274	332	402	487	590	715	866
107	130	158	191	232	280	340	412	499	604	732	887
110	133	162	196	237	287	348	422	511	619	750	909
113	137	165	200	243	294	357	432	523	634	768	931
115	140	169	205	249	301	365	442	536	649	787	953
118	143	174	210	255	309	374	453	549	665	806	976
Flèches = choix val. Return = couleurs +/- = unités espace = page 1											



MARQUAGE DES RESISTANCES

Séries E48 (2%), E96 (1%) et E192 (0.5%)



Couleur	Chiffre	Multiplieur	Tolérance	Coef.Temp
sans				
Argent		10 E-2 (0.01)	± 20 %	
Or		10 E-1 (0.1)	± 10 %	
Noir	0	10 E 0 (1)	± 5 %	200 ppm
Brun	1	10 E 1 (10)		100 ppm
Rouge	2	10 E 2 (100)	± 1 %	50 ppm
Orange	3	10 E 3 (1000)	± 2 %	15 ppm
Jaune	4	10 E 4 (10000)		25 ppm
Vert	5	10 E 5 (100000)	± 0.5 %	5 ppm
Bleu	6	10 E 6 (1000000)	± 0.25 %	
Violet	7		± 0.1 %	
Gris	8		± 0.05 %	
Blanc	9			10 ppm

Figure 3

Le symbole « > » (supérieur) pointe dans le série E96 la valeur trouvée en page 1, ou la valeur immédiatement supérieure si celle-ci n'existait pas. En tapant RETURN, vous affichez les couleurs correspondant à la valeur pointée.

Le multiplicateur est celui donné en page 1 mais vous pouvez le faire varier à l'aide des touches « - » et « + », entre 0,01 (argent) et 10E6 (bleu). Le « poids » résultant de la résistance est affiché à gauche, avec au-dessus -1 % et en-dessous +1 %.

Mais les fonctions de la page 2 ne s'arrêtent pas là :

Les flèches curseur-haut et curseur-bas déplacent le pointeur respectivement vers le début et la fin de la liste, valeur par valeur, et les flèches droites et gauches le déplacent colonne par colonne. RETURN pour « afficher la couleur », « +/- » pour modifier la gamme sont bien sûr toujours disponibles.

Vous pouvez ainsi trouver rapidement la résistance 1 % la plus proche du résultat d'un calcul, en prenant en compte ses limites.

Pour retrouver la page 1, frappez ESPACE.

Le programme peut aussi servir à établir des correspondances entre séries. Par exemple, il vous faut une 330 kΩ 1 % :

En E24, cela s'écrit orange/orange/jaune. Vous tapez (en page 1) les deux premiers chiffres, le 3^e cercle — inexistant en E24 — sera

remplacé par 0 (noir), et le multiplicateur.

Le soft vous signale que cette valeur n'existe pas, vous passez en page 2 et tapez RETURN : on affiche la valeur immédiatement supérieure en E96, si vous n'oubliez pas de taper « - » pour diviser le multiplicateur par 10.

Pour finir avec l'utilisation de « E96 », signalons que le clavier doit être en mode majuscule, et que pour sortir, il faut taper CONTROL-C, en page 1.

Avant de nous quitter, jetons à nouveau un œil en figure 4. Certains symboles présents dans le listing ne figurent pas sur le clavier : « +/- » et « alpha » en ligne 140 s'obtiennent avec ALT enfoncé et 241 pour le premier, 224 pour le second, sur le pavé numérique. Le « ohm » (lignes 1100 à 1120) = ALT + 234.

Certaines formules de calcul —

```

10 * E96.BAS * AC Soft 1989 *
20 *
30 SCREEN 0,0,0,0:ENCRE=7:FOND=0:COLOR ENCRE,FOND:CLS:KEY OFF
40 SCREEN 0,0,0,0:COLOR ENCRE+16:PRINT "Veuillez patienter ...":COLOR ENCRE
50 DIM C$(11),CC(11):RESTORE 60:FOR I=0 TO 11:READ C$(I),CC(I):NEXT
60 DATA " noir ",00,"marron",06,"rouge ",04,"orange",12,"jaune ",14," vert ",02
70 DATA " bleu ",01,"violet",05," gris ",08,"blanc ",15," or ",03,"argent",07
80 DATA "200","100"," 50"," 15"," 25"," 5"," 10"
90 *
100 PRINT "Dessin résistance"
110 FOR PAGE=1 TO 2:SCREEN 0,0,PAGE,0
120 CLS:COLOR FOND,ENCRE:PRINT " RESISTANCES à 1%":TAB(35):"- Série E96 -":
130 PRINT TAB(68):"* AC Soft * ":COLOR ENCRE,FOND
140 PRINT:PRINT TAB(46):"x ± 1% αT° ppm"
150 PRINT TAB(11):CHR$(218)+STRING$(57,196)+CHR$(191)
160 RESTORE 80:FOR I=0 TO 6:READ T$:PRINT TAB(11):CHR$(179):COLOR CC(I)
170 PRINT TAB(54):STRING$(6,219):COLOR CC(I):PRINT TAB(63):CHR$(219):" ";
180 COLOR ENCRE:PRINT T$+" "+CHR$(179)+ "+" +C$(I):NEXT
190 PRINT TAB(11):CHR$(192)+STRING$(57,196)+CHR$(217)
200 LOCATE 8,1:PRINT STRING$(10,196)+CHR$(180)
210 LOCATE 8,69:PRINT CHR$(195):LOCATE 8,78:PRINT STRING$(3,196):
220 COLOR CC(I):LOCATE 11,63:PRINT CHR$(219):COLOR ENCRE:LOCATE 11,71
230 PRINT C$(9):PRINT:PRINT TAB(54):C$(1):PRINT STRING$(80,249)
240 NEXT PAGE
250 *
260 SCREEN 0,0,0,0:LOCATE 2,1:PRINT "Définition page 1"
270 SCREEN 0,0,1,0:LOCATE 15,1
280 PRINT " -1% =" :PRINT "VALEUR =" :PRINT " +1% =" :PRINT STRING$(80,249)
290 J=14:FOR I=0 TO 9 STEP 3:LOCATE 20,J:PRINT RIGHT$(STR$(I),1):
300 COLOR CC(I):PRINT CHR$(219):COLOR ENCRE:PRINT C$(I):J=J+15:NEXT
310 J=14:FOR I=1 TO 10 STEP 3:LOCATE 21,J:PRINT RIGHT$(STR$(I),1):
320 COLOR CC(I):PRINT CHR$(219):COLOR ENCRE:PRINT C$(I):J=J+15:NEXT
330 J=14:FOR I=2 TO 11 STEP 3:LOCATE 22,J:PRINT RIGHT$(STR$(I),1):
340 COLOR CC(I):PRINT CHR$(219):COLOR ENCRE:PRINT C$(I):J=J+15:NEXT
350 LOCATE 21,59:PRINT "0":LOCATE 22,59:PRINT "A":PRINT STRING$(80,249):
360 PRINT TAB(4):"Frappez les touches/couleurs Ctrl-C pour quitter":
370 PRINT " espace = page 2":EFF=-1
380 *
390 SCREEN 0,0,0,0:LOCATE 2,1:PRINT "Définition page 2"
400 SCREEN 0,0,2,0:RESTORE 460
410 CL=5:FOR I=0 TO 95 STEP 8:FOR J=0 TO 7:READ E96
420 LOCATE J+15,CL:PRINT E96:NEXT:CL=CL+6:NEXT:PRINT STRING$(80,249):
430 LOCATE 24,4:PRINT "Flèches = choix val. Return = couleurs":
440 PRINT " +/- = unités espace = page 1":
450 LG=15:CL=5:X=2:LOCATE 8,2:PRINT SPACE$(9)
460 DATA 100,102,105,107,110,113,115,118,121,124,127,130,133,137,140,143
470 DATA 147,150,154,158,162,165,169,174,178,182,187,191,196,200,205,210
480 DATA 215,221,226,232,237,243,249,255,261,267,274,280,287,294,301,309
490 DATA 316,324,332,340,348,357,365,374,383,392,402,412,422,432,442,453
500 DATA 464,475,487,499,511,523,536,549,562,576,590,604,619,634,649,665
510 DATA 681,698,715,732,750,768,787,806,825,845,866,887,909,931,953,976
520 *
530 SCREEN 0,0,1,1 * programme page 1
540 K$=INKEY$:IF K$="" THEN 540 ELSE K$=RIGHT$(K$,1)
550 IF ASC(K$)=3 THEN SCREEN 0,0,0,0:KEY ON:END
560 IF K$=" " THEN 780 ELSE IF K$=CHR$(13) THEN 730
570 IF NOT EFF THEN 540
580 IF K$<"1" OR K$>"9" THEN 540 ELSE N=VAL(K$):RES=N*100:C=0:GOSUB 990


```


ligne 660 par exemple — utilisent l'exposant, représenté par un accent circonflexe ;

En ce qui concerne les couleurs, un réglage du contraste sera peut être nécessaire pour obtenir les teintes adéquates, sauf pour l'or, qui décidément est difficile à trouver ! Il est remplacé par du bleu ciel.

Si pour des raisons diverses (convenance ou message d'erreur du BASIC), vous désirez changer les couleurs affichées, reportez-vous aux lignes 60 et 70. On y trouve le nom de la couleur, suivi de son numéro (celui-ci n'a rien à voir avec le code des résistances), qui peut être modifié mais doit toujours comporter deux chiffres.

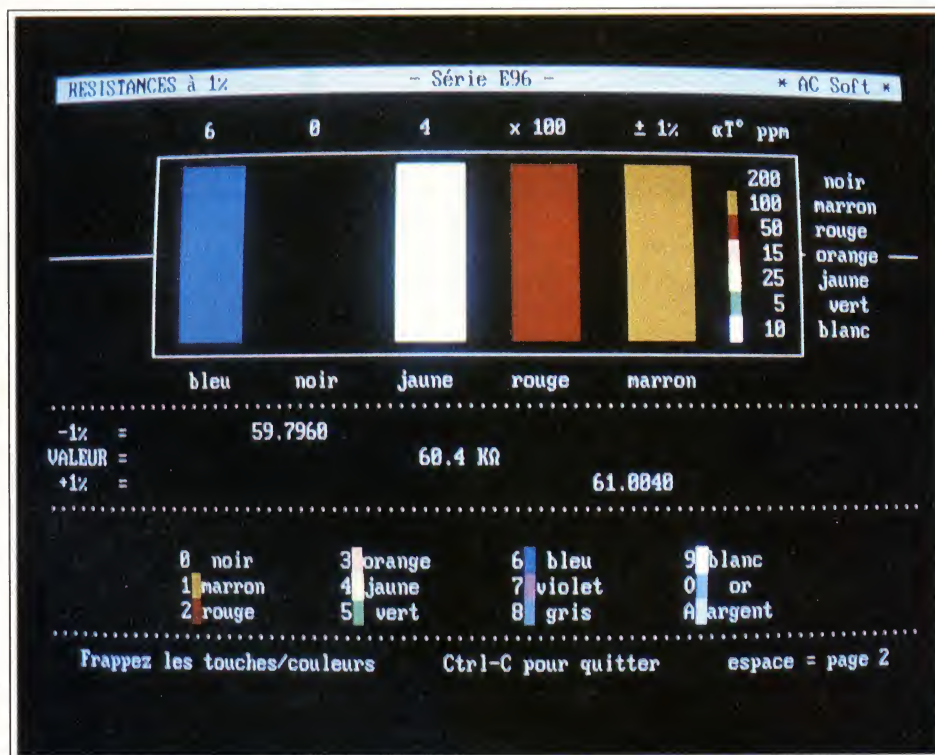Enfin, pensez que la comparaison des longueurs des lignes du listing les unes par rapport aux autres est un moyen efficace de « débbuging ».



```

590 FOR J=0 TO 1
600 K$=INKEY$:IF K$="" THEN 600
610 IF K$<"0" OR K$>"9" THEN 600 ELSE N=VAL(K$):RES=RES+N*10^(1-J)
620 C=J+1:GOSUB 990:NEXT
630 K$=INKEY$:IF K$="" THEN 630
640 IF (K$<"0" OR K$>"6") AND (K$<"A" AND K$>"0") THEN 630
650 IF K$="A" THEN N=-2 ELSE IF K$="0" THEN N=-1 ELSE N=VAL(K$)
660 X=N:TEMP=RES:RES=RES*10^N:C=3:GOSUB 1030:GOSUB 1100:I=0:RESTORE 460
670 READ E96:IF (E96>TEMP OR I=95) THEN 680 ELSE I=I+1:GOTO 670
680 LG=(I MOD 8)+15:CL=(I\8)*6+5:IF E96<>TEMP THEN RES$="INEXISTANTE"
690 LOCATE 15,20:PRINT USING"###.###":RES-(RES/100)
700 LOCATE 16,35:PRINT SPACE$(11):LOCATE 16,35:PRINT RES$
710 LOCATE 17,50:PRINT USING"###.###":RES+(RES/100)
720 EFF=0:GOTO 540
730 FOR C=0 TO 3:LOCATE 3,C*10+14:PRINT SPACE$(6)
740 COLOR CC(0):FOR I=5 TO 11:LOCATE I,C*10+14:PRINT STRING$(6,219):NEXT
750 COLOR ENCRE:LOCATE 13,C*10+14:PRINT SPACE$(6):NEXT:LOCATE 3,46:PRINT "x"
760 FOR I=15 TO 17:LOCATE I,20:PRINT SPACE$(38):NEXT:EFF=-1:GOTO 540
770
780 SCREEN 0,,2,2 ' programme page 2
790 LOCATE LG,CL:PRINT ">"
800 K$=INKEY$:IF K$="" THEN 800 ELSE K$=RIGHT$(K$,1)
810 LOCATE LG,CL:PRINT " ":IF K$="" THEN 530
820 IF K$="H" THEN LG=LG-1 ELSE IF K$="P" THEN LG=LG+1
830 IF LG=14 THEN LG=22:CL=CL-6 ELSE IF LG=23 THEN LG=15:CL=CL+6
840 IF K$="K" THEN CL=CL-6 ELSE IF K$="M" THEN CL=CL+6
850 IF CL=-1 THEN CL=71 ELSE IF CL=77 THEN CL=5
860 IF K$=CHR$(13) THEN GOSUB 920
870 IF K$="-" AND X>-2 THEN X=X-1:GOSUB 940
880 IF K$="+" AND X<6 THEN X=X+1:GOSUB 940
890 GOTO 790
900
910 ' sous programmes
920 R=0:FOR C=0 TO 2:N=VAL(CHR$(SCREEN(LG,CL+C+1))):GOSUB 990
930 R=R+N*10^(2-C):NEXT
940 C=3:N=X:GOSUB 1030:RES=R*10^X:GOSUB 1100
950 LOCATE 6,2:PRINT USING"###.###":RES-(RES/100)
960 LOCATE 8,2:PRINT SPACE$(8):LOCATE 8,2:PRINT RES$
970 LOCATE 10,2:PRINT USING"###.###":RES+(RES/100):RETURN
980
990 LOCATE 3,C*10+15:PRINT N
1000 COLOR CC(N):FOR I=5 TO 11:LOCATE I,C*10+14:PRINT STRING$(6,219):NEXT
1010 COLOR ENCRE:LOCATE 13,C*10+14:PRINT C$(N):RETURN
1020
1030 IF N=0 THEN N$=" x 1 " ELSE IF N=1 THEN N$=" x 10 "
1040 IF N=2 THEN N$=" x 100 " ELSE IF N=3 THEN N$=" x 1K "
1050 IF N=4 THEN N$=" x 10K " ELSE IF N=5 THEN N$=" x 100K "
1060 IF N=6 THEN N$=" x 1M " ELSE IF N=-1 THEN N$=" x 0.1":N=10
1070 IF N=-2 THEN N$=" x 0.01":N=11
1080 LOCATE 3,C*10+14:PRINT N$:GOTO 1000
1090
1100 IF RES<10^3 THEN U$="Ω"
1110 IF RES>=10^3 THEN RES=RES/10^3:U$="KΩ"
1120 IF RES>=10^6 THEN RES=RES/10^6:U$="MΩ"
1130 RES$=STR$(RES)+" "+U$:RETURN
1140
1150 ' *** Fin du listing ***

```


Figure 4

CONCLUSION

Il ne vous reste plus qu'à vous équiper de 96 casiers pour ranger vos nouvelles connaissances, avant de passer à la E192...

(C'est une mise en boîte !)

Alain CAPO et Jean ALARY.

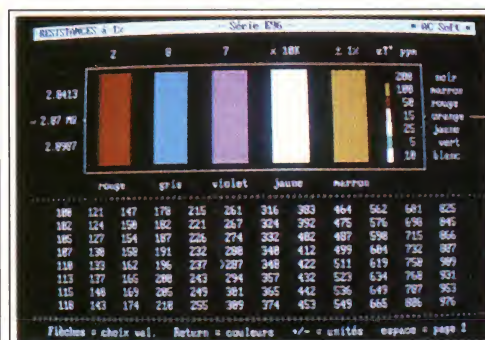

VOTRE Circ. Imp.

CHEZ **MATEK**

de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h
du lundi au samedi

Tél. 54.27.69.18

PARÇAY 36250 SAINT-MAUR

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
du 1^{er} MAI au 8 MAI

Circ. Imp. (V.E. percés, étamés),
S.F. 30 F/dm² D.F. 40 F/dm²

Composants Electroniques

ACTUALITES	ACTUALITES	ACTUALITES	ACTUALITES
4060 4,80	2716 56,00	1 N 4148 0,30	DMT 7000, 20 A
4066 2,70	2764 37,00	LED JRY O 3 1,00	2000 points
4011 2,30	2732 25,00	LED JRY O 5 1,00	Affichage 19 mm
4013 2,30	41256 120,00	PERITEL M 8,00	
4053 4,30	4164 29,00	Cable VIDEO 5C 10,00	
4052 4,50	DL470 18,00	Transfo 5 VA 36,00	
4093 2,70	DL450 20,00	2 x 6, 2 x 15, 10 VA 53,00	
4520 4,30	TDA4565 37,00	2 x 9, 2 x 24, 16 VA 62,00	
4040 4,30	Self 100 µH 4,00	2 x 12, 2 x 18, 26 VA 63,00	
4020 5,00	TDA2593 12,00	SUP. CI 2 x 4 0,70	
4584 4,30	TDA1950 29,00	SUP. CI 2 x 7 1,20	
4538 5,20	TEA2014 21,00	SUP. CI 2 x 8 1,40	
74LS05 1,60	2 N 2222 2,00	SUP. CI 2 x 9 2,00	
74161LS 3,30	2 N 2907 2,00	SUP. CI 2 x 14 3,00	
74157LS 2,40	BF 245 3,00	SUP. CI 2 x 20 4,00	
74HC00 3,00	2 N 2903 2,50	TANTALE 1 µF 1,80	
LM324 4,00	BC 308 0,60	TANTALE 4,7 µF 2,80	
LM7805-12 4,00	BC 547 0,60	TANTALE 10 µF 3,50	
LM311 5,00	BFR 91 9,00	2 200 µF 25 V 9,50	
LM555 2,50	Réseau 4 x 10 K 4,00	4,7 µF 25 V 1,40	
TL074 12,00	Pot ajus. carb. 1,30	2,2 nF 3,3 nF 4,7 nF 10 nF 0,65	
TL082 4,00	Res 1/2 ou 1/4 W 1,20	22 nF 47 nF 33 nF 0,75	
9306 15,00	par 10 12,00	100 nF 63 V 0,75	
68705P3S 100,00	mêmes valeurs 12,00	470 nF 63 V 1,80	
68B02 35,00	Q 4,9152 MHz 12,00	1 µF 63 V 2,40	
68B21 20,00	Q 3,2768 MHz 12,00	CERAM par 10 mêmes 4,00	
8749HC 120,00	Q 4 MHz 12,00	valeurs 1 pF-33 nF 4,00	
6116 21,00	Q 6,5536 MHz 12,00	COFFRET IML D80 98,00	
	Q 1 MHz 65,00	COFFRET IML D30 40,00	
	PONT 1A5 4,00		



EREL 43.43.31.65

11 bis, rue Chaligny
75012 PARIS - Télax 215 502 F

MAGASIN DE VENTE

DU LUNDI au VENDREDI INCLUS
de 9 h à 18 h sans interruption

COMPOSANTS PROFESSIONNELS

Actifs - Passifs -
Optoélectronique - Relais
Connecteurs - Câbles -
Coffrets - Interrupteurs -
Transformateurs -
Condensateurs - Poten-
tiomètres - Microswitchs
Résistances-Soudure etc.

SIEMENS

OMRON

Potter & Brumfield

secme

lumberg

JBC

ASSMANN

ET AUTRES MARQUES...

SUR DEMANDE ÉCRITE :

EXTRAIT DE TARIFS MAGASIN
(9 timbres à F. 2,20 pour les particuliers)

CATALOGUE PROFESSIONNEL
(F. 54, port inclus pour les particuliers)

RÉSERVEZ VOTRE ALBUM 1988 * D'ÉLECTRONIQUE APPLICATIONS

RÉUNISSANT LES SIX NUMÉROS DE L'ANNÉE ÉCOULÉE
(NUMÉROS 57 à 62)

Prix : **126 F** (port compris)

Envoyez votre commande accompagnée d'un chèque à l'ordre de **ÉLECTRONIQUE APPLICATIONS** à :
ÉLECTRONIQUE APPLICATIONS, Vente au Numéro, 2 à 12, rue de BELLEVUE, 75940 PARIS CEDEX 19

Répertoire

des satellites de télévision, début 1989

Le paysage audiovisuel « transmis » par satellite a subi quelques bouleversements. Une mise à jour du répertoire des satellites TV géostationnaires s'imposait donc. La voici. Notons toutefois que nous ne connaissons pas encore les décisions du CSA concernant l'attribution des canaux de TDF 1.

Pour l'utilisation de ce document, rappelons que la polarisation des ondes sur TDF 1 est circulaire dextrogyre (CD) et qu'il n'y a pas de sous-porteuses audio s'agissant de D2MAC et donc d'un multiplex temporel.

Pour les autres satellites, les ondes ont une polarisation orthogonale avec le champ électrique transmis horizontalement (H) ou verticalement (V). Les programmes audio d'accompagnement sont véhiculés sur des sous-porteuses FM multiplexées en fréquence avec la vidéo en bande de base.

SATELLITE position orbitale et PIRE au PV	PROGRAMMES	Langue	Canal ou répéteur	Pola- risation*	Faisceau	Norme	Fréquence porteuse en GHz	Fréquence sous-porteuse audio en MHz	Remarques
TDF1 19° Ouest 66 dBW	non encore attribué		1	CD	unique	D2MAC	11,727	-	non opérationnel
	non encore attribué		2	CD	unique	D2MAC	11,804	-	
	non encore attribué		3	CD	unique	D2MAC	11,808	-	
	non encore attribué		4	CD	unique	D2MAC	11,957	-	
	non encore attribué		5	CD	unique	D2MAC	12,034	-	
ASTRA 19° EST 53 dBW	Lifestyle - Screen Sport - TV Sport - Sport Kanal	Anglais Français Allemand	1	H	H1	PAL	11,214 6,5-7,2 7,38 7,02 7,56		crypté en sept. 89
	réserve à un opérateur All.		2	V	V2		11,229		RFA?
	SCAN SAT TV3		3	H	H2	D2MAC	11,243		crypté
	DISNEY CHANNEL.	Anglais	4	V	V1	PAL	11,252		crypté diff. proch.
	CHILDREN'S CHANNEL	Anglais	5	H	H1	PAL	11,273	6,5	crypté en 9-89
	réserve à un opérateur All.		6	V	V2		11,288		RFA?
	SCAN SAT TV4		7	H	H2	D2MAC	11,302		Diff. prochaine
	Sky Channel	Anglais	8	V	V1	PAL	11,317	6,5	
	Eurosport	Anglais	9	H	H1	PAL	11,332	-6,5-7,08 7,2 7,38 7,56	
	réserve à un opérateur All.		10	V	V2		11,347		RFA?
	FILMNET	Anglais	11	H	H2	PAL	11,367	6,6	crypté
	SKY NEWS	Anglais	12	V	V1	PAL	11,376	6,5	
	?		13	H	H1		11,391		
	réserve à un opérateur All.		14	V	V2		11,406		RFA?
	MTV	Anglais	15	H	H2	PAL	11,420	6,5	
	SKY MOVIES	Anglais	16	V	V1	PAL	11,425	6,5	crypté




Répertoire

des satellites de télévision,

début 1989

SATELLITE position orbitale et PIRE au PV	PROGRAMMES	Langue	Canal ou répéteur	Pola- risation*	Faisceau	Norme	Fréquence porteuse en GHz	Fréquence sous-porteuse audio en MHz	Remarques
EUTELSAT 1F4 13° EST 46 dBW	RTL +	Allemand	1	H	Ouest	PAL	11,007	6,65	
			2	V	Ouest	PAL	11,071		
	TV 5	Français	4	H	Ouest	PAL	11,472	6,6	+ Worldnet (11,486)
	GALAVISION	Espagnol	5	H	Atlantique	PAL	11,565	6,65-7,2	
	SKY CHANNEL	Anglais	6	H	Ouest	PAL	11,650	6,65-7,2	
	TÉLÉ-CLUB	Allemand	7	V	Ouest	PAL	10,987	6,5	bientôt crypté
	3 SAT	Allemand	8	V	Est	PAL	11,091	6,65	
	FILMNET	Anglais	9	V	Ouest	PAL	11,140	6,6	crypté
EUTELSAT 1 F 5 10° EST 46 dBW	SAT 1	Allemand	10	V	Ouest	PAL	11,507	6,6	
	3 SAT	Allemand	7	V	Ouest	PAL	10,987	6,65	
	RAI UNO	Italien	1	H	Ouest	PAL	11,009	6,6	
	NRK 1	Norvégien	9	V	Ouest	CMAC	11,181	-	
EUT 1F1 16° E	RAI DUE	Italien	6	H	Ouest	PAL	11,640	6,6	
	9 canaux en cours d'affectation (Ouest et Est), (H et V)								45 dBW
INTELSAT V AF 12 60° Est 46 dBW	3 SAT	Allemand		H	Ouest	PAL	10,974	6,65	+ Musik Canal
	WDR 3	Allemand		H	Ouest	PAL	11,010	6,65	
	TELE 5	Allemand		H	Ouest	PAL	11,133	6,65	
	BAYERN 3	Allemand		H	Ouest	PAL	11,174	6,65	
	EINS PLUS	Allemand		H	Ouest	PAL	11,550	6,65	
	PRO 7	Allemand		H	Ouest	PAL	11,600	6,65	
TÉLÉCOM 1C 5° Ouest 52 dBW	M6	Français	1	V	unique	SECAM	12,522	5,80	
			2	V	unique		12,564		non affecté
	LA 5	Français	3	V	unique	SECAM	12,606	5,80	
	CANAL + crypté	Français	4	V	unique	SECAM	12,648	5,80	en prévision ou TDF1
	CANAL J	Français	6	V	unique	PAL	12,732	5,80	crypté
INTELSAT V F2 1° Ouest - 44 dBW	NORSK TV 1	Norvégien	1	H	Nord	PAL	11,016	6,6	
	TV Norvège	Norvégien	-	H	Nord	PAL	11,471	6,6	
INTELSAT V AF 11 27,5° Ouest 44 dBW faisceau Ouest 47 dBW faisceau Est	CHILDREN'S CHANNEL	Anglais	2	H	Ouest	PAL	11,015	6,65	crypté 89
	- lifestyle	Anglais	3	H	Ouest	PAL	11,135	6,65	crypté 89
	- Screen Sport	Anglais						6,65	
	- TV sport	Français						7,38	
	- Sport Kanal	Allemand						7,02	
	BBC	Anglais	4	H	Ouest	PAL	11,174	6,65	crypté
	CNN	Anglais	2	V	Est	PAL	11,155	6,65	

32L, Applications

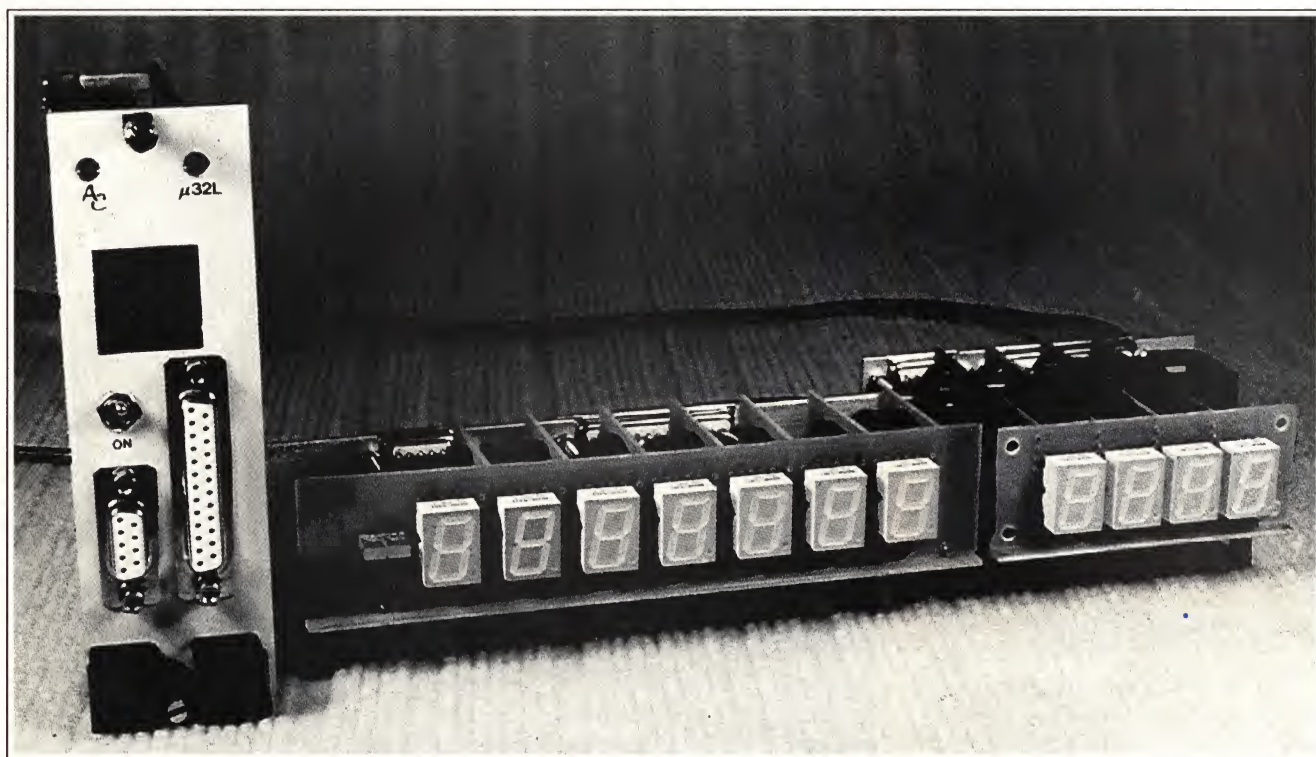

Comme promis le mois dernier, voici quelques utilitaires permettant de faire travailler sérieusement et copieusement la carte 32 sorties décrite dans le précédent numéro. Tout d'abord nous donnerons le soft destiné à piloter les animations lumineuses (sans qu'il soit besoin de connaître quoi que ce soit de la « programmation »), et qui assistera votre imagination et votre créativité de manière efficace.

Ensuite, nous vous ferons découvrir des ressources cachées, particulièrement attrayantes : commander 4 afficheurs segment par segment (affichage hexadécimal et plus encore...), puis au moyen d'une toute autre méthode, nous piloterons 7 afficheurs avec point décimal, polarité, changement d'échelle automatique, et dépassement de capacité (999 milliards...).

constation, il nous a paru indispensable de posséder un outil de gestion de la carte 32L. Ce programme s'appelle SEQUENCE, et son nom explique en grande partie sa fonction.

Pour gérer 32 sorties disposées en matrice, le soft affichera l'image de cette matrice. Ainsi, on disposera d'une correspondance totale entre l'écran et le pavé.

Si vous risquez un œil sur la **figure 2**, vous verrez l'écran de SEQUENCE. Le cadre à gauche représente notre pavé de LED. Les 4 colonnes sont repérées CS1 à CS4, chaque ligne correspondant à 1 bit. Le chiffre 3 dessiné dans le cadre apparaîtra tel quel sur le pavé de la carte 32L.

Terminologie :

- Nous appellerons un cadre défini un « PAS ».

- Il est possible de définir 256 cadres (256 pas) différents. Une suite de PAS portera le nom de « SEQUENCE ».

Cette séquence pourra ensuite être exécutée, c'est-à-dire qu'on enverra les données des pas vers la carte, à la suite les uns des autres (le pas affiché dans la **figure 2** fait partie d'une séquence qui débute avec le dessin du 9, et se termine avec celui du 0 : en l'exécutant, on assiste à un compte à rebours).

- Bien entendu, si l'on veut voir les chiffres apparaître, il faut que chacun d'eux s'affiche assez longtemps : on pourra donc définir une « TEMPO » pour chaque pas.

- Enfin, il sera possible de répéter plusieurs fois une séquence, ou une partie de séquence en programmant des « BOUCLES ».

La **figure 3** nous montre un exemple graphique de séquence. Les données à envoyer ne sont pas représentées, mais on retrouve nos tempos et une boucle. A noter également que chaque pas est indentifié par un numéro (compris entre 0 et 255). En écrivant l'enchaînement des pas, on obtient la suite 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, c'est-à-dire que lors de l'exécution, la série 123 sera répétée trois fois.

Enfin, la séquence s'arrêtera sur le pas n° 4, identifié comme étant le POINT D'ARRÊT.

Avant de continuer, nous vous laissons cinq minutes pour taper le listing de la **figure 4**.

- La variable AD en ligne 50 renseigne le programme sur l'adressage de la carte (F8E0 pour la première adresse). Si celui-ci est différent vous devrez ajuster cette valeur

- Pour les lecteurs qui ont préféré les buffers inverseurs, il faudra placer des REMs au début des lignes 1490 et 1520, et retirer celles qui se trouvent en 1500 et 1530.

- Un traitement des erreurs est installé : la ligne 70 contient une instruction « ON ERROR GOTO ». Elle est utile en fonctionnement normal, mais pour les premiers essais, nous vous conseillons de ne pas la taper. En effet, il est difficile d'entrer plus de 100 lignes sans faute et une telle instruction vous empêcherait de les voir, donc de les corriger. N'oubliez pas de la remettre quand toutes les fonctions auront été testées.

- En cas de problème insoluble, vous pouvez contacter Alain CAPO au 84.78.00.62, après 23 h. Ceci concerne uniquement les softs.

- Et ne négligez pas les sauvegardes intermédiaires !


Retour à la figure 2, pour analyser le tableau de bord

Le numéro du pas courant (celui sur lequel on travaille) est affiché au-dessus du cadre que nous connaissons. Sur la même ligne, en face, nous trouvons le point d'arrêt (PA -)

Sous le rappel des commandes, on trouve la valeur de la tempo, ainsi que l'indicateur de boucle(s).

Enfin, la zone du bas est la fenêtre de saisie des commandes. Le badin, le vor et l'altimètre sont en option.

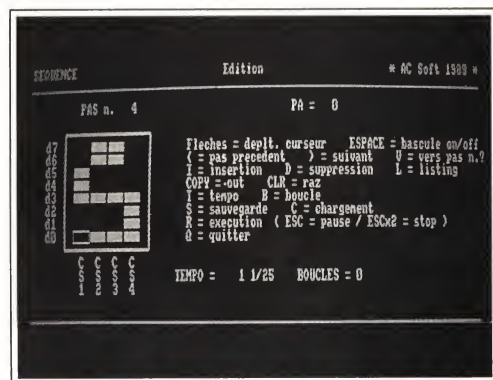Une commande est appelée en tapant la lettre ou la touche qui



l'identifie. Aucune validation n'est nécessaire

Sauf exception, toutes les commandes demandant une réponse de votre part peuvent être abandonnées en tapant RETURN.

Nous allons passer en revue ces fonctions, et préciser certains points importants pour la bonne utilisation du programme.

■ MODE D'EMPLOI DE SEQUENCE

LE PAS

Les flèches déplacent un curseur en forme de rectangle dans le cadre. Pour « allumer » une position, tapez la barre d'espace. Un deuxième appui l'éteint. Comme le curseur entoure la position, il est toujours visible sous forme d'un rectangle plein, ou vide.

Ne vous attendez pas à voir le pavé de LED reproduire instantanément vos actions à l'écran, car celles-ci sont juste mémorisées. Deux solutions permettent d'activer les sorties : l'exécution (c'est pour plus tard), ou la touche « COPY ». Cette commande envoie les données du pas courant vers la carte 32L. Vous pouvez ainsi juger de l'effet.





* « CLR » = ARRET D'URGENCE

Après avoir utilisé COPY, éteindre le CPC ne change rien : les lampes commandées restent allumées car les latches figent les sorties !

La commande CLR remet les 32 LED — donc les 32 sorties — à 0. Cela ne modifie en aucune manière le contenu du pas courant.

* LA SEQUENCE

Le premier « pas » étant franchi, il serait intéressant d'apprendre à marcher... !

La commande « pas suivant » est actionnée par « > » (supérieur). Le numéro du pas passe à 1, et les actions précitées sont toujours possibles. On peut avancer ainsi de 0 à 255.

A l'inverse, on accède à la marche arrière par « < » (inférieur), afin d'aller visualiser ou corriger des pas déjà définis.

Plus difficile : le saut. La commande « Vers pas » (touche « V ») permet de se rendre directement à un pas dont on donne le numéro (entre 0 et 255).

Rappelons au passage que si vous frappez « V » par erreur, la touche RETURN abandonne la commande.

Cette fonction accepte également « PA » comme réponse : ces deux caractères font référence au Point d'Arrêt (voir Exécution).

* LA TEMPO

La tempo peut être définie pour chaque pas, et même plus !

Son unité est le 1/25 de seconde et ce choix n'est pas un hasard. En effet, elle correspond à un défilement de 25 « images » par seconde, qui est la vitesse utilisée en télévision : cela garantit une animation sans à-coup.

Pour définir la tempo d'un pas, c'est-à-dire sa durée, placez-vous sur le pas à régler et tapez « T ». Un message en bas de l'écran vous demande d'entrer un nombre (qui est à multiplier par 1/25 pour obtenir le temps en secondes).

La valeur entrée peut osciller entre 0 (aucune attente) et 2500 (2500 × 1/25 = 100 secondes). Nous verrons comment étendre cette durée à une dizaine de jours.

La précision est suffisante pour toutes les applications normales : quelques dixièmes sur 10 secondes.

Après la validation de la tempo, un second message apparaît car

```

10 ' Programme SEQUENCE.BAS * AC Soft 1989 *
20 '
30 ' initialisation
40 DEFINT a-z: maxi=255: DIM pas(maxi,6), itr(maxi): n=0
50 ad=&F8E0
60 GOSUB 1480: GOSUB 1560
70 ON BREAK CONT: ON ERROR GOTO 1670
80 MODE 2: WINDOW#0,1,80,3,20: WINDOW#1,1,80,22,25: WINDOW#2,1,80,1,2
90 PRINT#2,"SEQUENCE"; SPACES(55); "* AC Soft 1989 *": PRINT#2,STRING$(79,95)
100 ' menu
110 LOCATE 10,2: PRINT "PAS n. ": LOCATE 47,2: PRINT "PA ="
120 LOCATE 7,4: PRINT CHR$(150)+STRING$(14,154)+CHR$(156)
130 RESTORE 190: FOR i=5 TO 12: READ d$: LOCATE 4,i: PRINT "d";
140 PRINT RIGHT$(STR$(12-i),1)+ " "+CHR$(149)+SPACES(14)+CHR$(149)+SPACES(6)+d$
150 NEXT: LOCATE 7,13: PRINT CHR$(147)+STRING$(14,154)+CHR$(153)
160 FOR i=14 TO 16: READ d$: LOCATE 10,i: PRINT d$: NEXT
170 READ d$: LOCATE 27,15: PRINT d$
180 LOCATE 1,18: PRINT STRING$(79,95)
190 DATA "Fleches = depl. curseur     ESPACE = bascule on/off"
200 DATA "< = pas precedent    > = suivant    V = vers pas n.?"
210 DATA "I = insertion      D = suppression    L = listing"
220 DATA "COPY = out        CLR = raz"
230 DATA "T = tempo        B = boucle"
240 DATA "S = sauvegarde    C = chargement"
250 DATA "R = execution ( ESC = pause / ESCx2 = stop )"
260 DATA "Q = quitter"
270 DATA "C C C C", "S S S S", "1 2 3 4"
280 DATA "TEMPO =          1/25      BOUCLES ="
290 ' programme principal
300 x=9: y=12: GOSUB 510
310 oldx=x: oldy=y: cs=(x-9)/3: d=pas(n,cs): masq=2^(12-y)
320 b=d AND masq: IF b=0 THEN cur$=cur0$ ELSE cur$=cur1$
330 LOCATE x,y: PRINT cur$
340 q$=UPPER$(INKEY$): IF q$="" THEN 340 ELSE q=ASC(q$)
350 gsb=INSTR(" ,VIDLTBSCRQ",q$)
360 ON gsb GOSUB 440,460,490,590,640,720,790,920,1000,1070,1130,1190,1710: CLS#1
370 IF q=16 THEN GOSUB 1480 ELSE IF q=224 THEN GOSUB 1510
380 IF (q=240) AND (y>5) THEN y=y-1
390 IF (q=241) AND (y<12) THEN y=y+1
400 IF (q=242) AND (x>9) THEN x=x-3
410 IF (q=243) AND (x<18) THEN x=x+3
420 LOCATE oldx,oldy: IF cur$=cur0$ THEN PRINT c0$ ELSE PRINT c1$
430 GOTO 310
440 IF b<>0 THEN pas(n,cs)=d AND (NOT b): cur$=cur0$: RETURN
450 IF b=0 THEN pas(n,cs)=d OR masq: cur$=cur1$: RETURN
460 ' pas precedent
470 IF n>0 THEN n=n-1 ELSE RETURN
480 GOTO 510
490 ' pas suivant
500 IF n<maxi THEN n=n+1 ELSE RETURN
510 LOCATE 17,2: PRINT USING"###": n: LOCATE 52,2: PRINT USING"###": der
520 LOCATE 35,15: PRINT USING"###": pas(n,4)+1
530 LOCATE 57,15: IF pas(n,5)=-1 THEN PRINT " infini "; ELSE PRINT pas(n,5);
540 IF pas(n,5)=0 THEN PRINT SPACES(16) ELSE PRINT"sur pas": pas(n,6): SPACES(6)
550 FOR i=9 TO 18 STEP 3: FOR j=5 TO 12: LOCATE i,j
560 IF (pas(n,(i-9)/3) AND 2^(12-j))=0 THEN PRINT c0$ ELSE PRINT c1$
570 NEXT: NEXT
580 RETURN
590 ' vers pas
600 LINE INPUT#1,"Vers le pas n. ": k$: IF k$="" THEN RETURN
610 IF UPPER$(k$)="PA" THEN i=der ELSE i=VAL(k$)
620 IF i<0 THEN i=0 ELSE IF i>maxi THEN i=maxi
630 n=i: GOTO 510
640 ' insertion
650 PRINT#1,"Tapez 'O' pour inserer avant le pas": n
660 k$=UPPER$(INKEY$): IF k$="" THEN 660 ELSE IF k$<>"O" THEN RETURN
670 PRINT#1: PRINT#1,"Patientez svp ..."
680 FOR i=maxi TO n+1 STEP -1: FOR j=0 TO 6: pas(i,j)=pas(i-1,j): NEXT
690 IF pas(i,6)=n THEN pas(i,6)=pas(i,6)+1
700 NEXT: IF der<maxi THEN der=der+1
710 FOR i=0 TO 6: pas(n,i)=0: NEXT: GOSUB 510: RETURN
720 ' suppression
730 PRINT#1,"Tapez 'O' pour supprimer le pas": n
740 k$=UPPER$(INKEY$): IF k$="" THEN 740 ELSE IF k$<>"O" THEN RETURN
750 PRINT#1: PRINT#1,"Patientez svp ..."
760 FOR i=n TO maxi-1: FOR j=0 TO 6: pas(i,j)=pas(i+1,j): NEXT: NEXT
770 IF der>0 THEN der=der-1
780 GOTO 510
790 ' listing
800 PRINT#1,"Du pas": n: LINE INPUT#1,"au pas ? ": k$: IF k$="" THEN RETURN
810 IF UPPER$(k$)="PA" THEN i=der ELSE i=VAL(k$)
820 IF i<0 THEN i=0 ELSE IF i>maxi THEN i=maxi
830 PRINT#1,"Tapez 'O' pour lister"
840 k$=UPPER$(INKEY$): IF k$="" THEN 840 ELSE IF k$<>"O" THEN RETURN
850 IF INP(&F500) AND 64 THEN RETURN
860 FOR ls=n TO i: PRINT#8,USING"#####": ls: PRINT#8,": ";
870 FOR j=0 TO 3: PRINT#8,HEX$(pas(ls,j),2): " ": BIN$(pas(ls,j),8): " ": NEXT
880 PRINT#8,USING"#####": pas(ls,4)+1: IF pas(ls,5)=0 THEN 910

```

vous pouvez définir la même durée pour plusieurs pas, en une seule opération : donnez le numéro du dernier pas concerné (« PA » est accepté). Si seul le pas courant vous intéresse, tapez RETURN.

* L'EXECUTION

Maintenant que quelques pas sont

définis (avec des tempos permettant de les voir passer), pourquoi ne pas les faire défiler ?

La commande « R » nous offre cette possibilité.

D'abord, où commencer ? Par défaut, sur le pas n° 0, c'est logique. Dans ce cas, tapez RETURN à la première question. Sinon, vous pou-


```

890 IF pas(1s,5)=-1 THEN PRINT#8," B inf. "; ELSE PRINT#8," B";pas(1s,5);
900 PRINT#8,"-";pas(1s,6);
910 PRINT#8:NEXT:RETURN
920 ' tempo
930 LINE INPUT#1,"tempo = ",k$:IF k$="" THEN RETURN ELSE i=VAL(k$)
940 IF i<0 THEN i=0 ELSE IF i>2500 THEN i=2500
950 pas(n,4)=i-1:LINE INPUT#1,"jusqu'au pas : ",k$:IF k$="" THEN 510
960 IF UPPER$(k$)="PA" THEN i=der ELSE i=VAL(k$)
970 IF i<n THEN i=n ELSE IF i>maxi THEN i=maxi
980 PRINT#1:PRINT#1,"Patientez svp ..."
990 FOR j=n TO i:pas(j,4)=pas(n,4):NEXT:GOTO 510
1000 ' boucle
1010 LINE INPUT#1,"Boucles = ",k$:IF k$="" THEN RETURN ELSE i=VAL(k$)
1020 IF i<0 THEN i=-1 ELSE IF i=1 THEN i=0 ELSE IF i>9999 THEN i=9999
1030 pas(n,5)=i:IF i=0 THEN 1060
1040 LINE INPUT#1,"Sur pas n. ",k$:IF k$="" THEN 510 ELSE i=VAL(k$)
1050 IF i<0 THEN i=0 ELSE IF i>n THEN i=n
1060 pas(n,6)=i:GOTO 510
1070 ' sauvegarde
1080 LINE INPUT#1,"Sauvegarde de .SEQ : ",nom$:IF nom$="" THEN RETURN
1090 WINDOW#0,1,80,22,25:nom$=nom$+".SEQ":CLOSEOUT:OPENOUT nom$:PRINT #9,der
1100 PRINT:PRINT:PRINT "Patientez svp ..."
1110 FOR i=0 TO maxi:FOR j=0 TO 6:PRINT #9,pas(i,j):NEXT:NEXT
1120 CLOSEOUT:GOTO 1700
1130 ' chargement
1140 LINE INPUT#1,"Chargement de .SEQ : ",nom$:IF nom$="" THEN RETURN
1150 WINDOW#0,1,80,22,25:nom$=nom$+".SEQ":OPENIN nom$:INPUT #9,der
1160 PRINT:PRINT:PRINT "Patientez svp ..."
1170 FOR i=0 TO maxi:FOR j=0 TO 6:INPUT #9,pas(i,j):NEXT:NEXT
1180 GOSUB 1700:n=0:GOTO 510
1190 ' execution
1200 CLS#1:PRINT#1,"Depart (0 = Return) : ";
1210 dp=0:LINE INPUT#1,"",k$:IF k$="" THEN 1230 ELSE i=VAL(k$)
1220 IF i<0 OR i>maxi THEN 1200 ELSE dp=i
1230 PRINT#1,"Point d'arrêt (;der;":der;": Return) : ";
1240 LINE INPUT#1,"",k$:IF k$="" THEN i=der ELSE i=VAL(k$)
1250 IF i<0 OR i>maxi THEN 1230 ELSE CLS#1:PRINT#1,"Du pas";dp;"au pas";i
1260 PRINT#1,"(B)us, (E)cran ou Return pour quitter ? ";
1270 k$=UPPER$(INKEY$):IF k$="" THEN 1270
1280 IF k$="B" THEN db=-1 ELSE IF k$="E" THEN db=0 ELSE RETURN
1290 IF db THEN PRINT#1,"-> BUS" ELSE PRINT#1,"-> ECRAN"
1300 PRINT#1,"(P)as a pas, (C)ontinu ou Return pour quitter ? ";
1310 k$=UPPER$(INKEY$):IF k$="" THEN 1310
1320 IF k$="P" THEN pp=-1 ELSE IF k$="C" THEN pp=0 ELSE RETURN
1330 IF pp THEN PRINT#1,"-> PAS a PAS" ELSE PRINT#1,"CONTINU"
1340 PRINT#1,"Patientez svp ...":n=dp:der=i:FOR i=0 TO maxi:itr(i)=0:NEXT
1350 GOSUB 510:PRINT#1,STRING$(17,8);"R pour lancer la sequence ";
1360 k$=UPPER$(INKEY$):IF k$="" THEN 1360 ELSE IF k$<>"R" THEN RETURN
1370 PRINT#1,CHR$(24);" EXECUTION ";CHR$(24);
1380 quit=0:ON BREAK GOSUB 1540
1390 IF quit THEN 1470
1400 IF db THEN GOSUB 1510 ELSE GOSUB 510
1410 IF pp THEN CALL &BB18:GOTO 1430
1420 IF db THEN FOR tempo=0 TO pas(n,4):FOR tt=0 TO 82:NEXT:tempo
1430 IF pas(n,5)=-1 THEN n=pas(n,6)-1:GOTO 1460
1440 IF pas(n,5)>0 AND itr(n)=0 THEN itr(n)=pas(n,5)
1450 IF itr(n)>0 THEN itr(n)=itr(n)-1:IF itr(n)<0 THEN n=pas(n,6)-1
1460 IF n<der THEN n=n+1:GOTO 1390
1470 GOSUB 1480:GOSUB 510:ON BREAK CONT:RETURN
1480 ' raz
1490 FOR i=0 TO 3:OUT ad+i,0:NEXT:RETURN ' BUFFERS NON-INVERSEURS
1500 ' FOR i=0 TO 3:OUT ad+i,&FF:NEXT:RETURN ' BUFFERS INVERSEURS
1510 ' out
1520 FOR i=0 TO 3:OUT ad+i,pas(n,i):NEXT:RETURN ' BUFFERS NON-INVERSEURS
1530 ' FOR i=0 TO 3:OUT ad+i,NOT(pas(n,i)) AND &FF:NEXT:RETURN ' BUFFERS INV.
1540 ' break
1550 quit=-1:RETURN
1560 ' dessin leds et curseur
1570 SYMBOL AFTER 240
1580 SYMBOL 240,0,127,127,127,127,127,127,0
1590 SYMBOL 241,0,255,255,255,255,255,255,0
1600 SYMBOL 242,0,254,254,254,254,254,254,0
1610 SYMBOL 243,255,128,128,128,128,128,128,255
1620 SYMBOL 244,255,0,0,0,0,0,0,255
1630 SYMBOL 245,255,1,1,1,1,1,1,255
1640 cur0$=CHR$(243)+CHR$(244)+CHR$(245):cur1$=CHR$(143)+CHR$(143)+CHR$(143)
1650 c0$=CHR$(32)+CHR$(32)+CHR$(32):c1$=CHR$(240)+CHR$(241)+CHR$(242)
1660 RETURN
1670 ' erreur
1680 PRINT CHR$(7):PRINT#1
1690 PRINT#1,"erreur -> tapez une touche":CALL &BB18:RESUME 1700
1700 WINDOW#0,1,80,3,20:CLOSEIN:RETURN
1710 ' quitter
1720 PRINT#1,"Tapez 'O' pour quitter"
1730 k$=UPPER$(INKEY$):IF k$="" THEN 1730 ELSE IF k$<>"O" THEN RETURN
1740 ON BREAK STOP:ON ERROR GOTO 0:SYMBOL AFTER 255:MODE 2:END
1750 ' *** fin du listing ***

```

Figure 4

vez entrer un autre numéro (0 à 255), de façon à débiter en cours de séquence.

Ensuite, où s'arrêter ? Sur le Point d'Arrêt, c'est toujours aussi logique. A la première exécution, il est égal à 0 puisqu'il n'a pas encore été défini. Vous entrez donc le numéro du pas sur lequel vous désirez que la

séquence s'arrête. Pour les exécutions suivantes, vous pourrez taper simplement RETURN, si sa valeur n'a pas à être modifiée.

Et où aller ? Trois solutions sont envisageables : « B » = le BUS, c'est-à-dire la carte 32L. « E » = l'ECRAN, les pas s'affichent dans le cadre. « RETURN » = nulle part, car vous

abandonnez la commande.

Dans le cas de l'affichage sur écran, les tempos ne seront pas prises en compte.

Pas à pas ou continu ? En pas à pas, c'est la pression sur une touche qui provoquera le passage au pas suivant (les tempos seront négligées), et en continu, la séquence se déroulera d'elle-même, en respectant les tempos (il était temps !).

Après quelques secondes de patience, vous pouvez taper « R » pour lancer la séquence (ou autre chose pour abandonner). Le message « EXECUTION » s'affiche en vidéo-inverse. Si vous êtes en pas à pas, n'oubliez pas que c'est à vous de faire avancer les choses !

Quand l'exécution est terminée, la fenêtre du bas s'efface, et les LED s'éteignent.

Vous avez la possibilité d'interrompre une séquence en cours de déroulement : l'appui sur « ESCAPE » provoque une pause, une touche quelconque (sauf « ESCAPE ») permettant de repartir.

« ESCAPE » DEUX FOIS stoppe l'exécution et les 32 sorties sont remises à zéro.

* SAUVEGARDE/CHARGEMENT

Il est temps de sauver sur disquette nos premiers essais.

La commande « S » vous demande d'entrer le nom de la séquence ; l'extension étant fixée par le programme (.SEQ), il ne faut pas la donner.

La sauvegarde comprend les données, les tempos, les boucles, et la valeur du point d'arrêt. Elle occupera toujours 6 Ko.

La commande « C » permet de recharger une séquence : là encore, ne donnez pas d'extension.

Ces deux fonctions demandant quelques secondes, un message vous invite à patienter.

IMPORTANT : le fait de charger une séquence efface tous les pas présents en mémoire donc :

1° — Pensez à la sauvegarde.

2° — Il peut être utile de sauver une séquence vide : lancez le programme et effectuez aussitôt une sauvegarde (sans avoir défini aucun pas) sous le nom « 000 » (la disquette contiendra « 000.SEQ »). Ainsi, il suffira de charger cette séquence pour remettre tous les pas à zéro entre deux phases de travail différentes.

Vous pouvez également obtenir un listing de la séquence sur imprimante.



0: 00 00000000	08 00001000	00 00000000	00 00000000	1
1: 00 00000000	18 00011000	00 00000000	00 00000000	3
2: 00 00000000	38 00111000	00 00000000	00 00000000	6
3: 00 00000000	38 00111000	20 00100000	00 00000000	24
4: 00 00000000	38 00111000	30 00110000	00 00000000	567
5: 00 00000000	38 00111000	38 00111000	00 00000000	2000
6: 00 00000000	38 00111000	3C 00111100	00 00000000	23 B 5 - 3
7: 00 00000000	3C 00111100	3C 00111100	00 00000000	1
8: 04 00000100	3C 00111100	3C 00111100	00 00000000	1
9: 0C 00001100	3C 00111100	3C 00111100	00 00000000	1
10: 1C 00011100	3C 00111100	3C 00111100	00 00000000	67
11: 3C 00111100	3C 00111100	3C 00111100	00 00000000	1
12: 7C 01111100	3C 00111100	3C 00111100	00 00000000	1
13: 7C 01111100	7C 01111100	3C 00111100	00 00000000	5
14: 7C 01111100	7C 01111100	7C 01111100	00 00000000	1 B 67 - 10
15: 7C 01111100	7C 01111100	7C 01111100	40 01000000	6
16: 7C 01111100	7C 01111100	7C 01111100	60 01100000	1
17: 7C 01111100	7C 01111100	7C 01111100	70 01110000	1
18: 7C 01111100	7C 01111100	7C 01111100	78 01111000	1
19: 7C 01111100	7C 01111100	7C 01111100	7C 01111100	1
20: 7C 01111100	7C 01111100	7C 01111100	7E 01111110	45
21: 7C 01111100	7C 01111100	7E 01111110	7E 01111110	1
22: 7C 01111100	7E 01111110	7E 01111110	7E 01111110	1
23: 7E 01111110	7E 01111110	7E 01111110	7E 01111110	1 B inf. - 0

Figure 5 : exemple de listing de séquence

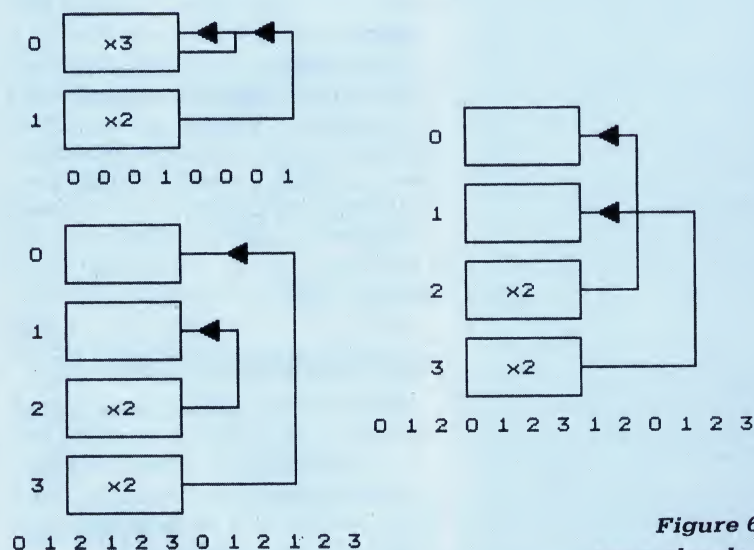


Figure 6
exemples de boucles

te. La figure 5 en montre l'aspect : de gauche à droite, on trouve le numéro du pas, les données en hexadécimal et binaire (de CS1 à CS4), la valeur de la tempo en 1/25^e de seconde et le bouclage éventuel (nombre de boucles — destination). Pour lister une séquence, tapez « L » sur le pas de départ, et donnez le numéro du pas de fin (ou « PA » pour le point d'arrêt).

LES BOUCLES

La commande « B » permet de définir une boucle : dans la figure 3, le pas n° 3 contenait les informations suivantes : boucle = 3 sur le pas n° 1 ; on répète ainsi 3 fois la suite 123.

Le nombre de boucles correspond donc au nombre de répétitions d'une série. Cette série est délimitée par le

numéro du pas où l'on définit la boucle (n° 3 dans notre exemple), et par le numéro du pas de destination (n° 1).

En premier lieu, il faut donner le nombre de boucle(s), entre 0 et 9999 (précisons que 1 équivaut à 0 = aucun bouclage).

Un nombre négatif programme une BOUCLE INFINIE.

Puis on vous demande le numéro du pas de destination. Il doit être inférieur ou égal au pas courant : les boucles « en avant » sont interdites. Si une valeur précédemment définie n'a pas à être changée, vous pouvez taper RETURN.

Il est possible d'avoir plusieurs boucles dans une même séquence : elles peuvent se suivre ou même être imbriquées, ou croisées. La figure 6 montre quelques exemples, en

donnant pour chacun d'eux la séquence obtenue. On voit, en haut à gauche, que l'on peut boucler un pas sur lui-même (pour allonger la tempo, au besoin jusqu'à plusieurs jours). La séquence de droite est moins évidente : le croisement des boucles n'est pas le plus sûr moyen d'aborder le bouclage !

*** ESCAPE (2 fois) est la seule voie de sortie des boucles infinies.

* INSERTION/SUPPRESSION

Durant la mise au point d'une séquence, il est fort possible d'oublier un pas, et de ne s'en rendre compte que plus tard. L'insertion évite un décalage manuel et glisse un pas là où vous le souhaitez.

Exemple : pour insérer un pas juste avant le pas n° 5, placez-vous sur celui-ci et tapez « I ». Après une dizaine de secondes nécessaires à l'opération, l'ancien pas 5 sera numéroté 6, et un nouveau pas 5 sera libre. Attention : si votre séquence comporte déjà 256 pas, le dernier est perdu.

Dans le même ordre d'idée, la suppression, touche « D », enlève un pas en resserrant les suivants.

La valeur du point d'arrêt est incrémentée de 1 dans le premier cas, et décrémentée d'autant dans le second.

* SORTIE

Pour quitter le programme, tapez « Q ». Une confirmation est demandée mais en cas de doute, deux sauvegardes valent mieux qu'une !

En cas de malheur, un « GOTO 50 » relance le programme sans effacer les pas : sauvez la séquence oubliée et si vous voulez continuer votre travail, quittez puis relancez le soft par un RUN.

Le traitement des erreurs filtre les erreurs disc, mais aussi la saisie dans certains cas : si le message « erreur » apparaît en bas de l'écran, tapez une touche pour continuer votre travail.

Nous espérons avoir fait le tour du mode d'emploi.

L'utilisation de SEQUENCE est plus simple que les lignes précédentes ne le laissent penser.

Mais l'utilisateur final n'est pas forcément celui qui a programmé la séquence, et c'est pourquoi nous vous proposons un « exécuter de séquence », avec en plus un variateur de vitesse intégré.

Figure 7

```

10 ' Programme 32L.BAS * AC Soft 1989 *
20 '
30 ' initialisation
40 DEFINT a-z: maxi=255: DIM pas(maxi,6), itr(maxi)
50 ad=&F8E0: GOSUB 450
60 ch=0: ON ERROR GOTO 530: ON BREAK, CONT
70 ' menu
80 MODE 2: WINDOW#0,1,80,2,25: WINDOW#1,1,80,1,1
90 PRINT#1, " - 32L - "; SPACE$(55); "- AC Soft 1989 - "
100 CLS: RESTORE: FOR i=0 TO 2: LOCATE 30,i*2+10: READ op$: PRINT op$: NEXT
110 DATA "1- Charger une sequence", "2- Executer une sequence", "3- Quitter 32L"
120 k$=INKEY$: IF k$="" THEN 120 ELSE IF k$<"1" OR k$>"3" THEN 120
130 ON VAL(k$) GOSUB 150,220,550
140 GOTO 100
150 ' chargement
160 CLS: LOCATE 18,12: LINE INPUT "Nom de la sequence a charger (*.SEQ) : ", nom$
170 IF nom$="" THEN RETURN ELSE nom$=UPPER$(nom$)
180 OPENIN nom$+".SEQ": INPUT #9, der
190 LOCATE 32,24: PRINT "Patiencez svp ..."
200 FOR i=0 TO maxi: FOR j=0 TO 6: INPUT #9, pas(i,j): NEXT: NEXT
210 CLOSEIN: ch=-1: RETURN
220 ' execution
230 CLS: IF ch THEN 250 ELSE PRINT "Aucune sequence en memoire": CHR$(7);
240 FOR i=0 TO 2500: NEXT: RETURN
250 FOR i=0 TO maxi: itr(i)=0: NEXT: LOCATE 28,12: PRINT "'R' pour lancer "; nom$
260 k$=UPPER$(INKEY$): IF k$="" THEN 260 ELSE IF k$<>"R" THEN RETURN
270 LOCATE 28,12: PRINT nom$; " en cours d'execution"
280 LOCATE 32,15: PRINT "SLOW "; CHR$(242); " "; CHR$(241); " "; CHR$(243); " FAST"
290 LOCATE 40,16: PRINT "0"
300 LOCATE 24,23: PRINT "Pause = Escape / Stop = Escape x2"
310 x=0: n=0: quit=0: ON BREAK GOSUB 510
320 IF quit THEN 430
330 IF INKEY(2)=0 THEN x=0
340 IF INKEY(8)=0 THEN x=x+20 ELSE IF INKEY(1)=0 THEN x=x-20
350 IF x<-100 THEN x=-100: PRINT CHR$(7);
360 IF x>1060 THEN x=1060: PRINT CHR$(7);
370 GOSUB 480
380 FOR tempo=0 TO pas(n,4): FOR tt=0 TO 82+x: NEXT: NEXT tempo
390 IF pas(n,5)=-1 THEN n=pas(n,6)-1: GOTO 420
400 IF pas(n,5)>0 AND itr(n)=0 THEN itr(n)=pas(n,5)
410 IF itr(n)>0 THEN itr(n)=itr(n)-1: IF itr(n)<0 THEN n=pas(n,6)-1
420 IF n=der THEN n=n+1: GOTO 320
430 GOSUB 450: ON BREAK CONT: LOCATE 28,12: PRINT "Execution de "; nom$; " terminee"
440 LOCATE 24,23: PRINT SPACE$(9); "Tapez une touche"; SPACE$(9): CALL &BB18: RETURN
450 ' raz
460 FOR i=0 TO 3: OUT ad+i,0: NEXT: RETURN ' BUFFERS NON-INVERSEURS
470 ' FOR i=0 TO 3: OUT ad+i,&FF: NEXT: RETURN ' BUFFERS INVERSEURS
480 ' out
490 FOR i=0 TO 3: OUT ad+i, pas(n,i): NEXT: RETURN ' BUFFERS NON-INVERSEURS
500 ' FOR i=0 TO 3: OUT ad+i, NOT(pas(n,i)) AND &FF: NEXT: RETURN ' BUFFERS INV.
510 ' break
520 quit=-1: RETURN
530 ' erreur
540 CLOSEIN: PRINT "Erreur disc -> tapez une touche": CALL &BB18: RESUME 60
550 ' quitter
560 CLS: LOCATE 30,12: PRINT "'Q' pour quitter 32L"
570 k$=UPPER$(INKEY$): IF k$="" THEN 570 ELSE IF k$<>"Q" THEN RETURN
580 ON BREAK STOP: ON ERROR GOTO 0: MODE 2: PRINT "32L termine": END
590 ' *** Fin du listing ***

```

Le listing est en **figure 7**, 32L permet de charger une séquence créée avec le programme précédent, et de l'exécuter. Les données seront envoyées en continu, et uniquement vers le rack.

L'utilisation est très simplifiée : un menu propose le chargement, l'exécution, et la sortie.

1 — Charger une séquence.

On entre le nom d'une séquence — sans extension —, suivi de RETURN (la frappe de RETURN seule renvoie au menu). Elle est chargée en mémoire et le menu réapparaît.

2 — Exécuter une séquence.

Si aucune séquence n'a été chargée, un message le signale, avant de revenir automatiquement au menu.

Sinon, la touche « R » permet de lancer l'exécution.

En observant un appareil destiné à l'animation lumineuse dans une discothèque (16 sorties seulement, et séquences pré-programmées, activant des tubes-light), nous avons été très intéressés par un potio-

mètre : il permettait de faire varier la vitesse d'exécution. Nous nous sommes dit : les lecteurs de RADIO-PLANS y ont droit.

En conséquence, la touche curseur à gauche ralentit l'exécution, curseur à droite l'accélère, et curseur en bas revient à la vitesse nominale. Cette variation respecte les durées relatives de chaque pas (tempo) programmées dans SEQUENCE.

La séquence peut être interrompue : « ESCAPE » provoque une pause (autre touche pour repartir), « ESCAPE » deux fois stoppe l'exécution en effectuant une remise à zéro du pavé et des sorties.


Il est possible de lancer autant de fois que l'on veut une séquence précédemment chargée.

3 — Quitter 32L.

Cette option sort du programme, après confirmation par « Q ».

Là encore, pensez au mode de fonctionnement de vos buffers : pour les inverseurs, placez des REMs en 450 et 480, et retirez-les en 460 et 490. Enfin, l'adresse de la carte est en ligne 50.

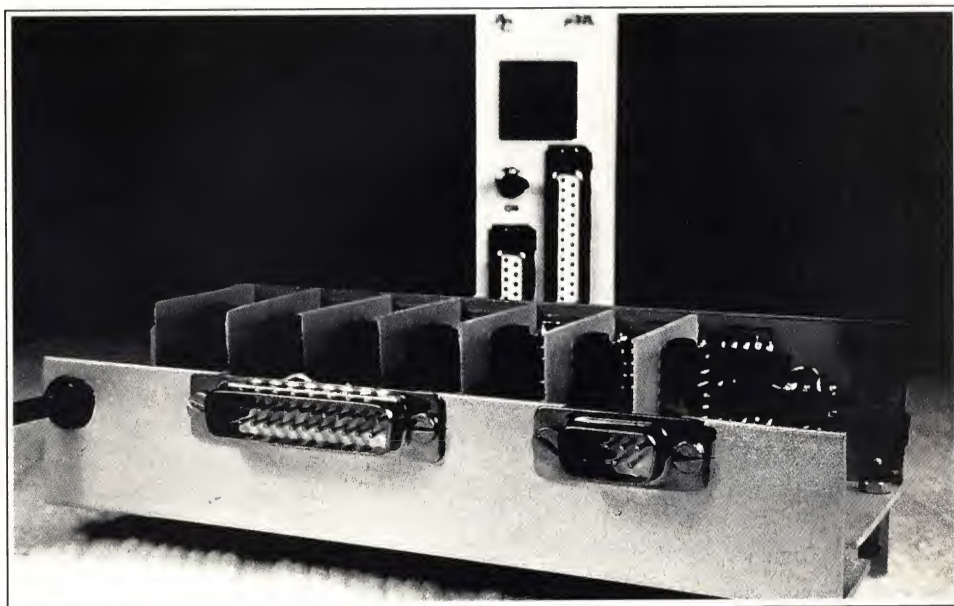NOTA : la disquette proposée par MICROLOGIC comportera plusieurs séquences prêtes à l'emploi, à titre d'exemple.





■ APPLICATIONS

Comme nous vous l'avons dit, nous allons voir ensemble deux petits applications destinées à être connectées aux sorties du module. Nous les avons appelées 4AFF et 7AFF, car il s'agit de piloter par soft deux cartes comportant respectivement 4 et 7 afficheurs.

4AFF

L'idée est la suivante : disposant de 32 sorties, pourquoi ne pas commander 32 segments soit 4 afficheurs, points décimaux compris ? Chacun d'entre nous sait à quel point il est difficile de trouver des décodeurs hexa, et connaît également le prix des TIL311... Mais certains cherchent peut-être encore l'intérêt d'un système d'affichage externe, alors qu'on dispose d'un magnifique écran de visualisation ?

Plusieurs cas peuvent justifier cette solution : affichage de scores dans les salles de jeu (à condition de commander des afficheurs géants constitués de linolites), indications en cours de déroulement d'un programme (surveillance de l'évolution d'une ou plusieurs variables, passage par des lignes à surveiller, ou encore mémorisation de la dernière commande etc.).

La figure 8 donne le schéma de 4AFF et l'on constatera l'extrême simplicité du montage. Chaque sortie de $\mu 32L$ passant à 1, commandera les buffers inverseurs constitués de T1 à T8, lesquels allumeront chacun un segment ou le point décimal d'un afficheur à anode commune.

La relation entre les bits de chaque octet et les segments des afficheurs est un peu fantaisiste à première vue. Mais comme il n'y a aucune loi régissant cette répartition, nous avons opté pour la solution la plus simple au niveau hard, c'est-à-dire celle qui facilitait le dessin des circuits imprimés. Ce sera au soft de s'organiser pour clarifier la situation.

Par convention, nous avons décidé d'affecter l'afficheur de droite (poids faible) à l'adresse F8E0 et celui de gauche à F8E3.

La réalisation pratique fait appel à une carte de base présenté figure 9 et qui portera, outre les autres cartes, un régulateur permettant de disposer de +5 V à partir d'une source extérieure non régulée.

La seconde carte visible figure 10 est celle qui disposera les afficheurs de manière élégante en façade.

Enfin, la figure 11 donne le dessin de la carte qu'il faudra reproduire en

quatre exemplaires.

Les photographies sont suffisamment parlantes pour éviter de grands discours. Un peu de soin et quelques pattes de résistances permettent de constituer un petit ensemble solide et idéalement adapté à une utilisation comme instrument de tableau.

Pour raccorder ce dernier au module 32L, nous avons retenu la solution consistant à placer des socles de 25 et 9 points sur une petite cornière, et à user de câbles prolongateurs. Ces derniers seront d'ailleurs réutilisables pour 7AFF.

NOMENCLATURE SIMPLIFIÉE

R_1 à $R_8 = 3,9 \text{ k}\Omega$

R_9 à $R_{16} = 330 \Omega$

$C_1 = 0,1 \mu\text{F } 63 \text{ V}$ et

$C_7 = 10 \mu\text{F } 25 \text{ V}$

T1 à T8 = BC547 ou équivalent.

Tous les afficheurs sont à anodes communes.

RG1 = 7805 + RADIATEUR.

Avant de passer au soft, vous pouvez jeter un œil sur la figure 12, laquelle donne une idée de quelques signes affichables. Nous en avons inclus une bonne partie dans le programme, mais nous vous ferons savoir comment rajouter ceux qui pourraient vous être utiles.

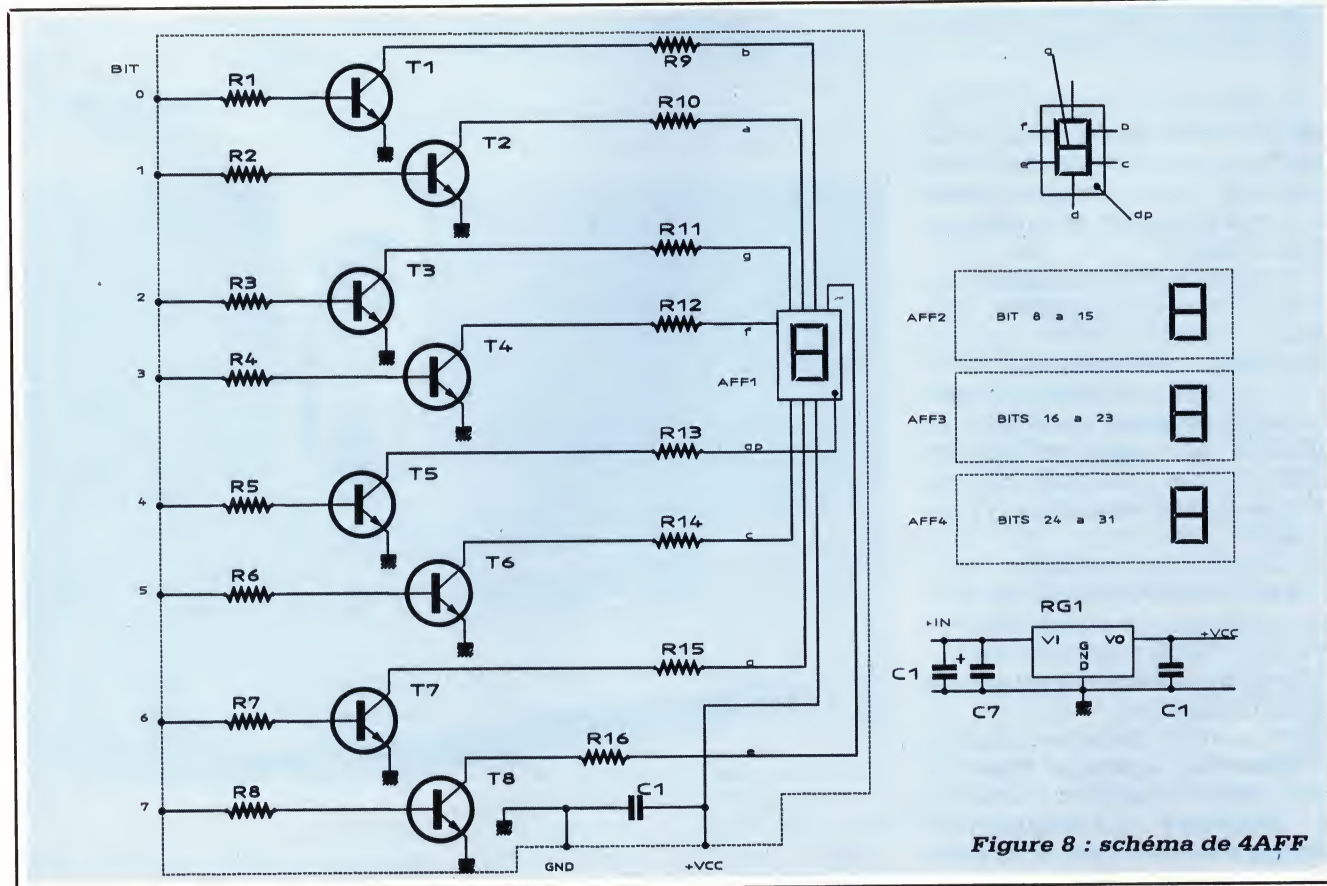


Figure 8 : schéma de 4AFF

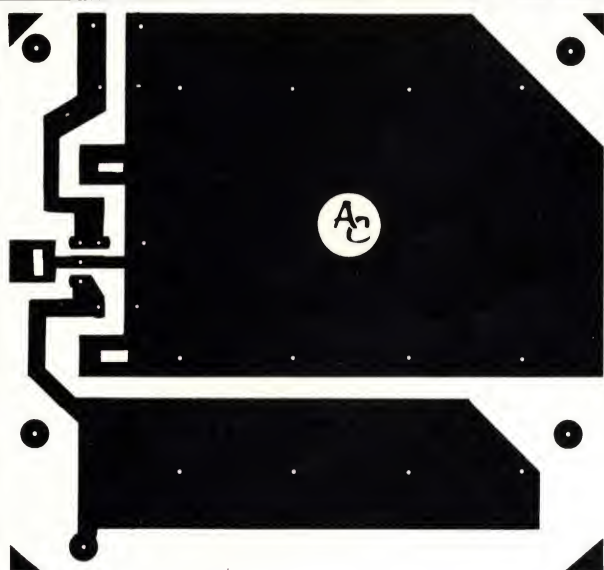


Figure 9

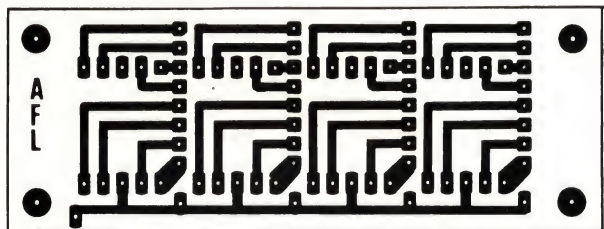
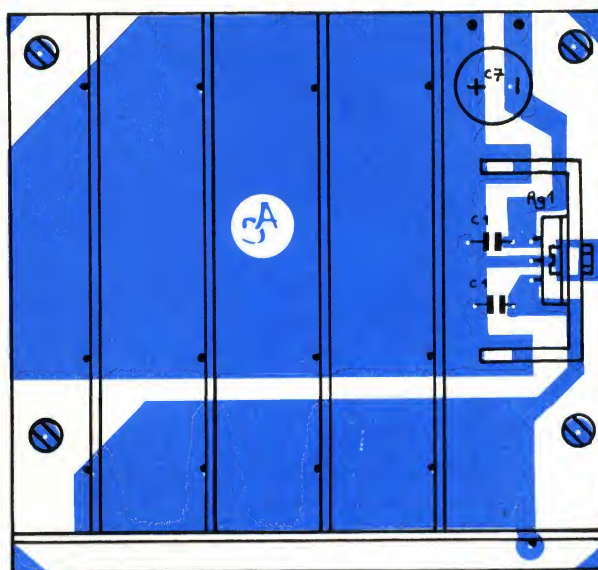


Figure 10


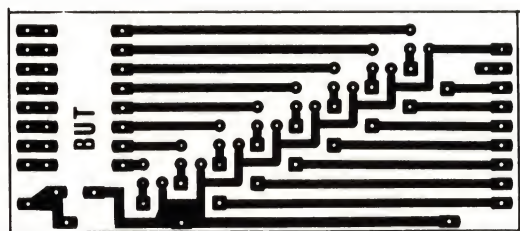
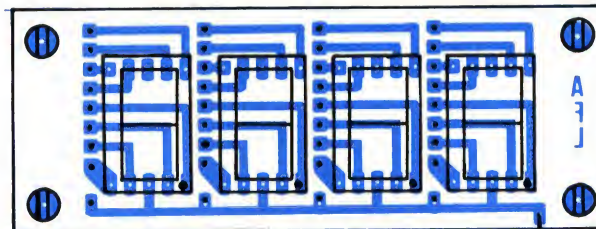


Figure 11

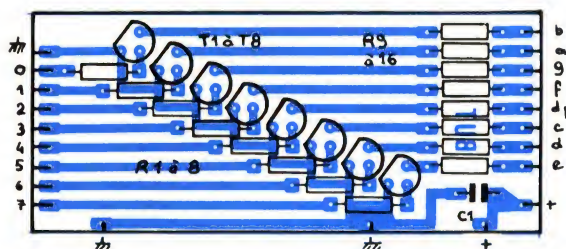

Pour une application aussi spécifique (comme pour la suivante), il fallait un soft spécifique. Il s'agit de 4AFF.BAS, en figure 13.

Ce programme se découpe en deux parties : la première permet de saisir un « message », la seconde le transcrit et l'inscrit sur nos afficheurs.

Tout d'abord, voyons les initialisations. En ligne 50, on définit l'adressage et on effectue une remise à zéro en envoyant un message (MG\$), contenant quatre espaces : tous les segments de tous les afficheurs s'éteignent.

La chaîne de caractères POLICE\$ (ligne 60) contient tous les symboles qui seront acceptés lors de la saisie.

Cela ne veut d'ailleurs pas dire qu'ils sont affichables :

Le T majuscule ne peut pas être reproduit mais il peut être remplacé par le t minuscule au moment de la traduction, donc on autorise sa frappe.

Par contre, le K est toujours refusé puisqu'il n'est jamais représentable.

Autre possibilité : le C majuscule et le C minuscule sont acceptés tous les deux, et ont chacun un dessin particulier.

Citons enfin le cas de G (ou g) qui sera remplacé par le symbole du degré car celui-ci n'existe pas sur le clavier du CPC.

La figure 12 nous montre tous les caractères affichables et la ou les


touches(s) à frapper pour les obtenir. Bien entendu, vous pouvez limiter la saisie aux seuls symboles directement reproductibles : si la lettre J ne doit jamais apparaître dans un message, enlevez J et j de POLICE\$, et supprimez la ligne 1280 qui en effectue la traduction.

Enfin, pour ajouter un caractère reportons nous à la figure 14 qui montre l'exemple du crochet gauche. Les deux premières lignes du tableau représentent la correspondance entre chaque bit de l'octet à envoyer et le segment qui lui est associé.

On « écrit » le crochet et l'on note les segments le constituant : un segment allumé donne un bit à 1, les



CARACTERES AFFICHABLES

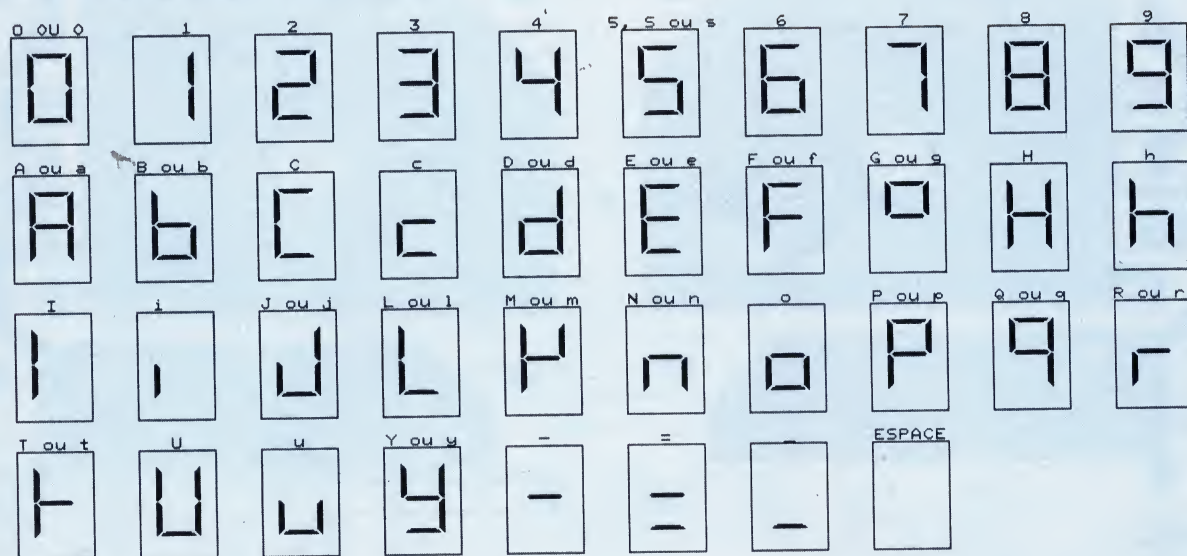

AUTRES EXEMPLES

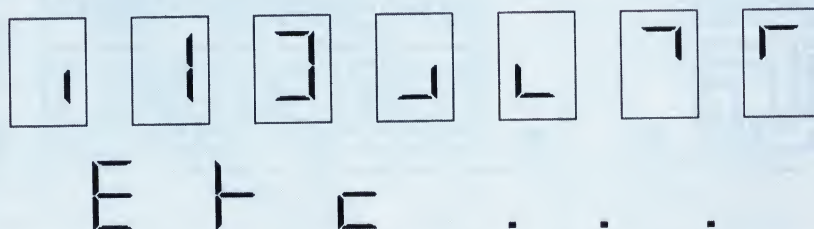


Figure 12 : police des caractères affichables

autres bits sont portés à 0. Le binaire n'étant pas très facile à manipuler, il reste à obtenir la valeur hexadécimale de l'octet ainsi formé.

Si la notation hexadécimale est très utilisée en informatique, c'est surtout qu'un chiffre hexa correspond à une série de 4 bits, ainsi, deux caractères hexa représentent un octet (0 à 255). La traduction binaire/hexa est donc très simple : on divise notre octet en deux quartets, et on inscrit les poids binaires (puissance de deux) correspondants. Dans notre exemple, nous avons 2+1 pour le poids faible, et 4+2 pour le poids fort : la valeur hexadécimale de l'octet 0110 0011 est &63 (si la somme des bits d'un quartet dépasse 9, on remplace par les lettres A et F : A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15. Par exemple, 4 bits à 1 donnent $8 + 4 + 2 + 1 = 15 = F$, ce qui est le maximum sur 4 bits.

Fermons cette parenthèse et continuons l'insertion du crochet : il faut d'abord l'autoriser dans la saisie, on ajoute donc «] » dans POLICE\$ (sa position n'a aucune impor-

tance). Il faut ensuite le traduire, c'est-à-dire renseigner le programme sur la valeur à envoyer lorsqu'il va rencontrer ce caractère. C'est l'objet de la ligne 1395 (là encore, l'ordre n'est pas déterminant) : si la variable DG\$ est égale à «] », alors on affecte à DG(i) la valeur &63.

La suite de IF est passé en revue quatre fois puisqu'il y a quatre lettres par message, et on détermine les valeurs de DG(0) à DG(3). Ces quatre octets sont envoyés par les lignes 1450 ou 1460 suivant les buffers utilisés.

L'espace (afficheur éteint) ne nécessite pas de traduction particulière car DG() est égal à zéro par défaut. Cela signifie également que si le message contient un symbole non traduit, celui-ci sera remplacé par un espace.

Enfin, le point décimal est traité à part, en ligne 1430. C'est en fait l'attribut d'un caractère, et non un caractère à lui tout seul. Vous pouvez taper « S.O.S » aussi bien que « ... », mais dans ce dernier cas, le programme insérera lui-même les espaces manquants.

Utilisation de 4AFF :

Vous entrez un message de quatre caractères maximum (sans compter les points décimaux), et vous validez par RETURN. Le message s'inscrit alors sur les afficheurs.

Les lettres non acceptées sont signalées par un BEEP.

La touche DEL permet d'effacer le message en cours de saisie.

Pour quitter le programme, frappez la touche CLR, qui provoque une RAZ au passage.

7AFF

Ce second module utilise un principe totalement différent du précédent : les 32 sorties sont exploitées comme un bus 32 bits, ou plus précisément comme un bus de 8 quartets. Bien des combinaisons sont ainsi possibles, et si nous en avons retenu une comme exemple pratique, il ne faudrait pas ignorer les autres... C'est ainsi que l'on peut envisager bien entendu de commander 8 afficheurs si l'on n'a pas besoin d'indication de polarité ni d'overflow, ou encore 6 afficheurs + pola-

rité + overflow + indicateur de gamme, etc.

Mais ce n'est pas tout : on peut également constituer deux indicateurs de 4 afficheurs chacun, entièrement indépendants, mais aussi imaginer de placer des 74154 sur chaque quartet et de piloter ainsi 128 sorties. Avec un soft performant, il semblerait envisageable de créer des animations intéressantes. Etc., Etc.

La figure 15 présente le schéma de 7AFF. Les sept premiers quartets commandent des classiques 7447, décodeurs BCD 7 segments dont il doit bien trainer quelques exemplaires dans vos fonds de tiroirs ! On se rappelle que ce décodeur affiche correctement les chiffres de 0 à 9, mais délire gentiment pour les données hexa comprises de 10 à 15. Toutefois nous avons conservé la possibilité d'utiliser les données 12 et 15, lesquelles permettent d'obtenir respectivement un genre de « u » et l'extinction totale de l'afficheur : le « u » nous servira d'indicateur de dépassement de capacité et l'extinction de séparateur au-delà de 9999999 (10 millions).

Sur le schéma, on peut voir en pointillés des liaisons entre les broches RBI et RBO des décodeurs. En effet, nous avons prévu les cartes de telle sorte que ces points soient accessibles à ceux qui voudraient constituer un bloc de 8 afficheurs, et traiter par le hard l'extinction des zéros non significatifs. Dans notre cas, ce traitement est fait par soft et les connexions sur la carte mère.

L'analyse du dernier quartet est plus intéressante, car elle conduit à la solution retenue pour commander les points décimaux, le signe moins (polarité) et le témoin de multiplication par 10E6, soit un million...


Les points décimaux ainsi que la LED de multiplication sont commandés par un 74138, lequel activera une sortie parmi 8 en fonction de l'état des trois bits présents en entrées. On conçoit donc qu'il ne faudra pas s'attendre à voir s'afficher deux points décimaux en même temps, ce qui est logique. Pour les nombres ayant dépassé 9999999 (10 millions), le changement de gamme est automatique, et l'on affichera 10 000 plus l'allumage du multiplicateur par 10E6. On lira donc très vite 10 millions, et tout aussi vite 999999499903 (999 milliards...). Nous verrons d'ailleurs pourquoi ce nombre est le maximum affichable sur notre système.

```

10 ' 4AFF.BAS * AC Soft 1989 *
20 '
30 ' Initialisations
40 MODE 2:DEFINT a-z:quit=0
50 ad=&F8E0:mg$="" :GOSUB 1000
60 police$=" 0123456789AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuYyZz_"
70 ' programme principal
80 PRINT:PRINT "Message : ";GOSUB 90:IF quit THEN END ELSE 80
90 ' Saisie d'un message
100 mg$=""
110 k$=INKEY$:IF k$="" THEN 110
120 IF k$=CHR$(16) THEN mg$="" :GOSUB 1000:quit=-1:RETURN
130 IF k$=CHR$(13) THEN GOSUB 1000:RETURN
140 IF k$=CHR$(127) THEN PRINT " * DEL *":RETURN
150 IF k$="" THEN PRINT " : ";mg$=mg$+k$:GOTO 110
160 IF INSTR(police$,k$)<>0 THEN PRINT k$:mg$=mg$+k$:GOTO 110
170 PRINT CHR$(7):GOTO 110
1000 ' envoi d'un message
1010 dgm$=mg$:IF LEFT$(dgm$,1)="" THEN dgm$=" "+dgm$
1020 dgt$="":FOR i=1 TO LEN(dgm$)
1030 IF MID$(dgm$,i,1)<>"" AND MID$(dgm$,i+1,1)<>"" THEN dgt$=dgt$+MID$(dgm$,i,1)+"" ELSE IF MID$(dgm$,i,2)="" THEN dgt$=dgt$+"" ELSE dgt$=dgt$+MID$(dgm$,i,1)
1040 NEXT i:WHILE LEN(dgt$)<8:dgt$=" "+dgt$:WEND
1050 FOR i=3 TO 0 STEP -1:dg(i)=0:dg$=MID$(dgt$,7-i*2,1)
1060 IF dg$="0" OR dg$="O" THEN dg(i)=&EB:GOTO 1430
1070 IF dg$="1" THEN dg(i)=&21:GOTO 1430
1080 IF dg$="2" THEN dg(i)=&C7:GOTO 1430
1090 IF dg$="3" THEN dg(i)=&67:GOTO 1430
1100 IF dg$="4" THEN dg(i)=&2D:GOTO 1430
1110 IF dg$="5" OR dg$="S" OR dg$="s" THEN dg(i)=&6E:GOTO 1430
1120 IF dg$="6" THEN dg(i)=&EE:GOTO 1430
1130 IF dg$="7" THEN dg(i)=&23:GOTO 1430
1140 IF dg$="8" THEN dg(i)=&EF:GOTO 1430
1150 IF dg$="9" THEN dg(i)=&6F:GOTO 1430
1160 IF dg$="A" OR dg$="a" THEN dg(i)=&AF:GOTO 1430
1170 IF dg$="b" OR dg$="B" THEN dg(i)=&EC:GOTO 1430
1180 IF dg$="c" THEN dg(i)=&CA:GOTO 1430
1190 IF dg$="d" THEN dg(i)=&C4:GOTO 1430
1200 IF dg$="e" OR dg$="E" THEN dg(i)=&E5:GOTO 1430
1210 IF dg$="f" OR dg$="F" THEN dg(i)=&CE:GOTO 1430
1220 IF dg$="g" OR dg$="G" THEN dg(i)=&F:GOTO 1430 ' Degre
1230 IF dg$="h" THEN dg(i)=&AD:GOTO 1430
1240 IF dg$="i" THEN dg(i)=&AC:GOTO 1430
1250 IF dg$="j" OR dg$="J" THEN dg(i)=&E1:GOTO 1430
1260 IF dg$="k" OR dg$="K" THEN dg(i)=&C8:GOTO 1430
1270 IF dg$="l" OR dg$="L" THEN dg(i)=&8D:GOTO 1430 ' Micro
1280 IF dg$="m" OR dg$="M" THEN dg(i)=&A4:GOTO 1430
1290 IF dg$="n" OR dg$="N" THEN dg(i)=&E4:GOTO 1430
1300 IF dg$="o" THEN dg(i)=&8F:GOTO 1430
1310 IF dg$="p" OR dg$="P" THEN dg(i)=&2F:GOTO 1430
1320 IF dg$="q" OR dg$="Q" THEN dg(i)=&84:GOTO 1430
1330 IF dg$="r" OR dg$="R" THEN dg(i)=&8C:GOTO 1430
1340 IF dg$="t" OR dg$="T" THEN dg(i)=&8C:GOTO 1430
1350 IF dg$="u" THEN dg(i)=&E9:GOTO 1430
1360 IF dg$="v" THEN dg(i)=&E0:GOTO 1430
1370 IF dg$="y" OR dg$="Y" THEN dg(i)=&6D:GOTO 1430
1380 IF dg$="z" THEN dg(i)=&4:GOTO 1430
1390 IF dg$="=" THEN dg(i)=&44:GOTO 1430
1400 IF dg$="_" THEN dg(i)=&40
1410 IF MID$(dgt$,8-i*2,1)="" THEN dg(i)=dg(i) OR 16
1420 IF MID$(dgt$,8-i*2,1)="" THEN dg(i)=dg(i) OR 16
1430 NEXT
1440 FOR i=0 TO 3:OUT ad+i,dg(i):NEXT:RETURN ' BUFFERS NON-INVERSEURS
1450 ' FOR i=0 TO 3:OUT ad+i,NOT(dg(i)) AND &FF:NEXT:RETURN ' BUFFERS INV.
1460 ' *** Fin du listing ***

```

Figure 13

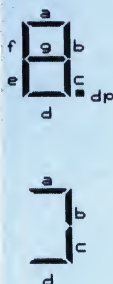

TABEAU DE CORRESPONDANCE

NUMEROS DES BITS	7	6	5	4	3	2	1	0
NOMS DES SEGMENTS	e	d	c	dp	f	g	a	b
CARACTERE "J"	0	1	1	0	0	0	1	1
POIDS BINAIRES	8	4	2	1	8	4	2	1
VALEUR HEXA	6				3			

LIGNE A MODIFIER : "0123456789Aa ... TtUuYyZz=="

LIGNE A AJOUTER : 1395 IF dg\$="J" THEN dg(i)=&63:GOTO 1430

Figure 14 : affectation des segments

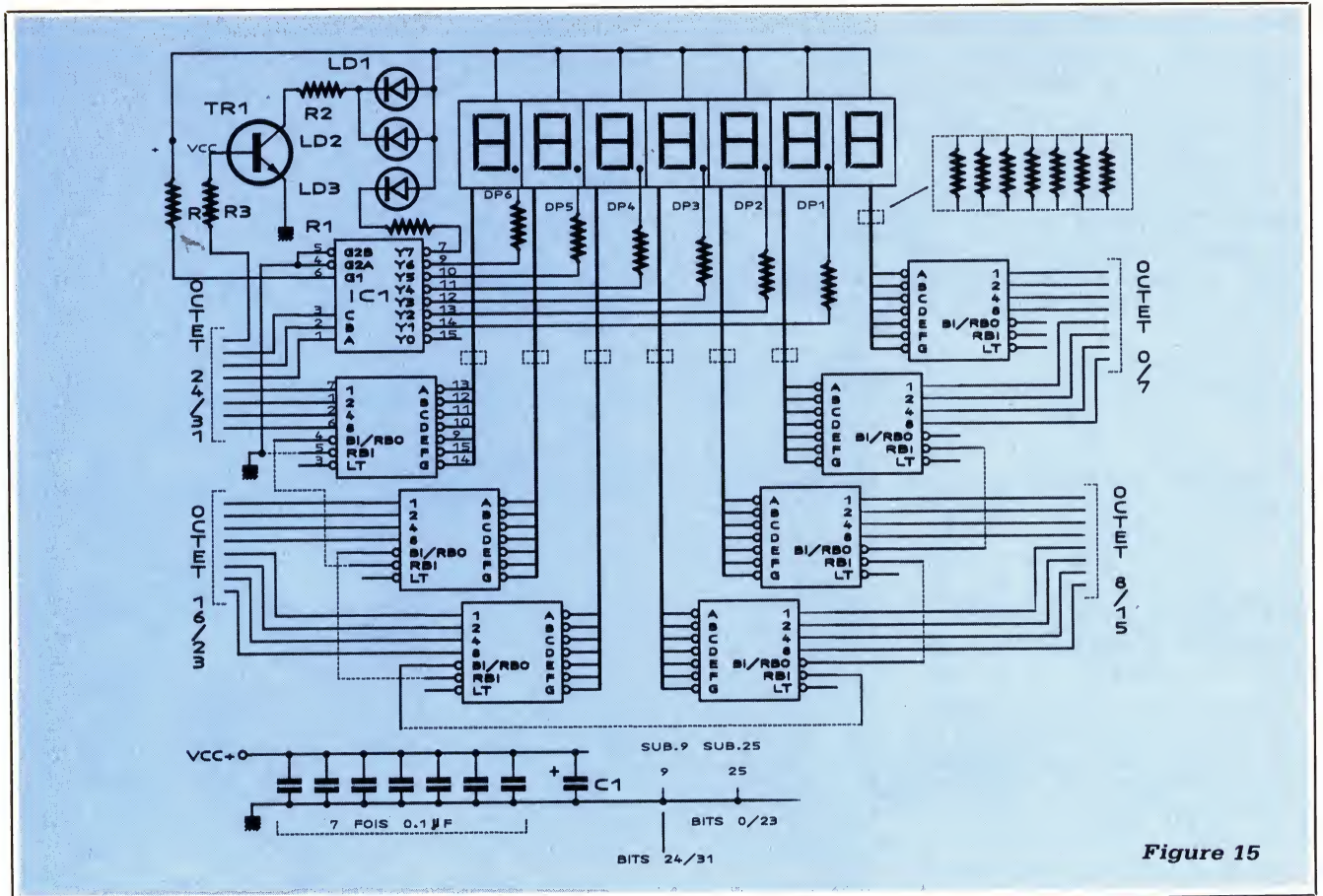


Figure 15

Mais revenons au dernier bit libre : il sera utilisé pour afficher le signe moins constitué de deux LED rectangulaires, pilotées par le transistor TR1.

Au point où nous en sommes balayons rapidement la nomenclature simplifiée de 7AFF :

Toutes les résistances sont des 330 Ω sauf $R_2 = 150 \Omega$ et $R_3 = R_4 = 3,9 \text{ k}\Omega$.

Tous les condensateurs sont des 0,1 μF 63 V sauf $C_1 = 10 \mu\text{F}$ 25 V.

Tous les IC sont des 7447 sauf $IC_1 = 74138$.

Tous les afficheurs sont à anodes communes et $TR_1 = BC547$ ou eq.

$LD_1 = LD_2$ (rectangulaires rouges), LD_3 de diam. 5 étant verte

■ REALISATION

La figure 16 présente la carte de base (on remarquera les pistes de BLANK ouvertes, que ceux qui le souhaiteraient n'auraient qu'à reconstituer).


La figure 17 représente la carte portant les afficheurs et les LED, et la figure 18 l'une des 7 cartes décodeur. Nous vous conseillons pour ces derniers de les mettre sur supports

à profil bas, comme nous ne l'avons pas fait...

Le principe d'assemblage et de connexions est strictement identique à 4AFF, mais on notera toutefois que l'alimentation ne comportant pas de régulateur, c'est du 5V précisément qu'il faudra amener. A ce sujet, il est possible de prélever cette tension sur la carte mère du rack, en

pensant quand même qu'au maximum la consommation est de $52 \times 15 \text{ mA}$ soit 780 mA.

Et un soft, un ! Le listing est en figure 19. Il est court mais vous allez comprendre pourquoi : le but du programme est de transcrire un nombre pour le rendre affichable. Ce programme peut être le résultat d'une opération quelconque, ou provenir

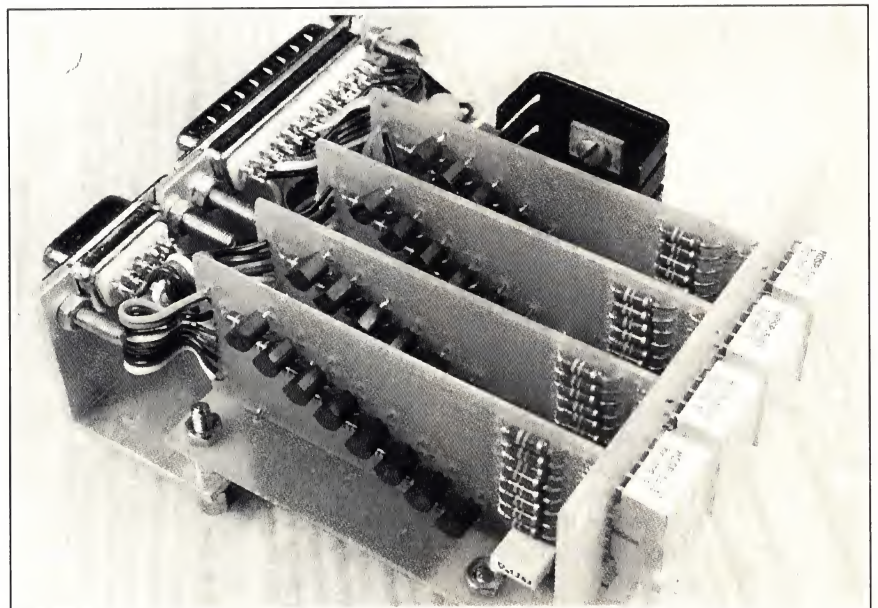

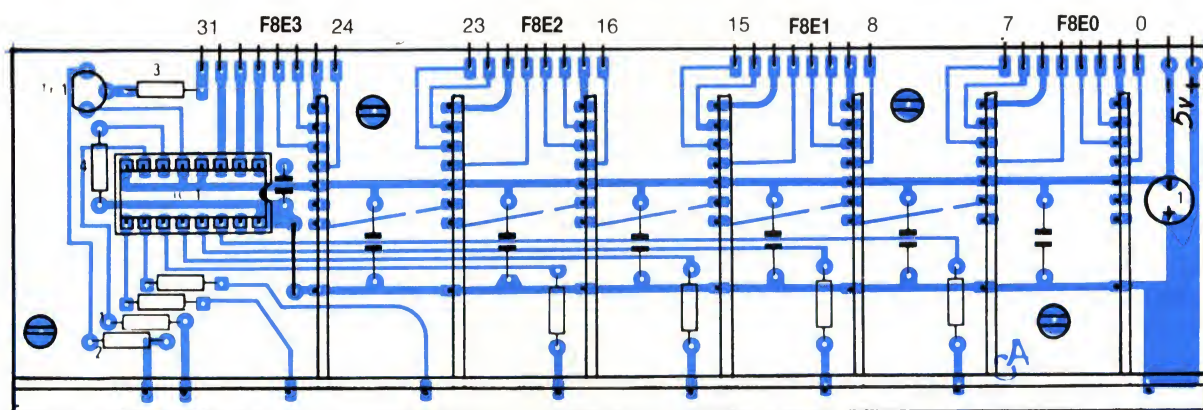
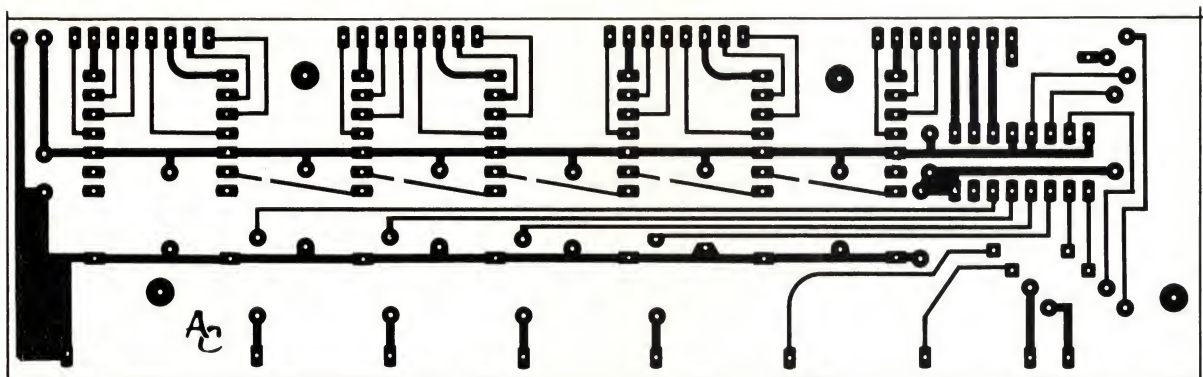


Figure 16

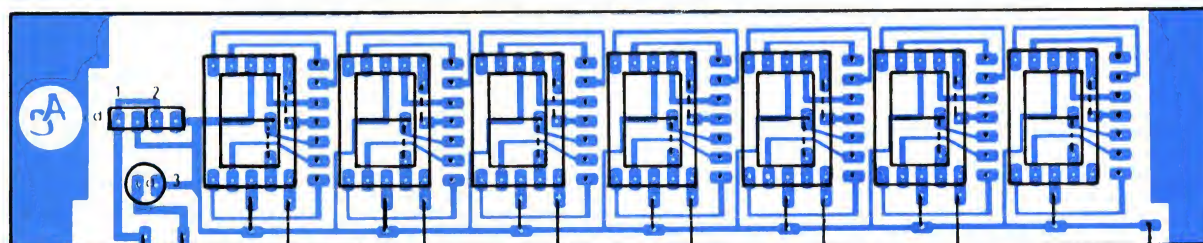
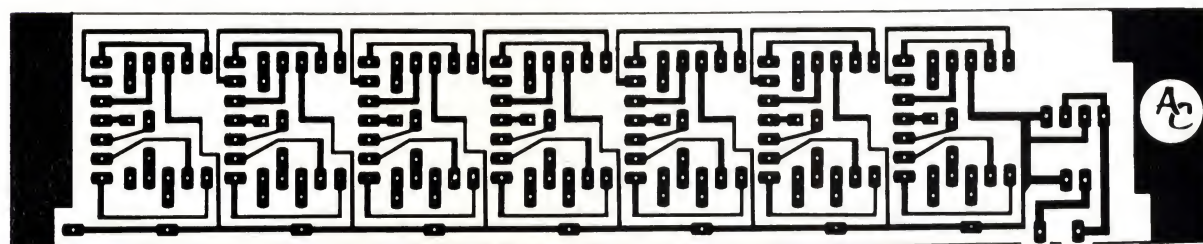


Figure 17


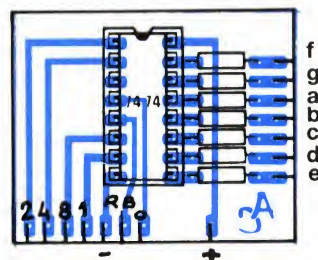


Figure 18

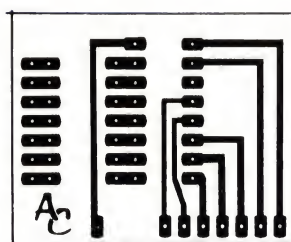

```

10 ' 7AFF.BAS * AC Soft 1989 *
20 '
30 ' Initialisations
40 MODE 2:DEFREAL n
50 ad=&F8E0:nb=0:GOSUB 1000
60 ' Programme principal
70 INPUT "Nombre : ",nb:IF nb=666 THEN nb=0:GOSUB 1000:END
80 GOSUB 1000:GOTO 70
1000 ' traitement et envoi d'un nombre
1010 nbt=ABS(nb):IF nbt<10^7 THEN 1070
1020 IF nbt>=9.999995E+11 THEN nbt$="CCCCC":GOTO 1060
1030 nbt=INT(nbt)/10^6:nbt=ROUND(nbt,7-LEN(STR$(INT(nbt))))
1040 nbt$=MID$(STR$(nbt),2,8):dp=INSTR(nbt$,".")
1050 IF dp=0 THEN nbt$=nbt$+"F" ELSE MID$(nbt$,dp,1)="F"
1060 dp=7:GOTO 1110
1070 nbt=ROUND(nbt,8-LEN(STR$(INT(nbt))))
1080 IF nbt<>INT(nbt) THEN dp=LEN(STR$(nbt))-LEN(STR$(INT(nbt)))-1 ELSE dp=0
1090 nbt=nbt*10^dp:nbt$=MID$(STR$(nbt),2,7)
1100 IF INT(ABS(nb))=0 THEN FOR vi=1 TO dp:nbt$="0"+nbt$:NEXT
1110 WHILE LEN(nbt$)<7:nbt$="F"+nbt$:WEND:nbt$=RIGHT$(STR$(dp),1)+nbt$
1120 vj=8:FOR vi=0 TO 3
1130 dg(vi)=VAL("&h"+MID$(nbt$,vj,1)) OR VAL("&h"+MID$(nbt$,vj-1,1))*16
1140 vj=vj-2:NEXT:IF nb<0 THEN dg(3)=dg(3) OR 128
1150 FOR vi=0 TO 3:OUT ad+vi,dg(vi):NEXT:RETURN ' BUFFERS NON-INVERSEURS
1160 ' FOR vi=0 TO 3:OUT ad+vi,NOT(dg(vi)) AND &FF:NEXT:RETURN ' BUFFERS INV.
1170 ' *** Fin du listing ***

```

Figure 19

d'une carte d'acquisition externe... Comme il est impossible de couvrir tous les cas de figures, la provenance du nombre se limite dans notre cas, à un simple INPUT. A l'occasion d'autres applications, nous verrons comment exploiter cette possibilité mais d'ores et déjà nous allons vous fournir toutes les explications nécessaires à vos propres réalisations.

Le nombre peut être compris entre 0 et 999 999 499 903 (en valeur absolue), au-delà, une rangée de « u » signale l'overflow.

Le nombre de décimales affichables (à droite de la virgule), dépend de la partie entière (à gauche). Nous disposons de sept afficheurs donc si la partie entière est comprise entre 0 et 9, cela laisse la place à 6 décimales. Si cette partie entière est entre 10 et 99, plus que 5 décimales et ainsi de suite jusqu'à 999 999. A partir de un million, seule la partie entière peut s'afficher.

Notons à ce sujet que la valeur est arrondie sur la dernière décimale (ou sur le dernier chiffre au-delà de 1 million).

La plus petite valeur affichable est 0,000001 (en valeur absolue), en-dessous, on affiche 0.

A partir de 10 millions, un changement d'échelle intervient : l'indicateur 10E6 s'allume et le nombre est séparé en deux par un espace (123 567 se lit 123 millions 567 mille). Le maximum affichable passe alors à « 999999 espaces », ce qui correspond en gros à mille milliards. Bien entendu, les décimales sont négligées à ce stade et la partie arrondie est plus importante : de 999 999 000 000 à 999 999 999 903

on affiche toujours 1 000 milliards.

L'overflow arrive juste après. En effet, si on atteint... 904, le CPC passe en notation exponentielle (puissance de 10), et le traitement ne peut plus s'effectuer correctement.

Les limites étant fixées, voyons comment utiliser 7AFF, et surtout réutiliser son sous-programme d'envoi.

En ligne 40, après avoir initialisé l'adresse de 32L, on affecte la valeur 0 à NB, puis on fait appel au GOSUB 1000 : c'est le sous-programme de traitement et d'envoi d'un nombre. Le fait d'envoyer 0 provoque une RAZ des afficheurs : seul un zéro subsiste à droite. Les lignes 60 à 80 constituent le « programme principal ». Dans ce cas, il sert surtout à tester la carte. Tout nombre tapé est affiché, sauf 666, qui stoppe le programme.

A partir de 1000 (et jusqu'à la fin), se situe le « cœur » de 7AFF.

Pour réutiliser cette partie dans vos propres situations sans problème, un certain nombre de conditions sont à respecter :

— Le nombre à afficher doit être contenu dans une variable nommée « NB ». Celle-ci peut être entière ou réelle. Le sous-programme ne change pas son contenu.

— Le sous-programme utilise et modifie les variables suivantes : NBT, NBT\$, DP, DG() (tableau), VI, VJ. Ne les utilisez pas, à moins d'aimer les acrobaties !

— La variable AD contient la première adresse affectée à la carte 32L, prenez en grand soin.

— Enfin, vous devez choisir entre les lignes 1150 ou 1160, suivant l'hu-

meur de vos buffers.

MISE EN GARDE

Nous ne pouvons pas vous laisser quitter le HARD sans crier haut de ne pas faire n'importe quoi si vous voulez commander des sorties 220V. Nous serons amenés à vous en reparler plus en détail mais retenez déjà ceci :

— Les liaisons avec les modules (ou le rack) se feront par photocoupleurs, IMPERATIVEMENT.

— Les alimentations des circuits externes seront autonomes (pas question d'utiliser celle de μ POWER).

— Les câbleurs spécialisés dans les épissures volantes devront apprendre le mécanisme simple des DOMINOS ou les principes plus complexes de la gaine thermo-rétractable...

Techniquement parlant, les montages à triac ont largement été publiés dans la presse technique, et nous vous conseillons d'utiliser des circuits spécialisés du genre MOC 3041, ou encore le classique TDA1024. Les systèmes déclanchant le triac au passage du zéro sont recommandés pour les charges résistives (ampoules), car ils évitent les selfs d'antiparasitage, très coûteuses pour les forts débits.

Au fait, un triac ça chauffe... Pensez à les munir de radiateurs appropriés, non accessibles aux mains innocentes !

CONCLUSION

Vous saviez déjà que la société MICROLOGIC réservait aux abonnés de RADIO-PLANS une disquette pour CPC comportant tous les programmes parus concernant le μ RACK, plus SERVEUR etc. ?

Alors vous savez tout !

Alain CAPO & Jean ALARY

CENTRALES D'ALARME



Réf. 1023. Pour appartement
4 zones chargeur incorporé.

690 F

Port 45 F

Réf. 1001. Pour appartement ou petit pavillon.
3 boucles N/F, 3 boucles N/O.
Chargeur incorporé.

1 200 F

Port 45 F

Réf. 1007. Idéal pour appartement ou pavillon.
4 zones éjectables et sélectionnables
à mémoire par zone.

1 950 F

Port 45 F

Réf. 1019. Agréée par Cies assurances
(APSAIRD). 4 zones sélectionnables
dont 3 zones mixtes.

2 250 F

Port 45 F

CENTRAL COMPACT

Commande par clavier codé pour maison individuelle
ou appartement. Nombreuses possibilités de bran-
chement.



Avec détecteur infrarouge incorporé. Sorties supplé-
mentaires pour sirène et détecteur.

PRIX 950 F frais port 45 F

ENSEMBLE D'ALARMES POUR APPARTEMENT

chargeur incorporé

- 5 entrées d'alarme, 1 entrée de déclen-
chement instantané.
- 1 entrée NF instantanée.
- 1 entrée d'autoprotection 24 h/24.
- 1 entrée N/O immédiat.
- DETECTEUR IR 1600 portée 17 m. 24
faisceaux.
- 2 SIRENES électronique modulée, auto-
protégée, autoalimentée.
- 1 BATTERIE 12 V, 6,5 A, étanche,
rechargeable. 20 mètres de câble 3 paires
6/10.
- 4 détecteurs d'ouverture ILS.



2 590 F

UNE GAMME COMPLETE
DE MATERIEL DE SECURITE

(envoi en port du SNCF)

DETECTEUR VOLUMETRIQUE INFRAROUGE et HYPER FREQUENCE



Réf. 1108. Exceptionnel, détecteur I.R. à compteur d'impulsion. Réglage de sensibilité et de
champ de détection 4 à 17 m.
24 faisceaux sur 3 plans 140° ouverture horiz. 50° verticale.

680 F

Port 35 F

Aliment. 12 V.
Existe en version rideau
(pour les animaux)

Réf. 1111. Détecteur infrarouge agréé
par les Cies assurances (APSAIRD).
Portée 12 m

950 F

Port 35 F

Réf. 1105. RADAR HYPER FREQUENCE.

Portée 3 à 20 m. Réglable.

Réf. 1107. DETECTEUR double technologie.
Infrarouge + Détecteur bris de glace.

Idéal pour pavillon et
locaux commerciaux

980 F

Port 35 F

1 150 F

Port 35 F

SIRENES D'ALARME

Réf. 1501. Sirène électronique d'intérieur
en coffret métal ligne autoprotégée

210 F

Port 25 F

Réf. 1505. Sirène autoalimentée et autoprotégée.
Alim. 12 V

280 F

Port 25 F

Réf. 1512. Sirène autoalimentée, autoprotégée de forte
intérieur et extérieur. Coffret acier autoprotégé
à l'ouverture et à l'arrachement.

590 F

Port 25 F

SUPER PROMO

Réf. 1504. Sirène 135 dB de forte puissance.

Alimentation 12 V.
Consommation 1.8 Amp.

340 F

Port 25 F

INFRAROUGE PASSIF **450 F**
portée 12 m depuis

COMMANDE AUTOMATIQUE D'ENREGISTREMENT TELEPHONIQUE



Declenchement auto et
sans bruit de l'enregist-
rement de la communi-
cation des que le téléphone
est décroché et arrêt des
que celui-ci est raccroché
Permet d'enregistrer
automatiquement, discre-
tement et même en votre absence toutes les
communications téléphoniques effectuées à
partir de votre téléphone. Branchement
d'une part à la prise murale d'arrivée de votre
ligne P.T.T. soit directement, soit à l'aide
d'une prise gîgogne et d'autre part à un enre-
gistreur standard muni d'une prise télécom.
Avec son cordon
de raccordement

Port 25 F **449 F**

EQUIPEMENT DE TRANSMISSION D'URGENCE ET I



Le compagnon fidèle des personnes seules, âgées, ou
nécessitant une aide médicale d'urgence.

1) TRANSMISSION au voisinage ou au gardien par
EMETTEUR RADIO jusqu'à 3 km.

2) TRANSMETTEUR DE MESSAGE personnalisé à 4
numéros de téléphone différents ou à une centrale de
Télésurveillance.

Documentation complète contre 16 F en timbres

SURVEILLANCE VIDEO

KIT COMPLET facile à installer. Simple à utiliser comprenant :

- Ecran de contrôle 23 cm
- Caméra avec objectif de 16 mm (éclairage 8 lux minimum)
- Support caméra + 30 m de câble liaison



3 590 F TTC

Prix à l'exportation 2 692,50 F - Expédition en port dû

PANASONIC REpondeurs ENREGISTREURS

Matériel non agréé destiné à l'exportation
avec interrogation à distance.

Réf. 1623. Par CLAVIER **1 250 F** port 65 F

MULTIFREQUENCE **1 460 F** port 65 F

Réf. KXT 1418.

+ BIEPER

Réf. KXT 1624. Par code + Bieper,

changement de la bande annu-

et mise en route à distance

1 950 F port 65 F

TOUTE LA GAMME PANASONIC disponible



PASTILLE EMETTRICE

Vous désirez installer rapidement et sans
branchement un appareil d'écoute télépho-
nique et l'émetteur doit être invisible.
S'installe sans branchement
en cinq secondes (il n'y a
qu'à changer la capsule).
Les conversations téléphoni-
ques des deux partenaires
sont transmises à 100 m
en champ libre.

PRIX : nous consulter

Document. complète contre 16 F en timbres
(Non homologué) Vente à l'exportation

ALARME SANS FIL

PUISSANCE 4 WATTS HF

2 modèles

Alerte par un signal radio.

Silencieux (seulement

perçu par le porteur du ré-

cepteur). Nombreuses ap-

lications : pour préve-

ni discrètement le voisin.

ALARME VEHICULE ou MOTO

Modèle 1 DIAPASON

Modèle 2 DIAPASONS

890 F port 45 F

1 250 F

RECEPTEUR ENREGISTREUR

(Réf. 2836)

Enregistre automatiquement

les communications

téléphoniques ou ambiantes

EN VOTRE ABSENCE

Autonomie 3 heures.

Fonctionne avec nos

micro-émetteurs. Prix :

2 150 F TTC

Port 65 F - Matériel réservé à l'export

TELEPHONES SANS FIL

Matériel non agréé destiné à l'exportation

PORTEE 50 à 300 m **950 F** **780 F**

PORTEE 300 à 600 m **1 250 F**

avec intercommunication **3 450 F**

CT 505.

PORTEE 3 km

Prix à l'export 2 950 F (frais de port 50 F par article)

Port 50 F.

INTERRUPTEUR SANS FIL

portée 36 mètres

Nombreuses applications (éclairage jardin, etc.)

Alimentation du récepteur entrée 220 V, sortie 220 V, 250 W.

EMETTEUR alimentation pile 9 V.

AUTONOMIE 1 AN

450 F

Frais d'envoi 25 F

450 F

Frais d'envoi 25 F

TELECOMMANDE TELEPHONIQUE

- permet à partir de n'importe quels postes à fréquence vocales, de

commander à distance toutes sortes d'appareils.

- fonctionne aussi sur ligne décaimale si le poste appelant est en fréquences

vocales ou mixte.

- De 1 à 4 canaux.

- Code d'accès secret à la programmation des canaux à 4 chiffres.

- Possibilité d'annuler les commandes après composition du code secret.

- Toutes les fonctions sont gérées par un bop sonore.

- Temps de programmation fixé à 50 secondes.

- Comporte des sorties 220 V et des contacts secs (1).

- Dimensions : 220 x 140 x 65 mm.

- Livré avec fiche P. et T. mâle et fiche secteur mâle.

1 CANAL **1 950 F**

2 CANAUX **2 400 F**

3 CANAUX **32 40 F**

UNE GAMME COMPLETE DE MICROS DISPONIBLE

NOUVEAU ! MICRO EMETTEUR

(réf. 2634) 90-120 MHz **760 F**

Autonomie 3 mois.

Livré avec pile alcaline 9 V

Portée 5 km, réglable de 80 à

120 MHz - EXPORT **1 185 F**

Port 35 F

COMMANDE A DISTANCE

Applications :

Porte de garage, éclairage, bouton pani-

que. Télécommande par EMETTEUR

1 canal. Portée 40 à 80 m en champ libre.

Réf. 3014 DECODEUR 3 états. Codage

personnalisé (13 000 codes).

290 F Port 45 F

420 F port 45 F

Réf. 3015 RECEPTEUR 1 canal.

Aliment. 12 à 15 V. Sortie relais.

Qualité professionnelle

MAGNETIC FRANCE...MAGNETIC FRANCE...

11, Place de la nation 75011 PARIS - Tél: 43 79 39 88 - Télex 216 328 F
Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h Fermé le lundi

KITS COMPLETS RADIO PLANS. Le kit comprend le matériel indiqué dans la liste publiée en fin d'article de la revue y compris les circuits imprimés non percés.
LES CIRCUITS IMPRIMÉS PEUVENT ÊTRE LIVRÉS SEPARÉMENT.

EL 486 CPC. AMSCOM.....	263 F	EL 494 ASY Ampli LM 1875 Alim. asym.....	108 F
486 FIL. Filtre vidéo recp. satellite.....	712 F	EL 495 TEL Compositeur Tel.....	158 F
EL 487 DTM. Transceiver DTMF.....	216 F	495 S/P Convertisseur S/P.....	134 F
EL 489 ALA. Alarme univers. 6803.....	947 F	EL 496 TEL Compositeur téléphone.....	49 F
EL 491 TEM. Temporisation pour transfo.....	146 F	496 IRE+IRR Télécode domotique IR.....	159 F
EL 492 COD. Codeur parole.....	127 F	KIT CI	
492 TEM. Tempo H.P.....	132 F	EL 497 RE1 Récepteur 27Mhz FM.....	165 F 13 F
EL 493 ALI+AUD Liaison Audio Secteur.....	291 F	497 RE2 Récepteur 27Mhz FM.....	198 F 16 F
493 TV Clarificateur TV Sat.....	617 F	497 ACO Circuit Accord TBB 1469	86 F 11 F
POT TOKO 707 vx A042.....	28 F	497 SEC Témoin Coupure Sect.....	48 F 16 F
493 CRY Crypteur / Décrypteur.....	752 F	497 EME Emetteur 27 Mhz Quartz 170 F	27 F
EL 494 CLA+TE1+TE2 Compositeur Tél.....	370 F	Résistances précision 1% en stock	
494 SYM Ampli LM 1875 Alim. sym.....	106 F		

PROMOTION DU MOIS

Transfo toriques : 150 VA x 27 V.....	260 F
Transfo toriques : 220 VA x 35 V.....	280 F
Transfo toriques : 1000 VA x 65 V.....	770 F
TOS 812.....	199 F
Bloc d'imprimante (de mini) MTP 401-408	
(Seiko) E77p35.....	600 F

Nouveauté : Circuit Imprimée

Présensibilisé 2F

Positif permettant d'avoir le cuivre et la sérigraphie d'implantation à partir de 2 films positif.

Le Dm2..... 22 F

TTL

7400 / 7401 / 7405 / 7408 / 7410 / 7412 / 7413 / 7420
7422 / 7426 / 7427 / 7433 / 7437 / 7440 / 7442 / 7446
7450 / 7451 / 7453 / 7460 / 7481 / 7482 / 7483 / 7491
3 F par 10 pièces

Matériel "Néocid" pour fabrication des bobinages HF - Blindage - mandrins Coupelles
Vis en ferrite

Selbs d'arrêt H.P. de 0,15µH à 400µH en 28 valeurs.....8 F
Selbs d'arrêt H.P. de 1 mH à 100 mH 17 valeurs - suivant pôt.....8 à 18 F
Convertisseur LNC starstar 650.....4 280 F
Antenne parabolique ø 1,50 m.....5 200 F

Nous distribuons aussi les KITS " KTE "


Les kits de plus de 6 mois ne sont pas tenus en stock, mais réalisés, à la demande, dans les 48 heures, sur simple appel téléphonique.

MAGNETIC FRANCE ne peut être tenu responsable du non fonctionnement des réalisations vendues en KIT

LE COFFRET QUI MET EN VALEUR VOS RÉALISATIONS



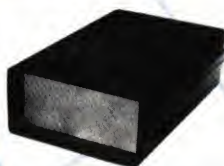110 PP ou PM Lo
avec logement de piles
115 PP ou PM Lo
avec logement de piles



SERIE " L "

173 LPA avec logement pile face alu 110 x 70 x 32
173 LPP avec logement pile face plast. 110 x 70 x 32
173 LSA sans logement face alu 110 x 70 x 32
173 LSP sans logement face plast. 110 x 70 x 32



220 PP ou MP ou PM/G
avec poignée



SÉRIE "PP PM"

110 PP ou PM	115 x 70 x 64
114	106 x 116 44
115	115 x 140 x 64
116	115 x 140 x 84
117	115 x 140 x 110
210	220 x 140 x 44
220	220 x 140 x 84
221	220 x 140 x 84
222	220 x 140 x 114
235 NOUVEAU	230 x 175 x 48

* PP (plastique) - PM (métallisé)

Vente exclusive aux professionnels.

SERIE " PUPICOFFRE "

10 A, ou M, ou P 85 x 60 x 40
20 A, ou M, ou P 110 x 75 x 55
30 A, ou M, ou P 160 x 100 x 68
* A (alu) - M (métallisé) - P (plastique).



Tél. 47.06.95.70

COFFRETS PLASTIQUES
GAMME STANDARD DE
BOUTONS DE RÉGLAGE

Z.A. des Grands Godets

799, rue Marcel Paul 94500 CHAMPIGNY

Demandez notre documentation EP

Distributeur Belgique : I.E.P. 37 rue Surlet, CHARLEROI 6040



- Mémorisez tout très vite et sans effort de volonté.
- Découvrez comment atteindre la réussite et le Succès.
- Apprenez le secret de la puissance mentale.
- Un petit livre GRATUIT.

Comment développer une étonnante mémoire

Vous l'avez sans doute remarqué : c'est toujours lorsque vous en avez le plus besoin que votre mémoire vous fait défaut. Il vous manque souvent la citation exacte, l'anecdote ou le chiffre qui viendraient illustrer ou renforcer ce que vous dites.

Pourtant, certaines personnes semblent pouvoir tout retenir avec une facilité déconcertante. Comment s'explique ce phénomène ?

Une nouvelle méthode, la «Méthode Godefroy», permet maintenant à tout le monde, et donc à vous, d'avoir en peu de temps une étonnante mémoire.

- Elle fait le point sur les plus récentes découvertes en matière de mémoire : suggestopédie, méthode subliminale, vitamines de la mémoire, mémoire instantanée.

- Essentiellement pratique, elle dévoile les cinq façons de développer votre concentration, ainsi que les secrets de l'association mentale.

La méthode Godefroy, vous permettra de tout retenir sans difficulté : conférences, cours, émissions (chapitre 14)... Vous pourrez apprendre très vite les langues étrangères (chapitre 9), retenir facilement les formules scientifiques et mathématiques (page 246), les lectures, les noms des gens, les histoires drôles et même des textes longs et des dates ! (élèves, étudiants, réussite professionnelle...)

Par la culture qu'elle vous permettra d'acquérir, la Méthode Godefroy vous ouvrira toutes les portes : Vous pourrez sans difficulté réussir un examen difficile, briller en société, améliorer votre situation ou vous en créer une nouvelle.

Si ces résultats vous intéressent et si vous désirez, vous aussi, posséder le pouvoir extraordinaire que donne une mémoire totale, demandez au Centre de Recherche sur la Mémoire (C.R.M.) de vous adresser son dossier gratuit : Comment développer une étonnante mémoire. Actuellement, il le distribue sans frais à tous ceux qui souhaitent améliorer leur mémoire.

Ecrivez dès aujourd'hui au C.R.M., B.P. 94 - 60505 Chantilly Cedex, ou téléphonez au : (16) 44 58 00 29.

Gratuit

OUI je désire recevoir le dossier GRATUIT: «Comment développer une étonnante mémoire» (Rien à payer).

Nom

Prénom

N° rue

Code Ville


à retourner au C.R.M., B.P. 94

60505 Chantilly Cedex

DO36/RP515

1988

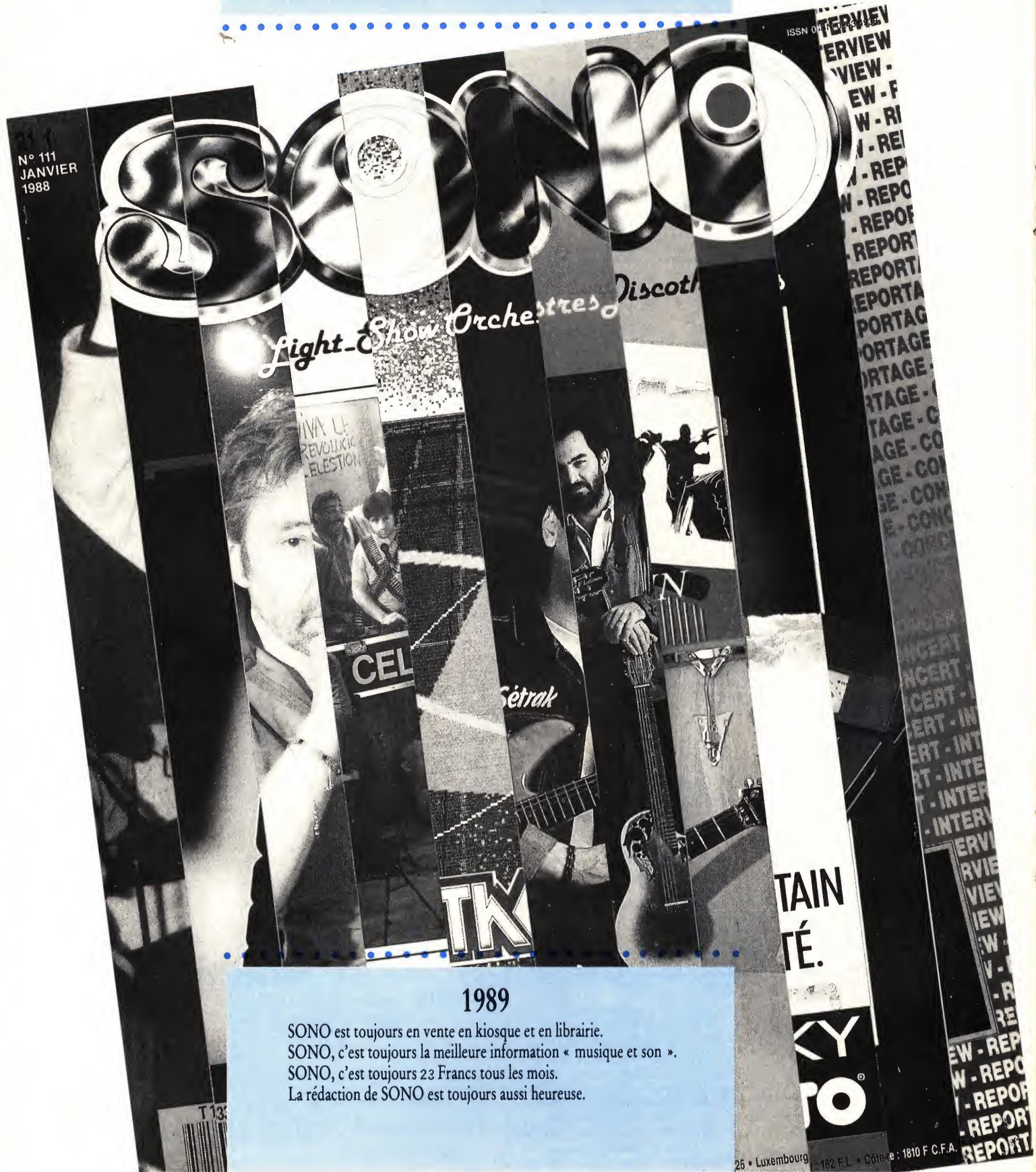
LA REDACTION DE SONO EST
HEUREUSE DE VOUS OFFRIR
11 MORCEAUX CHOISIS DE LA
MEILLEURE INFORMATION
« MUSIQUE ET SON »



1989

SONO est toujours en vente en kiosque et en librairie.
SONO, c'est toujours la meilleure information « musique et son ».
SONO, c'est toujours 23 Francs tous les mois.
La rédaction de SONO est toujours aussi heureuse.

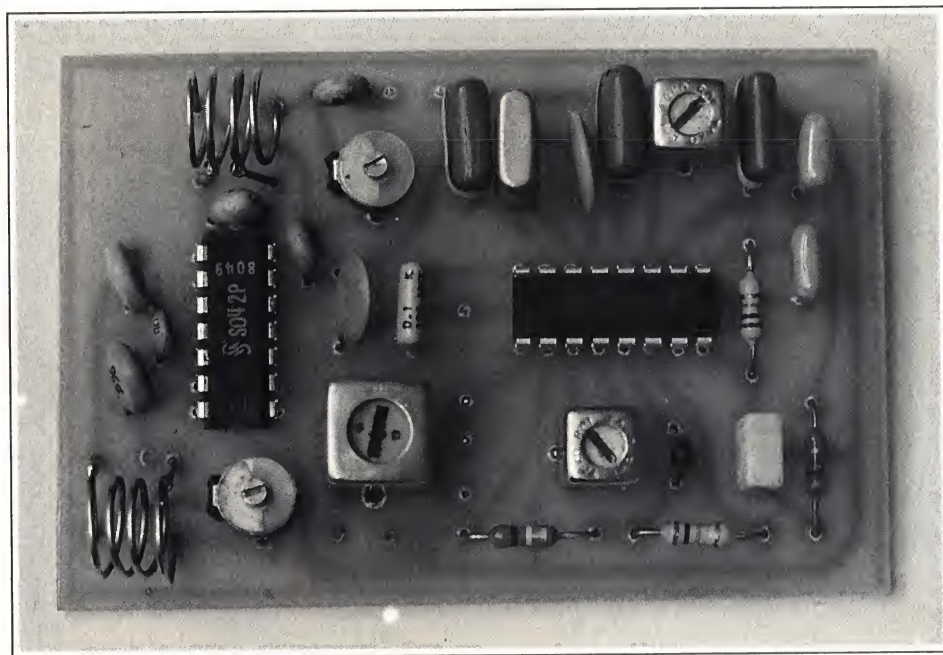Un récepteur VHF à double changement de fréquence



Avec l'encombrement croissant des fréquences radioélectriques, il devient de plus en plus nécessaire de disposer de récepteurs très sélectifs, sans pour autant négliger la sensibilité.

La technique du double changement de fréquence est utilisée depuis longtemps sur les récepteurs de télécommunications, mais sa mise en œuvre est évidemment plus délicate que celle d'un hétérodyne simple. Des choix judicieux en matière de fréquences intermédiaires permettent toutefois de profiter de composants standards facilitant la conception et le réglage de récepteurs performants capables d'opérer approximativement de 20 à 200 MHz.


■ SIMPLE OU DOUBLE HÉTÉRODYNE ?

Le principe du changement de fréquence ou « hétérodyne » est utilisé dans l'immense majorité des récepteurs, tant de radiodiffusion ou de

télévision que de télécommunications (radiotéléphones, amateurisme, CB, etc.)

La **figure 1** rappelle, sur un exemple classique, comment fonctionne un récepteur à simple changement de fréquence :

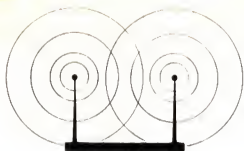Pour recevoir une fréquence de 27,125 MHz, on applique à un mélangeur le signal d'antenne et celui d'un oscillateur « local » réglé sur 26,670 MHz. La théorie, confirmée par la pratique, dit qu'en sortie du mélangeur sont disponibles deux



27,125 MHz
ou
26,215 MHz
(écart 910 kHz)

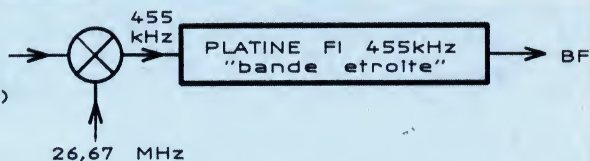


Figure 1

27,125 MHz
ou
5,73 MHz
(écart 21,4 MHz)

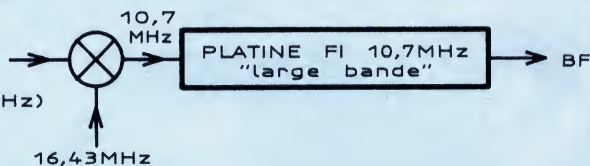


Figure 2

27,125 MHz
ou
(5,73 MHz)

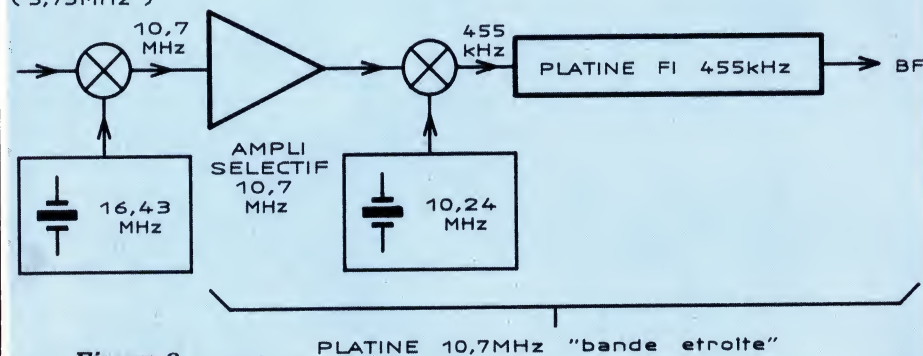


Figure 3

« produits de battement », les fréquences « somme » et « différence » (plus éventuellement des résidus des fréquences appliquées).

Si donc notre oscillateur est réglé sur 26,670 MHz (par exemple grâce à un quartz de cette fréquence), le mélange avec un signal reçu de 27,125 MHz produit du 455 kHz (0,455 MHz) et du 53,795 MHz. Il est facile de construire une « platine FI », c'est-à-dire un amplificateur sélectif et un démodulateur audio capables de traiter le 455 kHz ainsi obtenu, pour en extraire l'information transmise.

Il est bien plus facile de travailler ainsi sur 455 kHz, fréquence fort basse, qu'en 27 MHz. Par ailleurs, des composants standards existent (transformateurs accordés, filtres céramique), qui éliminent pratiquement toute difficulté technique.

Pour changer de fréquence de réception, il suffit de modifier le réglage de l'oscillateur (donc de changer de quartz), sans avoir à faire quoi que ce soit au niveau de la platine FI.

L'inconvénient de la méthode est qu'avec un oscillateur réglé sur

$$26,670 - 26,215 = 0,455 \\ = 27,125 - 26,670.$$

Bien sûr, un étage sélectif en amont du mélangeur permet de défavoriser fortement cette « fréquence image » indésirable, mais comme il n'y a que 910 kHz entre celle-ci et la fréquence utile, ce n'est pas forcément facile...

Par ailleurs, une puissante émission sur la fréquence image sera tout de même reçue, et à 910 kHz seulement d'écart, il se peut fort bien qu'elle appartienne à la même bande, ce qui entraîne des risques de confusion.

Si la « fréquence intermédiaire » de 455 kHz est largement utilisée dans les récepteurs à « bande étroite » (bande passante audio de l'ordre de 4 500 Hz), celle de 10,7 MHz est préférée en réception FM à bande large (radiodiffusion stéréophonique) : des composants standards sont donc également disponibles pour cette fréquence et on peut songer à en profiter.

La figure 2 montre comment on pourrait procéder pour recevoir du 27,125 MHz avec une FI de 10,7 MHz, grâce à un oscillateur calé

pourrait procéder pour recevoir du 27,125 MHz avec une FI de 10,7 MHz, grâce à un oscillateur calé sur 16,430 MHz : la fréquence-image, 5,73 MHz, serait ainsi renvoyée très loin, tout à fait hors de la bande reçue, et donc très facile à atténuer en admettant qu'elle soit gênante.

Seulement, une platine FI réalisée avec des transfo et des filtres céramique courants présente une largeur de bande de l'ordre de 300 kHz : pour de la réception FM stéréo c'est indispensable, mais en télécommunications c'est beaucoup trop ! En CB, par exemple, cela mènerait tout droit à la réception de trente canaux pêle-mêle, pratiquement toute la bande...

En 455 kHz, la largeur de bande est d'environ 9 kHz, ce qui convient parfaitement à un écart entre canaux de 10 kHz, et on peut faire mieux.

Le compromis idéal est le double changement de fréquence : la figure 3 montre comment on peut pratiquer une première conversion pour obtenir un signal FI 10,7 MHz à bande large puis, après amplification, une seconde conversion donnant du 455 kHz facile à traiter en bande étroite.

En somme, la platine 455 kHz, le second mélangeur (à quartz de 10,240 MHz) et l'ampli 10,7 MHz équivalent à une platine 10,7 MHz qui bénéficierait de la sélectivité d'une platine 455 kHz.

Avantage supplémentaire, l'ampli 10,7 MHz et le second mélangeur introduisent du gain : plusieurs dizaines de dB en général, ce qui fait qu'un tel récepteur à double changement de fréquence est presque toujours largement plus sensible qu'un simple hétérodyne 455 kHz. En fait, une sensibilité nettement meilleure que le microvolt est assez facile à obtenir en double hétérodyne.

■ UN RECEPTEUR COMPLET

Le schéma de la figure 4, qui fait appel à cette technique du double changement de fréquence, peut être facilement adapté à toutes sortes de bandes, grossièrement de la CB au 144, en FM à bande étroite. Pas question donc de s'en servir pour recevoir France Musique : il s'agit ici de recevoir des émetteurs de communication véhiculant de la phonie ou des données, pas de faire de la HIFI !


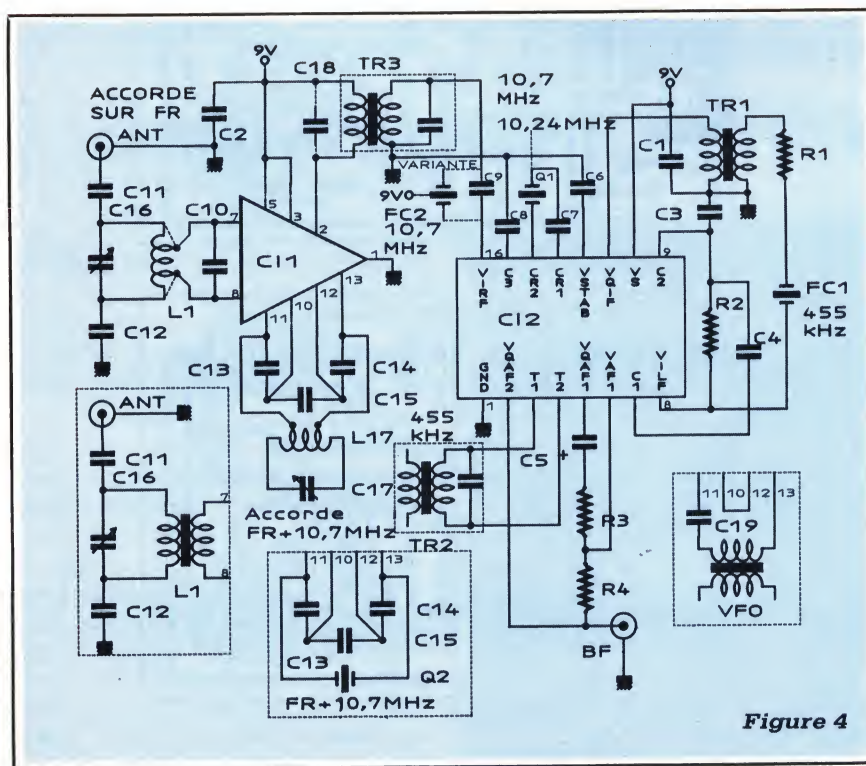
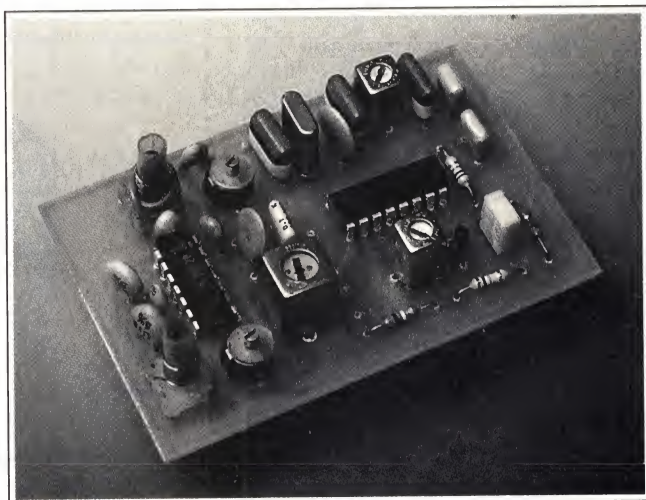
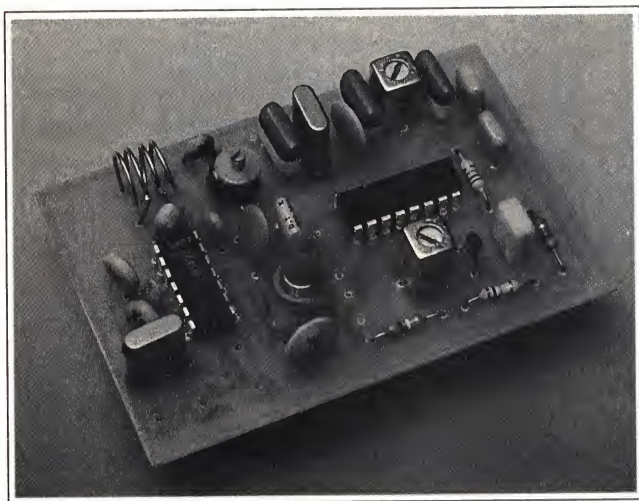
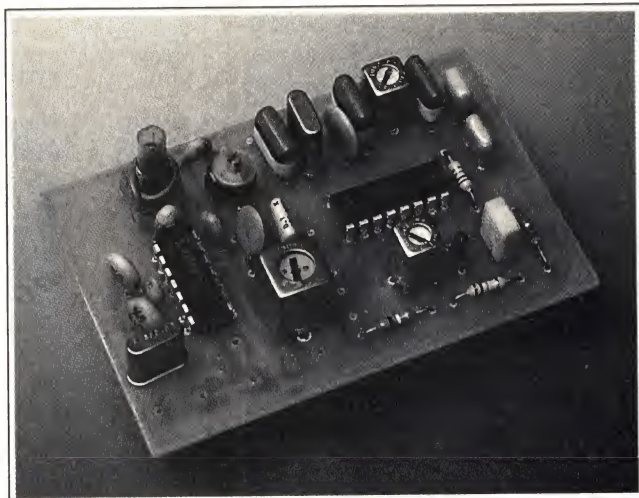


Figure 4

Le cœur du montage est un circuit intégré que nous avons déjà eu l'occasion d'utiliser en 27 MHz FM, le TBB 1469 (ou S 1469). Muni d'un oscillateur à quartz incorporé, il peut opérer entre 10 et 50 MHz, avec une sensibilité déjà satisfaisante.

Equipons-le d'un quartz de 10,240 MHz (valeur courante relativement facile à obtenir), et le voici transformé en une platine FI 10,7 MHz à bande étroite, utilisant une seconde FI de 455 kHz. Il suffit donc d'ajouter une tête HF ou VHF sortant sur 10,7 MHz pour obtenir un très bon récepteur, dont la sensibilité sera celle du TBB 1469 augmentée du « gain de conversion » de la tête, donc excellente.

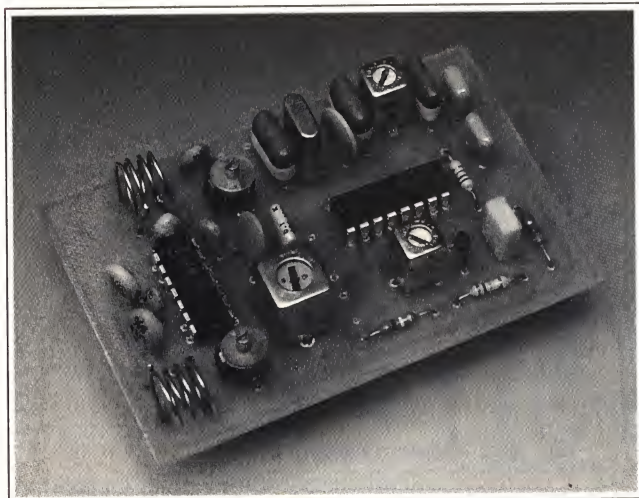Cette tête, nous avons choisi de la réaliser d'une manière qui nous est chère depuis une douzaine d'années, avec un SO42P. Cet oscillateur-mélangeur intégré peut travailler sans problème de 455 kHz à 160 MHz et même très en dehors de




ces limites qui sont simplement celles de nos essais jugés satisfaisants.

L'oscillateur incorporé peut être accordé par un bobinage ou par un quartz, mais peut aussi être neutralisé au profit d'un VFO extérieur (un simple dip-mètre peut suffire !)

Ces trois variantes sont reprises sur le schéma, et pourront être mises en œuvre sur le même circuit imprimé en changeant simplement quelques valeurs de composants.

Il est évident que l'oscillateur à quartz offre un maximum de simplicité de réglage et de commodité pour changer de fréquence, mais il faut arriver à se procurer la valeur voulue.

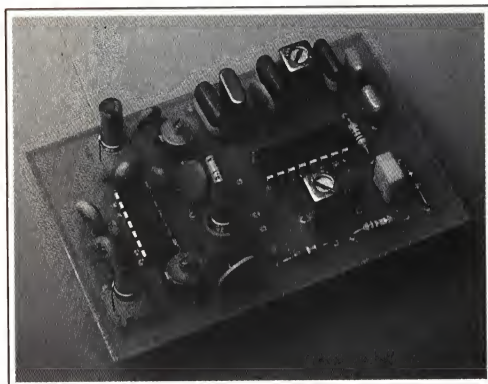A condition que le montage soit bien rigide et enfermé dans un boîtier métallique relié à la masse, l'oscillateur LC reste aussi une bonne solution pour recevoir une fréquence fixe : l'accord est évidemment assez « pointu », mais c'est la rançon incontournable d'une forte sélectivité.



Quant au VFO, couplé par une simple spire, il permet d'expérimenter commodément sur une bande de fréquence qui peut être assez large.

Le bobinage de couplage d'antenne est évidemment prévu pour être accordé sur la fréquence à recevoir, mais on peut au besoin l'éliminer si on souhaite privilégier la facilité de réglage plutôt que la sensibilité : deux straps assureront alors la continuité du circuit d'entrée, mais c'est dommage...

Le couplage du SO42P peut se faire soit par prises intermédiaires (sur bobinages VHF de quelques spires) soit par secondaire isolé (une ou deux spires de fil de câblage par dessus les bobinages 27 MHz, par exemple).

Réalisé de cette façon, ce récepteur est assez facile à régler, mais

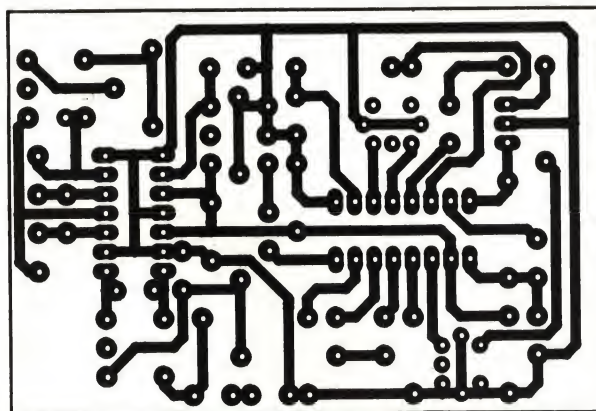


Figure 5

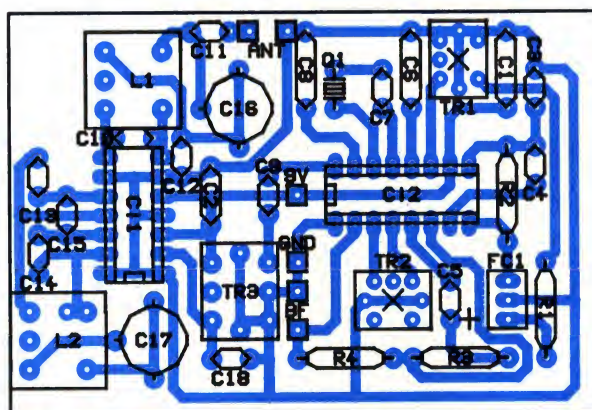


Figure 6

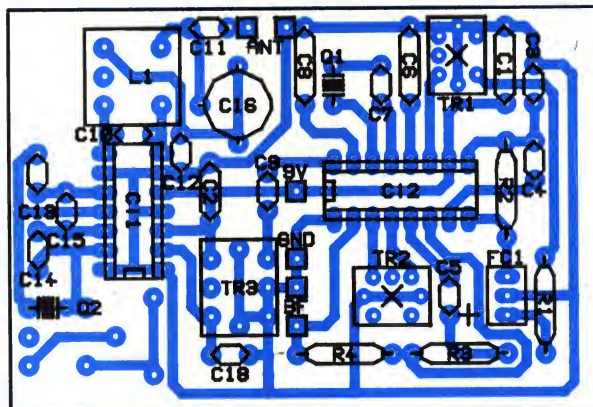


Figure 7

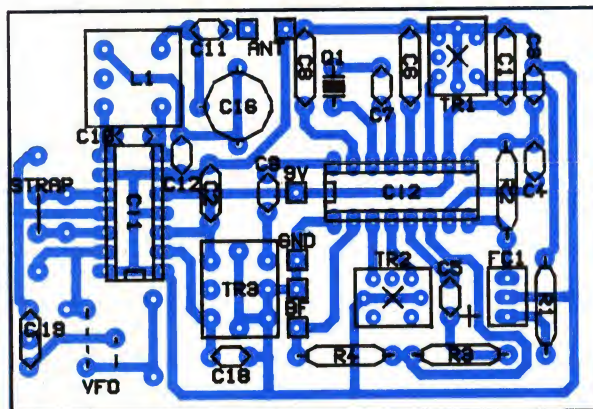


Figure 8

avec du soin et de la méthode : il y a tout de même cinq circuits accordés à aligner avec précision, et il n'y a guère d'espoir d'y parvenir sans un dip-mètre (grid-dip) ou la proximité immédiate de l'émetteur. Il est souhaitable de commencer par aligner la partie FI en injectant un signal de 10,7 MHz modulé en FM, puis de s'occuper des étages HF.

Les plus hardis de nos lecteurs pourront remplacer C9 par un filtre céramique 10,7 MHz pour gagner encore en sélectivité, mais au prix d'un réglage plus délicat.

A vrai dire, cette réalisation s'adresse à ceux de nos lecteurs qui ont l'usage d'un récepteur monofréquence VHF-FM à bande étroite, c'est-à-dire essentiellement à ceux qui pratiquent déjà la radio et disposent donc d'un minimum d'instrumentation spécialisée : débutants s'abstenir, d'autant que, mal réglé, ce récepteur ne fournira qu'un fort souffle, bien décevant.

■ RÉALISATION PRATIQUE

Le circuit imprimé de la **figure 5** est commun à toutes les variantes d'exécution qu'admet le schéma de la **figure 4**.

La **figure 6** représente l'implantation la plus complète, correspondant à une tête VHF accordée par bobinages. Avec quatre spires de fil étamé 8/10 bobinées sur air avec un diamètre de 8 mm et deux prises intermédiaires, des condensateurs ajustables de 3/30 à 10/60 pF permettent de capter EUROSIGNAL sur 87,5 MHz environ. Compte tenu de la permanence de l'émission et de sa couverture nationale, c'est là un excellent début permettant de vérifier que tout va bien et de fignoler le réglage de la partie FI (transfos 10,7 MHz et 455 kHz ajustés au maximum de signal audio).

En réduisant le diamètre des bobinages (jusqu'à 4 mm s'il le faut) on pourra facilement monter aux environs du 144 MHz.

Inversement, on pourra passer à 6 ou 8 spires pour descendre bien en dessous de 80 MHz.

Le cas de la **figure 7** est particulièrement intéressant lorsqu'il s'agit de recevoir une fréquence fixe comprise entre 20 et 80 MHz environ : l'oscillateur à quartz démarre sans le moindre réglage, et il ne reste qu'à

ajuster le bobinage d'entrée (réalisé sur mandrin LIPA à picots) au maximum de sensibilité.

Cela suppose que l'on se procure le quartz correspondant à la fréquence à recevoir, par exemple un 30,742 MHz pour recevoir sur 41,44 MHz les téléphones sans fil agréés.

Dans certains cas, il est possible de se rabattre sur des quartz « fond de tiroir » en utilisant une FI autre que 10,7 MHz (entre 10 et 50 MHz). Le seul inconvénient est qu'il faut réaliser, à la place de TR₃, un transfo accordé sur cette FI inhabituelle.

Un emplacement est réservé à un condensateur C₁₈ permettant au besoin de faire légèrement diminuer la fréquence d'accord d'un transfo standard de 10,7 MHz, ou d'accorder un transfo « maison ».

A la **figure 8**, enfin, on voit comment utiliser un oscillateur (VFO) externe, qui peut fort bien n'être qu'un simple dip-mètre couplé par une grande spire de diamètre 10 mm ou davantage. Le circuit d'antenne devra bien sûr être accordé en conséquence, ou rendu apériodique.

Ces possibilités variées, alliées à l'imagination et aux pièces dont disposent nos lecteurs, permettent en fait de réaliser une infinité de récepteurs capables de résoudre les problèmes les plus divers de transmissions de phonie ou de données, grâce aux techniques employées dans les équipements les plus modernes comme les téléphones sans fil.

Il ne reste plus qu'à en faire bon usage !



Nomenclature

Résistances : 5 % 1/4 W

R₁ : 470 Ω
R₂ : 1,5 k Ω
R₃ : 1 k Ω
R₄ : 100 k Ω

Condensateurs (les céramiques en 50 V)

C₁ : 0,1 μF
C₂ : 22 nF
C₃ : 1 μF ou 0,47 μF
C₄ : 1 μF ou 0,47 μF
C₅ : 1 μF Tantale
C₆ : 0,1 μF
C₇ : 22 pF
C₈ : 0,1 μF
C₉ : 0,1 μF ou FC2 10,7 MHz
C₁₀ : 4,7 pF
C₁₁ : 3,3 pF à 18 pF voir texte
C₁₂ : 3,3 pF à 18 pF voir texte
C₁₃ : 15 pF
C₁₄ : 15 pF
C₁₅ : 15 pF (68 pF avec quartz)
C₁₆ : ajustable 3/30 pF
C₁₇ : ajustable 3/30 pF
C₁₈ : voir texte (facultatif)
C₁₉ : 10 nF

Circuits intégrés

CI₁ : SO42 P
CI₂ : TBB 1469 ou S 1469

Divers

TR₁ et TR₂ : transfos FI 455 kHz
7 × 7 mm (LMC 4100 TOKO)
TR₃ : transfo FI 10,7 MHz
10 × 10 mm
FC₁ : filtre céramique 455 kHz
FC₂ : filtre céramique 10,7 MHz
(facultatif à la place de C₉)
Q₁ : quartz 10,240 MHz
Q₂ : quartz selon fréquence RX
L₁/L₂ : selon fréquence RX



ELECTRONIQUE LYON

51, cours de la Liberté 69003 - Tél. : 78.62.94.34

Petite sonorisation et accessoires

KITS OK PRESTIGE

RT 1 Fréquence de OA 1 GHz

avec coffret 780 F

RT 2 Chambre d'écho digital

256 K 780 F

Fréquence digital

50 MHz 450 F

NOTRE KIT GENERATEUR DE FONCTION DE 2 à 200 kHz 195 F

KITS JO KIT HYPER 15

radar alarme 428 F

TC 256 RC 256 Ensemble

télécommandé HF

Codé **PROMO 499 F**

(Vente par correspondance)

ALIMENTATION ELC



AL841 3-4, 5-6-7-9-12 V 1 A 196 F

AL745 2 à 15 V 3 A 650 F

AL812 0 à 30 V 2 A 725 F

AL781N 0 à 30 V 5 A 1900 F

AL823 2 x 0 à 30 V ou 0 à 60 V 5 A 3200 F

ELC GENERATEUR

BF-791-S

948,80 F

BECKMAN INDUSTRIAL




CADEAU :
1 kit générateur
de fonction de
2 à 200 kHz

9020
Double trace 2 x 20 MHz. Ligne à retard. Testeur de composants.
Chercheur de trace.
Livré avec 2 sondes combinées **3 750 F**

HAMEG

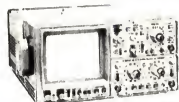Double trace 2 x 20 MHz 2 mV à 20 V. Addition,
soustraction, déclencheur, DC-AC-HF-BF. Testeur
composant incorporé. Avec 2 sondes combinées.



3 990 F

JBC

FER A SOUDER

AVEC PANNE LONGUE DUREE

14 W - 220 V 136,50 F

30 et 40 W 124,60 F

Support universel 78,30 F

WELLER



WTCP5 865,80 F TTC

WECP 20 :

poste thermoreglage

EC 2002 : thermorégulé -

Affichage digital 1 600 F TTC

VP 801 EX : ensemble de dessoudage 6 450 F

MANUDAX M 3650

Multimètre 20 A 3 1/2 digits

Capacimètre.

Transistormètre.

Fréquenceimètre.

Test diode. Bip sonore.

Afficheur 80 mm.



1 LOT
DE 100
CONDEN-
SATEURS
CERAMIQUES
1^{er} CHOIX
GRATUIT



M 4650 - 20.000 P
Mêmes caractéristiques
que M 3650.
4 1/2 digits.
Mémoire
+ HOUSSE

1 090 F TTC

PROMO LABO KF

- 1 Banc à isoler 270 x 400 mm, livré en kit.
- 1 Machine à graver 180 x 240 mm.
- 1 DIAPHANE KF : rend transparent tout papier.
- 3 Plaques epoxy présensibilisées 150 x 200 mm.
- 3 Litres de perchlorure de fer.
- 1 Sachet de révélateur.

Prix : 1 800 F T.T.C.

EN PRIME UN MULTIMETRE UNIVERSEL : POUR TOUT ACHAT D'UN LABO.

Expédition par transporteur
en port dû

KITS VELLEMAN

Télécommande

infrarouge K 2547

Portée 50 mètres

Equippée de 4 canaux

indépendants. Livrée

avec un élégant

coffret 285 F

Récepteur infrarouge

K 2548

Pour la

télécommande

K 2547 372 F

Barrière IR

Emetteur infrarouge

K 2549

portée 10 m env.

..... 202 F

Récepteur

infrarouge

K 2550

Centrale d'alarme

K 2551 pour K 2549

K 2550 285 F

Variateur de

lumière, programma-

ble

K 2657 188 F

Commande à

distance

par téléphone

K 2650 220 F

Alarme automobile

K 2638

à détection de

courant

..... 170 F

Sirène Kojak

K 2604 82 F

Sonnette musicale

K 2575 153 F

Prix maximum TTC

autorisés jusqu'au

31.3.89

Nous consulter

pour les autres

références

COMPOSANTS

UN APERÇU DES

QUARTZ

32.768 kHz 8,80 F

4.9152 14,00 F

6.5536 12,00 F

CIRCUITS JAPONAIS

TA 7222 31,00 F

TA 7223 35,00 F

TA 7225 45,00 F

TA 7227 45,00 F

TA 7229 65,00 F

HA 1377 35,00 F

HA 1368 48,00 F

HA 1389 29,00 F

HA 1392 45,00 F

HA 1398 79,00 F

LA 4420 30,00 F

LA 4422 24,00 F

LA 4430 18,00 F

LA 4440 35,00 F

LA 4460 44,00 F

LA 4461 44,00 F

PRIX

SUR NOS COMPOSANTS

UPC 1026 26,50 F

UPC 1030 65,00 F

UPC 1156 30,00 F

UPC 1161 32,00 F

UPC 1181 H 38,00 F

UPC 1182 H 29,00 F

UPC 1185 H 35,00 F

UPC 1230 H 35,00 F

UPC 1350 H 35,00 F

Sachets Résistances

5 % 1/4 W 1 000 p 100,00 F

5 % 1/2 W 1 000 p 100,00 F

Capas Chimiques 1 µF à 2 200 µF

Les 100 pièces 150,00 F

Capas mylars de 1 nF à 0,470 µF

Les 100 pièces 60,00 F

LOT TRANSISTORS :

BC 550/556/557/547/548

BC 327/328/329

Les 100 pièces 50,00 F

Les kits que tout le monde s'arrache !!

Laser TSM 19 (alimentation 220 V)

son prix 980 F

Laser TSM 215 (fonctionne en 9 V et 12 V)

le prix 1 150 F

Laser TSM 218 son jeu de 3 miroirs et 3 moteurs,

une affaire 450 F

elc **GENRAD**

NOUVEAU 11MHz

GENERATEUR DE FONCTIONS

869



3 500F

0,01 Hz à 11 MHz

Sinus - carré - triangle.

Rapport cyclique réglable

30 V crête à crête à vide

Z = 50 ohms

elc **GENRAD**

AL 823



DOUBLE ALIMENTATION

2 x 0-30 V 5 A

ou 0-60 V 5 A 3 200F

elc **GENRAD**

AL 781 N



0-30 V 5 A 1 900F

Beckman Industrial




Générateurs de
fonctions FG2

- Signaux sinus, carrés, triangle, pulses
- de 0,2 Hz à 2 MHz en 7 gammes
- 0,5 % de précision
- Entrée UCF

Prix TTC : 1 978 F

LE PISTOLET DESSOUEUR PORTABLE

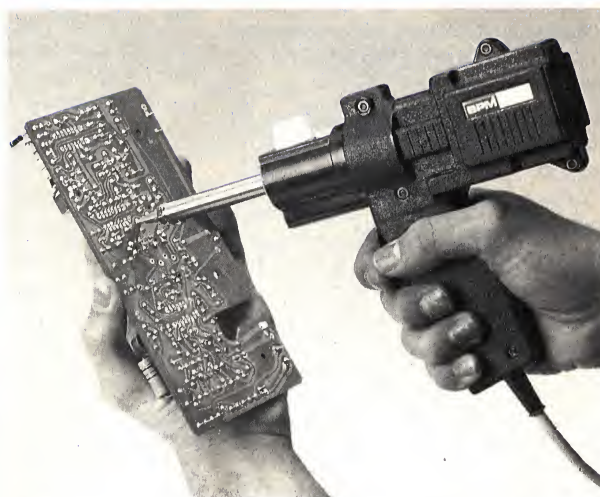

Bénéficiez d'un prix de 1 459 F au lieu de 1 530 F
en nous retournant le bon de commande ci-dessous.
Prix spéciaux pour professionnels, nous consulter.

BON DE COMMANDE RAPIDE

à nous retourner accompagné de votre règlement + 45 F de frais de port

NOM

ADRESSE

CP VILLE

MATERIEL


Ci-joint : ☐ MANDAT ☐ CHEQUE DE

Nous réalisons vos circuits imprimés sur époxy d'après vos mylars ou documents fournis. Tout pour le circuit imprimé C.I.F.-K.F.-J.E.T.

Vente par correspondance riglement à la commande + 35 F port pour moins de 3 kg ou contre remboursement. Conditions spéciales aux écoles (nous consulter).

Le filtrage numérique

mais c'est très simple

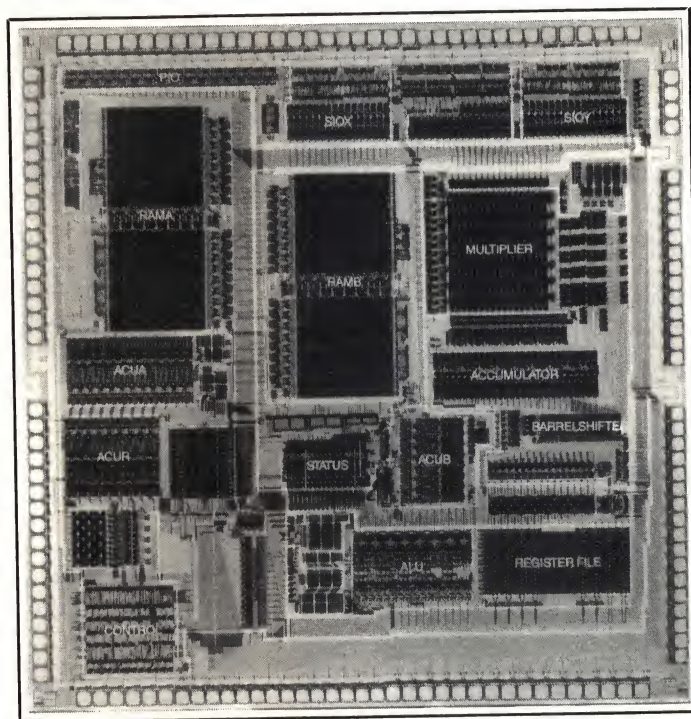

**Processeur numérique de
signal Philips PC 5010/11
(doc. Philips).**

Le but des lignes qui suivent est d'initier le lecteur au filtrage numérique afin d'aboutir à des réalisations concrètes. Elles vous permettront d'abord de vous familiariser avec les notions nouvelles nécessaires à la compréhension des phénomènes mis en jeu. Ensuite, à l'aide de programmes de simulation écrits en BASIC, vous pourrez vérifier les principales propriétés de tel ou tel filtre numérique. Puis, en réalisant la maquette qui vous sera proposée ultérieurement, vous pourrez à l'aide d'un micro-ordinateur AMSTRAD CPC 6128 ou CPC 464 et des programmes fournis, réaliser concrètement certains filtres numériques et créer vous mêmes quelques filtres numériques simples.

PAR la suite, nous vous montrons d'autres avantages offerts par la maquette proposée ; en particulier, comment effectuer la saisie d'un signal et transformer votre micro-ordinateur en oscillos-

cope à mémoire ou bien en générateur de signaux microprogrammés périodiques de forme quelconque.

Ces perspectives intéressantes méritent de lire avec attention les paragraphes suivants où nous avons

essayé de limiter le plus possible le formalisme mathématique et les calculs pour donner la préférence aux représentations graphiques.

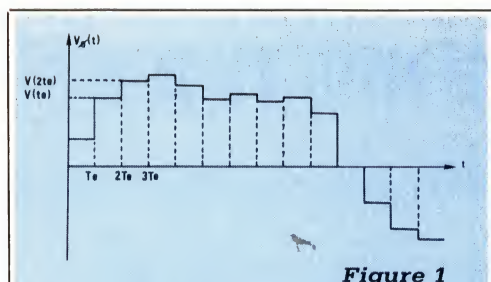


Figure 1

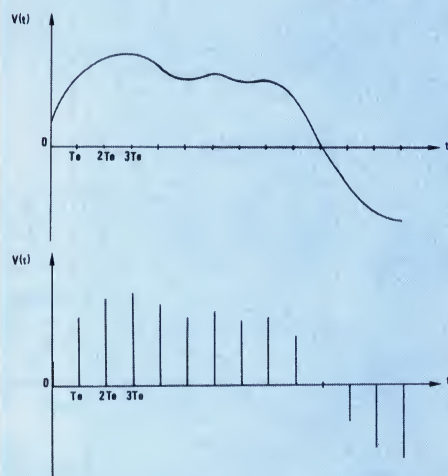


Figure 2



Figure 3

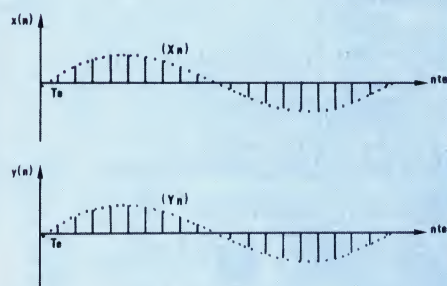


Figure 4

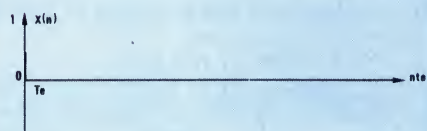


Figure 5



Figure 6

FILTRAGE ET ALGORITHME DE CALCUL

Echantillonner un signal à la fréquence F_e , c'est prélever toutes les T_e secondes ($T_e = 1/F_e$) la valeur

prise par ce signal aux instants d'échantillonnage (figure 1).

En réalité, on procède très souvent à un échantillonnage — blocage du signal (figure 2). Ceci permet de disposer, pendant un temps égal à la période d'échantillonnage T_e , de la valeur prise par le signal à ces instants.

Les valeurs $x(nT_e)$ ainsi obtenues à partir d'un signal analogique $x(t)$ (tension électrique dans la plupart des cas) forment une suite de valeurs appelée séquence d'entrée et notée $x(n)$.

D'une manière simple, on peut dire que l'opération de filtrage numérique consiste à obtenir, à partir d'une séquence d'entrée $x(n)$, une séquence de sortie différente $y(n)$ (figure 3) dans laquelle :

$x(n)$ est le n ème élément de la séquence d'entrée.

$Y(n)$ est le n ème élément de la séquence de sortie.

En principe, la suite $y(n)$ est différente de la suite $x(n)$, sinon on obtient un filtre passe-tout avec lequel pour tout n , on a :

$$Y(n) = x(n)$$

La valeur du n ème échantillon de sortie $y(n)$ ne dépend que des valeurs prises par l'entrée ou la sortie à des instants antérieurs. On a donc pour expression générale de l'algorithme :

$$y(n) = \sum_k a_k x(n-k) + \sum_j b_j y(n-j)$$

$$y(n) = \frac{x(n) + x(n-1)}{3}$$

$$y(n) = \frac{x(n) + 0,4 x(n-2) + 0,3 x(n-3)}{3}$$

$$y(n) = \frac{x(n) - y(n-1)}{2}$$

$$y(n) = \frac{x(n) + 0,5 y(n-2) + 0,2 y(n-3)}{3}$$

Si les b sont tous nuls, on parle de filtres NON RÉCURSIFS. La sortie $y(n)$ ne dépend que des valeurs à l'entrée $x(n)$, $x(n-1)$,... $x(n-k)$. C'est le cas des deux premiers exemples.

Sinon le filtre est RÉCURSIF. La sortie $y(n)$ dépend aussi des valeurs de sortie antérieures $y(n-2)$,... $y(n-k)$. C'est le cas des deux derniers exemples.

L'opération de filtrage numérique nécessite trois opérations élémentaires :

— l'addition (la soustraction)

— la multiplication par un scalaire (la division)

— la mémorisation des valeurs antérieures

Les micro-ordinateurs possédant ces trois opérations sont tout à fait indiqués pour simuler en vraie grandeur le filtrage numérique. De plus, les représentations graphiques obtenues sur l'écran concrétisent bien les phénomènes et leur retranscription sur imprimante permet d'en garder trace. (figure 4)

FILTRES RII ET FILTRES RIF

C'est la réponse obtenue lorsque l'entrée est une séquence impulsion unité soit :

$$x(n) = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \dots)$$

Seul le premier échantillon est non nul et vaut 1, figure 5.

Les réponses en sortie sont de deux types :

1 — Le nombre d'échantillons différents de zéro en sortie est fini : On a une Réponse Impulsionnelle Finie. On dit qu'on a affaire à un **filtre de type RIF** (ou FIR en anglo-saxon).

2 — Le nombre d'échantillons différents de zéro en sortie est infini : On a donc une Réponse Impulsionnelle Infinie. On dit qu'on a affaire à un **filtre de type RII** (recursive filter).

La séquence d'entrée peut être décalée de k périodes par rapport à l'instant origine. C'est alors le k ème échantillon qui est non nul ; soit :

$$x(n) = (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, \dots)$$

On a pris ici $k = 5$ (figure 6). On voit figure 7 et 8 que la réponse temporelle est elle aussi décalée de k périodes d'échantillonnage. C'est la **vérification de l'invariance temporelle** qui peut être constatée concrètement grâce au programme Basic fourni en annexe qui permet de visualiser, sur l'écran du CPC 6128 (ou 464), la réponse temporelle de tout filtre numérique.

Ainsi, les figure 7 et 8 font apparaître les tracés de la réponse temporelle, la première pour un filtre non récursif, la deuxième pour un filtre récursif. Noter que les tableaux de valeurs joints permettent de vérifier par des calculs à la main très simples la valeur des échantillons de sortie.

Pour connaître la réponse temporelle d'un autre filtre, il suffit d'introduire l'algorithme caractéristique de ce filtre au moment demandé lors de l'exécution du programme.

STABILITÉ D'UN FILTRE NUMÉRIQUE

Par définition, un système est stable s'il revient à sa position initiale après application d'un signal momentané, le plus souvent une impulsion.

Un filtre RIF est systématiquement stable puisqu'il revient à zéro après un nombre fini de périodes T_e .

Un filtre RII peut l'être ou non selon que $y(n)$ tend vers zéro ou non quand n tend vers l'infini.

Le programme Basic proposé permet de mettre en évidence ces notions. Quelques exemples sont donnés aux figures 9 et 10.

TRANSMITTANCE EN Z D'UN FILTRE NUMÉRIQUE

On travaille ici sur les transformées en z qui sont tout simplement les transformées de Laplace des signaux échantillonnés.

On pose en effet : $z = e^{pT_e}$ expression dans laquelle z comme p est une variable complexe et T_e la période d'échantillonnage.

Cette expression deviendra $z = e^{j\omega T_e}$ lorsque le signal sera sinusoïdal de pulsation ω .

Soit par définition, $X(z)$ la transformée en z du signal d'entrée, c'est-à-dire de la séquence $(x(n))$ et soit $Y(z)$ la transformée en z du signal de sortie, c'est-à-dire de la séquence $(y(n))$.

Alors, on montre que la séquence $(y(n-k))$, c'est-à-dire la séquence $(y(n))$ retardée de k périodes d'échantillonnage a pour transformée en z l'expression :

$$z^{-k} Y(z)$$

En effet, il suffit de se rappeler que si le signal $y(t)$ a pour Transformée de Laplace $Y(p)$, alors le signal $y(t-t_0)$, qui est le signal $y(t)$ retardé d'un temps t_0 , a pour Transformée de Laplace. (figure 11) :

$$e^{-pt_0} Y(p)$$

Pour les signaux échantillonnés, le retard est un nombre entier de périodes d'échantillonnage soit kT_e . Par conséquent la Transformée en z d'un signal retardé de kT_e est donc :

$$e^{-pkT_e} Y(z) = z^{-k} Y(z)$$

Ceci est illustré figure 11, où nous avons noté T_L , la Transformée de Laplace et T_Z , la Transformée en z .

On en déduit que, b étant un scalaire, la séquence $(b.Y(n-k))$ a pour transformée en z l'expression :

$$b.z^{-k} . Y(z)$$

Par définition, on appelle Transmittance du filtre numérique l'expression :

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

Compte-tenu de ce qui précède, on peut l'obtenir facilement à partir de l'algorithme du filtre.

Exemple 1 :

$$\text{Soit } y(n) = \frac{x(n) + x(n-1)}{2}$$

$$\text{d'où } Y(z) = 0,5 \times (X(z) + z^{-1}X(z))$$

$$\text{soit } H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z+1}{2z}$$

Exemple 2 :

$$\text{Soit } y(n) = x(n) + a \times y(n-1)$$

$$\text{qui donne } Y(z) = X(z) + a \times z^{-1}Y(z)$$

$$\text{Soit } H(z) = \frac{z}{z-a}$$

Le coefficient a qui annule le dénominateur de la transmittance est appelé pour cette raison pôle de $H(z)$.

Exemple 3 :

$$\text{Soit } y(n) = x(n) - y(n-1) - 0,5 \times y(n-2)$$

ce qui donne

$$Y(z) = X(z) - z^{-1}Y(z) - 0,5 \times z^{-2}Y(z)$$

$$\text{soit } Y(z) (1 + z^{-1} + 0,5 \times z^{-2}) = X(z)$$

$$\text{finalement } H(z) = \frac{z^2}{z^2 + z + 0,5}$$

Les poles de $H(z)$ ont alors pour expression :

$$p_1 = -0,5 + j 0,5$$


$$p_2 = -0,5 - j 0,5$$

Ils possèdent un module qui vaut sensiblement 0.707.

Ils sont représentés dans le plan complexe figure 12.


D'une manière générale on démontre que si $H(z)$ possède au moins un pôle de module égal ou supérieur à 1, alors le filtre numérique est INSTABLE.

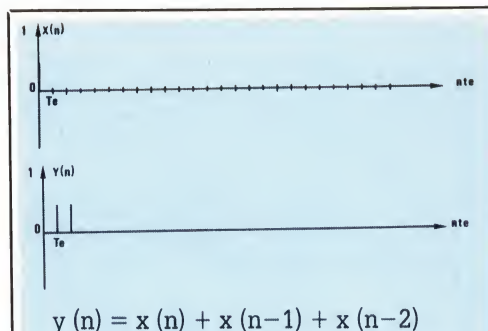Ainsi, ci-dessus, les exemples 1 et 3 correspondent à des filtres stables




$$y(n) = x(n) + x(n-1) + x(n-2)$$

n	0	1	2	3	4	...
x(n)	1	0	0	0	0	...
x(n-1)	0	1	0	0	0	...
x(n-2)	0	0	1	0	0	...
Y(n)	1	1	1	0	0	...

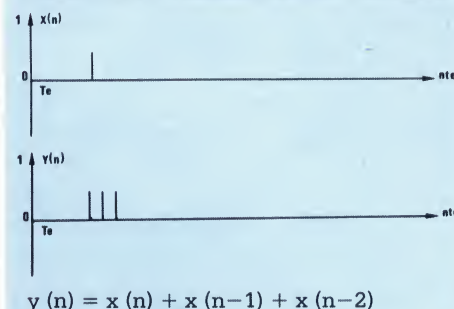

$$y(n) = x(n) + x(n-1) + x(n-2)$$

Figure 7 : réponse Impulsionnelle et réponse Impulsionnelle décalée d'un filtre R.I.F. d'algorithme $y(n) = x(n) + x(n-1) + x(n-2)$

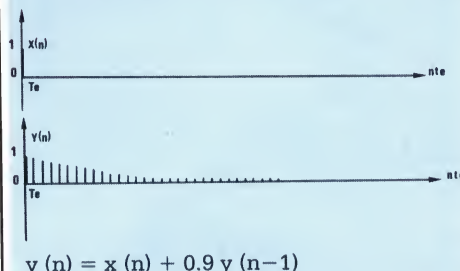


$$y(n) = x(n) + 0,9 y(n-1)$$

n	0	1	2	3	4	...
x(n)	1	0	0	0	0	...
y(n-1)	0	1	0,9	0,81	0,729	...
0,9 y(n-1)	0	0,9	0,81	0,729	0,656	...
y(n)	1	0,9	0,81	0,79	0,656	...




NB : $y(n) = 0$ pour $n < 0 \Rightarrow y(n-1) = 0$ pour $n < 1$

figure 8 : réponse Impulsionnelle et réponse Impulsionnelle décalée d'un filtre R.I.I. d'algorithme $y(n) = x(n) + 0,9 y(n-1)$

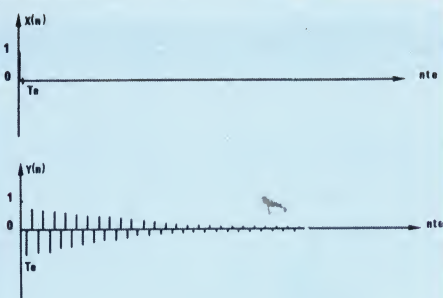

$$y(n) = x(n) - 0,93 y(n-1)$$


Filtre RII stable

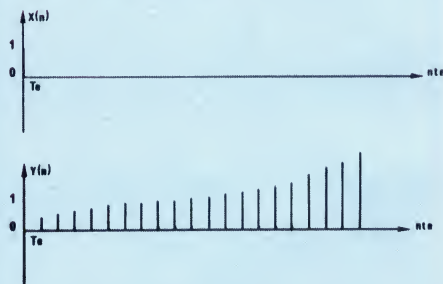

$$y(n) = 0,5 x(n) + 1,1 y(n-2)$$

Filtre RII instable


Figure 9

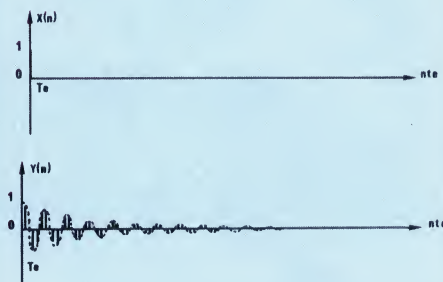

$$y(n) = x(n) + 0,9 y(n-1) - 0,9 y(n-2)$$

Filtre RII stable

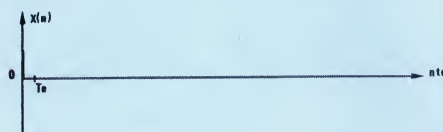NB : En pointillé, on a tracé l'enveloppe (sinusoïde amortie) de la réponse impulsionnelle





$$y(n) = 0,2 x(n) - 1,06 y(n-1)$$

Filtre RII instable

Noter les enveloppes exponentielles croissantes de la réponse impulsionnelle

Figure 10

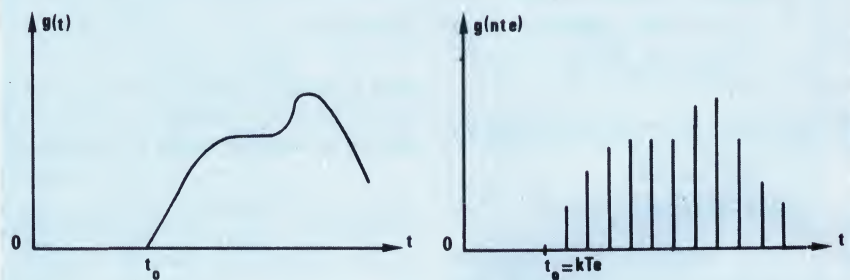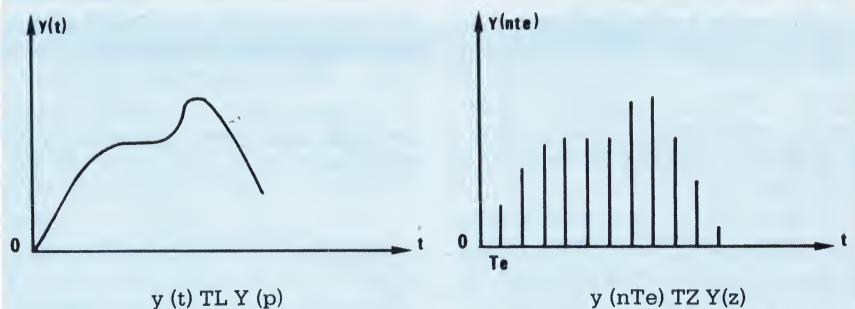

$$g(t) = y(t-t_0) \text{ TL } G(p) = e^{-p t_0} Y(p)$$

$$g(nTe) = y(nTe - kTe) \text{ TZ } G(z) = e^{-p k Te} Y(z) \text{ soit } G(z) = Z^{-k} Y(z)$$

Figure 11 : transformées d'un signal retardé


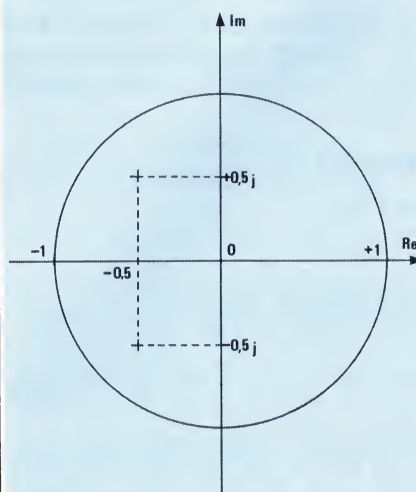


Figure 12

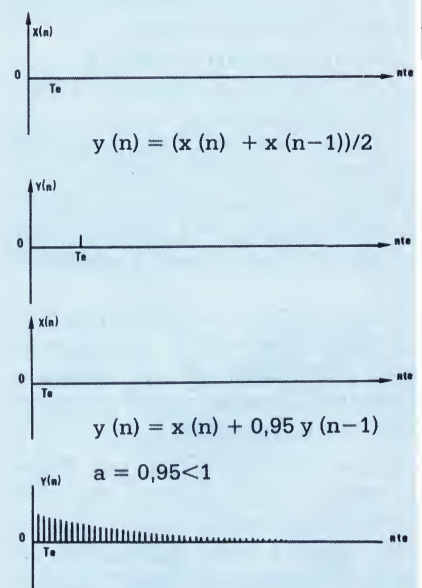

$$y(n) = (x(n) + x(n-1))/2$$

$$y(n) = x(n) + 0,95 y(n-1)$$

$$a = 0,95 < 1$$

Figure 13

mais, pour l'exemple 2, le filtre sera stable si le coefficient a est inférieur à 1 et sera instable si a est égal ou supérieur à 1.

Ce critère de stabilité peut être vérifié dans les exemples représentés aux figures 13 et 14 ainsi que dans ceux donnés au paragraphe 3 (revoir les figures 9 et 10) en calculant les transmittances en z puis ensuite leurs pôles.

TRANSMITTANCE FRÉQUENTIELLE $H(j\omega)$

Définition :

Soit une grandeur analogique $x(t) = X_m \sin \omega t$ échantillonnée à la fréquence $F_e = 1/Te$. On obtient alors une séquence $(x(n))$. Appliquée à l'entrée d'un filtre numérique, elle

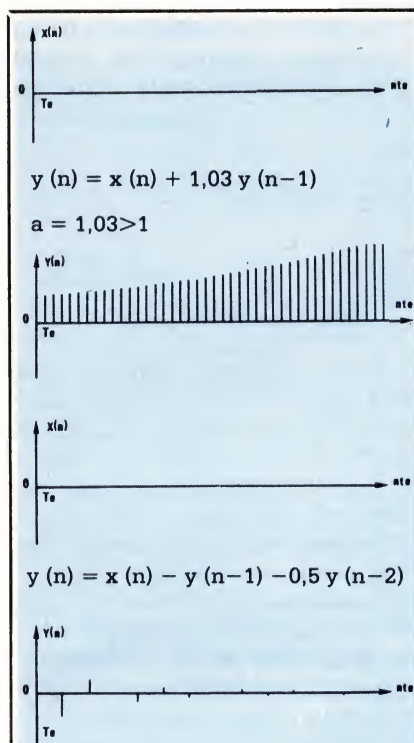


Figure 14

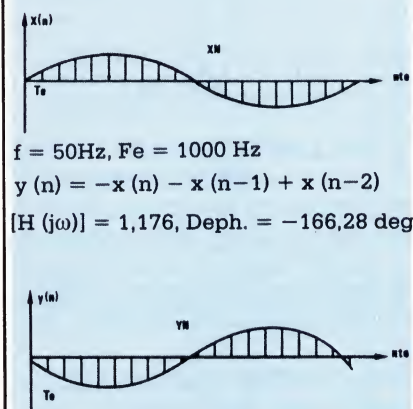


Figure 15

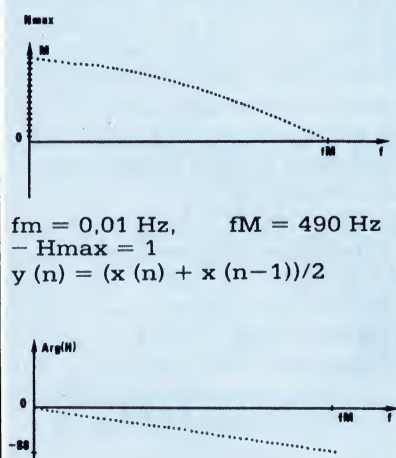


Figure 16

donne en sortie et en régime permanent une séquence $(y(n))$, elle-même sinusoidale, à laquelle on peut faire correspondre une grandeur analogique $y(t) = Y_m \sin(\omega t + \varphi)$ de même pulsation ω que $x(t)$, d'amplitude Y_m et présentant un déphasage φ par rapport à $x(t)$ (figure 15).

On est capable, comme vous le verrez dans les programmes de calculer Y_m et φ .

On définit alors de manière simple le module et l'argument de la transmittance $H(j\omega)$ par les relations :

$$H(j\omega) = \frac{Y_m}{X_m}$$

$$\text{Arg}(H(j\omega)) = \varphi$$

Montrons la signification de cette transmittance sur un exemple très simple. Soit un filtre numérique d'algorithme :

$$y(n) = \frac{x(n) + x(n-1)}{2}$$

et soit $x(t) = X_m \sin \omega t$. On en déduit que les échantillons successifs $x(nT_e)$ notés plus simplement $x(n)$ ont pour expression :

$$x(n) = x(nT_e) = X_m \sin n\omega T_e$$

$$\text{Donc } x(n-1) = x((n-1)T_e)$$

$$= X_m \sin (n-1)\omega T_e$$

$$\text{d'où } y(n) =$$

$$0,5 X_m (\sin n\omega T_e$$

$$+ \sin (n-1)\omega T_e)$$

En transformant la somme de sinus en produit cosinus.sinus

$$y(n) = (X_m \cos 0,5 \omega T_e)$$

$$(\sin (n\omega T_e - 0,5 \omega T_e))$$

$$\text{Posons } X_m \cos 0,5 \omega T_e = Y_m$$

$$\text{et } -0,5 \omega T_e = \varphi$$

Les échantillons en sortie du filtre sont identiques à ceux que donnerait l'échantillonnage (à la fréquence $F_e = 1/T_e$) d'un signal analogique $y(t)$ d'expression :

$$y(t) = Y_m \sin (n\omega T_e - \varphi)$$

```

10      CLS
20      MODE 0
30      INK 0,0:INK 1,15:INK 2,26:INK 3,24
40      LOCATE 2,5
50      PRINT "TRACE DE LA REPONSE"
60      LOCATE 2,10
70      PRINT "IMPULSIONNELLE D'UN"
80      LOCATE 2,15
90      PRINT "FILTRE NUMERIQUE"
100     FOR I=1 TO 2000:I=I+1:NEXT I
110     MODE 1
120     CLS
130     PRINT "CE PROGRAMME PERMET D'OBTENIR LE TRACE "
140     PRINT
150     PRINT
160     PRINT "DE LA REPONSE IMPULSIONNELLE D'UN FILTRE"
170     PRINT
180     PRINT "NUMERIQUE SOIT NON RECURSIF (d'ordre"
190     PRINT
200     PRINT "quelconque ) SOIT RECURSIF (limite aux"
210     PRINT
220     PRINT "termes y(n-1) et y(n-2) )"
230     PRINT
240     PRINT
250     PRINT
260     PRINT
270     PRINT
280     PRINT
290     PRINT
300     PRINT "ENTREES DES PARAMETRES*****"
310     PRINT
320     PRINT "Entrez l'algorithme du filtre a etudier selon la syntaxe suivante : "
330     PRINT
340     INPUT " y(n)=0.748*x(n)+1.353*y(n-1)+..etc.. ";a$
350     PRINT "Creer la ligne NO 960 du programme en reecrivant ou en recopiant l'a"
360     PRINT "lgorithme,puis lancer l'execution par un goto 380"
370     CLS
380     PRINT " a$
390     PRINT
400     PRINT
410     INPUT "Entrez la valeur la plus eleve du coefficient k des termes en X(n-k)"
420     PRINT "ou en Y(n-k) apparaissant dans votre algorithme";g
430     PRINT
440     INPUT "Entrez la valeur du coefficient de Y(n-1) apparaissant dans votre alg"
450     PRINT "orithme";b
460     INPUT "Entrez la valeur du coefficient de Y(n-2) apparaissant dans votre alg"
470     PRINT "orithme";c
480     CLS
490     PRINT
500     'CALCUL DE LA STABILITE ET DU NOMBRE D'ECHANTILLONS A CALCULER POUR LE TRACE
510     PRINT
520     IF b=0 AND c=0 THEN nt=15*g:GOTO 650
530     de=(b*b)+(4*c):ab=ABS(c)
540     IF de>0 THEN z1=(b+SQR(de))/2 : z2=(b-SQR(de))/2
550     IF ABS(z1)>1 OR ABS(z2)>1 THEN In=1
560     IF ABS(z1)>ABS(z2) THEN p1=ABS(z1) ELSE p1=ABS(z2)
570     IF de<0 AND ab>1 THEN In=1
580     IF de<0 AND ab<1 THEN p1=SQR(ab)
590     PRINT
600     IF In=1 THEN PRINT " ATTENTION : VOTRE FILTRE EST INSTABLE":nt = 40
610     PRINT
620     PRINT
630     IF In=0 THEN PRINT " VOTRE FILTRE EST STABLE": nt=FIX(-5/LOG(p1))

```



```

640 FOR I = 1 TO 2000: I=I+1: NEXT I
650 DIM x(nt+g): DIM y(nt+g): ec=600/nt
660
700
710
720 CLS
730 PRINT "          * MENU *"
740 PRINT:PRINT:PRINT:
750 PRINT " 1 - REPONSE IMPULSIONNELLE":PRINT
760 PRINT " 2 - REPONSE IMPULSIONNELLE DECALEE":PRINT
770 PRINT
780 INPUT "Votre choix":ch
790 ON ch GOTO 800,810
800 em = 0 : GOTO 830
810 PRINT:INPUT "Emplacement de l'impulsion en nombre de periodes d'echantillonnage":em
820 IF em<0 OR em>(nt-3) THEN PRINT:PRINT "DECALAGE TROP IMPORTANT":GOTO 810
830
900
910
920 FOR n=1 TO nt+g
930 IF n=g+1+em THEN x(n)=1 ELSE x(n)=0
940 NEXT n
950 FOR n=g+1 TO nt+g
960 y(n)=0.748*x(n)+1.353*y(n-1)
970 NEXT n
980
1000
1010
1020 CLS:TAG:MOVE ec+30,82,1:PRINT"Te":MOVE 25,105:PRINT"O":MOVE 40,10,1:DRAW
40,180,1:DRAW -3,-10:DRAW 6,0:DRAW -3,10:MOVER 10
,-10:PRINT "y(n)":
1030 MOVE 40,220:DRAW 40,380:DRAW -3,-10:DRAW 6,0:DRAW -3,10:MOVER 10,-10:PRIN
f "x(n)":MOVE ec+30,290:PRINT"Te":MOVE 25,305:PRIN
T"O":MOVE 40,300:DRAW 630,300:DRAW -10,3
1040 DRAW 0,-6:DRAW 10,3:MOVER -40,20:PRINT "nTe":MOVE 40,100:DRAW 630,100:DR
AW -10,3:DRAW 0,-6:DRAW 10,3:MOVER -40,20:PRINT "
nie":TAGOFF
1050 MOVE 40,300
1060 FOR n=g+1 TO nt+g:x=50*x(n):MOVE 40+(n-g-1)*ec,300,3:DRAW 0,x:NEXT n
1070 MOVE 40,100
1080 FOR n=g+1 TO nt+g:y=50*y(n):MOVE 40+(n-g-1)*ec,100,3:DRAW 0,y:NEXT n
1090
1100
1110
1120 WINDOW #1,3,40,12,15
1130 PRINT #1,a$
1140 PRINT"Retour menu : tapez sur la barre espace"
1150 IF INKEY#="" THEN GOTO 700 ELSE GOTO 1150

```

On peut dire aussi que $y(t)$ est l'enveloppe temporelle de la suite $(y(n))$. C'est d'ailleurs le signal que l'on obtient après passage dans un filtre analogique passe-bas idéal de fréquence de coupure $F_e/2$.

On en déduit donc :

$$H(j\omega) = \frac{Y_m}{Y_m} = \cos 0,5 \omega T_e$$

$$\text{et } \varphi = 0,5 \omega T_e$$

d'où les courbes de réponse **figure 16** qui montrent que nous avons obtenu un filtre passe-bas, de fréquence de coupure à -3 dB égale à $F_e/4$, à variation de phase linéaire.

Dans le prochain article, nous montrerons comment obtenir, par programme, les réponses harmoniques de filtres numériques ainsi que le tracé de leurs courbes de réponses (en Amplitude et en Phase), puis nous expliquerons comment on peut synthétiser, c'est-à-dire déterminer l'algorithme d'un filtre numérique à partir de notre connaissance des filtres analogiques.

D. Bognier

CIRCUITS POUR ALIMENTATIONS A DECOUPAGE ST

SGS-THOMSON introduit un jeu de deux circuits intégrés qui simplifie grandement la conception d'alimentations à découpage de hautes performances pour une utilisation dans les téléviseurs et les moniteurs de visualisation. Les TEA 2164 et TEA 5170 forment le cœur d'un système maître-esclave dans lequel la tension de l'enroulement secondaire principal d'un transformateur d'alimentation isolé est utilisée pour commander le circuit de commutation du côté primaire, ce qui permet d'employer un seul transformateur, à la fois en mode normal et en mode attente (standby).


Du côté primaire, le TEA 2164 esclave fournit directement le courant de $\pm 1,5$ A au transistor de commutation relié à l'enroulement primaire du transformateur d'alimentation. Du côté secondaire, le TEA 5170 maître contrôle la sortie filtrée et génère des signaux de commande pour le TEA 2164. Un couplage des circuits primaire et secondaire ne requiert qu'un petit transformateur d'impulsions à faible coût.

Les points clés de l'ensemble TEA 2164/TEA 5170 sont le fonctionnement en mode veille pour le mode attente et la protection contre les surintensités ou les surtensions, la coupure automatique en cas de détection de surintensités répétées, ainsi que le changement de fréquence en mode attente pour éliminer les bruits audibles. La large gamme de fréquences (jusqu'à 50 kHz) permet une utilisation de ces composants avec toutes les fréquences ligne standard de télévision, les rendant idéaux pour les moniteurs haute résolution puisque la stabilité de la tension de sortie élevée permet d'éviter les interférences entre les signaux audio et vidéo.

Le jeu de circuits TEA 2164/TEA 5170 permet de concevoir des régulateurs hautes performances avec un seul transformateur d'alimentation faible coût, sans détériorer les possibilités de puissance de la partie audio. De plus, la possibilité de fonctionner à une fréquence de commutation fixe synchronisée, pour laquelle le filtre peut être facilement optimisé, permet de minimiser les effets des radiations électromagnétiques.

SGS THOMSON

7, avenue Galliéni, 94253 GENTILLY Cedex

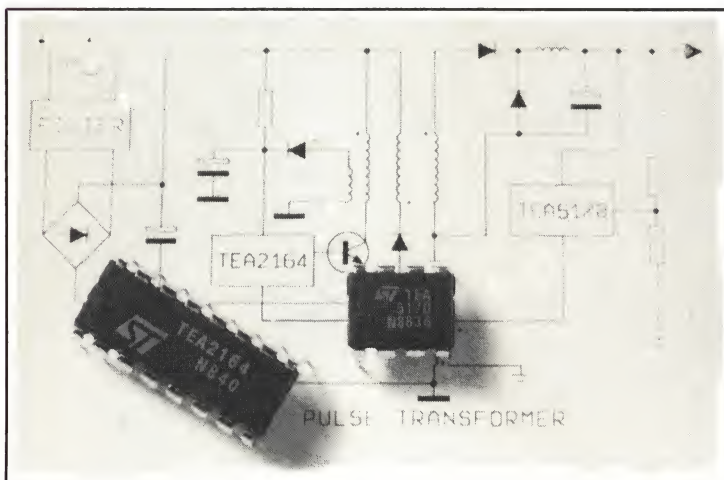

Préparez **SERIEUSEMENT** votre avenir.

A ANIMAUX	
Toiletteur de chiens	Acces. à tous
Eleveur de chevaux / de chiens	Acces. à tous
Maître-chien de sécurité	Acces. à tous
Dresseur de chiens	Acces. à tous
Eleveur d'escargots	Acces. à tous

AUTOMATISMES	
B.T.S. informatique industrielle	Terminale
Technicien de maintenance en matériel informatique	Terminale
B.T.S. mécanique automatismes	Terminale
Technicien en automatismes	3 ^e /C.A.P.
Régleur sur machines-outils	3 ^e /C.A.P.
Initiation aux robots	C.A.P. -
Technicien des robots	Terminale
Electronicien roboticien	Acces. à tous
Mécanicien en automatismes	Acces. à tous
Technicien en micro-processeurs	C.A.P.
Initiation aux automatismes	2 ^e
B.T.S. fabrications mécaniques	Terminale

AUTO - MOTO	
Moniteur(trice) auto-école (ex. off.)	3 ^e /C.A.P.
Installateur dépanneur en auto-radio	3 ^e /C.A.P.
Dépanneur en systèmes d'alarme auto	3 ^e /C.A.P.
Mécanicien auto et C.A.P.	Acces. à tous
Mécanicien moto et C.A.P.	Acces. à tous
Conducteur routier	Acces. à tous
Spécialiste diéséliste	3 ^e /C.A.P.
Chef d'atelier mécanique auto	B.E.P.C. + exp.
Technicien des transports	3 ^e /C.A.P.
Attestation capacité transports routiers	Acces. à tous
Conducteur d'engins	Acces. à tous

B BATIMENT	
Dessinateur en bâtiment	Acces. à tous
Dessinateur assistant d'architecte	Acces. à tous
Technicien d'études du bâtiment	Acces. à tous
Conducteur de travaux	2 ^e /1 ^{re}
Chef de chantier bâtiment	3 ^e + exp.
Collaborateur d'architecte	2 nd e
Spécialiste en rénovation	3 ^e
Informatique et métré	3 ^e /C.A.P.

C CLIMATISATION	
Technicien en froid et climatisation	3 ^e /C.A.P.
B.T.S. technique - énergie	Terminale
Technicien frigoriste	Acces. à tous
Technicien en chauffage	3 ^e /2 ^e
Monteur frigoriste	Acces. à tous
Technicien en énergie nouvelle	3 ^e /2 nd e
Spécialiste en chauffage solaire	Terminale

D DESSIN - BUREAU D'ETUDES	
Dessinateur construction mécanique	3 ^e
C.A.P. dessinateur construction mécanique	3 ^e /C.A.P.

E ELECTRICITE	
Electromécanicien	Acces. à tous
Technicien électromécanicien	2 ^e
Installateur électricien	3 ^e /C.A.P.
Technicien électricien	2 ^e /1 ^{re}
Assistant d'ingénieur électricien	Baccalauréat
B.T.S. électrotechnicien	Baccalauréat
Artisan électricien	3 ^e /C.A.P.
C.A.P. électrotechnicien	3 ^e /C.A.P.

ELECTRONIQUE	
Electronicien	Acces. à tous
Technicien électronicien	3 ^e /C.A.P.
C.A.P. électronicien	Acces. à tous
Initiation à l'électronique	Acces. à tous
B.T.S. électronique	Terminale
Technicien de maintenance en micro-électronique	3 ^e /C.A.P.
Installateur dépanneur en électroménager	Acces. à tous
Monteur dépanneur en systèmes d'alarme	Acces. à tous
Technicien en micro-processeurs	C.A.P.
Monteur dépanneur en micro-ordinateur	Acces. à tous
B.P. électronicien	C.A.P.
Dépanneur d'ascenseurs	Acces. à tous
Technicien surveillance électronique	3 ^e /C.A.P.
Installateur dépanneur en surveillance électronique	Acces. à tous

I INFORMATIQUE	
Initiation à l'informatique	Acces. à tous
Programmeur sur micro-ordinateur	3 ^e /C.A.P.
Programmeur de gestion	B.E.P.C.
Analyste programmeur micro	Terminale
Analyste programmeur de gestion	Terminale
Dépanneur en micro-ordinateurs	Acces. à tous
C.A.P. agent de maintenance en matériel bureautique	Acces. à tous
Initiation aux micro-ordinateurs	Acces. à tous
Informaticien services comptables	Acces. à tous
Dessinateur en DAO	3 ^e /C.A.P.
Formation à Lotus	1 ^{re} /Terminale

N NATURE	
Dessinateur paysagiste	Acces. à tous
Entrepreneur paysagiste	Terminale
Producteur en plantes médicinales	Acces. à tous
Garde-chasse / Garde forestier	Acces. à tous
Technicien en protection de la nature	Acces. à tous
Technicien en agronomie tropicale	3 ^e /C.A.P.
Sylviculteur	Acces. à tous
Pépinériste	Acces. à tous

P PROTECTION - SECURITE	
Agent de protection et de surveillance	Acces. à tous
Convoyeur de fonds	Acces. à tous
Agent de gardiennage	Acces. à tous
Agent de sécurité	3 ^e /C.A.P.

R RADIO TV HI-FI	
Monteur dépanneur radio TV Hi-Fi	Acces. à tous
Monteur dépanneur radio TV	Acces. à tous
Monteur dépanneur vidéo	Acces. à tous
Technicien radio TV Hi-Fi	3 ^e /C.A.P.
Technicien en sonorisation	3 ^e /C.A.P.
Dépanneur en magnétoscopes	3 ^e /C.A.P.
Technicien électronicien en liaison radio TV Hi-Fi	3 ^e /C.A.P.
Technicien de maintenance de l'audiovisuel	2 ^e /1 ^{re}
Technicien vidéo	3 ^e /C.A.P.
Technicien d'exploitation vidéo	3 ^e /C.A.P.

Si vous êtes salarié(e), possibilité de suivre votre étude dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue.



Educatel

LA 1^{re} ÉCOLE PRIVÉE DE FORMATION À DOMICILE

Demandez vite votre documentation PAR TELEPHONE

en appelant à Paris le :

(1) 42 08 50 02

c'est simple et rapide!

PAR COURRIER

en retournant ce bon sous enveloppe affranchie à :

EDUCATEL 76025 ROUEN CEDEX

Bon pour une DOCUMENTATION GRATUITE

A retourner à **EDUCATEL - 76025 ROUEN CEDEX**

OUI, je souhaite recevoir sans aucun engagement une documentation complète sur le métier qui m'intéresse.

(Ecrire en majuscules S.V.P.)

☐ Mr ☐ Mme ☐ Mlle NOM _____ PRENOM _____

ADRESSE: N° _____ RUE _____

CODE POSTAL _____ LOCALITE _____

TEL. _____

AGE _____ (il faut avoir au moins 16 ans pour s'inscrire) - NIVEAU D'ETUDES _____

QUELLE EST VOTRE ACTIVITE ACTUELLE? _____

☐ ETUDIANT(E) ☐ A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI ☐ MERE AU FOYER ☐ AUTRES _____

MERCI DE NOUS INDIQUER LE METIER QUI VOUS INTERESSE

Pour Canada, Suisse et Belgique: 142, bd de la Sauvenière, 4000 LIEGE (Belgique). Pour DOM-TOM et Afrique: documentation spéciale par avion.

VOUS POUVEZ COMMENCER VOS ETUDES A TOUT MOMENT DE L'ANNEE

KOMELEC

17 RUE LUCIEN SAMPAIX 75010 PARIS
TEL 42 08 59 05 / OU 42 08 54 07
DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H A 12 H 30 ET DE 13 H 30 A 19 H 00

TOUTE LA GAMME ALFAC
POUR CREER VOTRE C.I.
INSOLATION C.I.: 10 F
C.I.S.F 200 x 300 48 F
PERCHLO 5 F

EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE VOICI QUELQUES PRIX :

POUR TOUS VOS COMPOSANTS
CONSULTEZ NOUS ET NOUS VOUS
PROPOSERONS NOS MEILLEURS
PRIX

RESISTANCES 0.10F REGULATEURS POSITIFS 3.10F REGULATEURS NEGATIFS 4.00F
QUARTZ 3.2768 MHZ A 10 MHZ 8.00 F 1N4001 A 4007 0.28 F 1N4148 0.15 F
PERITEL 8.00 F PONT DE DIODES 2.50 F BC547 A 560 0.80 F LM324 2.20 F

CONNECTIQUE

DIN 14 PTS ATARI	25.00 F
DIN 13 PTS ATARI	25.00 F
DB25 M/F	5.50 F
DB23 M/F	13.00 F
BOITIER DE CONNEXION	
2PC/1IMP	190.00 F
SUPPORTS TULIPE	0.14/PT
SUPPORTS DLYRE	0.06/PT
CABLE PC/IMP	90.00 F
CHANGEUR DE GENRES	38.00 F

NOUS DISPOSONS D'UN STOCK
IMPORTANT DE BORNERS, JACKS,
FICHES R.C.A., BNC, UHF, JAPON AINSI
QUE TUBES TELE A DES PRIX SUPER
INTERESSANTS.

Conditions de vente : administrations acceptées, par correspondance
mini 100 F port 30 F. C.R. CATALOGUE CONTRE 3 TIMBRES.

UN GRAND BOUM

Câble parallèle PC imprimante. 70 F

CMOS ET TTL SUPER PRIX EXEM- PLE

4060	3.70 F
4066	3.00 F
LS00 A LS05	1.40 F
LS08 A LS11	1.50 F

DL470/PIECE	16.00 F
PAR QUANTITE NOUS CONSULTER	
TDA 4565	28.00 F
TBA 950	14.00 F.


PROMO-ELEC

68701S	210.00 F
FX224J	320.00 F
DL 3722	145.00 F
2764	28.00 F
TDA 2593	8.00 F
68B21	15.00 F
68705P3S	90.00 F
27128	37.00 F
6501Q	85.00 F
68000G8	110.00 F
68705U3S	180.00 F
9306	13.50 F
LED	0.60 F

COMPOSANTS JAPONAIS
TRANSISTORS ET CIR-
CUITS INTEGRES

ETUDIANTS EN ELECTRO-
NIQUE ET EN INFORMATI-
QUE PRESENTEZ-VOUS

TRANSFORMATEURS TORIQUES (type HTA)

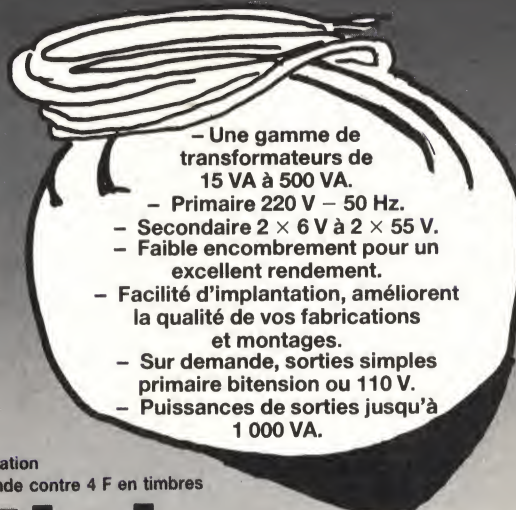

- Une gamme de transformateurs de 15 VA à 500 VA.
- Primaire 220 V - 50 Hz.
- Secondaire 2 x 6 V à 2 x 55 V.
- Faible encombrement pour un excellent rendement.
- Facilité d'implantation, améliorent la qualité de vos fabrications et montages.
- Sur demande, sorties simples primaire bitension ou 110 V.
- Puissances de sorties jusqu'à 1 000 VA.


Documentation
sur demande contre 4 F en timbres



Iskra FRANCE

ZAC des Peupliers - 27 rue des Peupliers - BAT A
92000 NANTERRE

Une alarme infrarouge « intégrale »

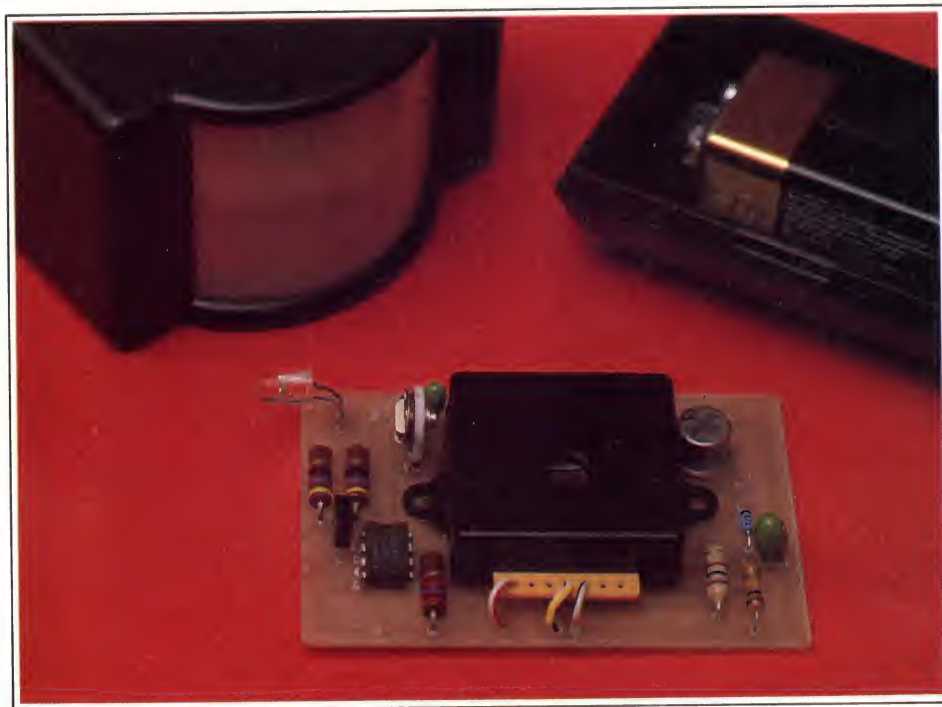

Plus fiables que celles à ultrasons mais plus économiques que celles à hyperfréquences, les alarmes à infrarouges passifs constituent un bon compromis qui retient même l'attention des installateurs professionnels.

Grâce à un nouveau composant hybride, la réalisation d'un équipement de haute qualité est désormais parfaitement accessible à l'amateur. Parallèlement, la disponibilité de tout un choix d'éléments optiques spécialisés ouvre des horizons fort vastes.


Parmi les applications envisageables, nous avons choisi de développer un détecteur volumétrique totalement autonome : une pile alcaline miniature de 9 V suffira à l'alimenter pendant toute une année, tandis qu'en cas d'effraction il communiquera la

mauvaise nouvelle à la centrale d'alarme **sans fil**, toujours par infrarouges.

Ce montage est donc le complément idéal de toute centrale d'alarme devant protéger des zones où aucun câblage ne peut être envisagé !

■ **LE MODULE HYBRIDE MS 02 ET SES COMPLÉMENTS OPTIQUES**

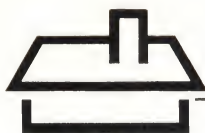Des éléments détecteurs d'infrarouges passifs à effet « pyroélectrique »



que » sont depuis longtemps déjà disponibles dans le commerce : ressemblant à un gros transistor muni d'une fenêtre transparente, ces composants délivrent une faible tension électrique lorsqu'ils reçoivent le rayonnement infrarouge d'un corps suffisamment chaud (en particulier d'un être humain ou d'un animal).

Ils sont dits « passifs » car ils n'émettent aucun rayonnement : ils se contentent de travailler en réception.

Si la source d'infrarouges se déplace, la tension délivrée varie, rendant possible la détection du mouvement par des moyens électroniques.

Il est évidemment possible de réaliser soi-même une électronique des-

ficher des performances de niveau professionnel.

En fait, ce module constitue déjà un système d'alarme rudimentaire à lui tout seul : la **figure 1** montre qu'il suffit de l'alimenter (sous 2,6 à 5,5 V) pour qu'il actionne pendant huit secondes un relais ou un avertisseur consommant jusqu'à 300 mA lorsqu'un individu passe à moins de deux mètres environ de sa fenêtre sensible.

Avec une consommation de 15 à 50 μ A en veille et de 1 à 2,5 mA en détection, le MS 02 peut fonctionner sur piles pendant des années si nécessaire. On pourrait facilement atteindre dix ans d'autonomie avec un élément au lithium de taille moyenne !

Ses très petites dimensions pourraient permettre d'installer des « traquenards » fort discrets dans toutes sortes de lieux, mais le fin du fin est de faire appel aux ressources de l'optique pour protéger une zone importante avec un seul capteur.

Précisément, SELECTRONIC offre également tout un choix de **lentilles de Fresnel** capables d'accroître sensiblement les performances du MS 02. Passionné d'optique, l'auteur apprécie à leur juste valeur ces composants qui pourtant « ne payent pas de mine » : on les croirait découpés dans une vulgaire feuille de plastique translucide !

En y regardant de plus près, on distingue cependant de fines gravures sur l'une des faces : c'est là que réside tout le secret ! Il s'agit en fait de la même technique que celle utili-

sée pour réaliser les plus puissantes des lentilles, celles équipant les phares maritimes : chaque strie est en fait un minuscule prisme moulé avec une extrême précision, et l'ensemble se comporte pratiquement comme une épaisse lentille de verre, bien que son épaisseur soit inférieure au millimètre.

Mieux encore, en associant des microprismes de caractéristiques différentes, on peut obtenir un résultat qui exigerait normalement l'assemblage de plusieurs lentilles très particulières.

Le meilleur exemple est celui de la **figure 2** : la lentille CE 24 est un rectangle de 57 x 45 mm qui ne rassemble pas moins de vingt-quatre lentilles distinctes. Pourvu qu'on l'installe avec le rayon courbure prescrit (29,6 mm) et que le détecteur pyroélectrique soit placé à son **foyer** optique, on obtiendra vingt-quatre zones de détection distinctes réparties dans un quart de cercle de rayon 10 à 12 mètres.

Non seulement cette disposition permet de concentrer la sensibilité du détecteur sur les zones significatives, mais en plus elle accentue l'aptitude de l'ensemble à détecter des mouvements lents (cambricoleur astucieux cherchant à tromper le système). En effet, chaque zone sensible est séparée de sa voisine par un secteur insensible : en passant, même très lentement, d'un secteur au suivant, un corps rayonnant causera automatiquement une nette variation du rayonnement reçu !



tinée à être associée à un tel capteur, mais l'affaire est relativement délicate : il s'agit de traiter des signaux très faibles, disponibles sous haute impédance. Il est difficile de conjuguer une bonne sensibilité, une faible probabilité de déclenchement intempestif, et une faible consommation, surtout en se limitant à l'emploi de composants courants.

Importé et distribué par SELECTRONIC, le module hybride MS 02 contient un capteur pyroélectrique et un amplificateur utilisant un circuit intégré spécifique et des composants « CMS » : sous un encombrement minimal et pour un prix abordable, il peut ainsi se permettre d'af-


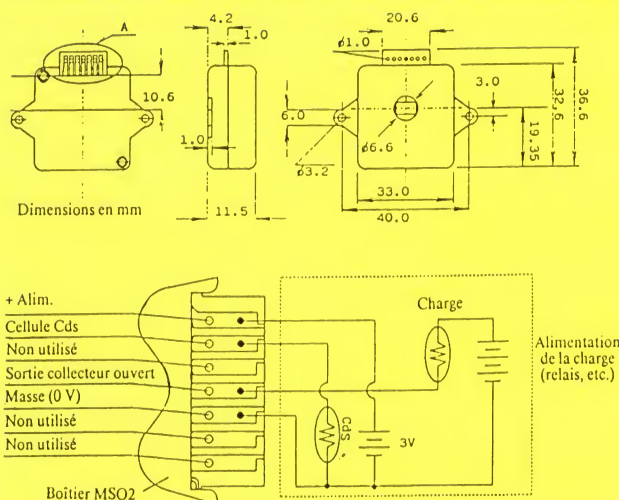


Figure 1

La lentille CE 26 (figure 3) est de dimensions exactement identiques, mais présente des caractéristiques optiques fondamentalement différentes : sa zone de sensibilité se réduit à un mince « rideau » d'une douzaine de mètres constituant une véritable « barrière invisible ». Son emploi sera à réserver à des cas un peu spéciaux, notamment lorsqu'une zone sensible trop large entraînerait des risques de déclenchements intempestifs, spécialement en extérieur (présence d'animaux ou de passants).

A vrai dire, on utilisera la plupart du temps la CE 24, parfaitement adaptée à la surveillance de pièces de dimensions moyennes.

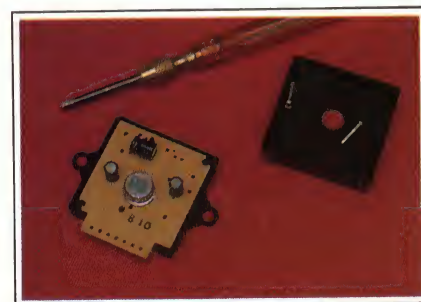
Un positionnement extrêmement précis du capteur par rapport à la lentille est absolument indispensable




pour que les performances annoncées soient obtenues : c'est une affaire de dixième de millimètre ! Fort heureusement, il est proposé aussi un boîtier plastique « GIL-BOX », spécialement étudié pour recevoir les lentilles et un circuit imprimé supportant le MS 02 : c'est l'ensemble de ces trois éléments de base que nous allons mettre à contribution dans cette étude.

■ UN DÉTECTEUR 100 % AUTONOME

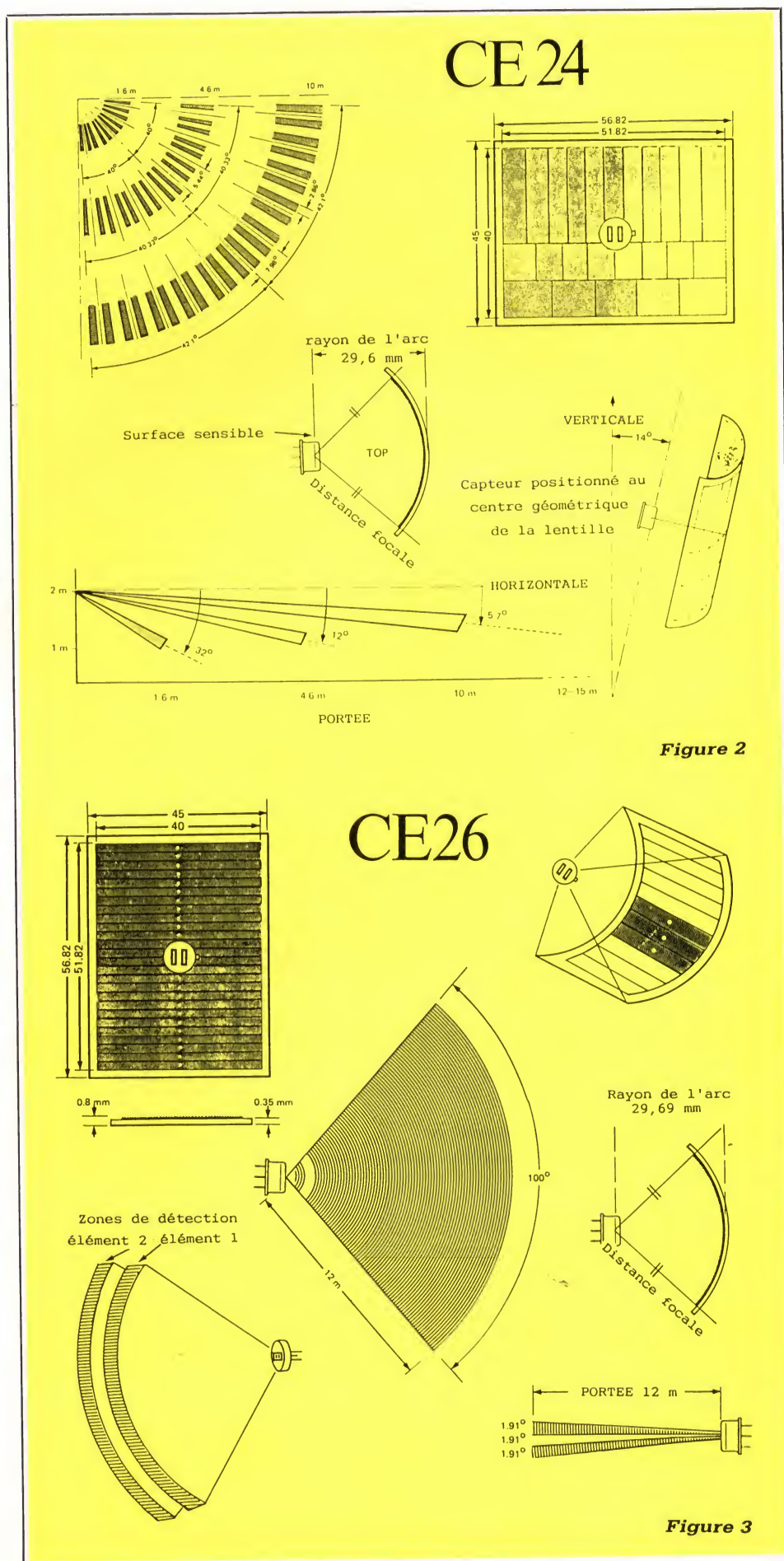Lors de l'installation d'un système d'alarme, l'un des problèmes les plus irritants est le passage des câbles nécessaires : pas toujours les bien-



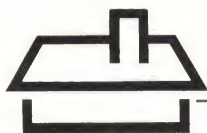

venus lorsque les lieux sont déjà décorés, ils constituent également un point faible exposé au sabotage lors d'une effraction.

Capable de fonctionner des années sur piles, le MS 02 n'a nul besoin de câble d'alimentation, mais il lui faut bien transmettre l'information de détection à la centrale d'alarme ou au transmetteur téléphonique, à moins qu'on se contente de lui faire actionner une mini-sirène en local.

Ne quittons pas ce domaine si riche de l'opto-électronique, et utilisons donc un faisceau d'infrarouges pour réaliser cette liaison : ce n'est guère compliqué, comme en témoigne la **figure 4**. Un simple 555 suffit

pour faire émettre un intense faisceau modulé à une LED infrarouge aussi directive que possible (par exemple une LD 274). Cet oscillateur de puissance (300 mA), réglé aux environs de 16 kHz par R4, est alimenté par un transistor commandé par le MS 02. Les 9V d'une pile alcaline miniature ne sont pas de trop pour produire le courant nécessaire, mais c'est d'à peine 4V qu'a besoin le MS 02 : en tout cas, il ne supporterait pas 9V !

Pas question d'utiliser un régulateur qui consommerait des dizaines de fois plus de courant que le module, mais pas question non plus de se contenter d'une simple résistance chutrice puisque la consommation

peut varier de 15 μ A à 2,5 mA (rapport de près de 170).

L'astuce employée tient compte du fait que le MS 02 fonctionne parfaitement de 2,6 à 5,5V : sa tension d'alimentation n'a donc pas besoin d'être régulée ni même stabilisée, mais simplement limitée avec le moins de perte possible.

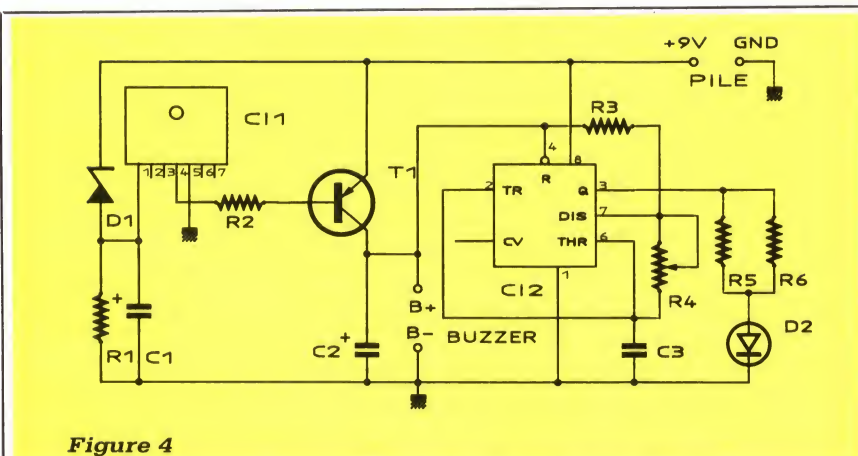


Figure 4

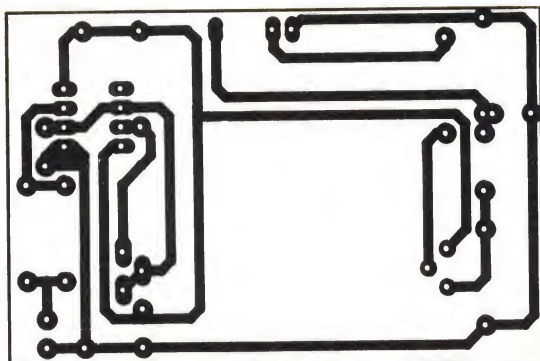


Figure 5

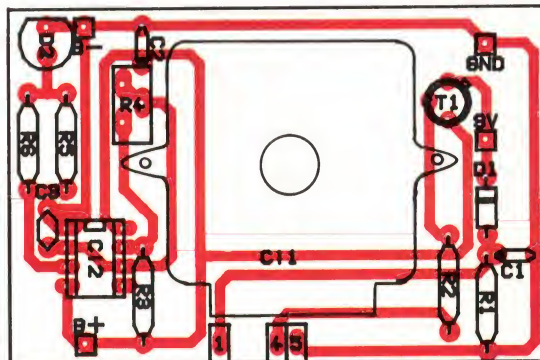


Figure 6



Monté « à l'envers », un stabilisateur à diode zener convient très bien : avec un courant de quelques dizaines de micro-ampères, la zener fonctionnera très loin de la zone optimale, mais chutera suffisamment de tension pour que le MS 02 n'en reçoive pas trop. Et bien entendu, quelques milliampères ne lui font

absolument pas peur ! Une résistance de 100 k Ω est tout de même prévue pour appeler un minimum de courant afin que même si le MS 02 consommait moins que prévu, il ne puisse pas recevoir une tension excessive.

■ RÉALISATION PRATIQUE DU DÉTECTEUR

Le circuit imprimé reproduit à la **figure 5** a été spécialement étudié pour prendre place dans le boîtier GIL-BOX permettant l'adaptation des lentilles de Fresnel. Il va cependant de soi que si une distance de détection de deux mètres suffit pour votre application, vous pouvez installer la carte dans un boîtier différent, éventuellement même encastré dans une cloison.

En cas d'utilisation du boîtier GIL-BOX, il est préférable de tirer le circuit sur la plaquette cuivrée livrée avec lui : son épaisseur de 0,7 mm est exactement adaptée aux butées garantissant un positionnement précis du détecteur par rapport à la lentille de Fresnel.

Fidèle à son esprit de contradiction bien connu, l'auteur a évidemment essayé d'employer du stratifié standard de 1,6 mm ! Dans ces conditions, le couvercle du boîtier ne peut être engagé à fond et interdit toute fixation sérieuse, par exemple sur un mur. On peut songer à meuler légèrement les butées, ce qui enfonce la carte de 0,9 mm : le boîtier peut alors fermer, mais la mise au point optique en souffre. La perte de portée qui en résulte n'est pas énorme, mais sensible.

Le câblage selon la **figure 6** n'appelle de commentaires particuliers que pour deux composants :

En ce qui concerne le module MS 02, nous conseillons plutôt un collage qu'un vissage, afin que les têtes de vis ne viennent pas buter contre la pile (il faut déjà couper les queues de composants au ras de la carte si l'on veut pouvoir intercaler un carton anti-court-circuits).

Nous avons utilisé pour cela une généreuse pulvérisation de JELTO-FIX, colle « repositionnable » permettant éventuellement une dépose sans problème du module. Avec d'autres colles (notamment cyanocrylates ou époxy), il faut considérer l'assemblage comme définitif.



Les trois connexions (masse, alimentation et sortie), seront naturellement exécutées avant collage, à l'aide de fils souples de 15 à 20 mm de long : veillez bien au respect du brochage !

Pour ce qui est de la diode émettrice d'infrarouges, deux options sont possibles : un montage « debout » lui permettant de s'insérer dans le trou existant dans la façade du boîtier (un peu agrandi), ou un cambrage des pattes à 90° corres-

pondant à une sortie par un trou à percer sur le côté.

La première option est à choisir dans le cas d'une disposition d'alarme en face du détecteur (**figure 7**).

Pour notre part, nous préférons l'agencement de la **figure 8**, qui met la centrale hors de portée d'un intrus pénétrant par la porte. En pratique, il faut cependant choisir cas par cas, notamment en fonction de la disposition des fenêtres !

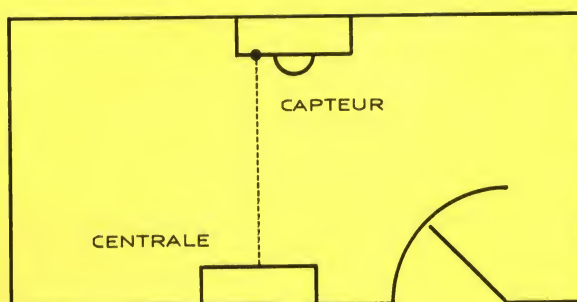


Figure 7


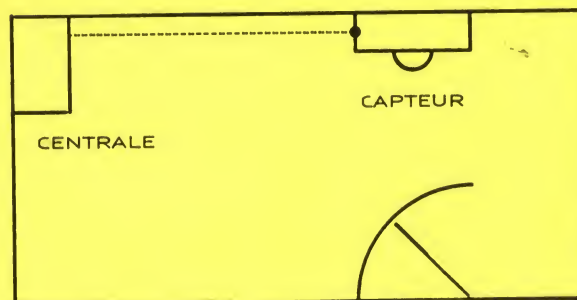


Figure 8

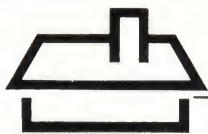

L'inclinaison de la diode dans son trou permet d'ailleurs la visée de n'importe quel point de la pièce, voire d'une pièce voisine si la porte reste ouverte ou si une ouverture existe, même vitrée.

Deux points de raccordement sont prévus pour un buzzer « piézo-actif » (c'est-à-dire à oscillateur incorporé) s'alimentant en courant continu et consommant au maximum quelques milliampères. Monté à l'extérieur du boîtier, celui-ci fera suffisamment de bruit pour réaliser une « pré-alarme » totalement autoprotégée : c'est souvent suffisant pour faire fuir l'intrus, avant même que la centrale principale ne se déclenche.

Les fils de ce bruiteur, comme ceux du clip de pile, seront soudés côté cuivre, une fois la carte insérée dans le boîtier. On pourra donc procéder à des essais avant même d'avoir construit le récepteur infrarouge !

La toute dernière opération sera le montage de la lentille de Fresnel par l'intérieur du boîtier : deux pièces en ABS sont fournies à cet effet. On les utilisera pour bien pousser la lentille dans son logement courbe, face cannelée vers l'intérieur (c'est très important).

On se servira si possible de pinces de photographe pour les maintenir provisoirement en place, et lorsque tout sera bien au point, on passera à leur collage, une seule à la fois. Il faut employer de la colle pour **PVC rigide**, normalement destinée au collage des tuyaux de sanitaires. Veillez scrupuleusement à ne pas « baver » sur la lentille, et laissez les pinces en place au moins deux heures.

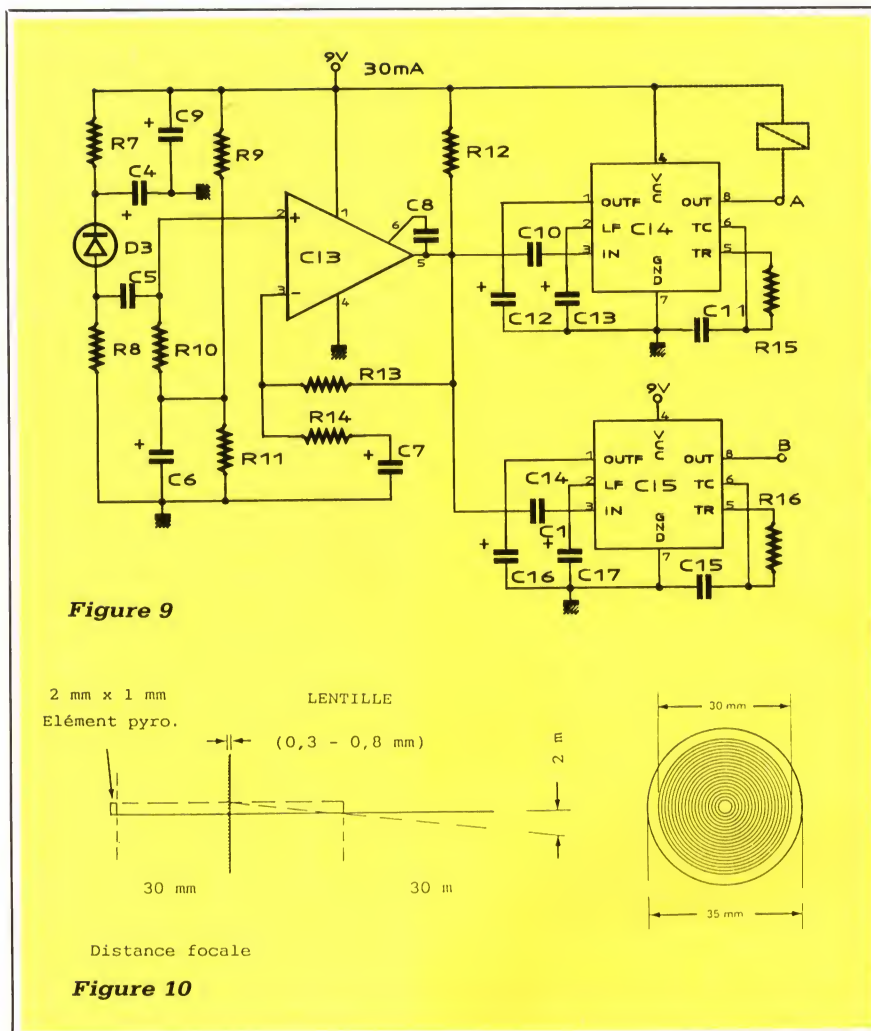


Figure 9

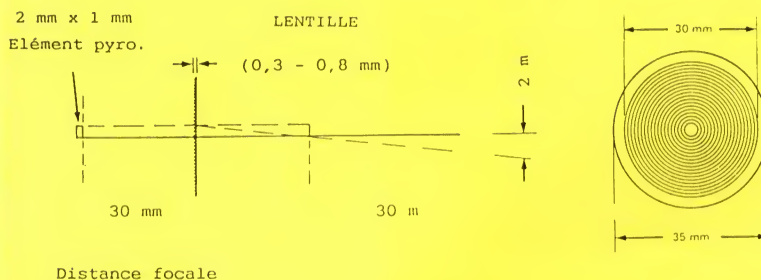


Figure 10

LE RÉCEPTEUR POUR LA CENTRALE


La figure 9 fournit le schéma d'un récepteur infrarouge à deux canaux destiné à être adjoint à une centrale.

d'alarme quelconque, à un transmetteur téléphonique (voir notre série spécialisée), ou à une simple sirène de puissance qui retentira alors huit secondes à chaque mouvement détecté.

Le second canal est destiné à recevoir l'émission d'un **boîtier portatif** servant à armer et désarmer le système.

Nos lecteurs habitués reconnaîtront le schéma du récepteur de notre « télécommande domotique », avec laquelle cette réalisation est entièrement compatible : simplement, nous avons réglé la voie A sur une bande passante plus large afin de fiabiliser de fonctionnement en cas de glissement de la fréquence d'émission dû à une température extrême ou à la fatigue de la pile (qu'il ne faut pas oublier de remplacer une fois par an, de préférence avant l'hiver, mais on ne sait jamais...).

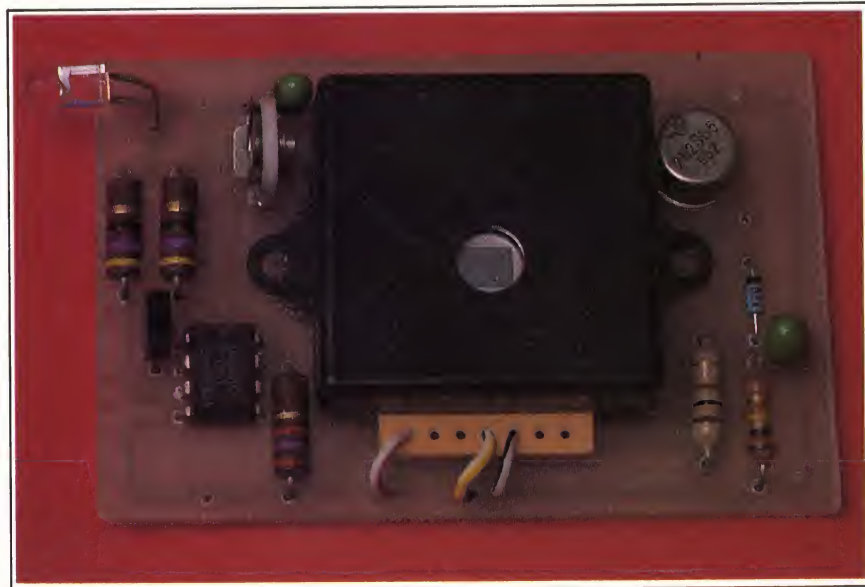Il n'y a pas de réglage sur ce récepteur : c'est l'émetteur que l'on doit accorder sur la fréquence du 567 à



l'aide de son unique potentiomètre, qu'il faut caler au milieu de la plage activant le récepteur.

Les deux sorties du récepteur sont de type « collecteur ouvert », capables aussi bien de commander un relais qu'une entrée de circuit logique : de quoi piloter à peu près ce que vous voudrez, à commencer par une LED pour les essais !

En principe, placé dans de bonnes conditions (lumière atténuée), cet ensemble émetteur-récepteur porte grossièrement à deux ou trois mètres, ce qui est généralement insuffisant. C'est là qu'intervient la lentille de Fresnel CE 01 (figure 10). De forme ronde et de focale 30 mm, cette pièce est normalement prévue pour équiper le détecteur MS 02 lorsqu'il s'agit de protéger un long couloir (portée de 30 mètres !)

Placée à 3 cm de la BP 104 de notre récepteur (et convenablement centrée), elle augmente considérablement la portée de notre liaison. En contrepartie, la directivité du récepteur augmente fortement : il faut « pointer » soigneusement la diode de l'émetteur vers la lentille, qui doit se trouver bien en face.

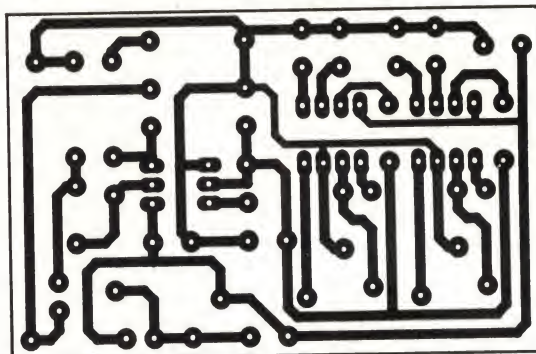


Figure 11

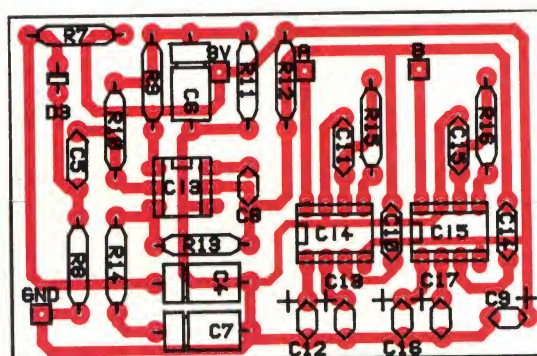


Figure 12

Nomenclature

Résistances : 5 % 1/4 W

R₁ : 100 kΩ
R₂ : 1 kΩ
R₃ : 2,7 kΩ
R₄ : pot-ajustable 22 kΩ
R₅ : 47 Ω
R₆ : 47 Ω
R₇ : 4,7 kΩ
R₈ : 120 kΩ
R₉ : 3,3 kΩ
R₁₀ : 120 kΩ

Condensateurs chimiques 16 V ou non polarisés 100 V

C₁ : 10 μF Tantale goutte
C₂ : 10 μF Tantale goutte
C₃ : 4,7 nF
C₄ : 4,7 nF
C₅ : 1 nF
C₆ : 4,7 μF
C₇ : 1 μF
C₈ : 2,2 μF
C₉ : 100 μF
C₁₀ : 0,22 μF
C₁₁ : 10 nF
C₁₂ : 4,7 μF
C₁₃ : 0,1 μF
C₁₄ : 0,22 μF

C₁₅ : 10 nF
C₁₆ : 4,7 μF
C₁₇ : 0,47 μF

Transistor

T₁ : 2N2905

Circuits intégrés

CI₁ : MS 02 Sélectronic
CI₂ : LM 555
CI₃ : TCA 335A, TAA 765A, etc.
CI₄ : LM 567
CI₅ : LM 567

Autres semi-conducteurs

D₁ : Zener 5,1V 1/4W
D₂ : LD 274
D₃ : BP 104

Divers

Lentille CE 24 Sélectronic
Lentille CE 01 Sélectronic
Boîtier GIL-BOX
Pile 9V avec clip
Alim 9V 30 mA permanent
Buzzer piézo-actif 3 à 24V (facultatif)

On obtient ainsi une liaison très fiable, pratiquement insensible aux rayonnements provenant de directions autres que celle de l'émetteur.

La figure 11 donne le tracé du circuit imprimé de ce récepteur, qu'il faudra câbler conformément à la figure 12 avant de l'incorporer, avec sa lentille, dans le coffret de votre centrale d'alarme. Le récepteur consommera environ 30 mA sur l'alimentation de celle-ci, qui sera donc de préférence du type « secteur » secourue par batterie tampon.

Bien entendu, rien n'empêche d'installer plusieurs détecteurs infrarouges équipés chacun de leur récepteur, afin d'exploiter au mieux les possibilités d'une centrale à multiples « niveaux de protection », y compris éventuellement une traditionnelle « boucle de rupture ». Mais nous abordons là des choix qui ne nous regardent plus : à vous de jouer !

Patrick GUEULLE



TRANSFORMATEURS AUDIO HAUTE PERFORMANCE

La société SYSTEL, du groupe BALLOFET, vient d'éditer une plaquette de présentation de sa gamme de Transformateurs Audio.

Ces transformateurs s'adressent aux constructeurs de matériel du type : table de mixage, amplificateur, générateur du secteur audio.

Cette documentation permet au constructeur de ces matériels de choisir, parmi une gamme standard, le transformateur dont les caractéristiques sont adaptées à son application, en ce qui concerne la bande passante, l'impédance présentée, la distorsion, la dynamique de la protection contre les champs extérieurs.

En corollaire de sa gamme standard, SYSTEL réalise tout transformateur sur cahier des charges.

La nouvelle documentation présente les croquis des différents boîtiers possibles et des types de sorties notamment par perles de verre, par fils, par pins.

Les transformateurs audio SYSTEL, qu'il s'agisse de transformateurs d'entrée, de sortie, d'adaptation micro ou d'impédance, disposent d'un boîtier protégé contre les influences des rayonnements magnétiques extérieurs ou inhérents au transformateur lui-même.

Cette protection consiste en l'adjonction de un à trois blindages intérieurs concentriques en MUMETAL.



SYSTEL :

ZI de Pissaloup - Parc Héliopolis
rue, E.-Branly - 78190 TRAPPES
Tél. : 30.69.01.10

LE MULTIPLEXEUR MPXA DE NOGEMA

Le multiplexeur MPXA est un boîtier d'interface permettant l'interconnexion et la centralisation de tout appareil équipé d'un interface série asynchrone (consoles centrales, balances, terminaux portables, imprimantes, ordinateurs, automates, lecteur de code à barres, lecteur de badges, afficheur, etc.).

L'ordinateur central est libéré de toutes contraintes (temps de réponse, charge machine, etc.), par un stockage automatique des données dans le multiplexeur et le contrôle automatique des flux entre ce dernier et les divers appareils qui lui sont connectés. L'ordinateur central peut interroger le multiplexeur quand il le veut pour converser avec chaque appareil.

Le multiplexeur MPXA est très simple d'emploi et ne demande que des modifications mineures pour s'intégrer à des applications existantes. Il s'intègre dans tout environnement micro ou mini et principalement pour des applications individuelles.

DESCRIPTION :

Le MPXA peut être équipé sur demande de diverses cartes et configurations en fonction des besoins de l'utilisateur. Une évolution du matériel reste toutefois possible après installation grâce à sa modularité.

Il se présente sous forme de RACK avec des cartes identiques au format EUROPE. Chaque carte est équipée d'un processeur, d'une mémoire RAM, et d'une liaison externe série. Il comprend une carte mère (liaison avec l'ordinateur central) et de 8 à 64 cartes filles (liaison avec les divers appareils).

Un boîtier (comportant 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57 ou 65 alvéoles). Une alimentation intégrée au boîtier. Chaque carte (mère ou fille) peut être équipée soit en RS232, RS422, soit en boucle de courant. Chaque carte fille peut recevoir 8 000 ou 32 000 octets de mémoire de données. La carte mère est en liaison avec l'ordinateur central à 9 600 bauds. Les cartes filles sont configurables par programmes :

- Vitesse 300, 1 200, 2 400, 4 800 et 9 600 bauds.
- Réception privilégiée ou émission privilégiée.
- Fonctionnement de DTR ou XON-XOFF.
- Caractère de fin de transmission.

OPTIONS : Équipement de commandes d'appareil et de prise d'information :


- Chaque fille peut être équipée de 2 relais et de 2 entrées logiques avec optocoupleurs.
- Des adaptations de programmation spécialisée peuvent être réalisées sur devis.
- Alimentation avec sauvegarde sur batterie.

INSTALLATION : 1 prise 220 V avec terre (0,5 A).
Chaque câble de liaison doit être équipé d'une prise 9 points femelle.

NOGEMA INFORMATIQUE
8 RUE DU GAL GOURAUD
54000 NANCY
TEL : 83.40.44.44

Gradateur

Interrupteur temporisé à effleurement

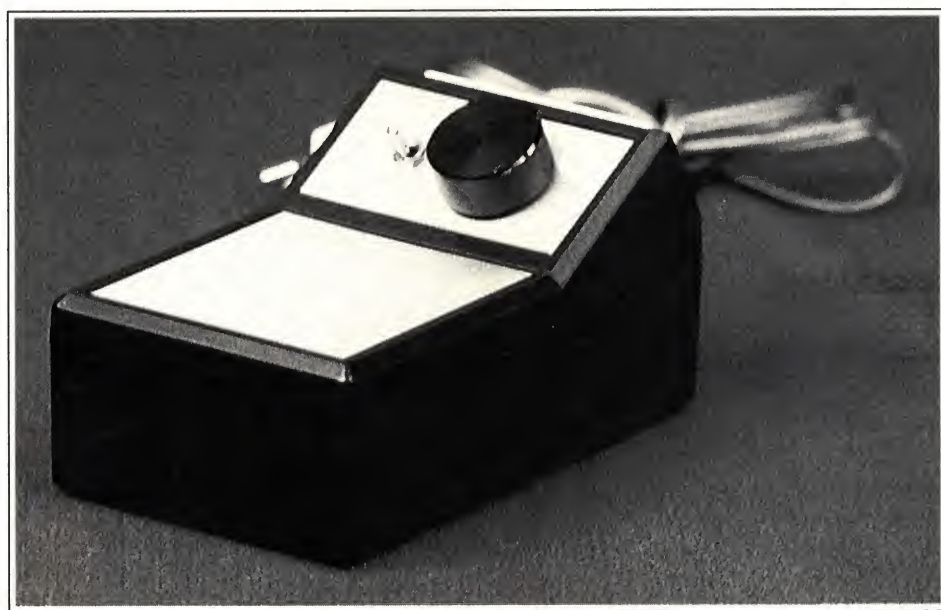

Depuis l'apparition sur le marché grand public de circuits intégrés à grande intégration, comprenant la presque totalité des composants intervenant pour la réalisation d'une fonction, il est devenu très facile de mettre en œuvre des applications spécifiques qui, auparavant, nécessitaient un grand nombre de composants discrets. Cet avantage a cependant trois inconvénients majeurs. Le premier est de réduire souvent la conception d'un appareil à un suivi scrupuleux de la note d'applications du fabricant, sans comprendre nécessairement le fonctionnement du circuit.

LE second réside dans la difficulté qu'il y a de réaliser un appareil dont les fonctions doivent différer un peu de celles qui ont été prévues par le constructeur et ceci passe souvent par la

mise en œuvre d'artifices, et donc de circuits périphériques plus ou moins complexes. Quant au troisième, c'est tout simplement un problème de distribution. S'il s'agit de circuits assez simples, il est alors toujours plus

instructif, et parfois plus simple, de recourir à des composants discrets.

L'appareil que nous vous présentons doit réaliser deux fonctions différentes. La première est un interrupteur/gradateur à effleurement. La



seconde est un interrupteur temporisé qui permet d'allumer une lampe très progressivement, dans un temps qui peut varier entre 10 secondes et 10 minutes (effet de crépuscule). Si la première peut facilement être réalisée à l'aide du S 566 B de Siemens, il en va différemment de la seconde. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour une solution «discrète», mais numérique. 8 circuits logiques C-MOS sont suffisants, avec, en prime, une consommation dérisoire. Et puis, il y a le plaisir de comprendre exactement ce que l'on fait ! En voici les caractéristiques (figure 1).

POSITION GRADATEUR

- effleurement bref : marche / arrêt
- effleurement long : montée (ou descente) progressive de l'intensité lumineuse tant que l'on effleure la touche ; le niveau atteint est maintenu après relâchement de la touche ; un deuxième effleurement long inverse le sens de progression. La progression s'arrête automatiquement dès que le maximum (ou le minimum) est atteint.

POSITION INTERRUPTEUR TEMPORISÉ

- effleurement bref : marche / arrêt
- effleurement long : montée (ou descente) progressive de l'intensité lumineuse qui démarre dès le relâchement de la touche et se poursuit jusqu'à ce que le maximum (ou le minimum) soit atteint. La durée de la progression est réglable entre environ 10 secondes et 10 minutes.

■ SYNOPTIQUE

Pour commander l'intensité lumineuse d'une lampe, il faut découper les alternances du secteur. Ceci est habituellement réalisé à l'aide d'un

triac qu'il suffit de déclencher avec un certain retard par rapport au passage de la tension par zéro, lors du début de chaque alternance.

Pour générer ce retard, deux solutions sont possibles : la première, analogique, consiste à créer une rampe de tension synchronisée sur le début de chaque alternance et de déclencher le triac dès que cette tension dépasse une tension de consigne. La seconde, numérique, utilise un compteur prépositionnable qui déclenche le triac dès qu'il atteint une certaine valeur. C'est cette solution que nous avons adoptée car elle peut s'interfacer directement avec les circuits logiques de gestion de la touche de commande.

La figure 2 présente le synoptique retenu.

Le monostable numérique est créé par les circuits IC₅ à IC₈ qui sont des compteurs-décompteurs prépositionnables à 4 bits.

Un module (T₁, IC₄) détecte le début de chaque alternance (passage par zéro) et génère une très courte impulsion. Cette impulsion provoque le chargement dans IC₇ et IC₈ de la valeur présente sur les sorties Q₀ à Q₃ de IC₅ et IC₆.

IC₇ et IC₈ reçoivent des impulsions d'horloge à une fréquence d'environ 25,6 kHz ($16 \times 16 \times 100$ Hz). Lorsque leur contenu atteint 255, la sortie C₀ de IC₈ passe à zéro et ce signal déclenche le triac. Le délai entre le début de l'alternance et le déclenchement du triac ne dépend donc que de la valeur chargée dans les compteurs IC₇ et IC₈, donc de l'état des sorties Q₀ à Q₃ de IC₅ et IC₆. Ces sorties codent donc un nombre que nous désignerons par N.

Les circuits de gestion de la touche de commande différencient une

impulsion courte d'une impulsion longue (supérieur à 0,6 seconde) et envoient ces signaux dans une logique de commande qui contrôle l'état des compteurs IC₅ et IC₆. Les entrées de prépositionnement de ces compteurs sont toutes à 1. Pour obtenir une intensité maximale, la logique envoie une impulsion de chargement. Ainsi, IC₇ et IC₈ reçoivent la valeur 255 au début de chaque alternance et déclenchent immédiatement le triac. Au contraire, pour éteindre complètement la lampe, la logique envoie une impulsion de reset à IC₅ et IC₆. Ainsi, IC₇ et IC₈ reçoivent la valeur 0 au début de chaque alternance et, compte-tenu de la fréquence de l'horloge, n'ont pas le temps d'atteindre 255 avant la fin de l'alternance ; le triac n'est donc jamais déclenché. Toute valeur de N intermédiaire entre 0 et 255, obtenue à l'aide d'une seconde horloge (lente et de fréquence variable en position «interrupteur temporisé») engendre un retard (et donc une intensité lumineuse) intermédiaire.

■ SCHÉMA DE PRINCIPE

Il est présenté sur la figure 3. Vu la faible consommation de l'ensemble, l'alimentation a été confiée à un couple condensateur-résistance. La tension aux bornes de C₂ est à peu près filtrée et vaut environ 6 V.

T₁ génère un signal carré synchronisé sur les alternances du secteur. Ce signal est mis en forme par IC₄₋₁. Les fronts montants et descendants sont différenciés et on dispose finalement, sur la sortie d'IC₄₋₂ d'une impulsion fine lors de chacun de ces deux fronts. Ces impulsions sont envoyées à l'entrée de chargement de IC₇ et IC₈. IC₄₋₃ réalise l'horloge à 25,6 kHz, dont la fréquence devra être ajustée (c'est le seul réglage).

La sortie C₀ d'IC₈ commande la LED d'un opto-triac qui déclenche le triac de puissance. En dehors de l'isolement galvanique (qui ne nous intéresse pas ici), un opto-triac présente l'intérêt de commander très efficacement un triac, aussi bien pendant les alternances positives que pendant les alternances négatives.

On reconnaît en IC₅, IC₆, IC₇, et IC₈ le monostable numérique présenté dans le synoptique : les sorties des deux premiers sont reliées aux

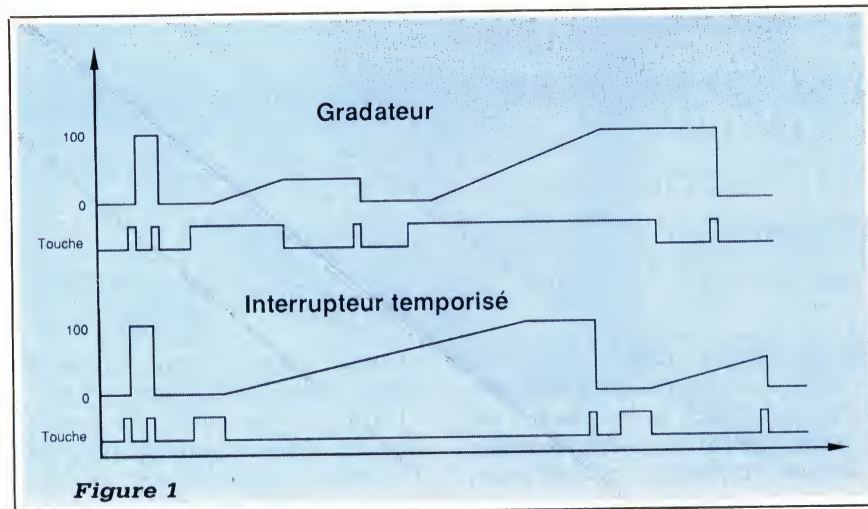


Figure 1

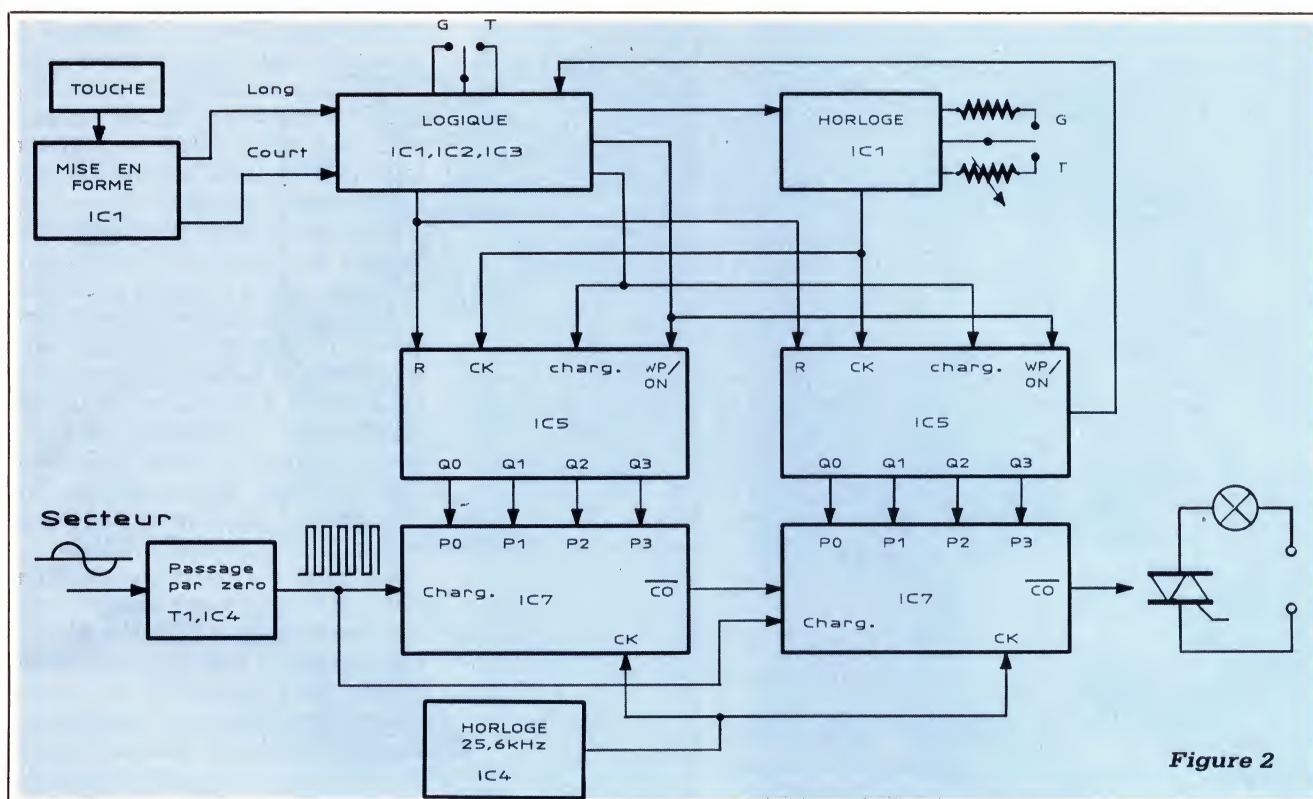


Figure 2

entrées de prépositionnement des deux derniers. Les entrées de prépositionnement d'IC₅ et IC₆ sont toutes reliées à 1. Un reset (entrée R) fait passer N à 0 ; un chargement (entrée PR) le fait passer à 255.

La touche de commande est une touche à effleurement. La tension « de bruit » présente sur le doigt et appliquée sur la touche, est mise en forme par IC₁₋₄ et intégrée. A la sortie d'IC₁₋₅, on dispose d'un signal carré très propre qui reproduit l'action sur la touche. Ce signal passe dans un second circuit intégrateur puis mis en forme par IC₁₋₁ dont la sortie passe à 0 si l'effleurement dure plus de 0,6 seconde (environ). En combinant ce signal avec celui présent sur la sortie d'IC₁₋₅, on obtient, en sortie d'IC₂₋₂, un 1 lorsque l'on appuie sur la touche pendant plus de 0,6 seconde.


Le créneau disponible en sortie d'IC₁₋₃ est inversé avant d'être appliqué sur l'entrée horloge d'une bascule D (IC₃) montée en compteur par 2. Les sorties d'IC₃ sont utilisées pour commander le sens de comptage des compteurs IC₅ et IC₆. Le

sens de progression de l'intensité lumineuse change donc à chaque fois qu'on relâche la touche.

Par ailleurs les fronts montants des signaux sur ces sorties sont différenciés. Si l'impulsion qui en résulte apparaît lorsque la sortie d'IC₁₋₁ est à 1 (effleurement court), elle est alors transmise, soit à l'entrée reset (extinction complète), soit à l'entrée de prépositionnement (allumage maximum) d'IC₅ et IC₆. Ce dispositif règle la fonction tout-ourien en cas d'effleurement bref.

Il ne reste qu'à voir la seconde horloge, réalisée autour d'IC₁₋₆. Il s'agit d'un oscillateur simple dont la fréquence est fixe en position « gradateur », variable en position « interrupteur temporisé ». Ce signal d'horloge est appliqué sur l'entrée de comptage d'IC₅ et d'IC₆. L'horloge peut être bloquée par l'intermédiaire de D₆ ou D₇ (selon le mode).

En position « interrupteur temporisé », l'horloge continue d'osciller tant que la sortie C₀ de IC₆ est à 1. Quand IC₅ et IC₆ sont en mode

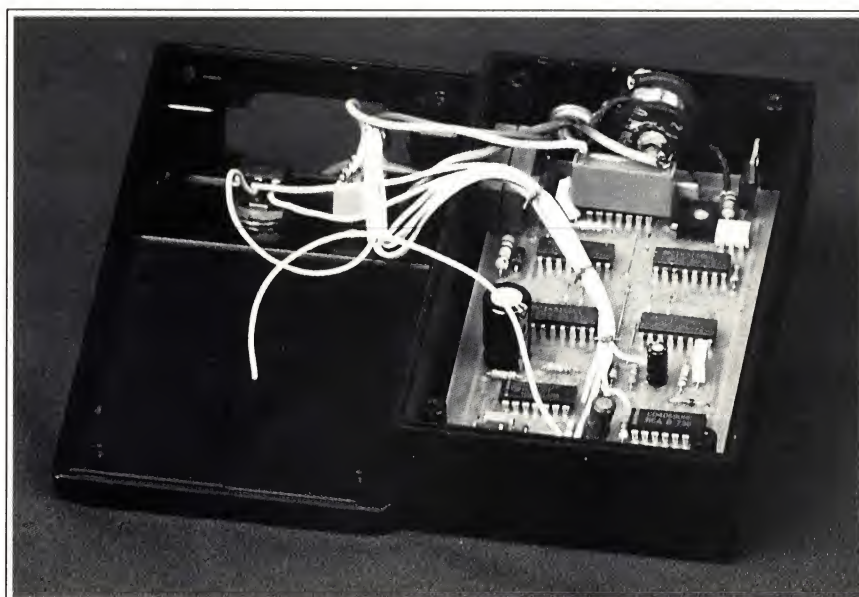


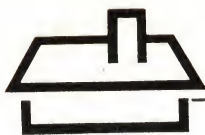


Figure 3

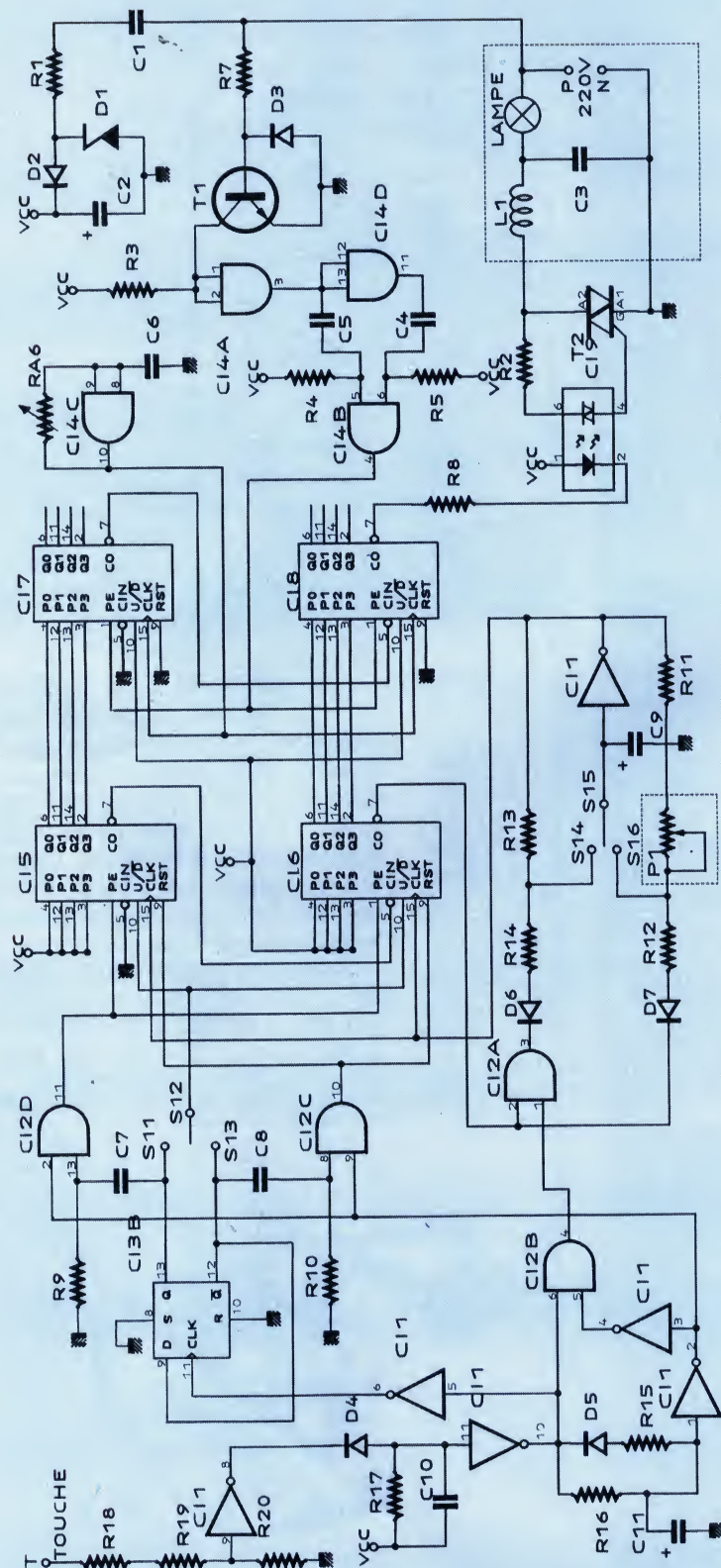

« comptage » (UP), C_0 passe à 0 quand N vaut 255 ; en mode « décomptage » (DOWN), C_0 passe à 0 quand N vaut 0. En position « gradateur », l'horloge oscille à condition que la sortie C_0 d'IC₆ soit à 1 et que l'effleurement soit long.

Ainsi, en position gradateur, si la lumière est éteinte, IC₅ et IC₆ sont en mode « UP », N vaut 0 et C_0 est à 1. Une action longue sur la touche libère l'horloge et N augmente tant que la touche est actionnée et que N est inférieur à 255. Quand la touche est relâchée, IC₃ change d'état et IC₅ et IC₆ passent en mode « DOWN ». Une nouvelle action longue fait décroître N jusqu'à ce qu'il atteigne 0 ou que la touche soit relâchée.

En position « interrupteur temporisé », si la lumière est éteinte, IC₅ et IC₆ sont en mode « DOWN », N vaut 0 et C_0 est à 0. Une action brève fait passer les compteurs en mode « UP », apparaît une impulsion de chargement (sortie d'IC₂₋₃). N passe donc à 255 et C_0 reste à 0. Une action longue sur la touche provoque seulement un passage en mode « UP » (dès que la touche est relâchée). De ce fait, C_0 passe à 1, ce qui libère l'horloge et N augmente jusqu'à atteindre 255.

■ RÉALISATION PRATIQUE

La presque-totalité des composants prend place sur un petit circuit imprimé simple face de $12,7 \times 6,8$ cm. Le tracé est donné sur la figure 4 et l'implantation à la figure 5. La self antiparasites n'a pas été placée sur le circuit imprimé car son encombrement varie beaucoup d'un fournisseur à l'autre.

Si l'on souhaite commander une assez forte puissance (lampadaire halogène), il est conseillé de placer un petit radiateur sur le triac T₂. Ne pas oublier de câbler les 10 straps.

Le plan de câblage est présenté sur la figure 6. Le condensateur C_3 et la self antiparasites doivent être montés « en lair ». Cette dernière a souvent la fâcheuse manie d'émettre un grésillement désagréable et très intense quand la luminosité est aux alentours de 50 %. Pour atténuer ce bruit, il suffira de noyer la self dans une résine (genre araldite, résine plexi...).

L'ensemble pourra prendre place dans un petit coffret aux convenances de chacun. Quant à la touche de commande, vous pouvez donner

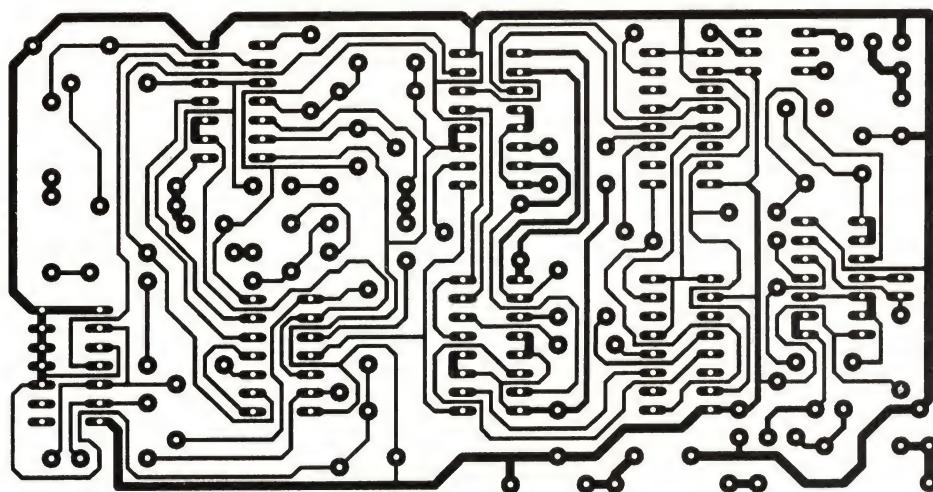


Figure 4

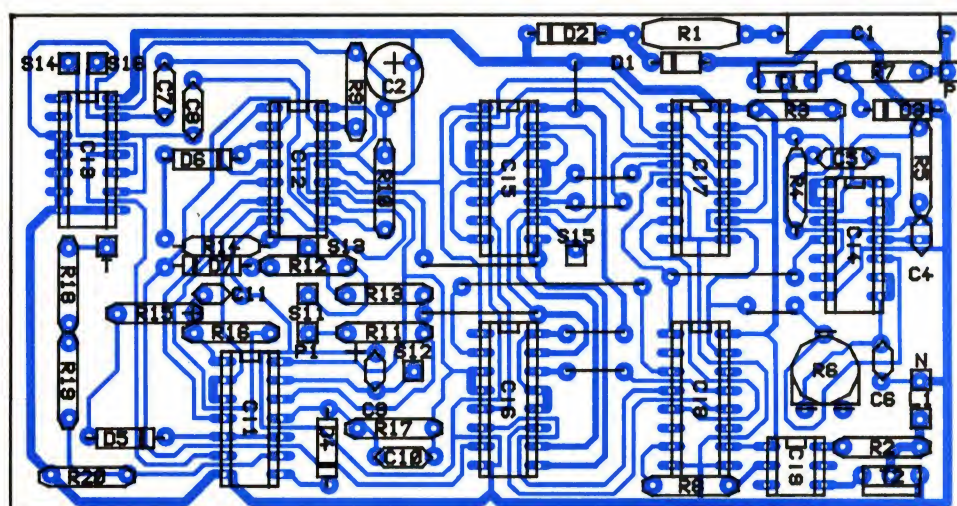


Figure 5


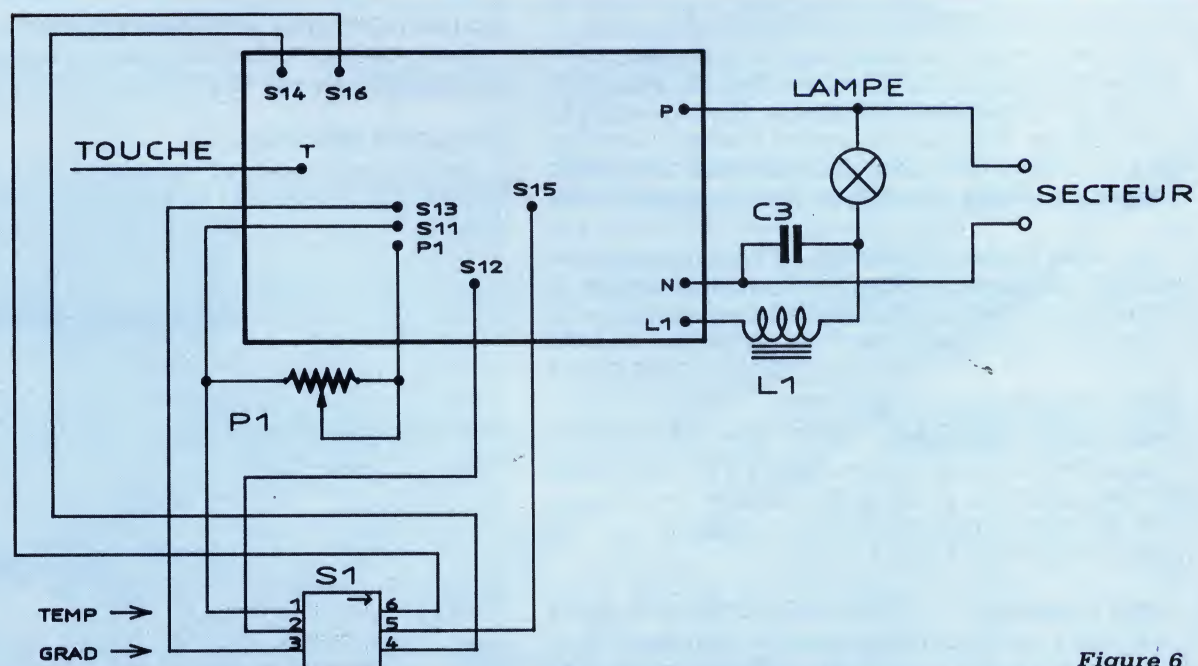


Figure 6

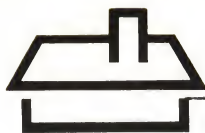

libre cours à votre imagination pourvu qu'elle soit métallique. L'auteur a utilisé le boîtier TO 3 d'un transistor, mais certains préféreraient peut-être caresser un petit chien en bronze !

Attention aux plaques alu anodisées qui ne conduisent pas.

Enfin, les plus astucieux interface-rons certainement ce montage avec leur réveil favori.

■ MISE EN ROUTE

La mise au point ne nécessite aucun instrument de mesure. Après les vérifications d'usage, placez R_6 à mi-course. Si en position gradateur, branchez une lampe à incandescence sur la sortie et raccordez le montage au secteur. Par des effleuréments brefs de la touche, vous devez pouvoir alternativement allumer complètement et éteindre en partie (ou totalement) la lampe. Si ce n'est pas le cas, inversez le sens de branchement de la prise de courant.

Lorsque cette étape est franchie, placez-vous dans la position qui provoque une extinction complète de la lampe. C'est tout.

Achievez de vous persuader du bon fonctionnement général en vérifiant que vous obtenez bien les caractéristiques décrites en début

d'article.

A tous, bons réveils en douceur !

X. MONTAGUTELLI

Nomenclature

Résistances (1/8 W, 5 % sauf spécifications contraires)

R_1 : 1 k Ω , 1 W	R_{11} : 15 k Ω
R_2 : 1 k Ω , 1 W	R_{12} : 1 k Ω
R_3 : 15 k Ω	R_{13} : 39 k Ω
R_4 : 82 k Ω	R_{14} : 1 k Ω
R_5 : 82 k Ω	R_{15} : 3,9 k Ω
R_6 : 22 k Ω ajust	R_{16} : 56 k Ω
R_7 : 82 k Ω	R_{17} : 680 k Ω
R_8 : 470 Ω	R_{18} : 1 M Ω
R_9 : 15 k Ω	R_{19} : 1 M Ω
R_{10} : 15 k Ω	R_{20} : 470 k Ω

Condensateurs

C_1 : 0,22 μ F 400 V
C_2 : 1000 μ F 16 V
C_3 : 0,1 μ F 400 V
C_4 : 1 nF 100 V
C_5 : 1 nF 100 V
C_6 : 3,3 nF 100 V
C_7 : 100 nF 100 V
C_8 : 100 nF 100 V
C_9 : 4,7 μ F 16 V
C_{10} : 0,22 μ F 100 V
C_{11} : 10 μ F 16 V

Circuits intégrés

IC ₁ : 4069
IC ₂ : 4081
IC ₃ : 4013
IC ₄ : 4093
IC ₅ : 4516
IC ₆ : 4516
IC ₇ : 4516
IC ₈ : 4516
IC ₉ : MOC 3020

Divers

P ₁ : 1 M Ω linéaire
S ₁ : inverseur
2 positions
2 circuits
L ₁ : self antiparasites

Semi-conducteurs

T ₁ : BC 168	D ₂ : 1N4004	D ₅ : 1N4148
T ₂ : Triac 400 V 6A	D ₃ : 1N4004	D ₆ : 1N4148
D ₁ : Zener 6,8 V, 400 mW	D ₄ : 1N4148	D ₇ : 1N4148

Attention, dans certains cas le 4013 (IC 3) bien que recevant les impulsions d'horloge peut ne pas basculer. Ceci parce que les fronts ne sont pas suffisamment raides. Remède : placer un circuit différenciateur-C 4,7 nF en série, résistance entre l'entrée du 4013 et la masse (220 k Ω)-à la sortie de IC 1 (broche 6).

LA REPONSE AUX BESOINS D'ENERGIE INTENSE

La société RALSTON ENERGY SYSTEMS FRANCE lance une gamme complète d'accumulateurs Nickel-Cadmium, au format des piles standard.

POURQUOI DES PILES RECHARGEABLES ?

Combien de fois ne vous êtes-vous pas dit que la voiture télécommandée de votre enfant ou votre baladeur étaient des dévoreurs d'énergie, donc de budget ?

En effet les appareils d'utilisation fréquente fonctionnent à l'aide de piles classiques, exemples : baladeurs, magnétophones, ou bien encore télécommandes, flashes etc.

Pour tous ces cas d'utilisation, les piles rechargeables peuvent remplacer les piles classiques et présenter un avantage financier non négligeable.

Vous pourrez les recharger et les utiliser plus de 1 000 fois.

ASPECT TECHNOLOGIQUE :

UNE TENSION CONSTANTE

La tension est selon les formats de 1,2 V ou 8,4 V mais elle reste constante pendant toute la durée de décharge. Ceci les rend parfaitement interchangeables avec les piles classiques 1,5 V ou 9 V.

FORTE PUISSANCE

Les piles rechargeables possèdent une faible résistance interne ce qui leur permet de disposer d'une forte puissance pour les décharges rapides.

INSENSIBILITE A LA SURCHARGE

Les piles rechargeables UCAR peuvent absorber en toute sécurité et sans dégradation de leurs performances, de longues périodes de surcharge.

UTILISATION PAR CONDITIONS EXTREMES

Il est possible d'utiliser les piles rechargeables par des températures de -40 °C à +50 °C.

CHARGEUR UNIVERSEL

Une des spécificités du chargeur UCAR, c'est de permettre de recharger tous les formats de piles rechargeables.


— RC20 — RC14 — RC6 : possibilité de recharger jusqu'à 4 piles/module de 2.

— RC03 : possibilité de recharger 4 piles grâce à son adaptateur.

— RC22 : possibilité de recharger 2 piles.

Rapide, il peut en une nuit, charger les formats de piles les plus courants (exemple : 4 piles RC6 en 8 heures).

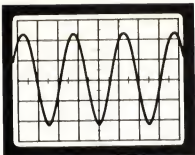RALSTON ENERGY SYSTEMS FRANCE
PILES UCAR
4, allée du C^t Mouchotte
91550 Paray-Vieille-Poste
Tél. : 49.75.16.68



AUDIO PRECISION SYS 127

Un système économique de tests en courant continu et numérique géré par ordinateur.

Audio précision dont le « system one » a établi la réputation dans le monde de la mesure, a développé un système de mesure complet, articulé autour d'un module « DCX 127 » et géré par un micro-ordinateur compatible PC. Ce dernier doit posséder une mémoire de 640 Ko et un système de visualisation CGA, Hercule, EGA ou VGA. L'appareil complet comprend donc le module Audio-précision DCX 127, l'interface et le logiciel.

Le DCX 127 contient un voltmètre-ohmmètre c.c. 4½ digits, deux sources de tension continue ± 10.5 V programmables indépendamment avec une résolution de 20 μ V, un port parallèle entrée/sortie 21 bits et trois ports parallèles de commande de 8 bits.

La détermination des paramètres de tests et l'implantation des procédures (enchaînement de plusieurs tests), ne requièrent aucune expérience de programmation. Le logiciel permet d'appeler à tout moment sur l'écran un menu, ou un tableau très clair et détaillé affichant les données et informations relatives à la configuration de l'essai en cours, y compris les paramètres d'excitation soumis à sélection par l'opérateur.

Le mot numérique de 21 bits, ou bien chacune des sources de courant continu, peut être balayé en tant que variable d'excitation ou stimulus (axe horizontal du graphique), alors que se dessine en temps réel sur l'écran la courbe représentative — ou suivant le cas, le tableau — d'une mesure en courant continu, d'une mesure de résistance, ou d'une valeur de ce mot numérique d'entrée en fonction de ce stimulus.

Une courbe de limite admise peut être incluse. La fonction calcul (« compute ») du logiciel donne la possibilité d'obtenir la courbe ou le tableau présentant directement les écarts vis-à-vis de cette limite.

Parmi les applications types de cet équipement, notons ;

— Mesure de résistance d'un élément résistif variable. (F.E.T., LDR, Opto-coupleurs, etc.)

— Mesure d'un convertisseur numérique-analogique ou analogique-numérique, (écarts par rapport à la linéarité théorique).

— Décharge d'une batterie NiCd dans le temps.

— Réseau des caractéristiques d'un transistor F.E.T. grâce au balayage en cascade.

— Commutation de charges d'amplificateur.

— Tests « bon/mauvais » avec limites prédéterminées.

Tous les résultats sont immédiatement exploitables par une imprimante extérieure.

SPECIFICATIONS :

MESURES DE TENSIONS CONTINUES

— gammes 0, 0.2, 2, 20, 200, 500 V.

— précision de 0.055 % à 0.07 % pleine échelle (suivant gamme).

— résolution 0.005 % pleine échelle (sauf gamme 500 V. : 100 mV.)

— résistance d'entrée 10 Mohms.

MESURE DES RESISTANCES

— gammes 0, 0.2, 2, 20, 200, 2 000 k Ω .

— précision de 0.055 % à 0.07 % pleine échelle suivant gamme (env. 0.15 % dans la gamme 2 Mohms).

— résolution 0.005 % pleine échelle (sauf gamme 2 Mohms : 200 Ohms)

— tension de mesure 6 V. c.c. en circuit ouvert.

SOURCE DE TENSION CONTINUE

— gammes 0 à + 10.5 V et 0 à - 10.5 V (sortie bi-polaire).

— résolution 20 μ V. (équivalente à 20 bits).

— précision (0.05 % + 0.2 mV), absolue
40 μ V, relative à la meilleure ligne moyenne.

ENTREE/SORTIE NUMERIQUE

— configuration : mot de 21 bits + signe, plus signaux de validation et de données nouvelles.

— compatibilité LSTTL/CMOS ; sortie max. + 5 mA/bit.

— transfert de données, max. 8 ms par transfert (limitée par vitesse du processeur).

PORTS DE SORTIE AUXILIAIRES


— configuration : 3 ports de sortie indépendants 8 bits parallèles. Pour interfacement avec relais et circuits logiques.

ETABLISSEMENTS MESUREUR

72-76, rue du Château-des-Rentiers
75013 PARIS - Tél. (1) 45.83.66.41



LABOTEC

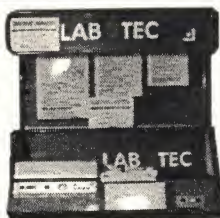

Si vous avez un circuit imprimé à livrer dans les 48 heures...
LA BONNE SOLUTION GRAVEZ-LE VOUS MEME

ET A QUEL PRIX !!!
15 Frs/dm²

CIRCUITS IMPRIMES

ATOMISEURS ET VAPORISATEURS

DIAPHANE	35,00
ELECTROFUGE 100	62,00
ELECTROFUGE 300	38,00
GIVRANT 50	45,00
ORDINET	35,00
PERCHLORURE DE FER	27,00
REVELEUR MAGNET.	35,00
SITOSEC	48,00
SOUFL'ROND	82,00
SPECIAL CONTACT F2	34,00
SPECIAL TUNER	45,00
VERNIS INCOLORE	13,00

MESURE

GENE PORTABLE ISKRA 555RC	475,00
THERMOMETRE DIGITAL 303K	495,00
MESUREUR DE CHAMP PERIFEEC TC400	3546,00
CONTROLEUR DM78	248,00



GOLDSTAR DM 7333
590,00

CONVERTISSEUR

courant continu/alternatif
100W **1470,00**
250W **3261,00**
500W **3973,00**



OUTILLAGE

safico

FRANCE

FER A SOUDER



14W 130,00
30W 120,00
40W 120,00

PINCES A BEC PLAT

215 00	78,30 HT
215 10	93,85 HT
222 00	93,70 HT
222 10	110,70 HT
216	99,60 HT
219	112,30 HT

PINCES COUPANTES

201	97,85 HT
202	105,65 HT
202 01	116,00 HT
208	91,45 HT
209	108,80 HT
230	86,50 HT

PINCES A DENUDER

221	114,50 HT
-----	-----------

COFFRETS



FB2 (110x71x49 mm) **11,00**

PROMOTION
REMISE
DE 15 %
SUR TOUTS LES
KITS

LYON RADIO COMPOSANTS

46 QUAI PIERRE SCIZE - 69009 LYON - 78 39 69 69 -
Telex: 306 254 F BSC LRC - Fax: 78 30 54 83

TRANSISTORS JAPONNAIS


AN 374	24,00	AN7158	45,00	HA1329	56,00	LA3350	20,00
AN5610	67,00	AN7161	38,00	HA1339	58,00	LA3370	47,00
AN5630	55,00	AN7166	47,00	HA1342	64,00	LA4031	60,00
AN5732	26,00	AN7178	41,00	HA1361	46,00	LA4032	43,00
AN 612	31,00	AN7310	12,00	HA1366W	41,00	LA4051	40,00
AN6540	44,00	AN7311	43,00	HA1368	46,00	LA4100	25,00
AN6551	15,00	AN7410	18,00	HA1370	115,00	LA4101	28,00
AN6554	15,00	HA11225	24,00	HA1372	59,00	LA4102	18,00
AN 103	28,00	HA11227	44,00	LA1130	23,00	LA4110	25,00
AN 203	44,00	HA11235	29,00	LA1140	14,00	LA4112	25,00
AN 210	26,00	HA11244	44,00	LA1201	18,00	LA4126	79,00
AN 214	30,00	HA1137	35,00	LA1230	56,00	LA4140	25,00
AN 240	31,00	HA1151	35,00	LA1240	40,00		
AN 313	84,00	HA1156	35,00	LA1387	41,00		
AN 315	53,00	HA1196	27,00	LA2211	70,00		
AN 362	38,00	HA1197	39,00	LA2101	44,00		
AN7060	35,00	HA1199	47,00	LA3115	19,00		
AN7115	38,00	HA12002	48,00	LA3150	25,00		
AN7116	24,00	HA12006	100,00	LA3155	42,00		
AN7140	30,00	HA1211	35,00	LA3160	21,00		
AN7143	44,00	HA13001	30,00	LA3161	40,00		
AN7145	51,00	HA13007	49,00	LA3210	25,00		
AN7146	72,00	HA1306	45,00	LA3300	51,00		
AN7156	58,00	HA1322	60,00	LA3301	30,00		



OSCILLOSCOPES

GOLDSTAR OS 7020

3390,00

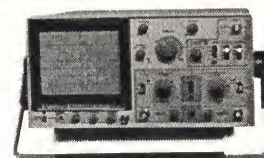

CIRCUITMATE 9020	3850,00
GOLDSTAR 7040	5490,00
HAMEG 203-6	3820,00
HANG OS 620	3590,00

PROMOTION VALABLE PENDANT TOUT LE MOIS DE MAI

LRC



35, rue d'Alsace
75010 PARIS
Nouvelle numérotation
Tél. : 40.37.57.73

SERVICE APRES-VENTE
Toutes marques, RADIO, T.V., HIFI, VIDEO
Modification, K, etc.
Adaptation magnétoscope pour C+

Mabel

ELECTRONIQUE

35-37, rue d'Alsace
75010 PARIS

Nouvelle numérotation

Tél. : 40.37.72.50 +

Métro : gare du Nord et de l'Est

Les Magasins KING Electronic et MABEL Electronique sont ouverts de 9 h à 19 h sans interruption - Le samedi de 9 h à 18 h. Fermés le dimanche

TELECOMMANDE SERVICE

Télécommande de remplacement pour télévision-magnétoscope **298 F**
(Préciser marque et type de l'appareil)

T.V. PIECE SERVICE

TRIPLEUR

TVK 52 : HRT 202	120 F
BF 1895-841 : HRT 216	85 F
BG 1895-541	85 F
BG 1897	110 F
BG 2000	100 F
BG 2097	120 F

THT

OREGA 3054	110 F
3016	99 F
3044	70 F
30105	120 F
30125	110 F
3186	160 F
3189	110 F
3061	110 F
3122	70 F
3129	400 F
3161	400 F
3167	130 F
3181	100 F
PHILIPS AT 2076	260 F

AT 2048/18	150 F
ST 2098	230 F
THOMSON ICC 1	410 F
ICC 2	400 F
ICC 3	390 F
ICC 35	420 F
ICC 4	390 F
ICC 5	400 F
TUNER/FI MTS 4000	380 F
MTS 4000S	420 F
MTS 4040	480 F

SEMICONDUCTEURS TV

BF 471	BU 326	BU 806
BF 472	BU 406	BU 807
BF 759	BU 407	BU 826
BF 761	BU 406D	BUT 11A
BF 970	BU 407D	2SC 1413
BF W92	BU 408	ESM 4629
BU 208A	BU 4082	BUW 11A
BU 208/02	BU 508	TV 18
BU 208D	BU 526	
EY 500/EL 519, les2		200F

LISTE et PRIX sur demande de :

- Pièces télé/vidéo
- Transistors et circuits intégrés français et japonais
- Spécial TV vidéo.

MAGNETOSCOPE

KIT COURROIE

AKAI VS1 V53	58 F
SONY T9	40 F
JVC 7700	35 F
SONY SL800	70 F
SONY C6/C7	50 F
PANASONIC NY 7000	65 F
TOSHIBA 7540	40 F
SANYO VTC 9300	70 F
SANYO VTC 5500	45 F
SHARP 7300	55 F
SHARP 8300	55 F
SHARP 9300	55 F
JVC 3360/36	55 F
PANASONIC NV 300	45 F
PANASONIC NV 8600	65 F
PANASONIC 777	35 F

GALET PRESSEUR

SONY C5, C6, C7, SLF1	70 F
JVC HM 3360	70 F
PANASONIC NV 7000	70 F

NOUS FABRIQUONS VOTRE CIRCUIT IMPRIME A L'UNITE

Etamage gratuit 72 h - Perçage numérique pour série + de 20 pièces (délais 30 mn).

Nous acceptons les Bons de la Semeuse

VISA N° [] [] [] [] [] [] [] []
Date d'expiration [] [] [] []

EXPEDITIONS : Pour moins de 2 kg : **25 F**, de 2 kg à 5 kg : **40 F**
+ de 5 kg expédition en port dû.

EXPEDITION HORS TAXES DOM-TOM EUROPE AFRIQUE

SOLDES - ELECTROMENAGER - PIECES DETACHEES - GROS - DEMI-GROS

B. MALVEZIN

25-27, avenue Corentin Cariou - 75019 PARIS

☎ 40.34.46.02

Métro : Porte de la Villette

Ouvert du lundi au samedi soir de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 18 h 00

PIECES DETACHEES ELECTROMENAGER

MICROMOTEUR + DEMULTIPLICATION 1/2, 2, 4, 10, 30 tr/mn	40 F
TURBINE TANGENTIELLE L. 24 cm, ép. 8 cm, 220 V	60 F
RELAIS ELECTRIQUE 3 phases contact, travail 15 Amp.	50 F
RELAIS ELECTRIQUE 2 phases contact, travail 15 Amp.	40 F
THERMOSTAT de 5 à 29° pour convecteurs (chauffage) 15 Amp. ..	40 F
THERMOSTAT ELECTRONIQUE convecteurs	60 F
MOTEUR + DEMULTIPLICATION 300 tr/mn (porte garage)	120 F
PLAQUES DE CUISINIERE Ø 145, 1 000 W	90 F
Ø 145, 1 500 W	110 F
Ø 180, 1 500 W	100 F
Ø 180, 2 000 W	110 F
Ø 180 pour thermostat	120 F
Ø 145 pour thermostat	100 F
THERMOSTAT DE PLAQUE A PALPEUR	170 F
JOINT DE FRIGO magnétique ou non magnétique les 2 m	40 F
PENDULE PROGRAMMATEUR JOURNALIERE	80 F
HEBDOMADAIRE	100 F
THERMOSTAT DE FRIGO universel 1 porte	80 F
double froid	90 F
congélateur	90 F
THERMOSTAT DE FRIGO groupe THOMSON T 6	95 F
T 8	98 F
PRESSOSTAT DE CHAMBRE FROIDE haute et basse pression (professionnel)	80 F
VENTILATEUR CONGELATEUR 5 W Ø 220 volts, Ø 20 cm	80 F
VENTILATEUR 12 volts (batterie)	50 F
VENTILATEUR 220 V 2800 tr/mn 120 x 120 x 40, occasion	70 F
neuf	110 F
ALLUMEUR ELECTRONIQUE DE CUISINIERE 4 sorties	50 F
6 sorties	60 F
ROBINET AUTOPERCEUR Tuyau Ø 10 à 16 cm (machine à laver)	70 F
THERMOSTAT DE FOUR ELECTRIQUE 50 à 300°	75 F
PILES RECHARGEABLES 1,5 H 5 cm Ø 2,5 cm	10 F
par 10	80 F

MOTEUR TOURNEBROCHE 220 V 2 tr/mn	60 F
TIRE FORT 330 kg, câble nylon 2,50 m	100 F
MOTEUR 12 V continu 1 400 tr/mn, 65 long. 80 mm	40 F
VENTILATEUR 12 V continu	60 F
PALIER DE MACHINE A LAVER BRANDT, VEDETTE, THOMSON 3 branches, la paire	150 F
ELECTROVANNES MACHINES A LAVER simple	40 F
double	60 F
triple	95 F
quadruplés	120 F
POMPES MACHINES A LAVER universelle	110 F
POMPE origine BRANDT, THOMSON, VEDETTE	120 F
POMPE origine PHILIPS, RADIOLA, LADEN, ARTHUR MARTIN	130 F
POMPE SIRET carénée métal	120 F
MICROMOTEUR CROUZET 220 V, ép. 15 mm	50 F
220 V ép. 11 mm	50 F
MICROMOTEUR SIBEL 220 V	40 F
THERMOSTAT D'AMBIANCE Applimo encastrable de 5 à 29° sensibilité 0,5°	50 F
PROGRAMMATEUR MACHINE A LAVER nombreux modèles de	120 F à 200 F
RESISTANCES DE FOURS ARTHUR MARTIN, FAURE de	80 F à 120 F
RESISTANCES DE MACHINES A LAVER PHILIPS 2 200 W	60 F
THOMSON 2 200 W	70 F
3 000 W	80 F
TUYAU DE VIDANGE MACHINE A LAVER 1,50 m	30 F
2,50 m	45 F
TUYAU ALIMENTATION MACHINE A LAVER 1,50 m	30 F
2,50 m	45 F
ENSEMBLE POMPE INDESIT (embout d'arbre moteur)	90 F
CONDENSATEURS DEMARRAGE 30 UF 250 V	25 F
50 UF 250 V	30 F
70 UF	30 F
100 UF	35 F
150 UF	38 F
200 UF	40 F
CONDENSATEURS PERMANENTS 450 V 2,5 UF	15 F
5,5 UF	18 F
8 UF	20 F
10 UF	20 F
12 UF	18 F
15 UF	30 F
18 UF	35 F
20 UF	40 F
MOTEURS MONOPHASES sur socle 2 sens de marche, condensateur de démarrage 1/2 CV 3 000 tr/mn	350 F
1 CV 3 000 tr/mn	450 F
1,5 CV 3 000 tr/mn	500 F

MOTEUR UNIVERSEL 9 500 tr/mn 510 W poulie striée Ø 22 cm, L. 26 cm, Ø 15 cm	100 F
CHARGEUR DE PILES 1,5 x 9 V	50 F

ELECTROMENAGER

PLAQUE VITRO-CERAMIQUE 4 feux électriques	1 990 F
MINIFOUR autonettoyant	520 F
FOUR MICRO ONDES 17 litres	1 290 F
FOUR MICRO ONDES 28 litres, plateau tournant, 5 positions	1 650 F
FOUR ELECTRIQUE à encastrer à partir de	990 F
PLAQUE A ENCASTRER, 4 gaz ou mixte	900 F
EVIER émail blanc, 1,20 m, 2 bacs	300 F
MACHINE A LAVER RADIOLA 40 cm RT 263	2 850 F
RT 241	2 200 F
MACHINE A LAVER 43 cm (largeur), 18 programmes	1 990 F
HOTTE ASPIRANTE, 60 cm, à partir de	350 F
POMPE ASPIRANTE 7 mm, refoulement 20 m, 1,8 m³ heure .	380 F

CONVECTEURS ELECTRIQUES THERMOSTATS MURAUX

avec fixation, marche-arrêt position antigel (grande marque)	
500 W	160 F
750 W	180 F
1 000 W	230 F
1 250 W	250 F
1 500 W	270 F
1 750 W	290 F
2 000 W	300 F
3 000 W	350 F
REMISE 5 % par 5 pièces Modèles double isolation pour locaux humides +	50 F

CONVECTEURS A GAZ

Butane, Propane, Catalyse Sécurité caravane, atelier, chalet 1 750 W	350 F
3 000 W	450 F
(vendu à - 40 % de leur valeur)	

REGLETTES ELECTRIQUES

INFRAROUGE 1 000 W à tirette	170 F
1 600 W (à tirette)	180 F
Modèle industriel 3 000 W 380 V	190 F

Conditions de vente : expédition contre chèque - CCP ou mandat à la commande. Port PTT : 35 F jusqu'à 5 kg - Port dû SNCF au-dessus de 5 kg.

Tous nos prix sont valables dans la limite des stocks disponibles

SOLDES - ELECTROMENAGER - PIECES DETACHEES - GROS - DEMI-GROS

LES COMPOSANTS A LA CARTE

97

ELECTRONIC DISTRIBUTION

13, rue F. Arago
97110 Pointe à Pitre - GUADELOUPE
Tél. : (590) 82.91.01 - Télex 919.907

Distribue : JELT - H.P. - divers - Kits - Composants électroniques - Département librairie.

REALISATIONS DANS CE NUMERO
CONSULTEZ NOTRE SERVEUR PAR LE 92



(16-1) 46.55.09.56
sur MINITEL
CATALOGUE CONTRE
10 F EN TIMBRE



Commandes
téléphoniques avant
16 heures
matériel disponible
expédie le jour même
au (16-1)
46.57.68.33

BERIE 43 Rue V. Hugo
92240 MALAKOFF

Nice HIFI DIFFUSION

J E A M C O
COMPOSANTS ELECTRONIQUES - CONNECTIQUE INFORMATIQUE
KITS - SONO - MESURE - OUTILLAGE - MAINTENANCE

12 et 19, rue Tonduti de l'Escarène 06000 NICE
Tél. 93 80 50 50 - 93 85 83 75
Fax : 93 85 83 89

06

COMPTOIR CANNOIS DE L'ELECTRONIQUE

6, rue LOUIS-BRAILLE - 06400 CANNES
Tél. : 93.38.36.56

Cpts électroniques - Mesure - Jeux de lumière - Kits - Outillage
Réalisation de circuits imprimés (unités et petites séries)

Fermé le lundi matin

IMPRELEC

BP N° 5
74550 PERRIGNIER
Tél. : 50.72.46.26

Spécialiste du circuit imprimé au service des
professionnels et amateurs. Métallisation par
câbles. Réduction et agrandissement schémas.
Services rapides. Remises par quantités.

74

L R C

Tél. : 78.39.69.69

69

DU NOUVEAU :

RECEPTION TELEVISION PAR SATELLITE
20 PROGRAMMES
(Documentation sur demande)

KANTELEC DISTRIBUTION

27 bis, rue du Général Galliéni
97200 FORT de FRANCE - MARTINIQUE
Tél. : (596) 71.92.36 - Télex : 912 770

Distribue JELT - Composants électroniques - Kits - H.P.
Résistances - Condensateurs - Département librairie.

97

LYON RADIO COMPOSANTS L R C

46, Quai Pierre Scize
69009 LYON - Tél. : 78.39.69.69

TOUS LES COMPOSANTS
CHOIX - QUALITÉ - PRIX

69

Boîte de Circuit-Connexion

Z.I.F.®

à force d'insertion Nulle
pour DIL 4 à 40 branches et ϕ 0,2 à ϕ 1 mm

s'assemble aux boîtes de Circuit-Connexion Lab
Documentation B.C.C. s.a.r.l. Sieber-Scientific®
ST-JULIEN-DU-GUA 07190 St-Sauveur-de-Montagut

07

DIRAC Composants

9, place Paul Cézanne
108, cours Julien
13006 MARSEILLE - Tél. 91 47 11 05

Métro : Notre-Dame-du-Mont - Parking : Cours Julien
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30

13

Composants
électronique

Micro-informatique



J. REBOUL

25

34, rue d'Arène - 25000 BESANÇON
Tél. 81 81 02 19 et 81 81 20 22 - Telex 361711
Magasin Industrie : 72, rue de Trépillot, BESANÇON
Tél. 81 50 14 85 - Télécopie 81 53 28 00

DIJON : 23 bis, rue Henri Bazin, 21300 CHENOVE
Tél. 80 52 06 10 - Télex 351 328

26

L'ELECTRONIQUE DE A À Z RADIO ELECTRONIQUE

BP 914, 26009 VALENCE CEDEX
Tél. 75 55 09 97 - Télécopie 75 55 98 45
Minitel : 36 15 SOURI

Industries, Lycées, Administrations
"Ouvrez votre compte"

LES COMPOSANTS A LA CARTE

GAINE THERMO ? ⁷⁵
RADIO RELAIS

Tél. (1) 43 43 44 50

11 — Consulter l'annuaire électronique

RER

35

RADIO ELECTRONIC RENNAIS

30, bd de la Liberté - 35000 RENNES

Tél. : 99.79.12.56

Composants électroniques - Jeux de lumière - Tables de mixage
Distributeur de détecteurs de métaux (Garrett)

**RADIO
LORRAINE**

75

Spécialiste du transistor,
circuits intégrés, composants
électroniques, outillage, fers
à souder, contrôleurs, etc...

(ouvert du mardi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h)

120-124, rue Legendre - 75017 PARIS - Tél. 46 27 21 01


France Recyclage

95

Composants électroniques - Téléphoniques

36, avenue des Châtaigniers, 95150 TAVERNY
Tél. (1) 39 60 77 66 - Fax (1) 39 60 03 49

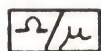Vente en gros - 1/2 gros aux meilleures conditions
— DOCUMENTATION SUR DEMANDE —



LA PUCCE 33

33

COMPOSANTS ELECTRONIQUES
MICRO INFORMATIQUE

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

11, rue de Guienne - 33000 BORDEAUX
Tél. 56 44 93 44


MUSIKIT

69

La boutique du haut parleur
Haute fidélité et kits d'enceintes

50, Cours de la Liberté - 69003 LYON
Téléphone 78 95 04 82

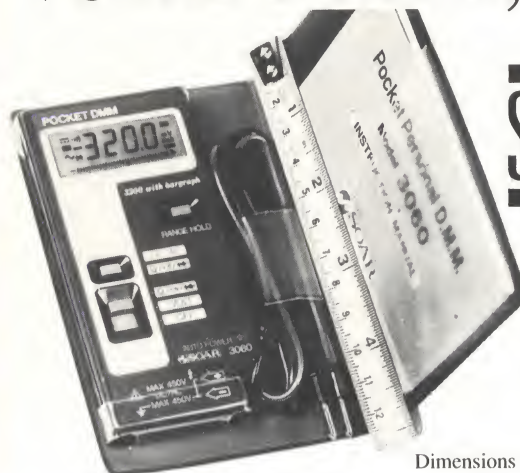ULTRA COMPACT ET LÉGER, DANS VOTRE POCHE,



SOAR

Dimensions : 5 x 10,5 x 1 cm

LE MULTIMÈTRE PERSONNEL SOAR 3060

3200 points de mesure, automatique,
avec affichage analogique

N'hésitez pas ! Mettez le 3060 dans votre poche !
Mais d'abord regardez ses performances : changement
de gamme rapide automatique et manuel, bargraphe
analogique 32 segments, arrêt automatique augmentant
la durée de vie des piles, «buzzer» de continuité.

SOAR, la mesure en toute confiance

Le 3060 mesure les tensions CA et CC ; il mesure
également les résistances et teste les diodes. Il est équipé
d'un étui résistant, le protégeant contre les chutes acci-
dentelles, et de cordons de mesure fixes que vous ne
pouvez pas perdre. C'est un appareil exceptionnel qui
trouve aisément sa place dans chaque valise de mainte-
nance.

Demandez le catalogue 89

MB ÉLECTRONIQUE



606, rue Fourny, ZI Centre, BP 31, 78530 Buc
Tél. : 39.56.81.31 - Télex : MB 695 414
Aix-en-Provence 42.39.90.30 - Lyon 78.09.25.63
Rennes 99.53.72.72 - Toulouse 61.63.89.38

VOUS AVEZ D'EXCELLENTE RAISONS DE VOUS ABONNER !



C'est simple

Il vous suffit de remplir et nous retourner le bulletin ci-dessous.

C'est pratique

Vous recevez chez vous, pendant 1 an, votre revue dès sa parution.

C'est économique

Votre abonnement vous coûte moins que le prix de 11 numéros.

RADIO PLANS 1 an - 12 numéros
FRANCE : 216 F ETRANGER : 321 F

BULLETIN D'ABONNEMENT

R 498

Veuillez m'abonner à
RADIO PLANS
pour une durée d'un an (12 numéros)

France : **216 F**
Etranger : **321 F**

Ci-joint mon règlement à l'ordre de
RADIO PLANS par :

- ☐ chèque bancaire ou postal
☐ carte bleue N° _____

Date d'expiration : _____

Signature : _____

Coupon à retourner accompagnée de votre règlement à :
RADIO PLANS (service abonnements), 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 PARIS

Nom, prénom

Adresse

Code postal

Ville

Ecrire en CAPITALES

N'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci.

RADIO PLANS

ELECTRONIQUE Loisirs

Une facture peut vous être adressée sur
demande expresse de votre part.

Attention ! Pour les changements d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi, ou à défaut, l'ancienne adresse accompagnée de la somme de 2,20 F en timbres-poste et des références complètes de votre nouvelle adresse. Pour tous renseignements ou réclamations concernant votre abonnement, joindre la dernière étiquette d'envoi.

DILEC

La Boutique du Professionnel

26, quai des Carrières

94220 CHARENTON

Tél. 43 78 58 33 - Télex 264 092

Télécopieur : 43 53 23 01

**VOUS ANNONCE L'OUVERTURE DE
SON NOUVEAU MAGASIN**

AU COEUR DE LYON

— GRAND PARKING —

200, Av. Berthelot - 69007 LYON

Tél. 72 73 01 57

(Parking Supermarché GENTY)

COMMENT CHOISIR

SON CAMÉSCOPE

**DANS LE NUMÉRO
DU 15 AVRIL**

LE HAUT-PARLEUR

A TESTE POUR VOUS

10 CAMÉSCOPES

- Des conseils techniques et pratiques
- Tableau comparatif
- Des fiches banc d'essais...

PUCES INFORMATIQUES

58, rue de Rome - 75008 PARIS - M° St Lazare

Téléphone : 42.93.24.67 - Télécopie : 42.93.24.85

DIRECT JAPON

64 K			COPROCESSEURS INTEL		
4464 100	NS	NC	8087-1	10 MHZ	1 890 F
4464 120	NS	99 F	8087-2	8 MHZ	1 390 F
4164 120	NS	33 F	80287-10	10 MHZ	2 490 F
4164 100	NS	35 F	80287-12	12 MHZ	2 990 F
			80387-16	16 MHZ	3 850 F
			80387-20	20 MHZ	4 950 F
			80387-25	25 MHZ	6 690 F
			80387-SX	16 MHZ	4 290 F

256 K		
41256 120	NS	99 F
41256 100	NS	119 F
41256 80	NS	NC

1 MEG		
1 MEG X 1 120	NS	260 F
1 MEG X 1 100	NS	290 F
1 MEG X 1 80	NS	390 F

L'IMAGE DE VOS RÊVES MONITEUR EGA



3 990 F TTC 2 990 F TTC

ONDULEURS FRANÇAIS

300 VA	4 990 F
500 VA	2 990 F
	5 990 F
	3 690 F



Garantie fabricant 1 an

PORTABLE

23 690 F TTC

80386/12 MHZ

ECRAN EGA
Disque Dur 40 MO
Clavier QWERTY *



*Jeux de touches AZERTY + 240 F TTC

**TU VIENS, TU FOUILLES,
TU TROUVES!**




5 F 2 000 F

LOTS À LA DEMANDE

Matériel déclassé, pannes mineures diverses, à reconditionner pour: Revendeurs, Techniciens, Réparateurs, Laboratoires, Collèges Techniques.

Carte Mère XT	240 F et +
Carte Mère AT	640 F et +
Carte Vidéo	90 F et +
Carte Contrôleur	90 F et +
Cartes Diverses	49 F et +
Claviers	190 F et +
Alimentations	190 F et +
Lecteurs disquettes	185 F et +
Disques Durs Seagate	490 F et +
Streamers, Irwin,	
Archive	990 F et +
Composants divers	5 F et +
Moniteur Mono	390 F et +
Moniteur Couleur	1 290 F et +
Imprimantes	690 F et +

DIRECT D'EUROPE

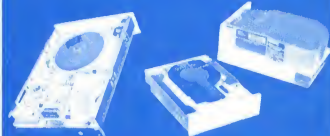

**AFFAIRES EXCEPTIONNELLES
DU MOIS!**

Lecteur 360 KO 5" 1/4	990 F	670 F
Lecteur 1,44 MO 3" 1/2	1 190 F	790 F
Disque Dur 40 MO	3 990 F	3 290 F
Fil Card 30 MO	3 490 F	2 940 F
Streamer 40 MO inten.	3 990 F	3 290 F
Carte série et parallèle AT	990 F	290 F
Carte Monochrome Tri Mode	890 F	490 F
Moniteur VEGA	6 990 F	4 990 F
Moniteur EGA	1 990 F	3 090 F

Matériel neuf, emballage d'origine
Garantie 1 an

LA FOIRE À LA DISQUETTE



5" 1/4 DF-DD	unité	2,80 F
	par 50	2,60 F
	par 100	2,40 F
5" 1/4 DF-HD	unité	11,00 F
	par 30	9,90 F
	par 50	8,50 F
3" 1/2 DF-DD	unité	11,00 F
	par 30	9,90 F
	par 50	8,50 F
3" 1/2 DF-HD	unité	35,00 F
	par 20	29,00 F
	par 40	27,00 F

**590 F TTC
CLAVIER ÉTENDU XT/AT
102 Touches (Garantie 2 ans)**

(par lot de 5 unités) 490 F TTC



IMPRIMANTES

Citizen 120D	1 690 F
Panasonic 1081	1 790 F
Epson LX 800	2 690 F
Citizen MSP 15E	2 990 F
Epson LQ 500	3 990 F
Panasonic 1180	4 990 F
Citizen HQP 45	4 990 F
Laser 6 pages minute	14 980 F

VIDEOSTAGE

un
métier

AVENIR
FORMATION
INTERNATIONAL

TV



- 1 ▷ POUR LES FUTURS PROFESSIONNELS
- 2 ▷ POUR APPRENDRE UN MÉTIER
- 3 ▷ POUR RÉVISER VOS CONNAISSANCES

EN PRÉPARATION

- DÉPANNAGE DE MAGNÉSCOPE
- MONTEUR EN SYSTÈME D'ALARMES
- TECHNICIEN EN ANTENNE COLLECTIVE
- TECHNICIEN EN ANTENNE PARABOLIQUE

Une mire
professionnelle
à monter vous-même

CONVERGENCES
NOIR et BLANC - COULEUR

RASTER R, V, B,
SORTIE SYNCHRO L/T
SORTIE UHF
SORTIE SON ON/OFF

GRATUIT : notre documentation et notre K7 de démonstration de 30 mn


M. ☐ M^{me} ☐ M^{lle} ☐ NOM : _____ PRÉNOM : _____

ADRESSE : N° _____ RUE : _____ CODE POSTAL

LOCALITÉ : _____

ENVOYEZ CE BON A L'ADRESSE SUIVANTE :

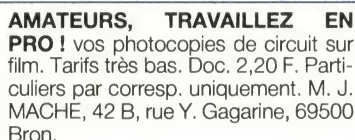A. F. I. - 52/54, avenue du 8 mai 1945 - 95200 SARCELLES



600 F d'investissement + quelques heures par semaine = plusieurs milliers de francs par an. Un revenu supplémentaire en toute légalité et sans bouger de chez soi.

Pour doc. gratuite écrire M. DOVALE, 13, av. Ronsard, 19100 Brive.

Cherche tous travaux de câblage sur
région Puy de Dôme Allier et autres sous
traitant. Travail soigné. M. BOILON Guy.
Tél. 73.38.32.67 (Riom).

Radio local vend ampli FM 88, 108 MHz, 300 W équipé protections, état neuf avec schémas. Prix : 7 500 F. Tél. (1) 48.36.80.52, le soir.

RADIO PLANS SERVICE P.A., S.A.P.,
70, rue Compans, 75019 PARIS
Tél. 42 00 33 05

Texte de l'annonce que je désire insérer dans RADIO PLANS.
Ecrire lisiblement en capitale et en laissant une case blanche entre chaque mot.
ATTENTION : le montant des petites annonces doit obligatoirement être joint au texte.
TARIF : 40 F TTC, la ligne de 31 signes ou espaces.

.....

[illegible]

« APSEL » : un système d'appel sélectif à la norme CCIR



La technique de l'appel sélectif est très largement utilisée dans les réseaux radiotéléphoniques pour permettre le partage d'une même fréquence entre différents usagers.

Une variante de ce procédé est également à la base des systèmes d'appel de personnes ou « paging », tandis que les applications ne manquent pas en matière de télécommande.

NOUS allons montrer ici comment l'amateur peut s'offrir la qualité professionnelle en mettant à contribution, d'une part des circuits intégrés spécialisés, et d'autre part un simple micro-ordinateur « familial ».


Dès lors, la voie sera ouverte à

toutes sortes d'usages plus passionnants les uns que les autres !

■ LES GRANDS PRINCIPES :

Les premiers systèmes d'appel sélectif sont apparus dès que les

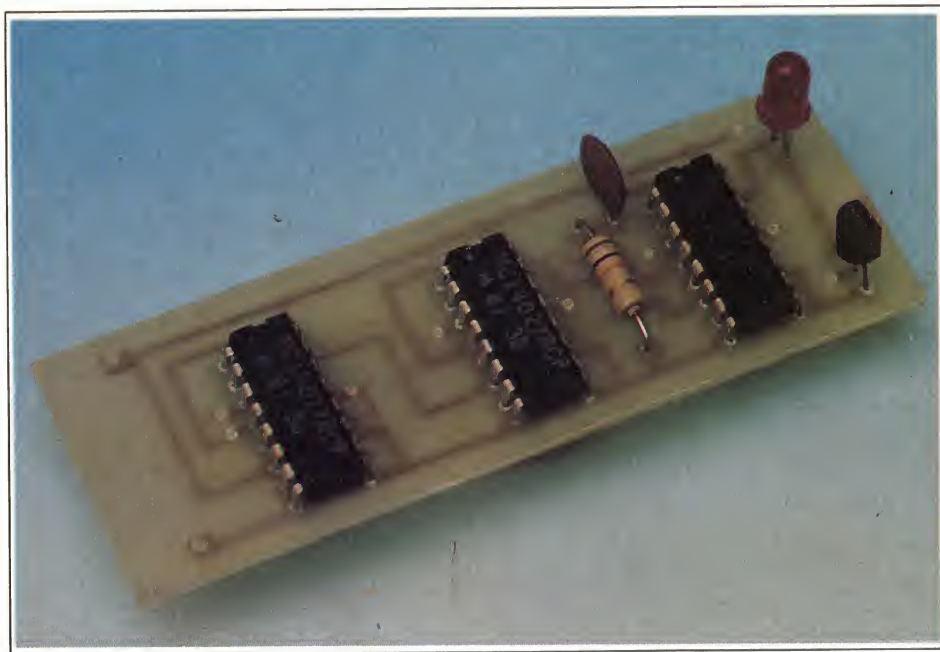radiotéléphones ont commencé à se répandre suffisamment pour que se posent des problèmes de partage des fréquences : le spectre radioélectrique étant, on le sait bien, tout sauf extensible, il a fallu vite renoncer à attribuer des fréquences exclusives aux utilisateurs.



L'appel sélectif permet à plusieurs utilisateurs de se partager un même « canal » radio, sans trop se gêner et, du moins en principe, en toute discrétion.

Un radiotéléphone équipé d'un « sélectif » est normalement muet ; son haut-parleur ne pourra être mis en service que si une suite bien précise de tonalités est reçue. Ce groupe de tonalités constitue en quelque sorte le « numéro d'appel » du poste et lui est strictement personnel. N'importe quel usager du même canal peut donc être appelé séparément, à condition que la fréquence ne soit pas déjà occupée : moyennant un minimum de discipline (ou une automatisation performante), une excellente efficacité peut donc être obtenue.

Remplaçons les postes radiotéléphones par des récepteurs de poche calés sur la fréquence d'un émetteur central et nous obtenons un système d'appel de personnes ou de « radio-paging » qui ne permet pas la conversation mais seulement la réception d'un signal « tout ou rien ». L'EUROSIGNAL en est un exemple concret d'ampleur internationale (le réseau couvre la France, la R.F.A. et la Suisse).

Installons des récepteurs munis de décodeurs le long d'une autoroute, par exemple, et la commande individuelle de toutes sortes de dispositifs de signalisation devient possible à partir d'un poste central équipé d'un émetteur suffisamment puissant pour couvrir la zone voulue.

Bien entendu, ces principes s'appliquent tout aussi bien aux bandes

de fréquence exploitées par les particuliers (CB) ou par les radioamateurs : du matériel spécialisé existe dans le commerce, mais n'offre pas toujours la souplesse voulue pour les utilisations projetées. Par ailleurs, leur coût est loin d'être négligeable...

■ LA NORMALISATION

Nos lecteurs ont déjà eu largement l'occasion d'expérimenter les transmissions de tonalités codées ; nous leur avons fait émettre et recevoir les « paires de fréquences » du code DTMF sur les lignes du téléphone et également par radio.

Ce code est cependant mieux adapté à une transmission par fil que par radio : les décodeurs, même et surtout professionnels, sont extrêmement exigeants quant au respect des caractéristiques très précises des signaux.

Tout se passe bien si la liaison radio est excellente, mais la reconnaissance devient vite impossible en cas de perturbation. Des codes spéciaux ont donc été imaginés, basés non plus sur des **paires de fréquences** mais sur la succession rapide de **tonalités pures** : en quelque sorte un codage « série » et non plus « parallèle ».

La **figure 1** réunit les descriptions des principaux codes actuellement utilisés dans le monde, tous capables de véhiculer quinze « chiffres » distincts. Bien entendu, ces fréquences n'ont pas été choisies au hasard ! On a cherché à minimiser autant que possible l'influence des

battements pouvant se produire entre elles.

Parmi ces codes, le CCIR est le plus largement utilisé en Europe : c'est donc très logiquement celui que nous avons expérimenté, mais nous verrons qu'il serait extrêmement simple d'en changer. Parallèlement aux appels sélectifs proprement dits, ce code sert à transmettre les numéros de téléphone demandés, en automatique, à partir des navires maritimes ou des bateaux fluviaux et de certains téléphones de voiture.

Que personne ne vienne nous reprocher de « révéler » ces informations qui n'ont rien de confidentiel : chacun peut en prendre connaissance dans un passionnant ouvrage publié chez Eyrolles avec la bénédiction du CNET, « Systèmes de radio-communications avec les mobiles »...

■ UN LOGICIEL DE CODAGE

A partir de ces données chiffrées, il est évidemment possible de construire un codeur capable de composer les suites de tonalités représentant tous les codes d'appel sélectif imaginables : un code est constitué d'un certain nombre de tonalités (en général cinq pour les systèmes « 5 tons ») durant chacune une centaine de millisecondes, sans être normalement séparées par plus de 5 ms. La précision exigée étant très stricte, on utilise volontiers des synthétiseurs programmables pilotés par quartz.

Or, ce type de synthétiseur se rencontre dans beaucoup d'ordinateurs familiaux : ORIC, AMSTRAD, etc.

Le AY-38910 (ou 8912) de GENERAL INSTRUMENT qui équipe cette catégorie de machines fonctionne par division d'une fréquence d'horloge généralement fixée à 1 MHz : d'abord par 16, puis par une valeur dite « période », spécifiée



dans une instruction BASIC nommée SOUND.

Toute fréquence sous-multiple de 62 500 Hz peut donc être gérée avec la précision du quartz : pour 1124 Hz (chiffre 1) on adoptera par exemple une période de 56, menant à une fréquence réelle de 1116 Hz. L'erreur commise est de 0,7 % alors que l'on tolère couramment 1 %.

Le programme de la **figure 2** est écrit pour « tourner » sur un ORIC 1 ou sur un ATMOS. Il suffirait de modifier la syntaxe des instructions SOUND et de supprimer les WAIT et PLAY devenus inutiles, pour l'adapter par exemple à un CPC 464 : le « réglage » des périodes pourrait rester le même.

Une fois le programme lancé par RUN, il suffit de frapper au clavier n'importe quelle suite de chiffres ou de lettres majuscules A, B, C, D ou E puis de presser RETURN pour que la séquence de tonalités correspondante soit émise.

Le signal audio est disponible sur haut-parleur et sur une prise DIN à un niveau permettant l'attaque confortable d'une entrée « micro » d'émetteur radio.

Bien entendu, chacun reste libre de modifier à son gré les fréquences produites et la durée des tonalités : il est simplement souhaitable de choisir une norme compatible avec les décodeurs existants.

■ UN DÉCODEUR DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Bien entendu, les tonalités d'appel sélectif peuvent être reconnues par des détecteurs aussi courants que le LM 567 ou par des décodeurs stéréo « trafiqués ». Cependant, compte tenu des conditions climatiques dans lesquelles tout « sélectif » risque d'être amené à fonctionner, un pilotage par quartz est de très loin préférable.

Nous avons déjà montré comment le SSI 202, récepteur DTMF à capacités commutées, pouvait revenir moins cher que huit 567 tout en offrant des performances sans commune mesure.

Ici, c'est quinze 567 qu'il s'agit de remplacer ! La solution existe néanmoins chez CML, spécialiste britannique des filtres à capacités commutées que nos lecteurs connaissent bien pour avoir expérimenté son crypteur-décrypteur FX 224.

003 QA (EIA)	003 QC (CCIR)	003 QE (EEA)	003 QZ (ZVEI)	003 QZS (ZVEI-S)	Output Code				QTC Format Character
					Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	
600	1981	1981	2400	2400	0	0	0	0	0
741	1124	1124	1060	1060	0	0	0	1	1
882	1197	1197	1160	1160	0	0	1	0	2
1023	1275	1275	1270	1270	0	0	1	1	3
1164	1358	1358	1400	1400	0	1	0	0	4
1305	1446	1446	1530	1530	0	1	0	1	5
1446	1540	1540	1670	1670	0	1	1	0	6
1587	1640	1640	1830	1830	0	1	1	1	7
1728	1747	1747	2000	2000	1	0	0	0	8
1869	1860	1860	2200	2200	1	0	0	1	9
2151	2400	1055	2800	886	1	0	1	0	A
2433	930	930	810	810	1	0	1	1	B
2010	2247	2247	970	740	1	1	0	0	C
2292	991	991	886	680	1	1	0	1	D
459	2110	2110	2600	970	1	1	1	0	E
NOTONE	NOTONE	NOTONE	NOTONE	NOTONE	1	1	1	1	F

Figure 1 : Tableau des principaux codes mondiaux.

```

1 REM APPEL SELECTIF CCIR
10 DIM T(15)
20 DATA 32,56,52,49,46,43,41,38,36
30 DATA 34,26,67,28,63,30
40 FOR F=0 TO 14
50 READ C : T(F)=C
60 NEXT F
100 INPUT N$
200 FOR F=1 TO LEN (N$)
250 M$=MID$ (N$,F,1)
300 IF M$="A" THEN N=10 : GOTO 1000
310 IF M$="B" THEN N=11 : GOTO 1000
320 IF M$="C" THEN N=12 : GOTO 1000
330 IF M$="D" THEN N=13 : GOTO 1000
340 IF M$="E" THEN N=14 : GOTO 1000
500 N=VAL (M$)
1000 P=T (N)
1010 SOUND 1,P,10
1020 WAIT 7
1030 NEXT F
1040 PLAY 0,0,0,0
1050 GOTO 100
2000 REM (c) 1988 Patrick GUEULLE

```

Figure 2



REALISATION

sortie « F » (absence de tonalité valide) afin de l'adapter à ce qu'attend la carte suivante. Le second alimente un voyant facultatif mais bien utile lors des essais.

Cette première partie de la réalisation se câble sur le circuit imprimé de la **figure 4**. L'implantation de la **figure 5** rassemble les composants des deux versions de l'horloge, C13 devant de toute façon être absent.

En l'absence du quartz et de ses composants associés, il faudra établir un pont entre les points A et B pour relier l'oscillateur extérieur au FX 003.

En aucun cas ces deux horloges ne devront coexister !

La version CMOS pourra être réglée à l'aide d'un fréquencemètre numérique branché au point test, ou de façon à obtenir la réponse des sorties concernées lorsque l'ORIC émettra tour à tour les différentes tonalités du code.

■ UN DÉCODEUR DE NUMÉRO

La **figure 6** montre comment six bascules JK peuvent être associées en une sorte de « serrure électronique » capable de reconnaître une suite et une seule de six tonalités consécutives.

Bien évidemment, ce nombre pourra être diminué ou augmenté à volonté (par exemple pour décoder du « 5 tons »).

Toutes les bascules sont remises à zéro lors de toute absence de tonalité valide durant plus de 33 ms, sauf la dernière : celle-ci mémorise en effet l'appel jusqu'à ce que le système soit mis manuellement ou automatiquement hors tension.

Un voyant à LED signale le déclenchement, tandis qu'un transistor se charge de commander un éventuel relais « actionneur » (activation d'un haut-parleur de récepteur, ou de tout dispositif devant être télécommandé).

Le circuit imprimé de cette seconde carte est dessiné à la **figure 7** : ses dimensions permettent de le monter dans les rainures d'un boî-

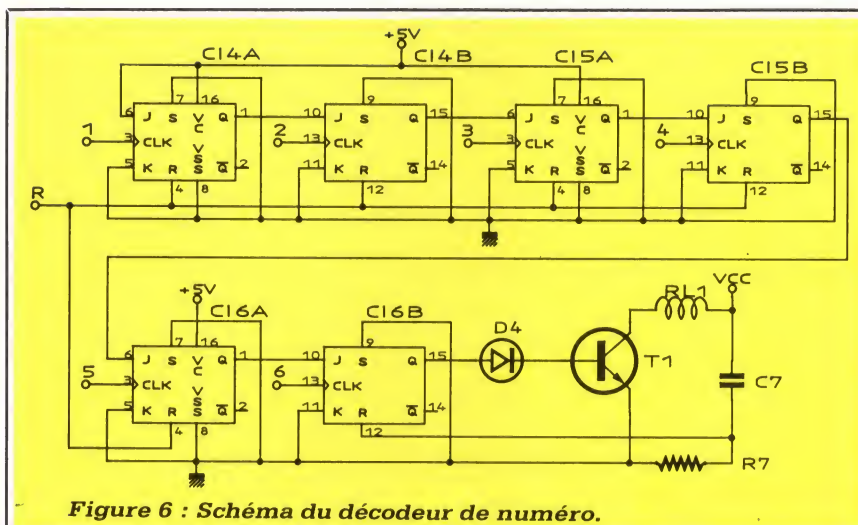


Figure 6 : Schéma du décodeur de numéro.

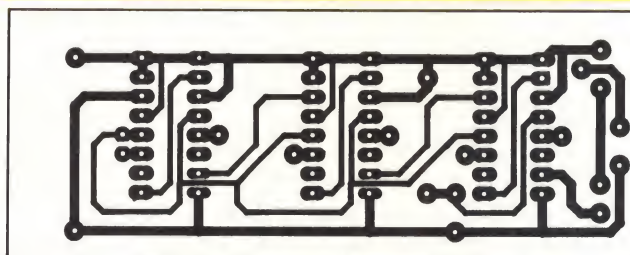


Figure 7 : Tracé du circuit imprimé décodeur de numéro


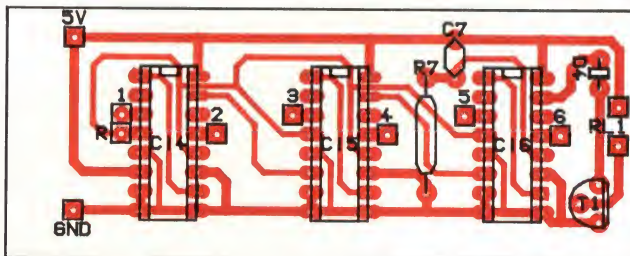


Figure 8 : Implantation des composants du décodeur de numéro.

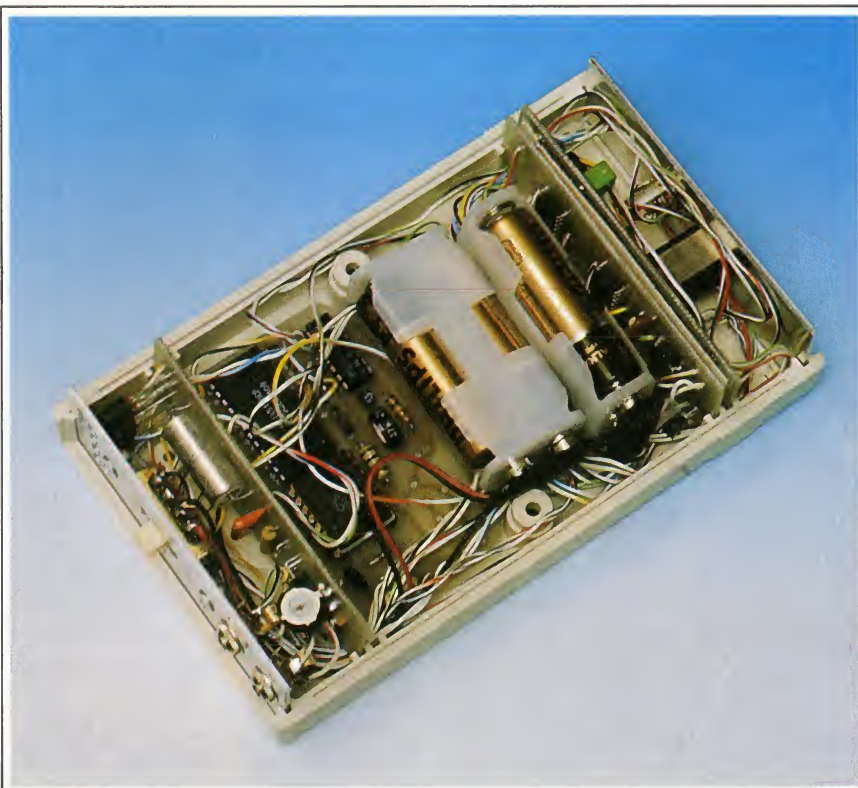

Comme nous, vous pouvez mettre votre réalisation en coffret (ici un coffret Hammond 1598 A) On reconnaît contre la face avant, notre module ALPIL décrit précédemment.



tier HAMMOND 1598 A, aux côtés de notre alimentation à piles « AL-PIL », vivement conseillée ici. Rappelons d'ailleurs que celle-ci prévoit quatre voyants qui trouvent maintenant une utilité évidente.

Plusieurs cartes logiques peuvent en effet être branchées en parallèle sur une seule carte audio associée à l'un des modules de réception radio que nous avons décrits : réagissant à des codes différents, elles commanderont chacune un voyant et/ou un relais distinct.

Le câblage selon la **figure 8** se limite à fort peu de composants, mais l'interconnexion devra être réalisée avec vigilance : le point « R » devra rejoindre celui de même nom

de la carte « audio », sur laquelle le point « I » sera raccordé à la sortie « F » ou « 15 ». Cette ligne de remise à zéro des bascules étant installée, il restera à relier le point « 1 » de la carte logique à la sortie du 4515 correspondant au premier chiffre du code, le point « 2 » à la sortie correspondant au second chiffre et ainsi de suite jusqu'au point « 6 ».

Même opération éventuellement pour d'autres cartes logiques et le décodeur sera terminé : il pourra être complété par un module récepteur 27 MHz ou autre, ou simplement branché à la sortie d'un récepteur existant (par exemple un poste CB).

Le micro-ordinateur chargé de l'émission étant pour sa part associé à un solide émetteur, on disposera alors à relativement peu de frais d'un système d'appel de personnes et/ou de télécommande de fort bonne qualité.

Nos lecteurs ne manqueront pas de lui trouver d'innombrables applications pratiques !

Patrick GUEULLE

Importateur CML
GINSBURY : 30, Place de la Madeleine
75008 PARIS - Tél. : 42.68.04.00

Nomenclature

Résistances 5 % 1/4 W

R₁ : 4,7 kΩ R₅ : 100 kΩ
R₂ : 2,2 MΩ R₆ : 47 kΩ
R₃ : 1 MΩ R₇ : 10 kΩ
R₄ : 1 MΩ

Condensateurs céramique

C₁ : 4,7 nF
C₂ : 6/60 pF ajustable
C₃ : 47 pF
C₄ : 47 pF C₆ : 47 pF
C₅ : 10 nF C₇ : 4,7 nF

Circuits intégrés

CI₁ : FX 003 QC CI₄ : CD 4027 B
CI₂ : CD 4515 B CI₅ : CD 4027 B
CI₃ : CD 4011 B CI₆ : CD 4027 B

Transistor

T₁ : BC 167

Autres semiconducteurs


D₁ : 1 N 4148 D₃ : LED rouge
D₂ : 1 N 4148 D₄ : LED rouge

Divers

Q₁ : résonateur céramique
ou quartz 560 kHz
RL₁ : relais selon besoins



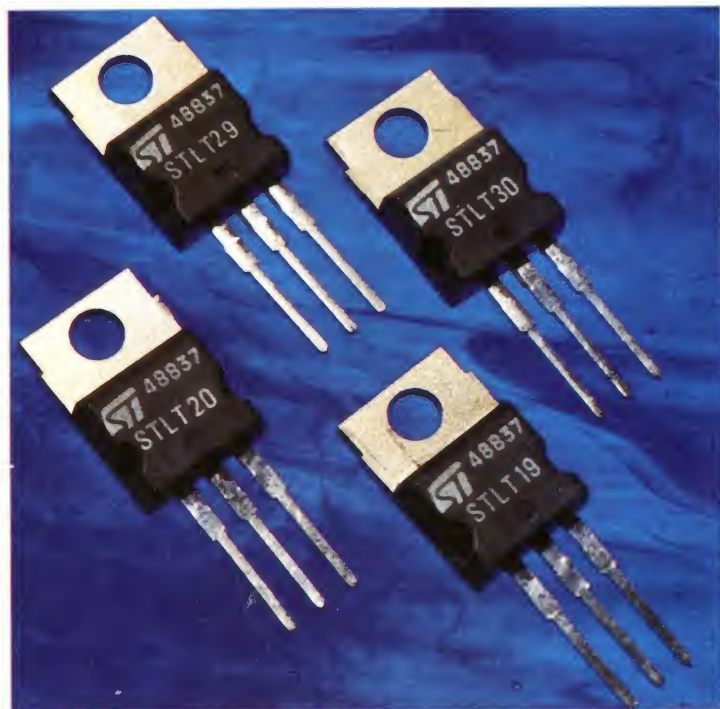NOUVEAU MOSFET DE PUISSANCE A COMMANDE PAR NIVEAU LOGIQUE



SGS-THOMSON vient de commercialiser quatre nouveaux MOSFET de puissance à enrichissement en canal N, qui combinent une commutation ultra-rapide à une faible tension de seuil (2,5 V max.), permettant une commande directe par les broches E/S du microprocesseur et les autres signaux à niveau logique. Avec des courants de drain allant de 10 A à 25 A max., des résistances ON de 0,08 ohms, ces nouveaux composants se révèlent particulièrement bien adaptés à la commande des lampes, des relais et aux servo-commandes.

Le STLT 2 et le STLT 30 sont des composants à 25 A, (Ron = 0,08 ohm), avec des tensions drain-source de 50 V et 60 V max. respectivement. Le temps de mise en conduction est de 25 ns, et le temps de blocage 55 ns. Le STLT 1 et STLT 20 sont des dispositifs 15 A/50 V et 15 A/60 V, respectivement, avec des temps de mise en conduction et de blocage encore plus restreints : 10 ns et 35 ns. Les quatre types de MOSFETS sont conditionnés dans des boîtiers TO-220.

SGS THOMSON - 7, avenue Galliéni, 94253 GENTILLY
Cedex, Tél. : (1) 47.40.77.57, Fax. : (1) 47.40.79.23

RECEPTION SATELLITES...

SCOPE TV

VENTE PAR
CORRESPONDANCE

6, rue Buquet - 14000 CAEN
PARABOLES - CONVERTISSEURS
DÉMODULATEURS

A DES PRIX INCROYABLES !

Ex. : LNB 11 ou 12 GHz

1890F 1490F TTC

Paiement en 4 fois sans frais
350F + 30F (port) à la commande
+ 3 mensualités de 380F
Catalogue contre 10F en timbres
Tél. commande : **31.44.75.33**

**CETTE FORMULE
PUBLICITAIRE
VOUS SEDUIT !
CONTACTEZ-NOUS
Tél. : 42.00.33.05**

H E L P

Composants et équipements pour
stations de réception d'émission TV
par satellite

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| • L.N.B. - II GZ, FB : 1,8 dB | TTC |
| • Moteur d'asservissement d'antenne | 1 068 F |
| • Amplificateur de ligne, 20 dB | 923 F |
| • Diviseur 2 voies | 208 F |
| • Diviseur 4 voies | 69 F |
| • Cordon Péritel | 104 F |
| | 66 F |

Vente par correspondance
Minimum commande : 300 F
Paiement par chèque à la commande
expédition en port dû

**HYPERFREQUENCE, ELECTRONIQUE,
LASER, PRODUCTIONS S.A.**
9, rue du Haras - 22300 LANNION Tél. : 96.46.45.85

VISION 2000 Sarl

Réception du satellite ASTRA pour

2990 F HT TVA 18,60 %

Comprenant :
1 parabole offset 65 cm avec support
et LNB

1 récepteur 16 canaux à télécom-
mande infrarouge.

Adresse :

Port de Marina Baie des Angès
06270 VILLENEUVE LOUBET
Tél. : 93.73.69.79

REALISEZ VOTRE RECEPTEUR

Description du système
dans le numéro 490

- Récepteur à synthèse de tension.
- 39 canaux mémorisables.
- Compatible télécommande IR.

Tél. : **42.00.33.05**

RENSEIGNEMENTS UTILES

Tél. : 42.00.33.05

Tx : PGV 230 472

Fax : 42.41.89.40

**PROCHAINE
PARUTION
JUN**

...FAITES LEUR CONFIANCE



Selectronie

BP 513 59022 LILLE Tél. : 20.52.98.52

LE SYSTEME DE DETECTION A INFRA-ROUGES PASSIFS :

- 4 solutions pour couvrir tous les besoins :
- Mise en œuvre immédiate,
- Economique, (Décrit dans EP n° 118 et 119)

MODULE HYBRIDE MS 02

Système de détection miniature, (33 x 33 x 11,5 mm).

- Détecte, sans lentille, un individu à 2 m.
- Muni d'une lentille de FRESNEL, il détecte des êtres vivants en déplacement dans la zone surveillée, jusqu'à 30 m.
- Température d'utilisation : - 10 à + 50°C
- Alimentation 2,6 à 5,5 V
- Consommation : - Veille : 30 µA,
- Détection : 1 à 2,5 mA.
- Courant de sortie : 300 mA max. (collecteur ouvert).

Le module MS 02 113.8464 **260,00 F**

Le lot de 4 x MS 02 113.8549 **940,00 F**

PRIX EN BAISSÉ



LENTILLE CE 24

Détection volumétrique.

- Ouverture : 90°, Visée : 30°.
- Portée : 12 m min.

La lentille CE 24 113.9892 **32,00 F**

PORTÉE 12 m



LENTILLE CE 12

Mini-lentille de FRESNEL.

Pour système de détection miniature, destiné à la surveillance de volumes réduits.

- Ouverture : 89°, Visée : 20°.
- Portée : 7 m.


La lentille CE 12 113.8022 **16,00 F**

FILTRE SPECIAL Infra-rouge

Se place devant la lentille de FRESNEL pour la présentation du montage.

- Aspect : blanc translucide.
- Dimensions : 6 x 10 cm.

Le filtre 113.9893 **10,00 F**

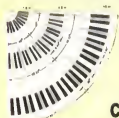

CE 24

LENTILLE CE 26

Barrière invisible.

- Ouverture : 100°, Visée : 6°, Portée : 12 m.

La lentille CE 26 113.8021 **32,00 F**

* Pour ces deux lentilles ci dessus, il est nécessaire d'utiliser le coffret GIL-BOX qui permet le montage et la courbure idéale de la lentille par rapport au MS 02.

— Dimensions : 72 x 52 x 60 mm.

Le coffret GIL-BOX 113.8465 **30,00 F**

La lentille CE 01 113.7813 **18,00 F**

LENTILLE CE 01

Lentille ronde pour détection à

longue portée (couloir, etc).

- Angle de visée : 4° - Portée : 30 m.

La lentille CE 01 113.7813 **18,00 F**



LA MAITRISE DE LA TRANSMISSION RADIO...



VOTRE SYSTEME RADIO SUR MESURE.



SOCIETE D'ELECTRONIQUE ET D'APPLICATION

Siège Sociale : 39, av. Picard, 06400 CANNES

Laboratoire : 225, bretelle de l'Autoroute

Parc d'Activité de Cannes-Mandelieu

06110 Mandelieu - Tél. 93.90.20.17

RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS

A

ADS 7
AG ELECTRONIQUE 58
AVENIR FORMATION INTERNATIONAL (AFI) .. 89

B

BCC SIEBER SCIENTIFIC . 84
BERIC 84
BLOUDEX ELECTRONICS . 49

C

CIBOTRONIC IV^e couv.
COMPTOIR CANNOIS DE L'ELECTRONIQUE 84

D

DILEC 82
DIRAC COMPOSANTS ... 84

E

EDUCATEL (UNIECO) 65
ELECTRONIC DISTRIBUTION 84
ELECTRONIQUE APPLICATIONS 32
EREL 32

F

FRANCE RECYCLAGE ... 85

G

GODEFROY EDITIONS ... 51

H

LE HAUT-PARLEUR 82
HELP 97
HIFI DIFFUSION 84

I

IMPRELEC 84
ISKRA 66

K

KANTELEC
DISTRIBUTION 84
KOMELEC 66

L

LYON RADIO COMPOSANTS 84-87

M

MABEL 82
MAGNETIC FRANCE ... 50-51
MALVEZIN 83
MATEK 32
MB ELECTRONIQUE 85
MMP 51
MUSIKIT 85

P

PRAGMA SCANNERS 81
PRES 52-82
PUCES INFORMATIQUES . 87
PUCE 33 85

R

RADIO ELECTRONIC RENNAIS 85
RADIO ELECTRONIQUE . 84
RADIO LORRAINE 85
RADIO MJ II^e couverture
RADIO RELAIS 85
REBOUL ETS 84
ROCHE 88

S

SCOPE TV 97
SEA 98
SELECTRONIC . III^e couv.-10-98
SONO 52
SPE 32

U

UNIECO (EDUCATEL) ... 65

Y


YAKECEM 88

Selectronic, C'EST AUSSI LE SPÉCIALISTE DE L'ALARME!

UNE GAMME COMPLÈTE POUR VOUS ÉQUIPER SÉRIEUSEMENT (EN KIT OU PRÊT À BRANCHER)...
ET RÉALISER PLUS DE 50 % D'ÉCONOMIE!



SE

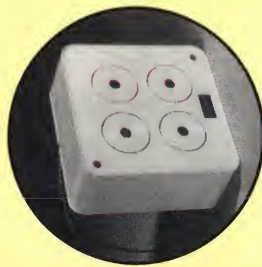


SI



IR



ILS

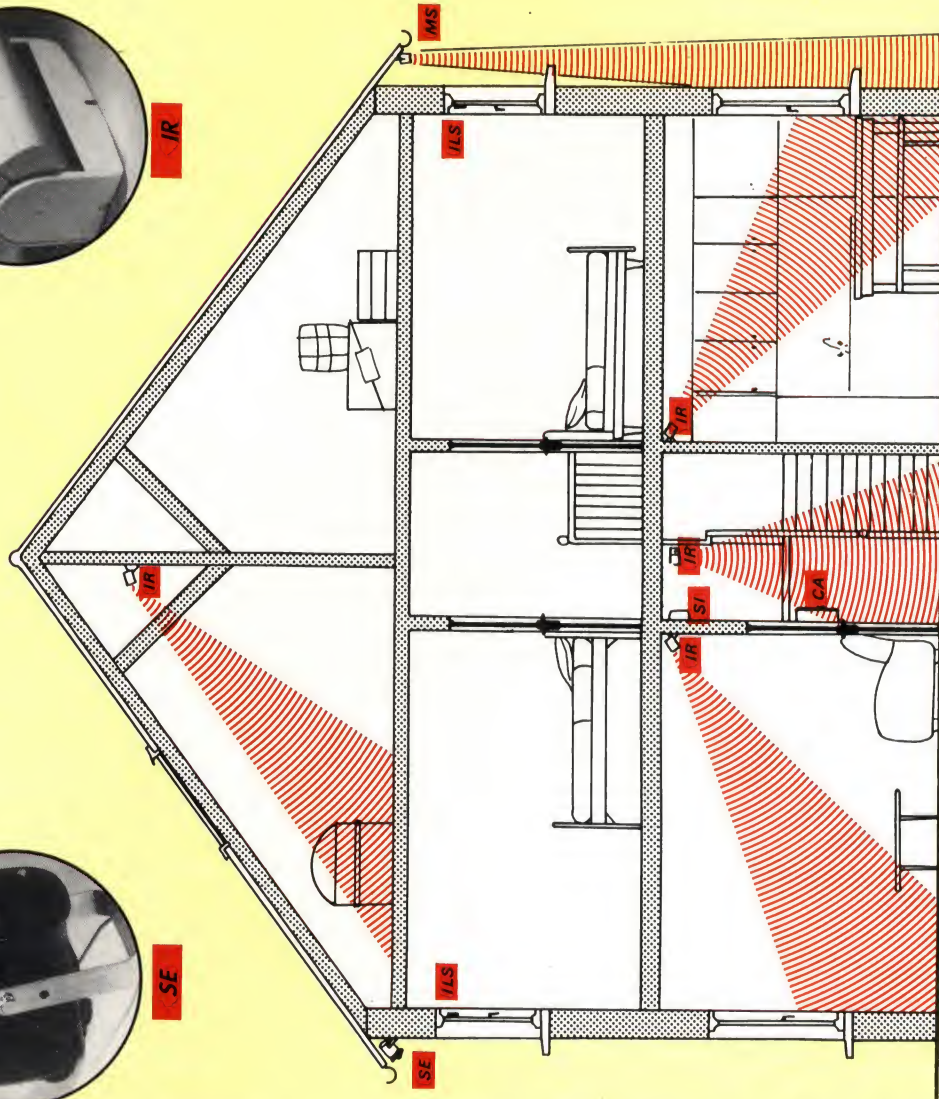

- CENTRALES D'ALARMES à partir de 770,00 F
- DÉTECTEURS INFRA-ROUGES à partir de 290,00 F
- DÉTECTEURS HYPERFRÉQUENCES à partir de 930,00 F
- SIRÈNES à partir de 72,00 F
- DÉTECTEURS D'OUVERTURE, ETC... et tous les accessoires de montage (câble spécial, lentilles de Fresnel, etc.)
- ET AUSSI TOUT POUR LA VOITURE. (GAMME FUTURA)

DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION "SPÉCIAL ALARMES"

en renvoyant le coupon ci-dessous à :
SELECTRONIC - BP 513 - 59022 LILLE CEDEX

Je désire recevoir votre documentation "SPÉCIAL ALARMES" RP

Ci-joint 2 Timbres à 2,20 F.

Je suis intéressé par : - Système d'Alarme domestique ☐
- Système d'Alarme voiture ☐

NOM : _____

PRÉNOM : _____

N° CLIENT : _____

N° : _____ RUE : _____

CODE POSTAL : _____

VILLE : _____

Selectronic

BP 513 - 59022 LILLE CEDEX - TÉL. 20.52.98.52

CIBOT

CHEZ CIBOT
LA MESURE FRANÇAISE A L'HEURE DE L'EUROPE



AVEC **metrix**



MX 200. Autoranging.
100 mA à 200 A/RMS.
Tensions puissance COS ϕ fréquence.
Sortie analogique sur enregistreur
et oscilloscope.

4151F TTC

OX 711. L'oscilloscope qui allie
la performance et la sécurité.
Entrées isolées compatibles BNC.
2 X 15 MHz.
Sensibilité 5 mV/div.
Ecran 8 x 10 cm.
Alimentation secteur double isolement.

5337F TTC



MX 545.
4000 points autoranging.
LCD 20 mm.
V-I, Ω test diodes.
Mémorisation de la mesure
(Peak-old).
Alimentation secteur.
Batterie option.

2182F TTC



MX 547. 4000 points autoranging.
LCD 20 mm. V-I, Ω test diodes.
Mémorisation de la mesure (Peak-old).
Valeur efficace RMS AC/AC+DC.
Mesure de température avec couple
K - 20 ° + 400 °C.
Alimentation secteur. Batterie option.

2965F TTC



OX 722.
Calibre 1 mV à 50 V/div.
4 périodes
sur l'écran à 20 MHz.
Déclenchement
côte à côte
de grande stabilité.
Déclenchement
vertical simultanément
sur les 2 canaux.
Hold off variable.

3901F TTC



OX 725. Calibre 1 mV à 50 V/div.
4 périodes sur l'écran à 20 MHz.
Déclenchement côte à côte de grande stabilité.
Déclenchement vertical simultanément sur les 2 canaux.
Analyse de la courbe point par point grâce au retard de balayage.
Hold off variable. Indication Led d'un décalibrage

4269F TTC

NOUVEAU
Le
1^{er} labo
de poche

SERIE 50

Demandez la documentation



— Bon de commande ou de documentation —

je désire recevoir :

RP 05

☐ DOCUMENTATION (joindre 15 F en timbres ou chèque)

☐ COMMANDE (chèque joint - Port en sus)

Références

NOM Prénom

Adresse

Code postal Ville

1 et 3, rue de Reuilly - 75012 PARIS - Tél. : 43.79.69.81
25, rue Bayard - 31000 TOULOUSE - Tél. : 61.62.02.21

distribué par **CIBOT**